


# Alimentatore Tektronix PS283



# Generatore di Tensione



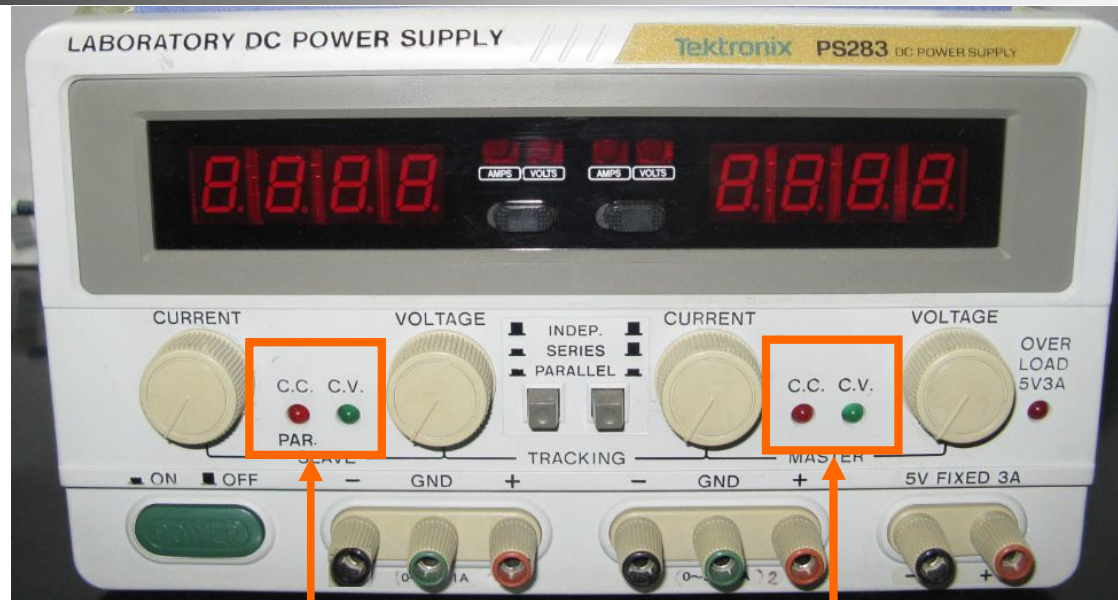
# Regolazione Tensione e Limite di Corrente



Spie che indicano i due regimi  
(Attenzione a C.C.!!!)

$I_{MAX}$  : Limite di corrente (1A)

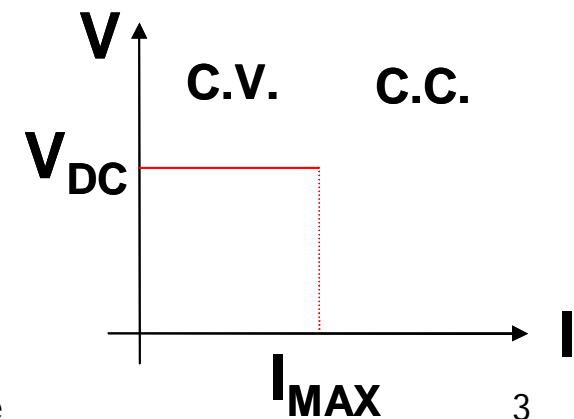


# DEVO SEMPRE Limitare la Corrente



# Tasti AMPS e VOLTS



# Tasti TRACKING

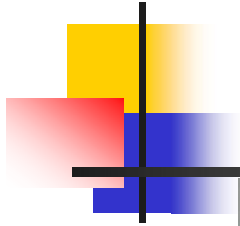


# Tasti TRACKING: Serie

collegamento interno fra il + dello SLAVE e il - del MASTER


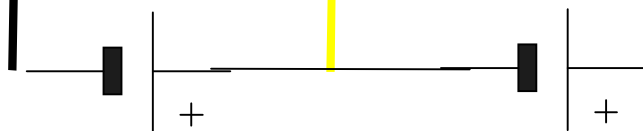
# Tasti TRACKING: Serie

collegamento interno fra il + dello SLAVE e il - del MASTER



0-30V (variabili)




# Impostare 15V e spegnere l'Alimentatore


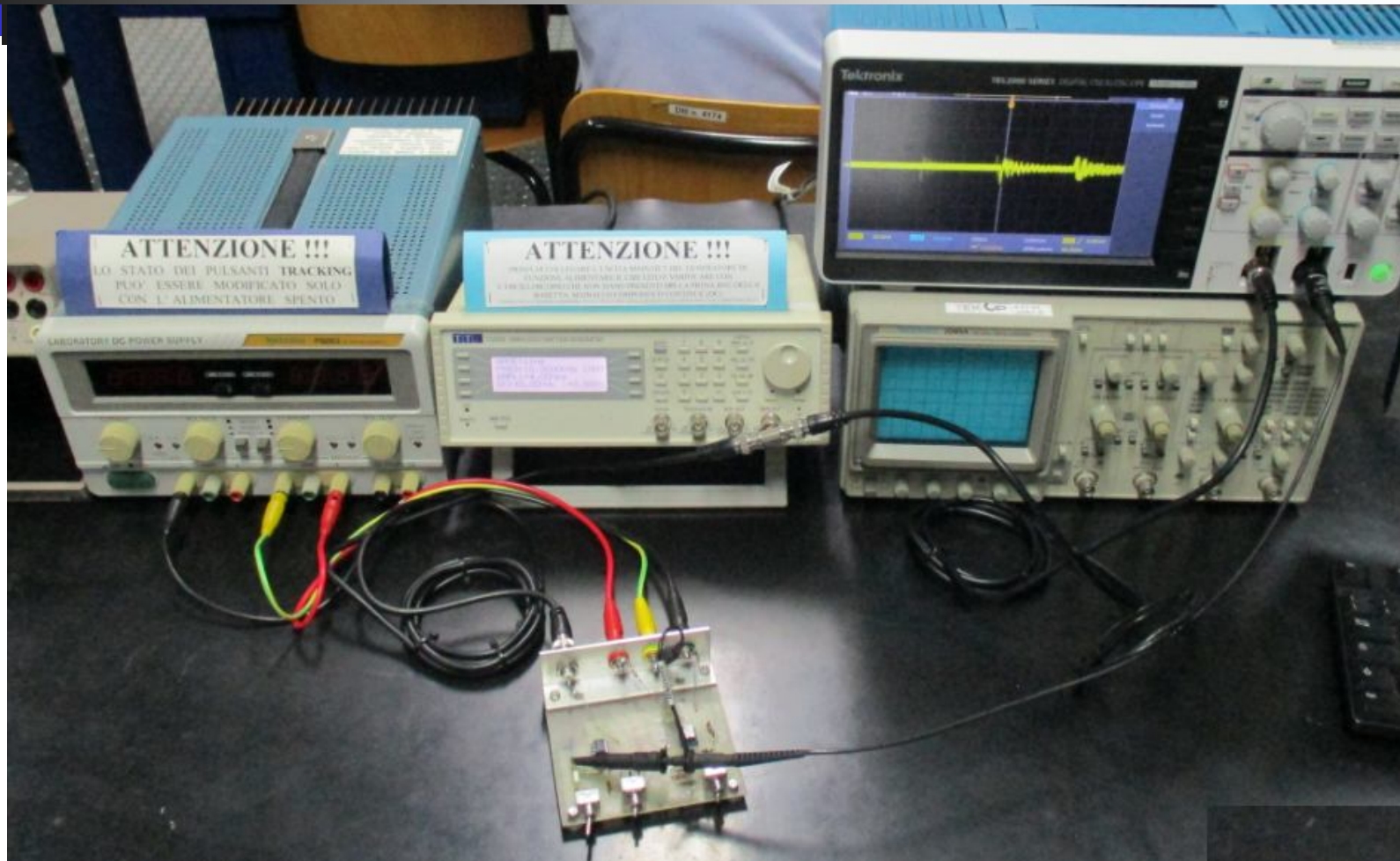
# Collegamento OP-AMP

e accendere Generatore di Funzioni ed Oscilloscopio



# Generatore di Funzioni T T i - TG2000



**Genera i segnali di tensione**

# Regolazioni principali


## Forma d'onda del Segnale



## Frequenza del Segnale

## Ampiezza picco-picco del Segnale

## Offset (comp. continua del Segnale)

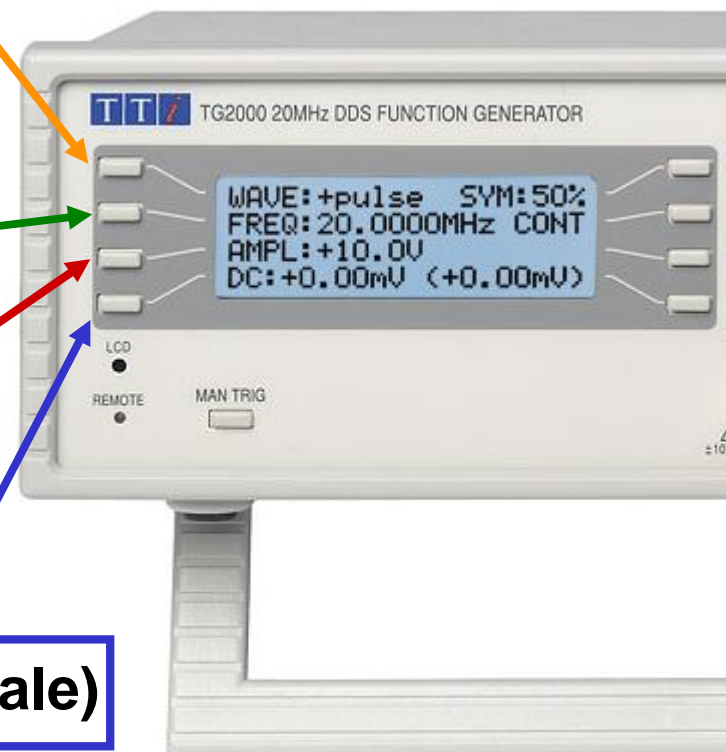

# Forma d'onda del Segnale

1 premi


**Onda Sinusoidale**  
= sine



**Onda Quadra**  
= square



**Onda Triangolare**  
= triangle

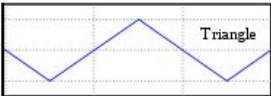


2


2

2


3 premi STATUS

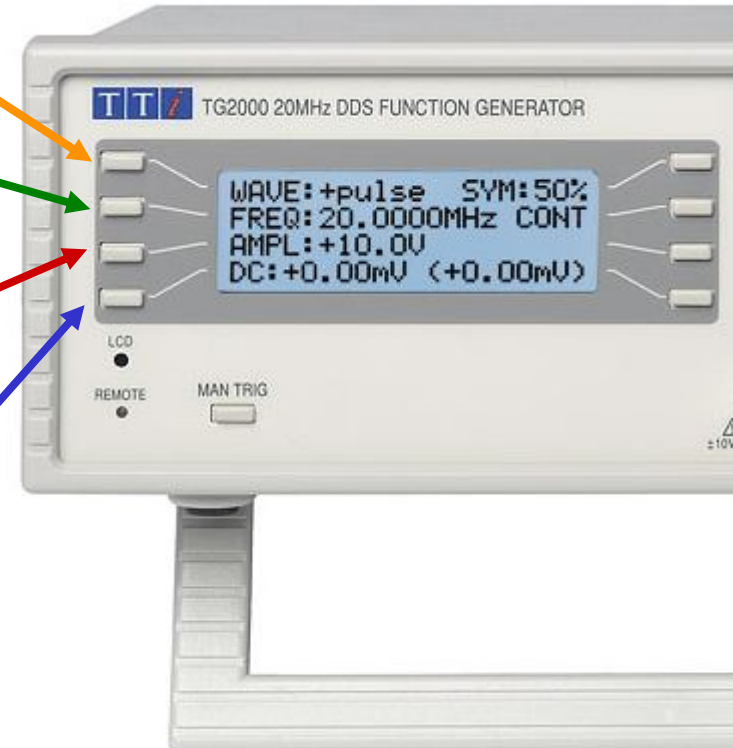

# Frequenza del Segnale 1kHz

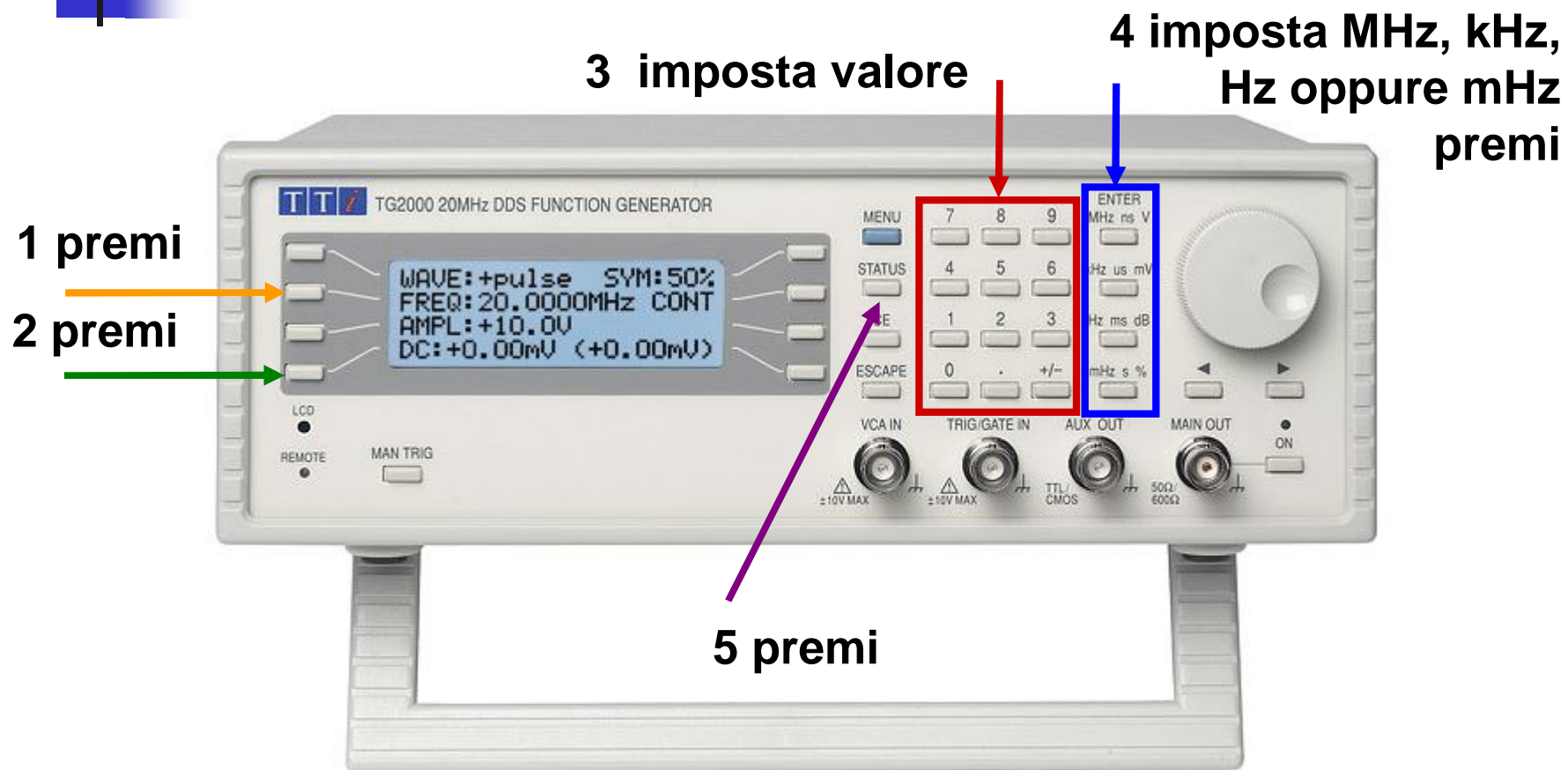

# Ampiezza del Segnale 100mV

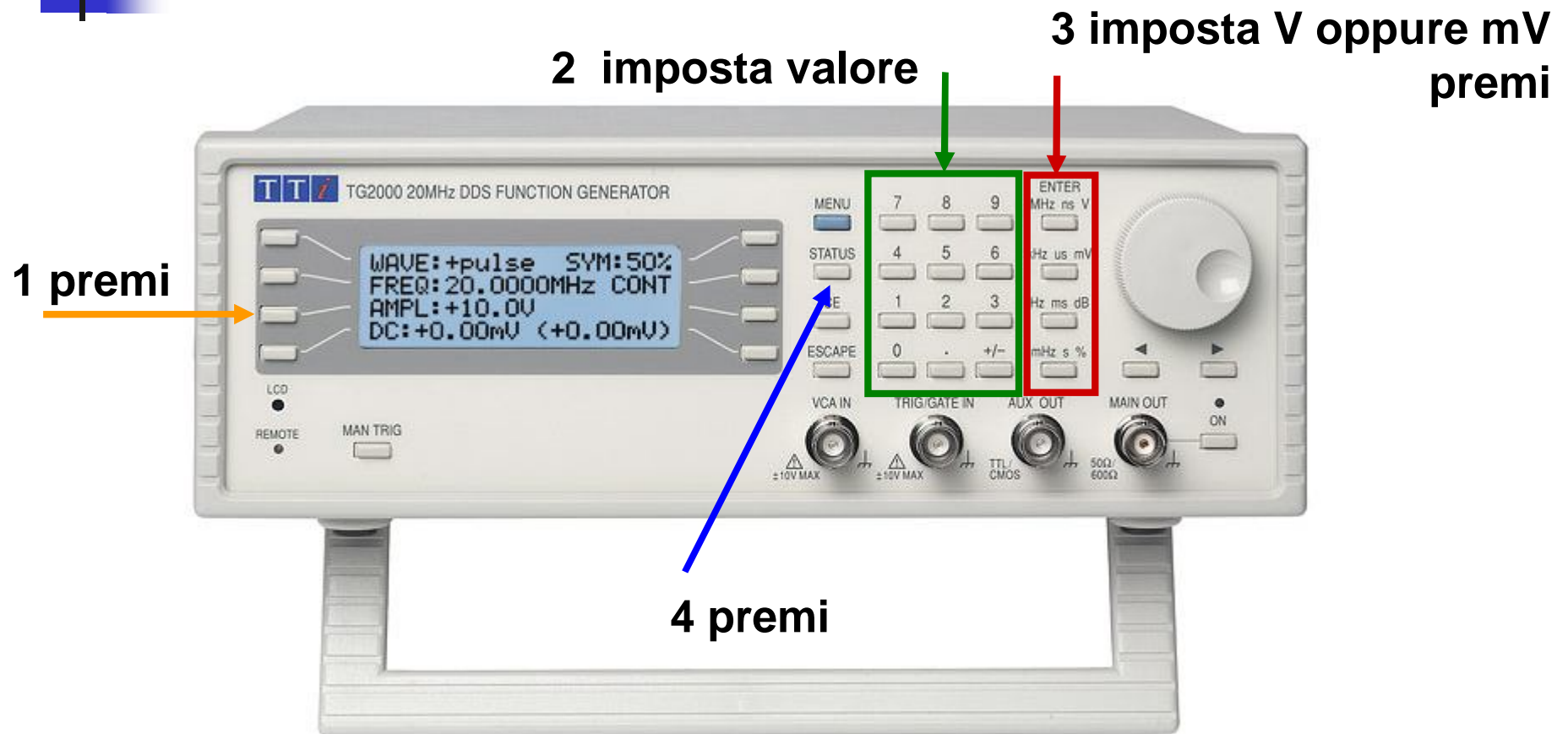

# Accendere Alimentatore






# Attenzione:




**Dopo aver impostato il generatore ed aver effettuato gli opportuni controlli mettere su ON (si accende il LED rosso)**


# Collegamento OP-AMP

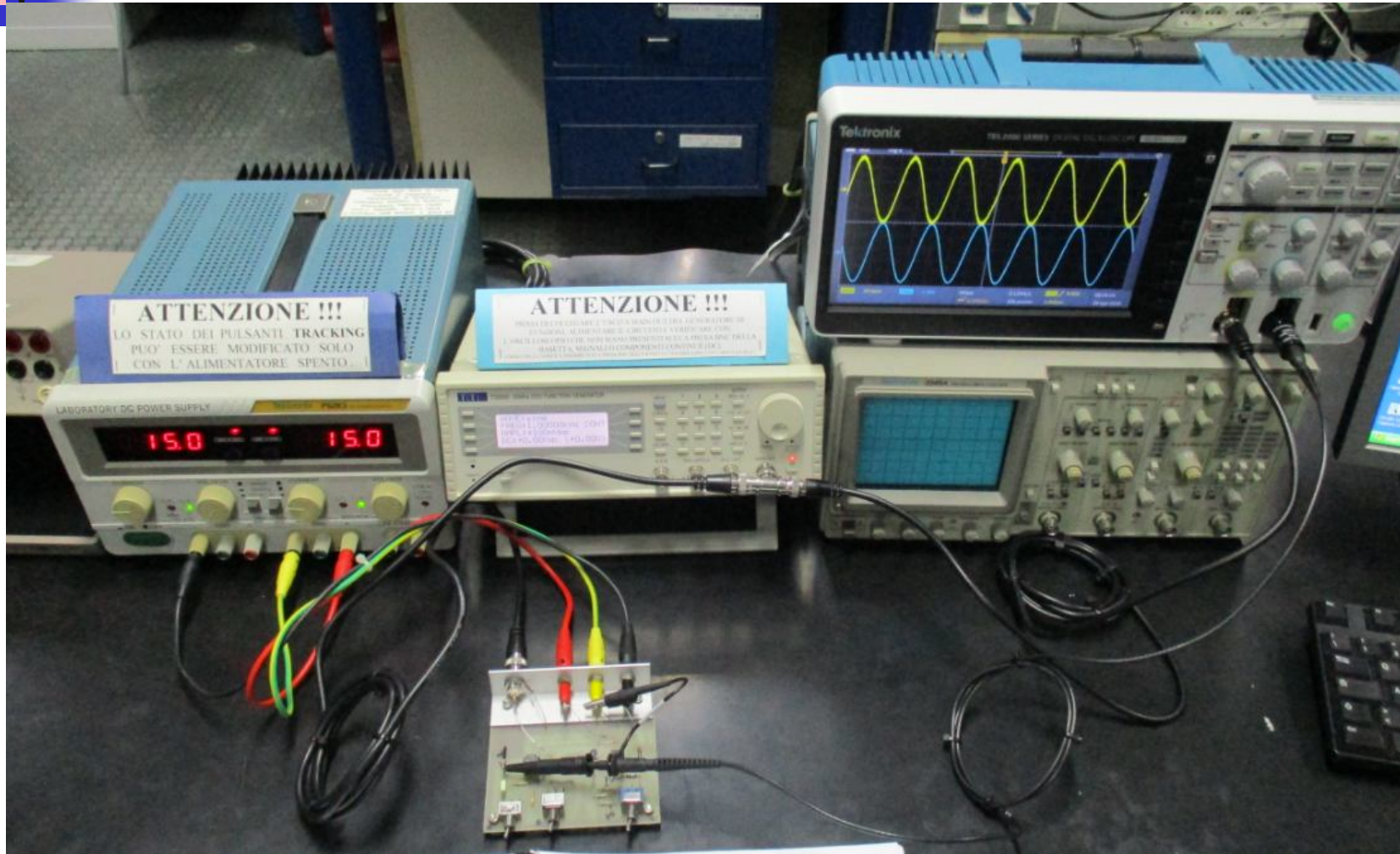
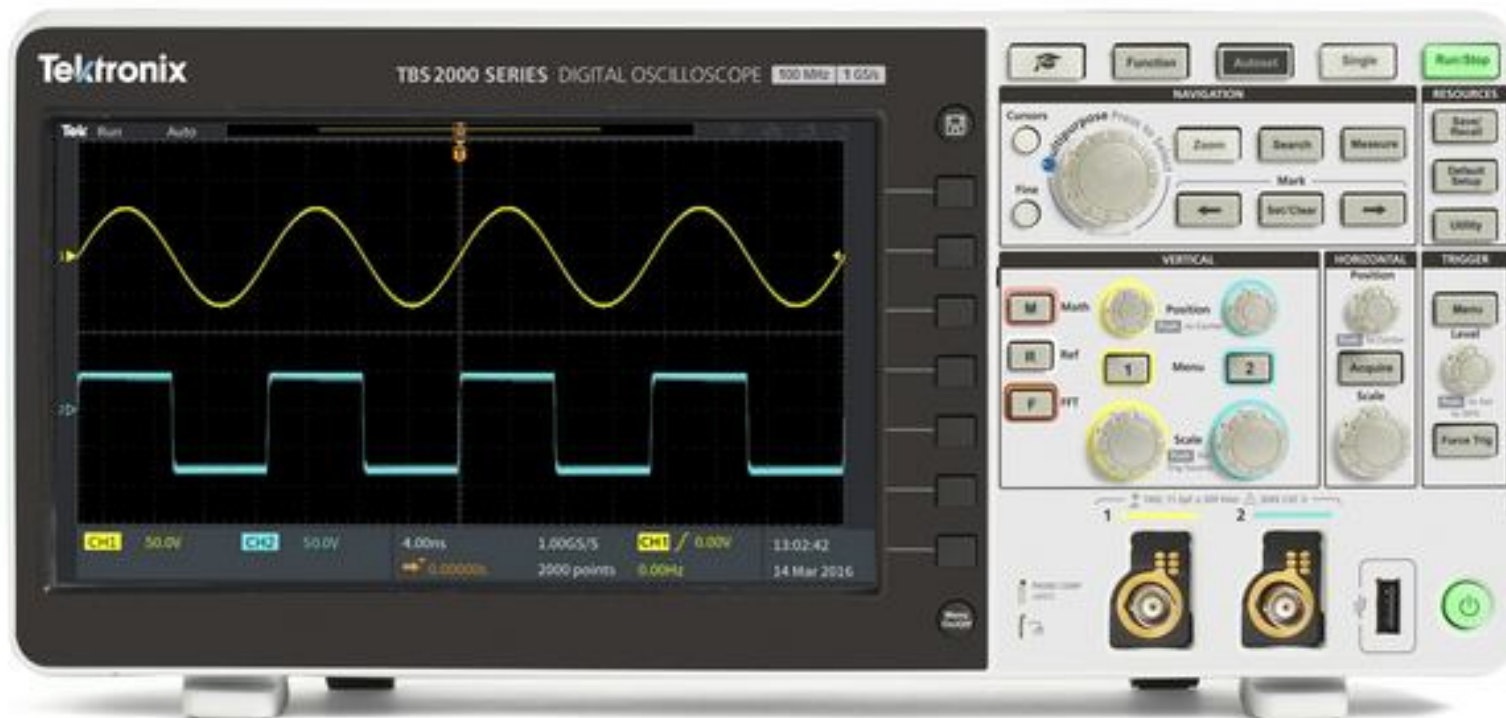
# Oscilloscopio Digitale Tektronix TBS2102



# Canali di Ingresso

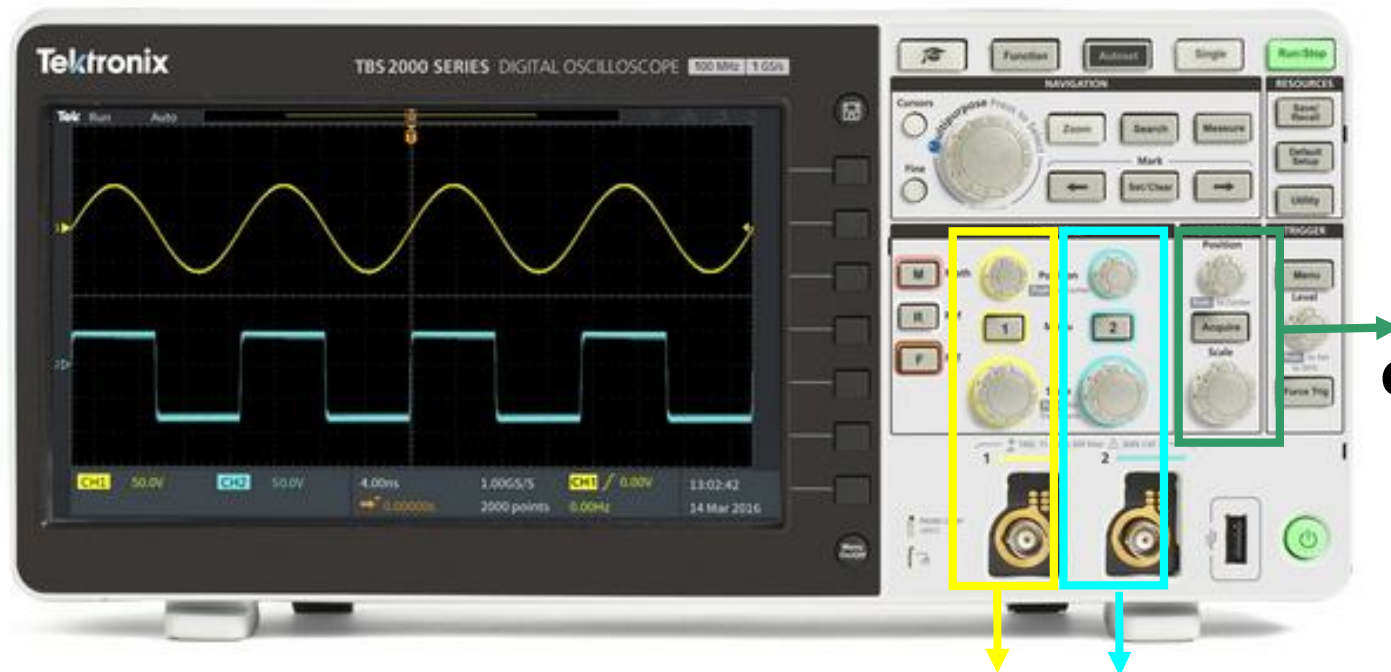


Scala  
orizzontale

**Canale 1**    **Canale 2**  
traccia gialla    traccia azzurra

**Scale verticali**

# Canali di Ingresso

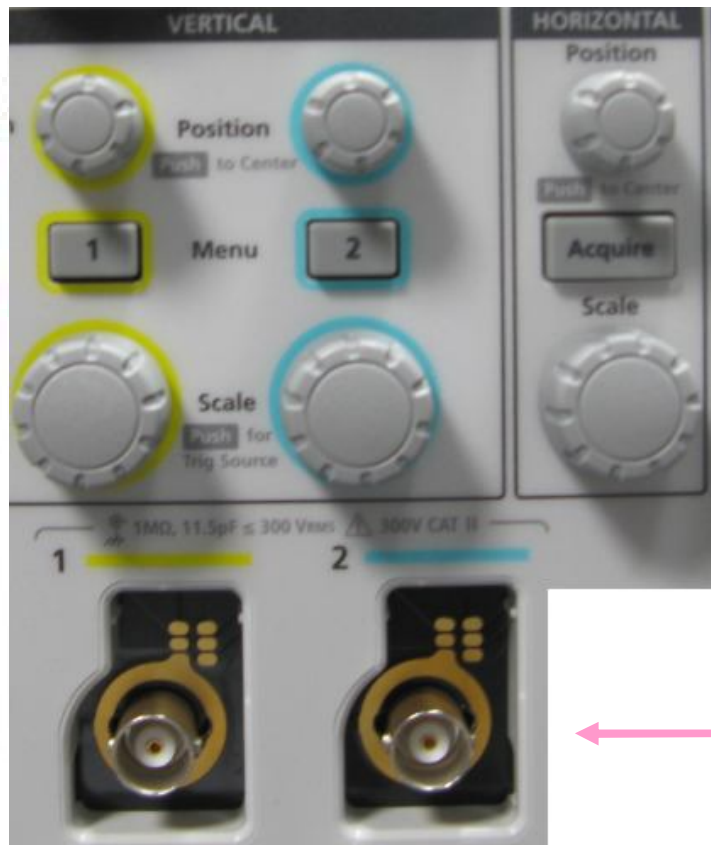

**CH1**      **CH2**  
traccia gialla    traccia azzurra

← **Visualizzazione e  
posizione delle tracce**



← **Visualizzazione canali**

← **Controllo delle Scale di  
Visualizzazione**


← **Ingressi BNC**
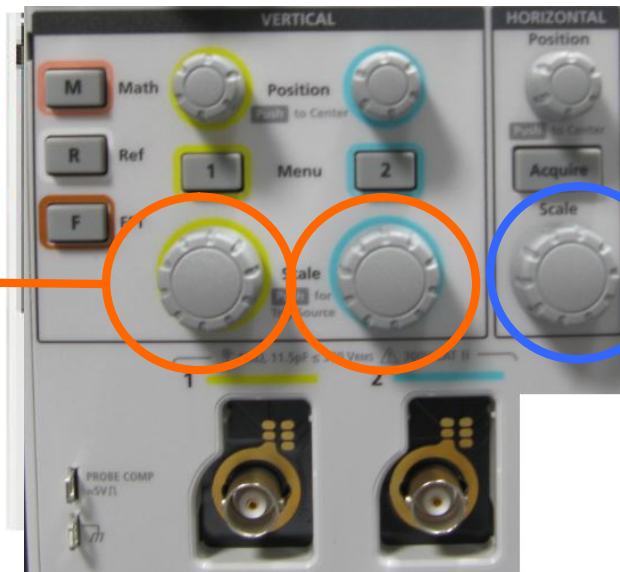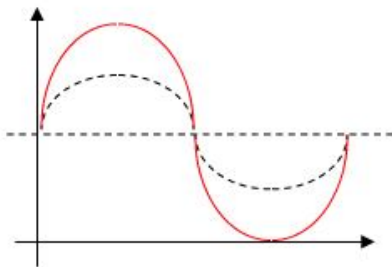
# Controllo della Scala di Visualizzazione

Scala Verticale  
Volt/div  
(Una per canale)




Scala Orizzon.  
(Comune)

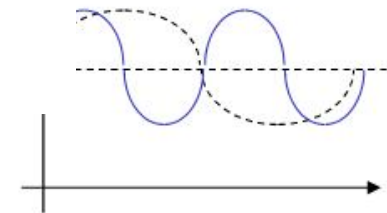

Anche in questo caso il segnale **NON** viene alterato!!!  
E' solo la visualizzazione che cambia!!!

# Accoppiamento in ingresso Coupling: ( Configurare CH1 e CH2 )


Segnale  
d'ingresso

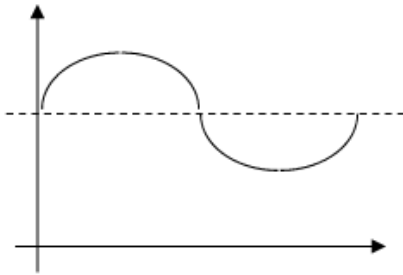



Riferimento di massa  
(o linea a 0 V)




Direct Coupling  
(DC)

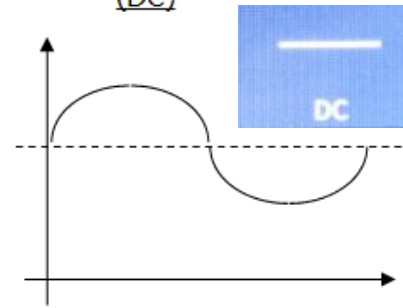

Alternate Coupling  
(AC)

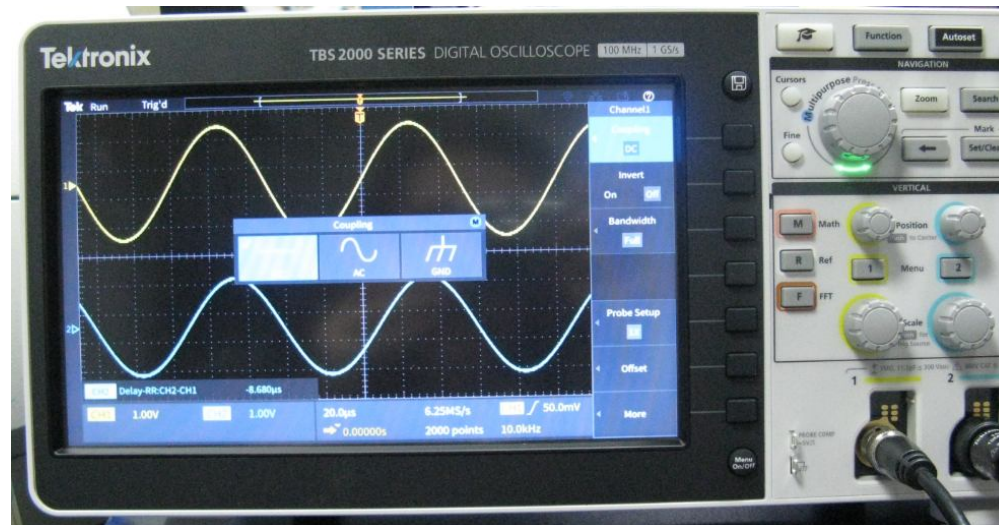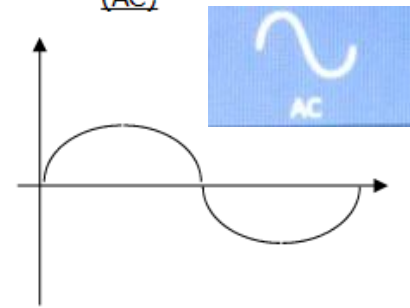
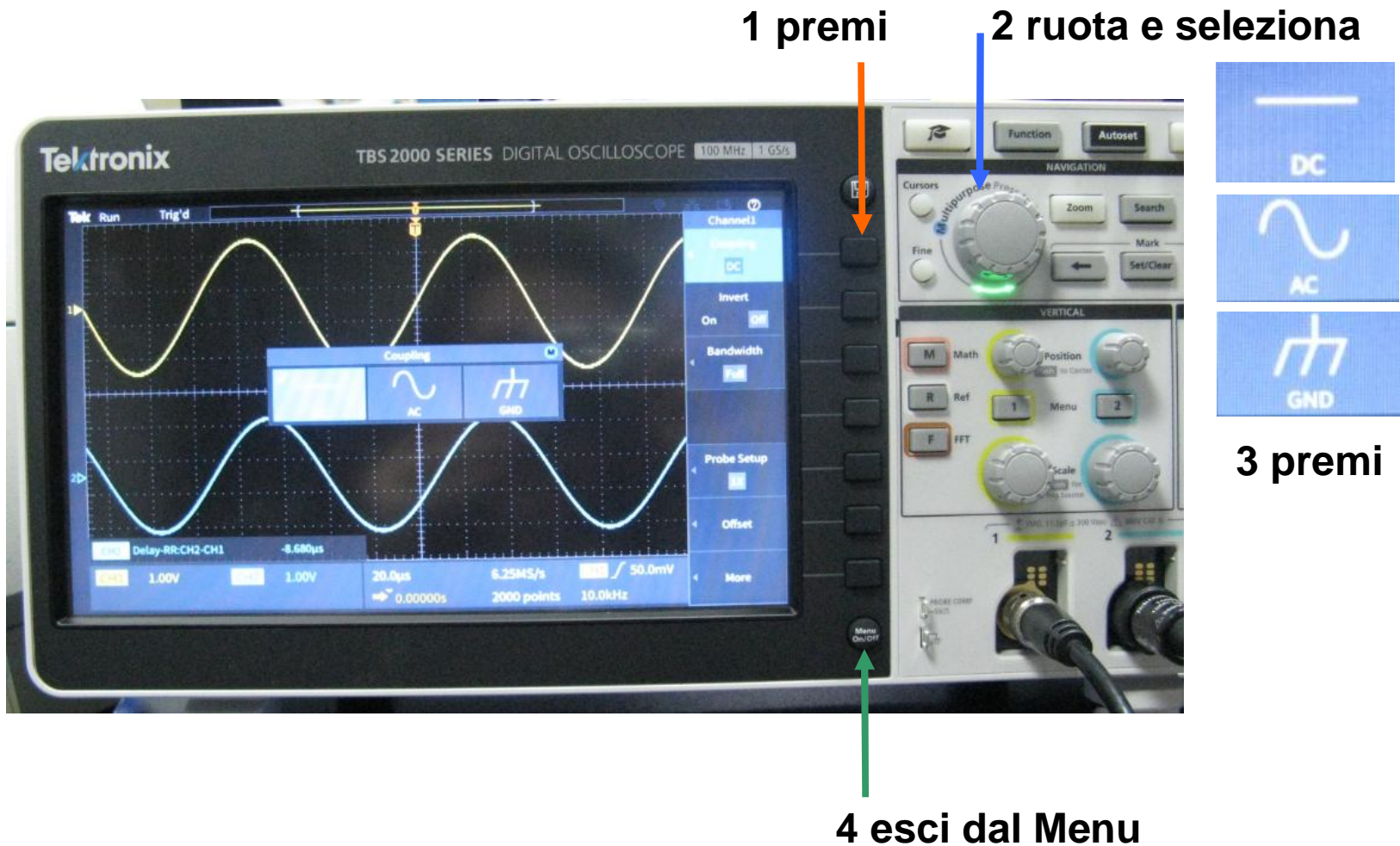
# Accoppiamento in ingresso Coupling: ( Configurare CH1 premi ... e poi CH2 premi )






# Misura di tensione picco-picco ( Misurare CH1 ... e poi CH2 )

3 seleziona

2 premi


4 ruota, seleziona e ...

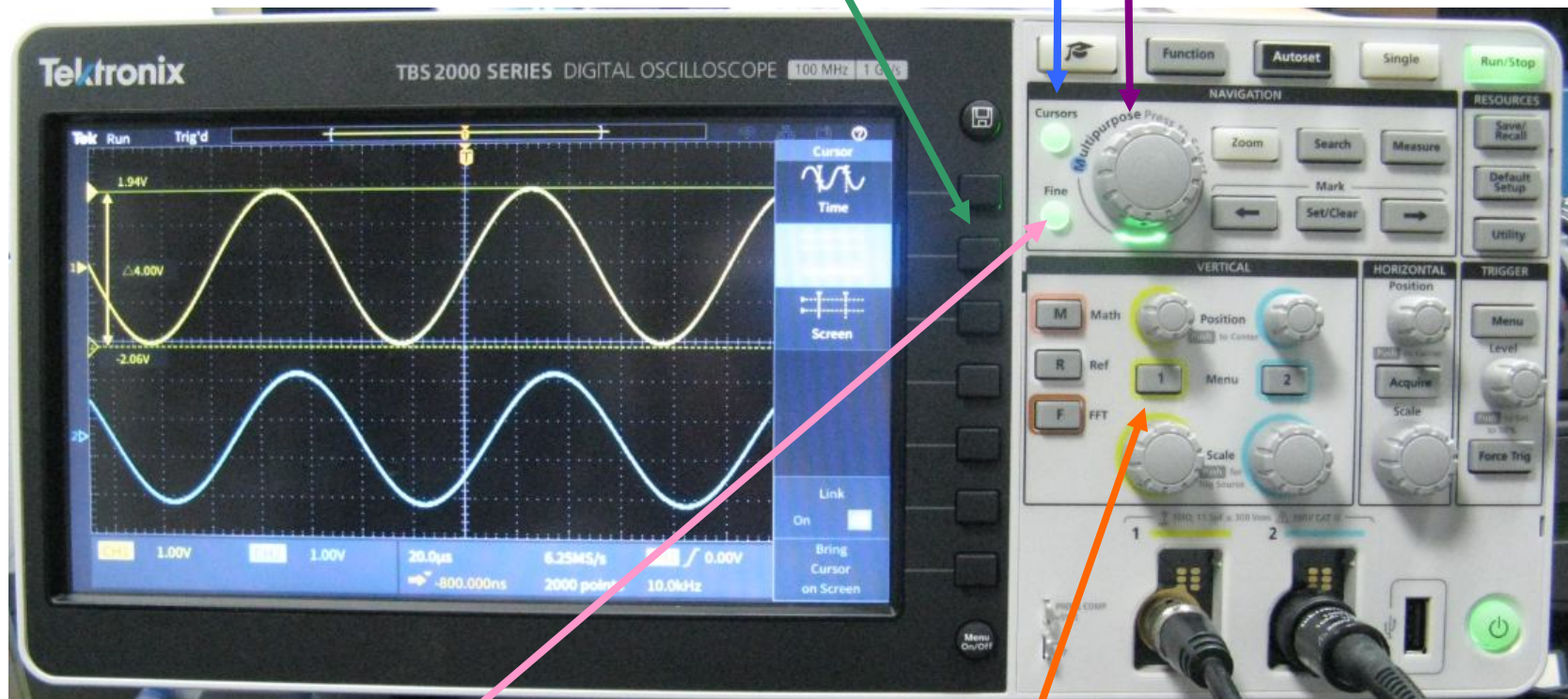

1 premi

5 regolazione Fine movimento barra 1 e premi per passare alla barra 2
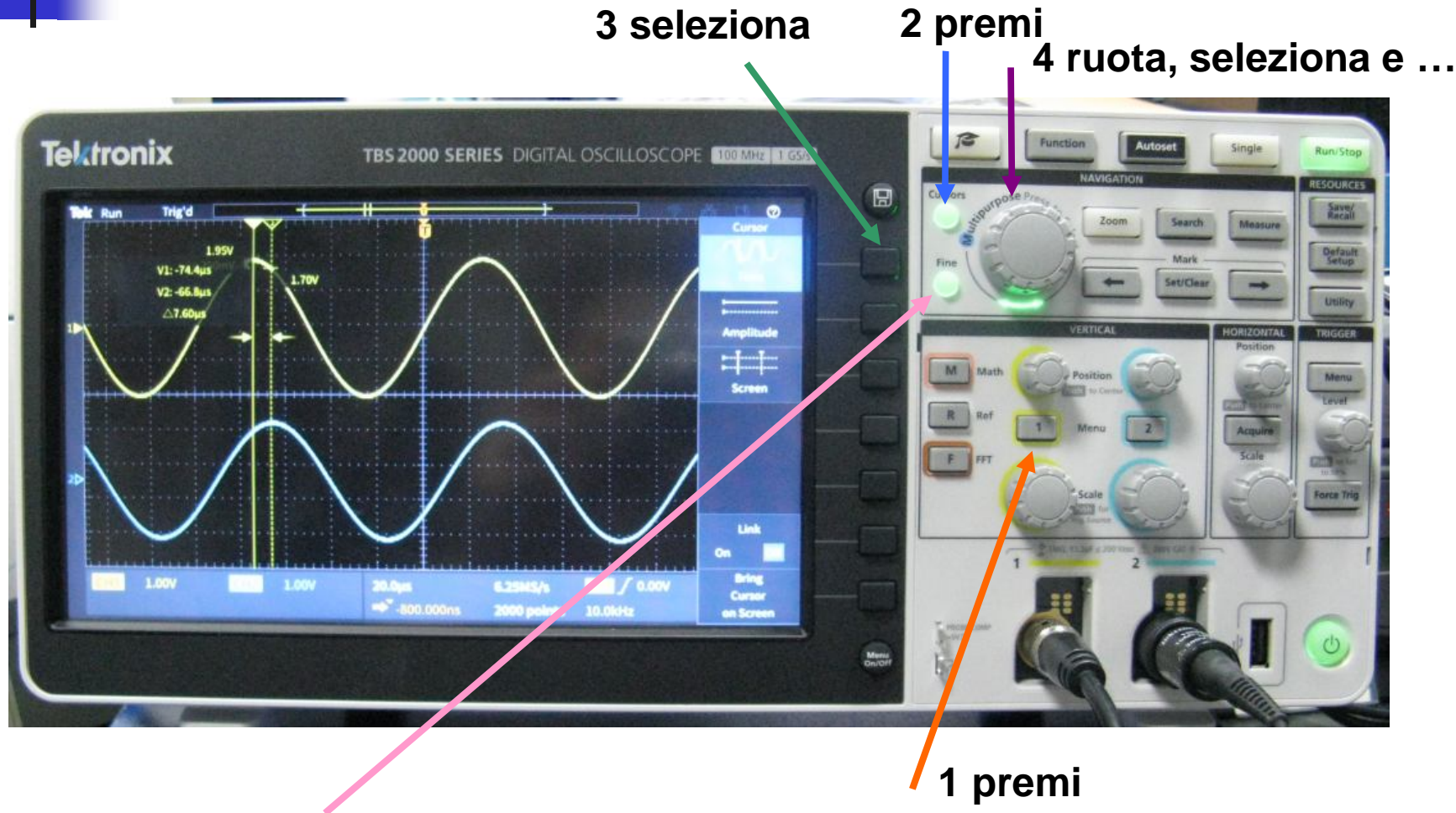
# Misura del $\Delta t$ ( Misurare CH2 – CH1 )



5 regolazione Fine movimento barra 1 e premi per passare alla barra 2

# Sonda Oscilloscopio 10.1



**Cocodrillo di  
Massa**

**Punta Sonda**

**Connettore  
BNC**

# CONTROLLARE eventuale ATTENUAZIONE

INPUT = Cavo BNC = CH1 = 1X


OUTPUT = Sonda Oscilloscopio = CH2 = 10X

3 ruota e seleziona 1X      4 premi



2 premi      5 premi      1 premi

ruota e seleziona 10X

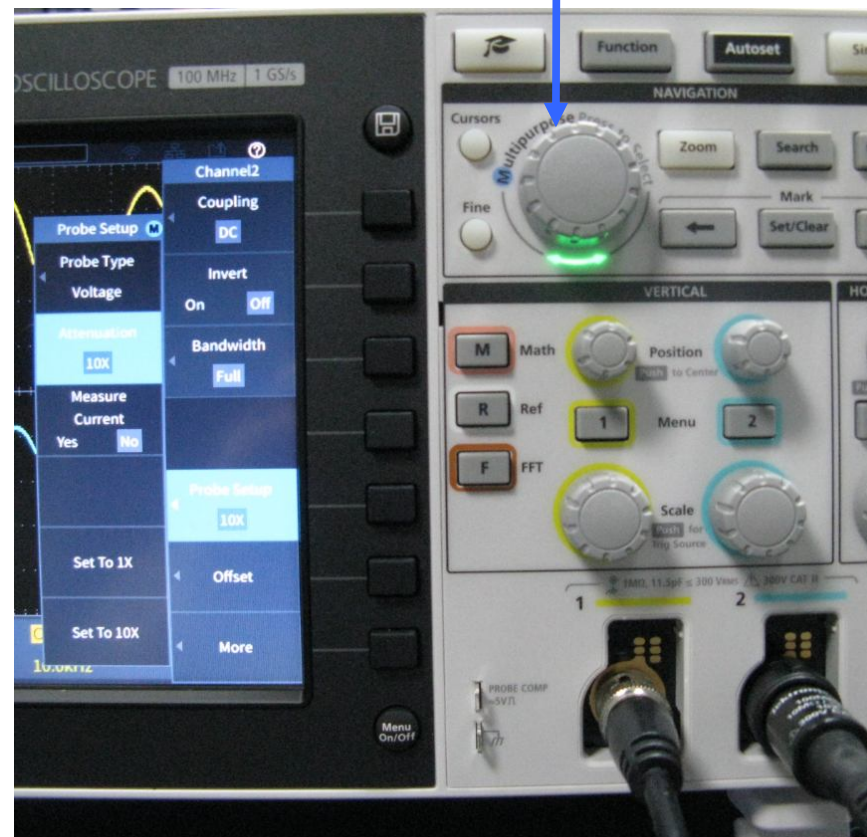

# Misura del Tempo di Salita Rise Time ( Configurare CH2 )



2 ruota e seleziona

3 premi


1 premi



4 esci dal Menu ( premi 1 volta )

# Misura del Tempo di Salita Rise Time

Visualizzazione  
del  
Rise Time

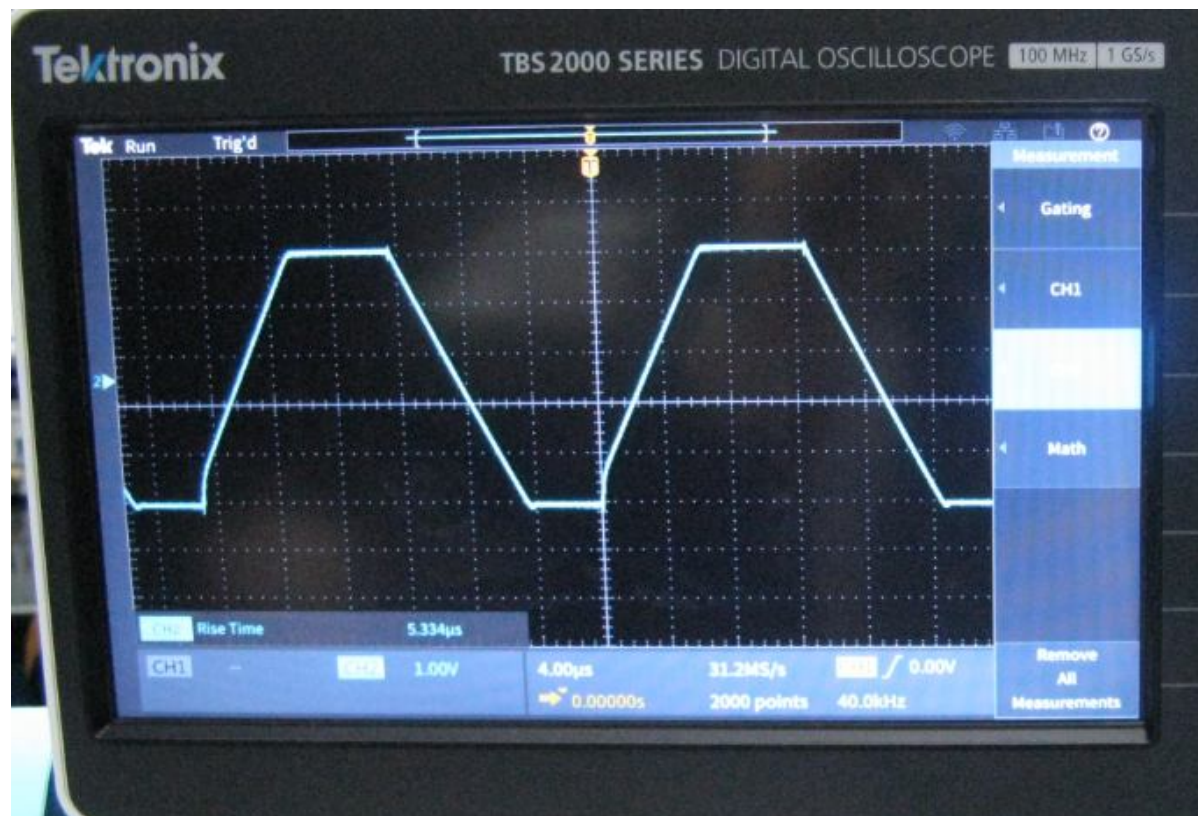

# Misura del Tempo di Discesa Fall Time ( Configurare CH2 )


2 ruota e seleziona 3 premi 1 premi



4 esci dal Menu ( premi 1 volta )


# Misura del Tempo di Discesa Fall Time

Visualizzazione  
del  
Fall Time

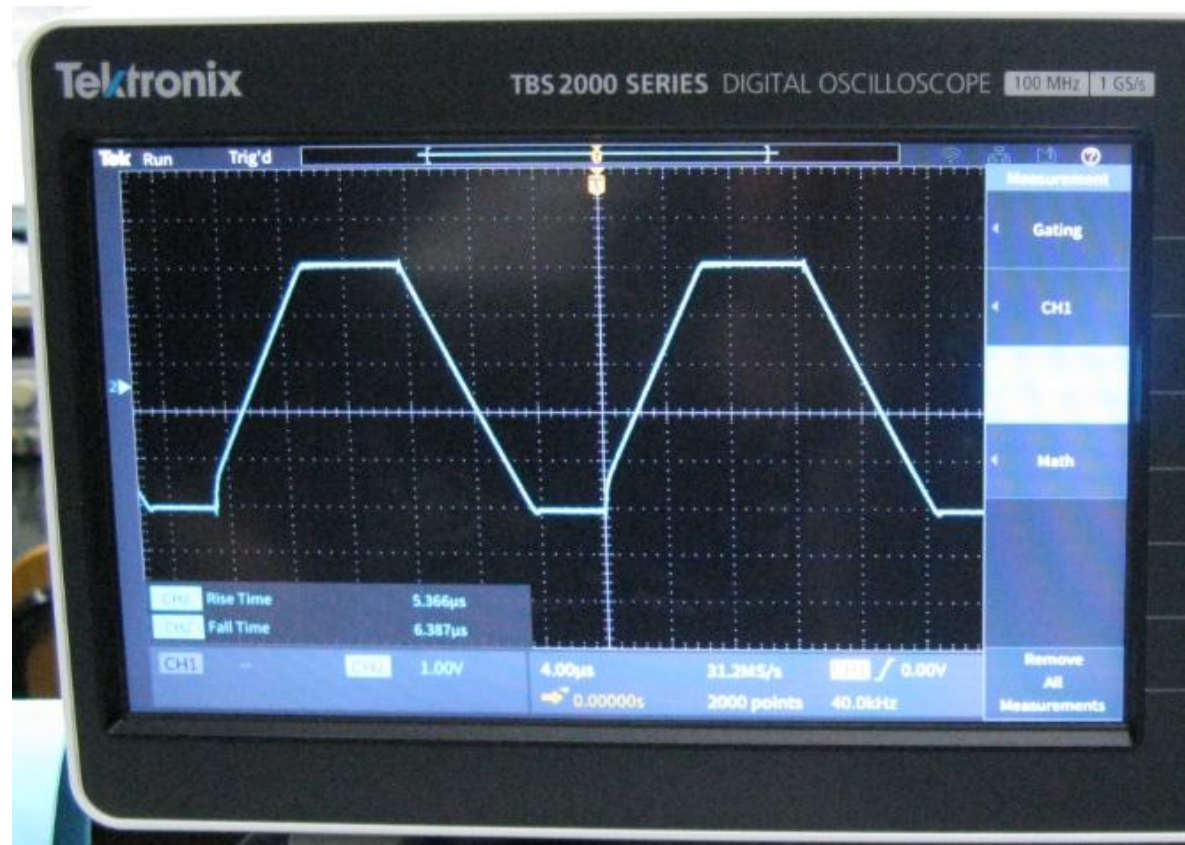




# Configurazione X / Y

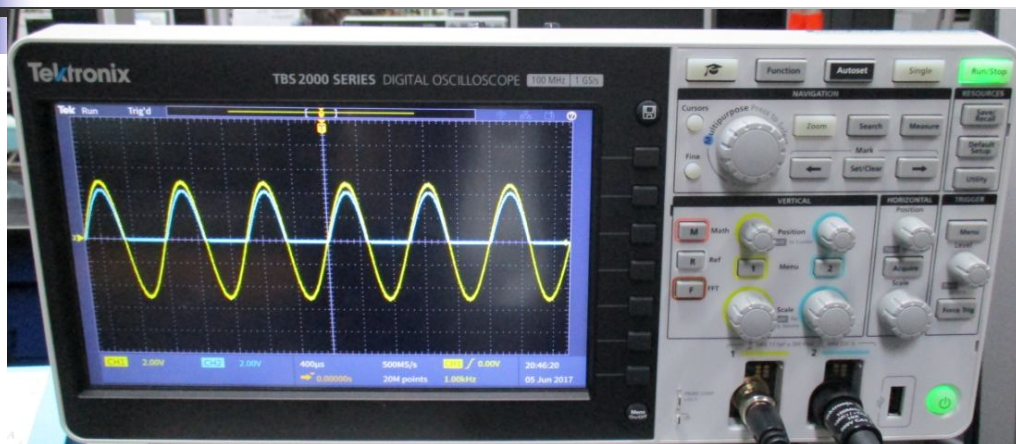

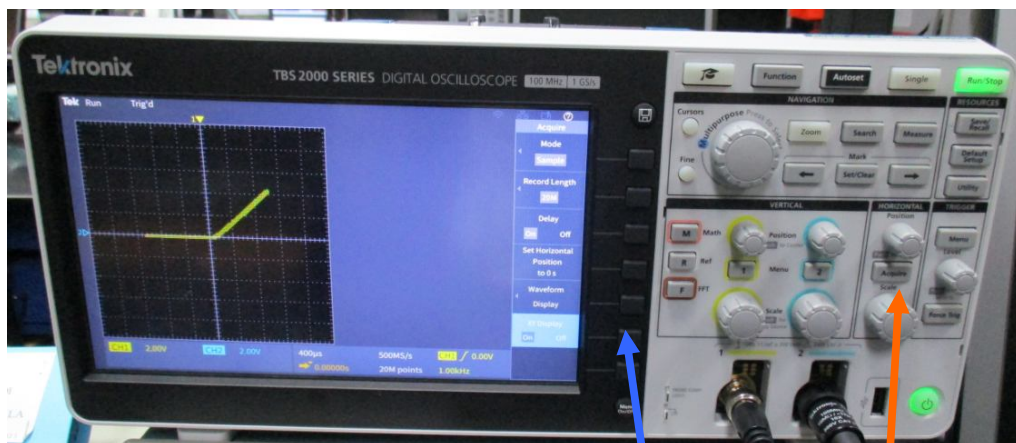**VISUALIZZAZIONE  
NORMALE**  
Raddrizzatore a semplice  
semionda



**VISUALIZZAZIONE  
X / Y**  
ingresso / uscita

**2 premi      1 premi**



# **Corto Circuito Virtuale «Reale»**


---

**Effetto del guadagno ad anello  
aperto sul Corto Circuito Virtuale:  
misura dell'ampiezza della  
tensione  $V^-$  al variare della  
frequenza  
( $V^+ = 0 \text{ V}$ )**

# OpAmp $\mu$ A741

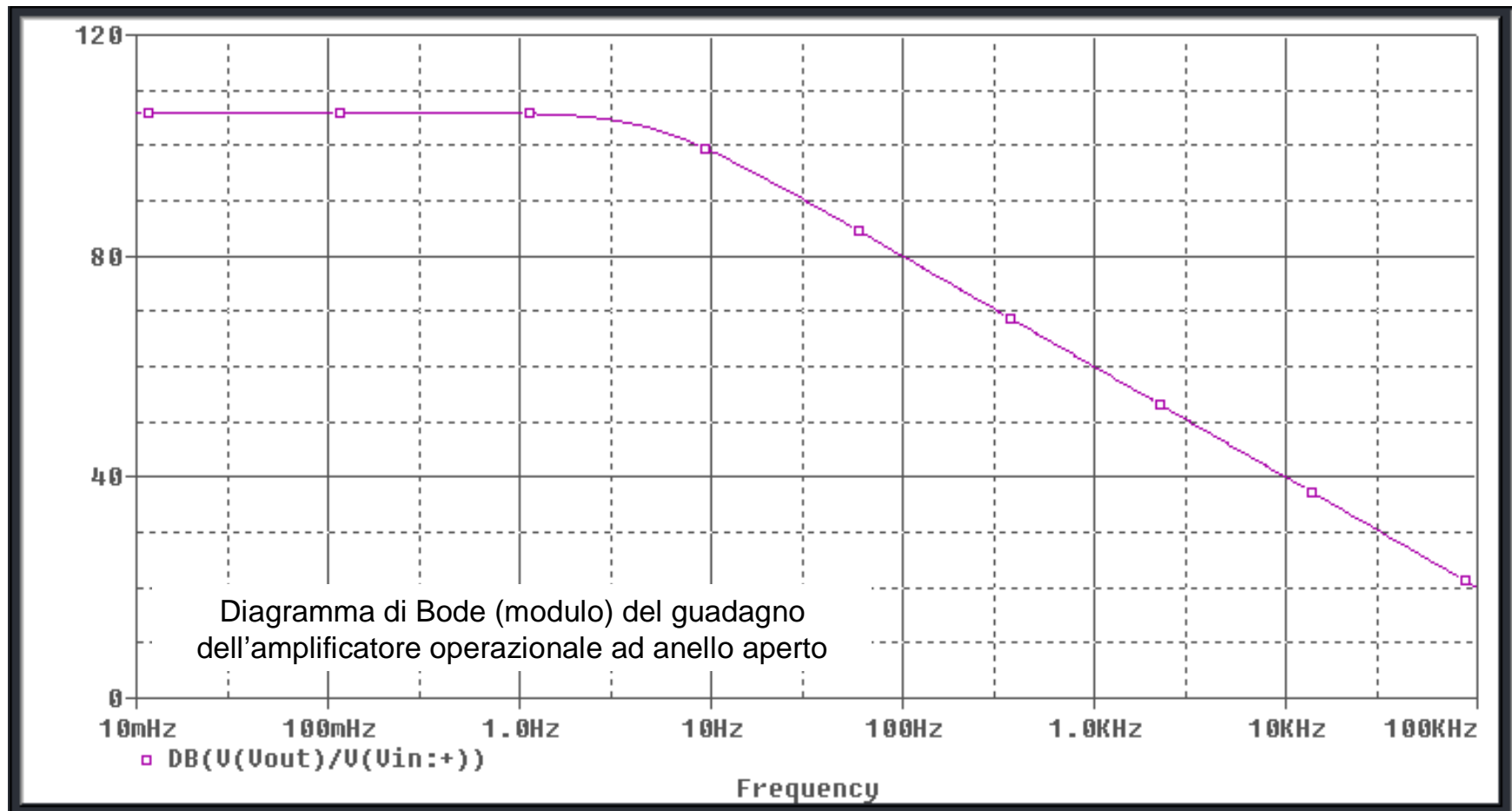
## Diagramma del Modulo di $A_a(j\omega)$

Vedi anche grafico a pag. 81 in basso sulle dispense



# Se l'OpAmp Satura, vale il Corto Circuito Virtuale?

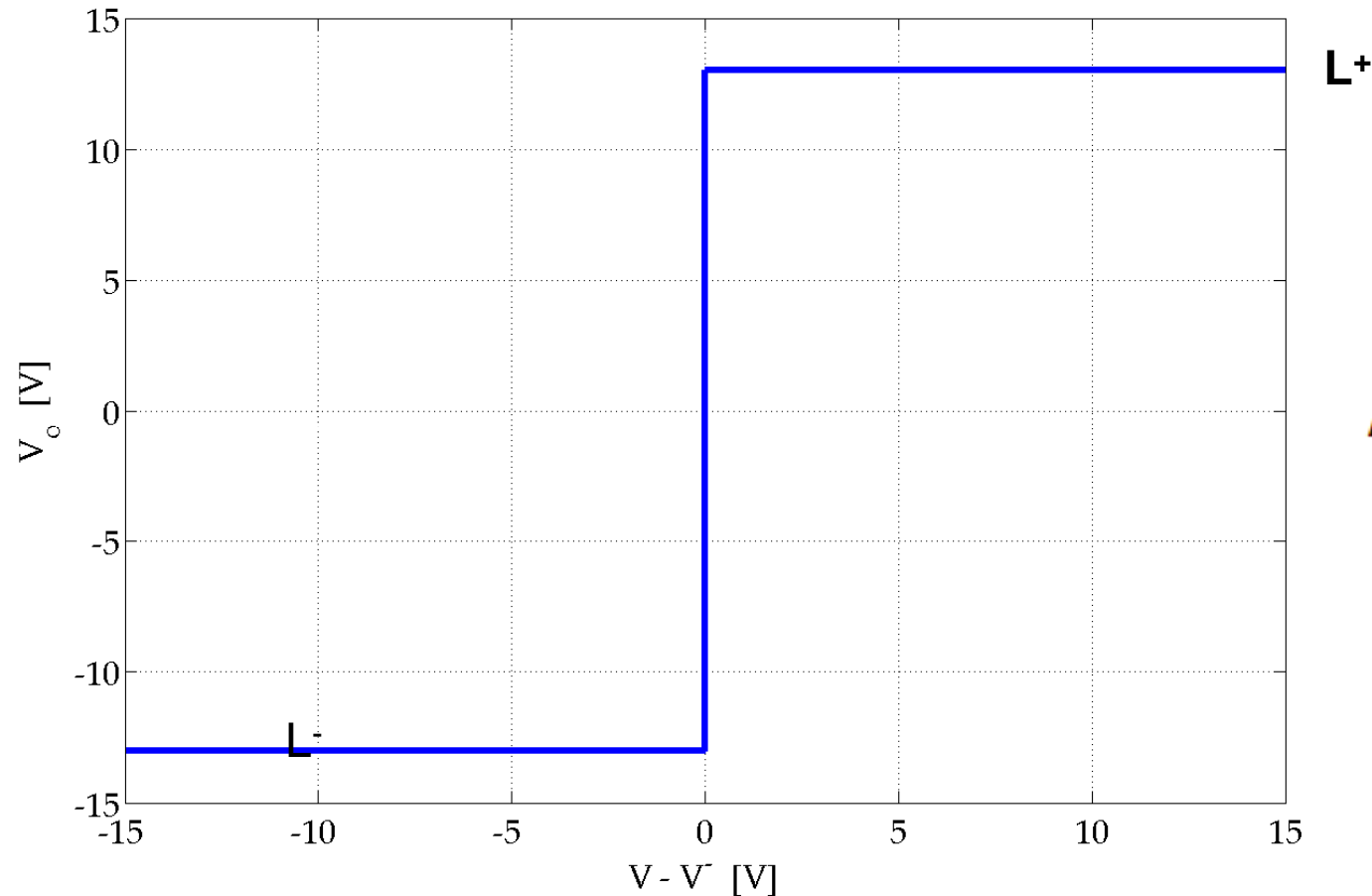**NO! Perché? ... Pensate al valore di  $A_a$ ...**




$$A_a = \frac{V_o}{V^+ - V^-}$$

# Amplificatore Invertente
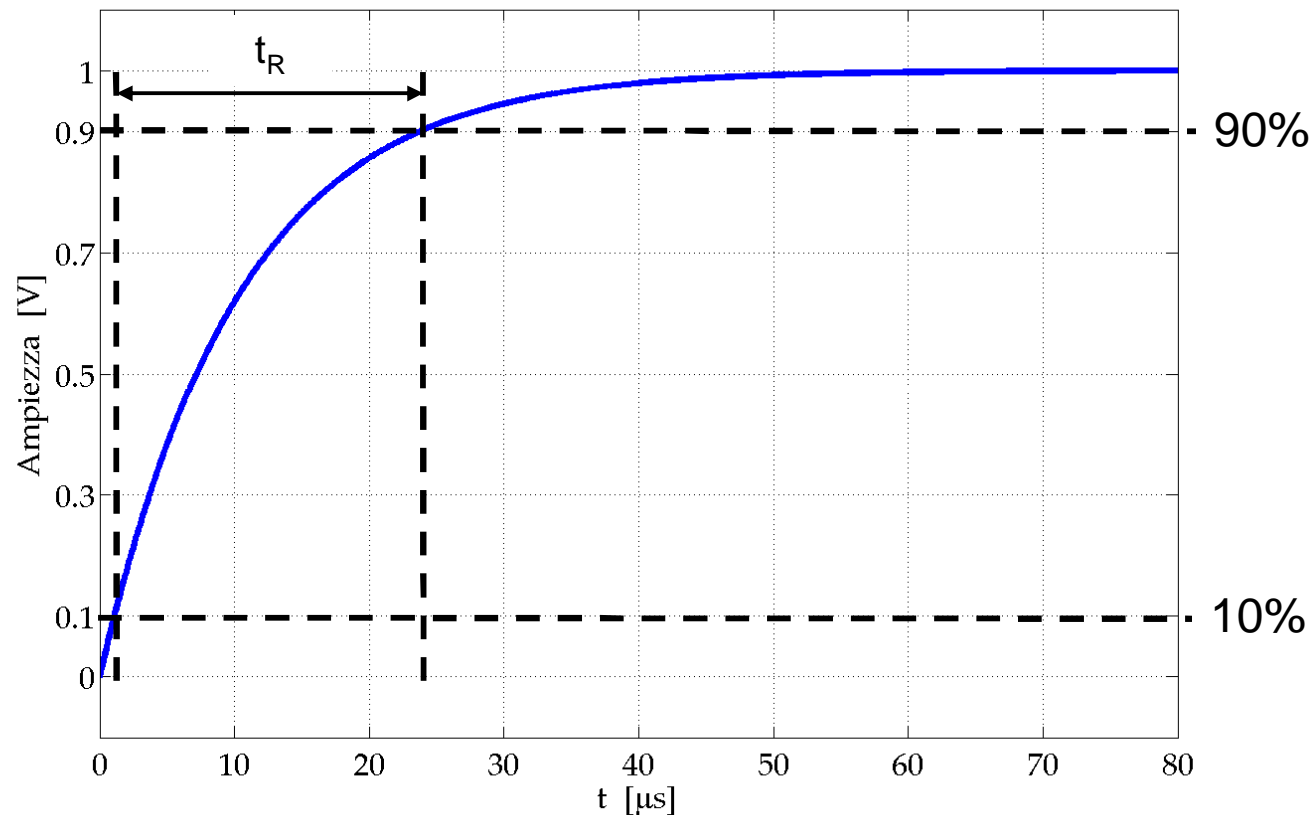
## Risposta al Gradino

$t_R$ : Rise Time (Tempo di Salita)  $\rightarrow f_c = 0.35 / t_R$



# Misura del Tempo di Salita

## Rise Time ( Configurare CH2 )

2 ruota e seleziona


3 premi

1 premi




4 esci dal Menu ( premi 1 volta )

# Integratore di Miller Approssimato

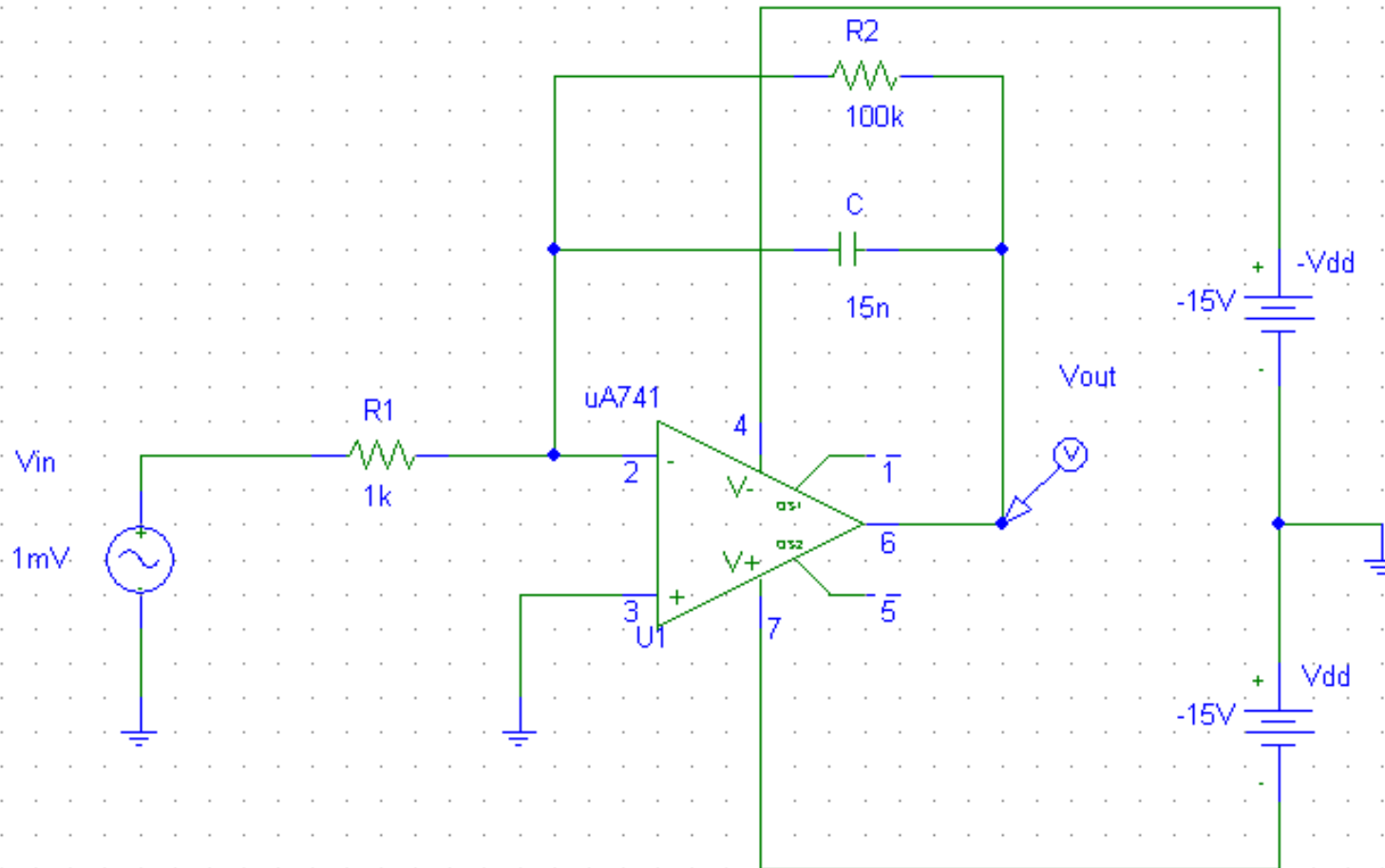


# Stima Diagramma di Bode del Modulo

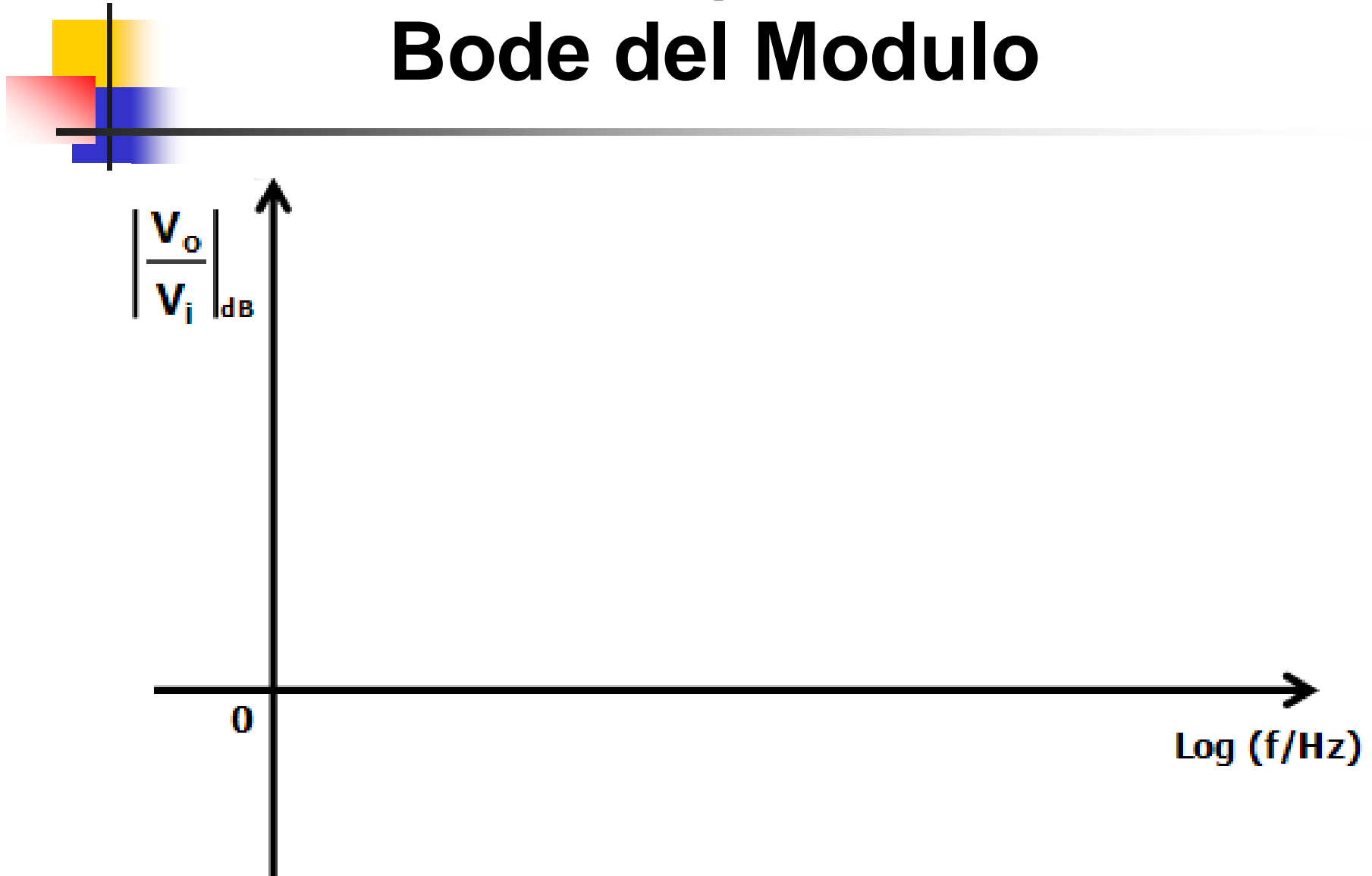





# Stima Diagramma di Bode del Modulo

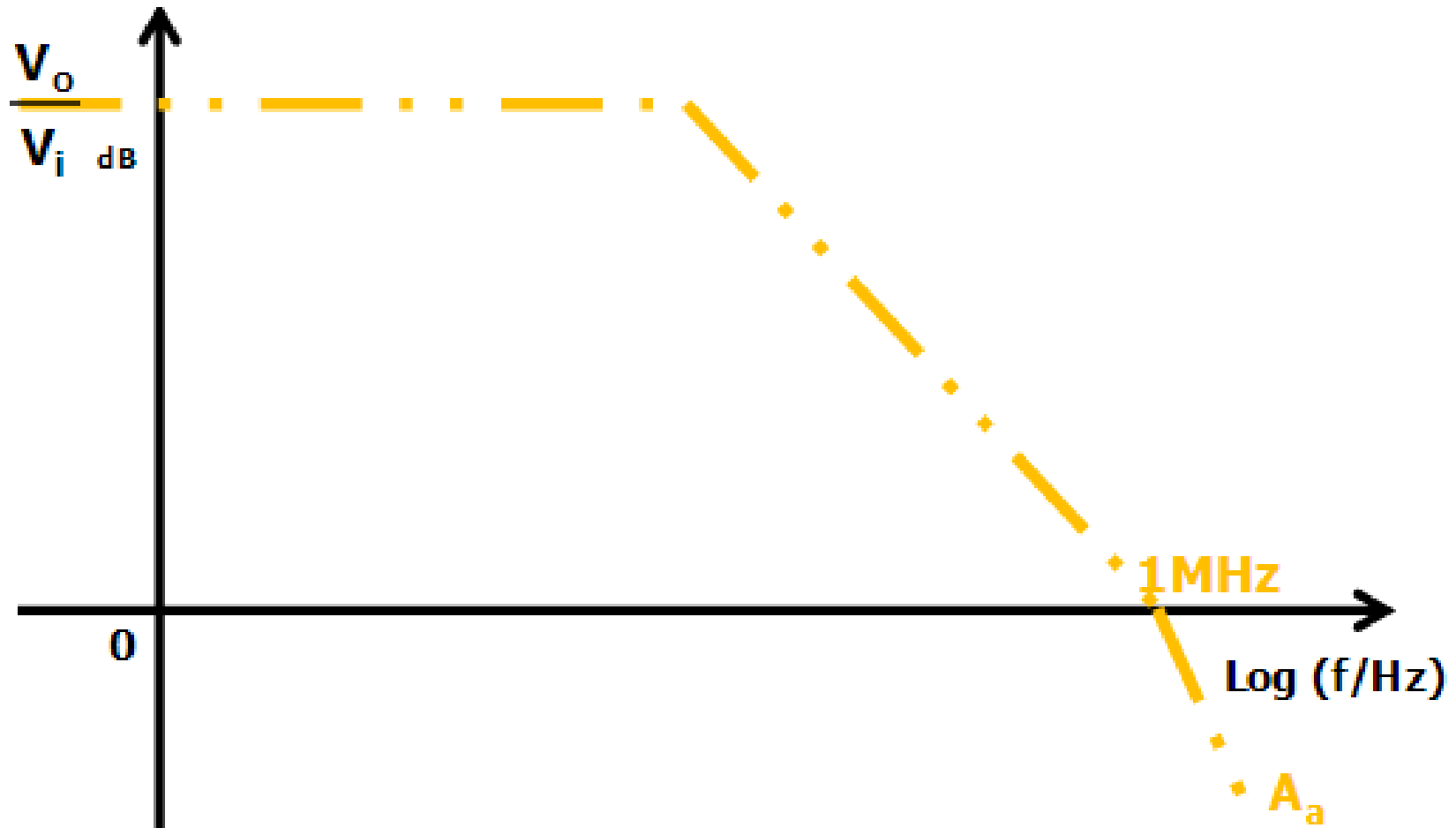


# Stima Diagramma di Bode del Modulo

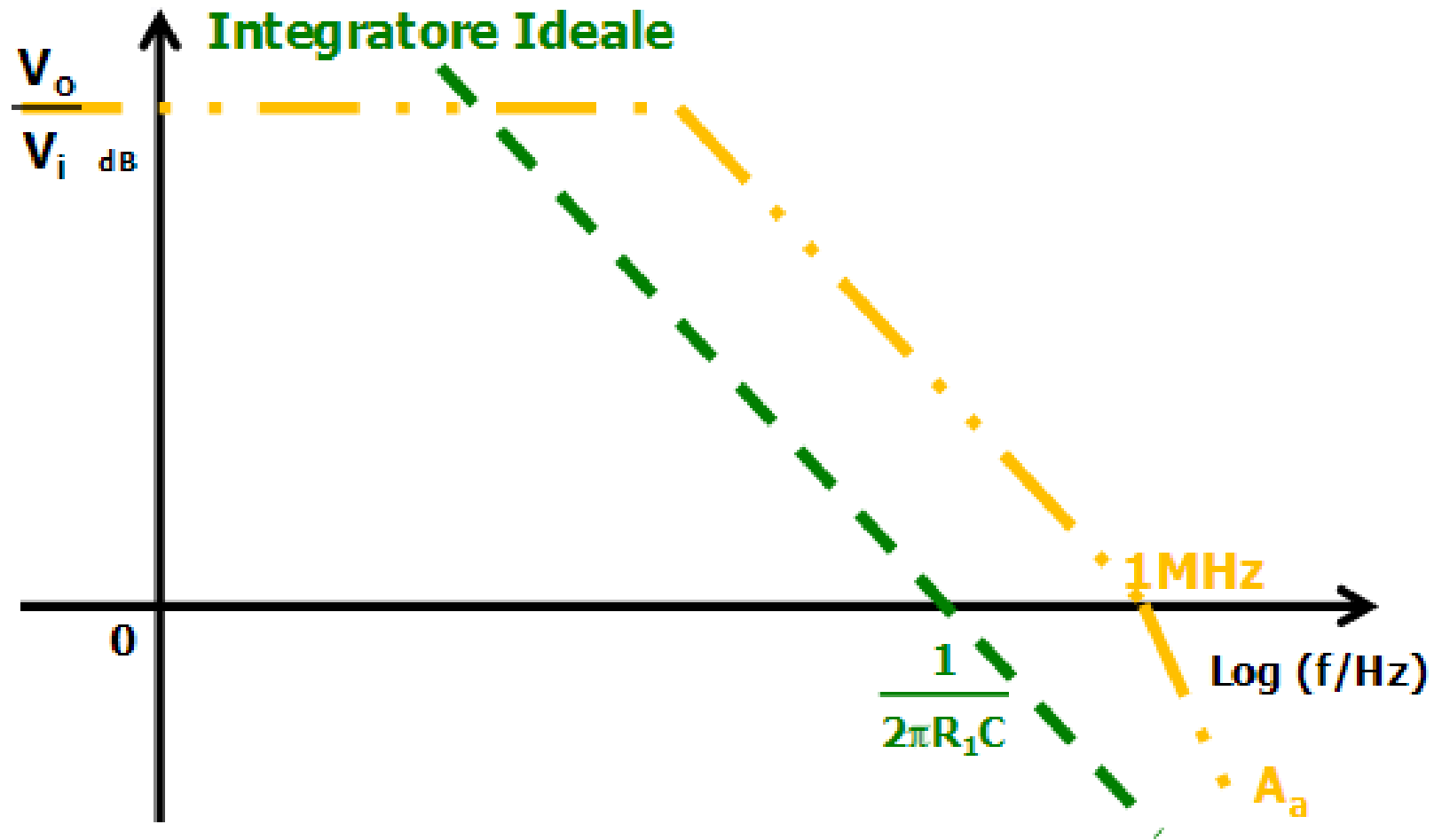

# Stima Diagramma di Bode del Modulo

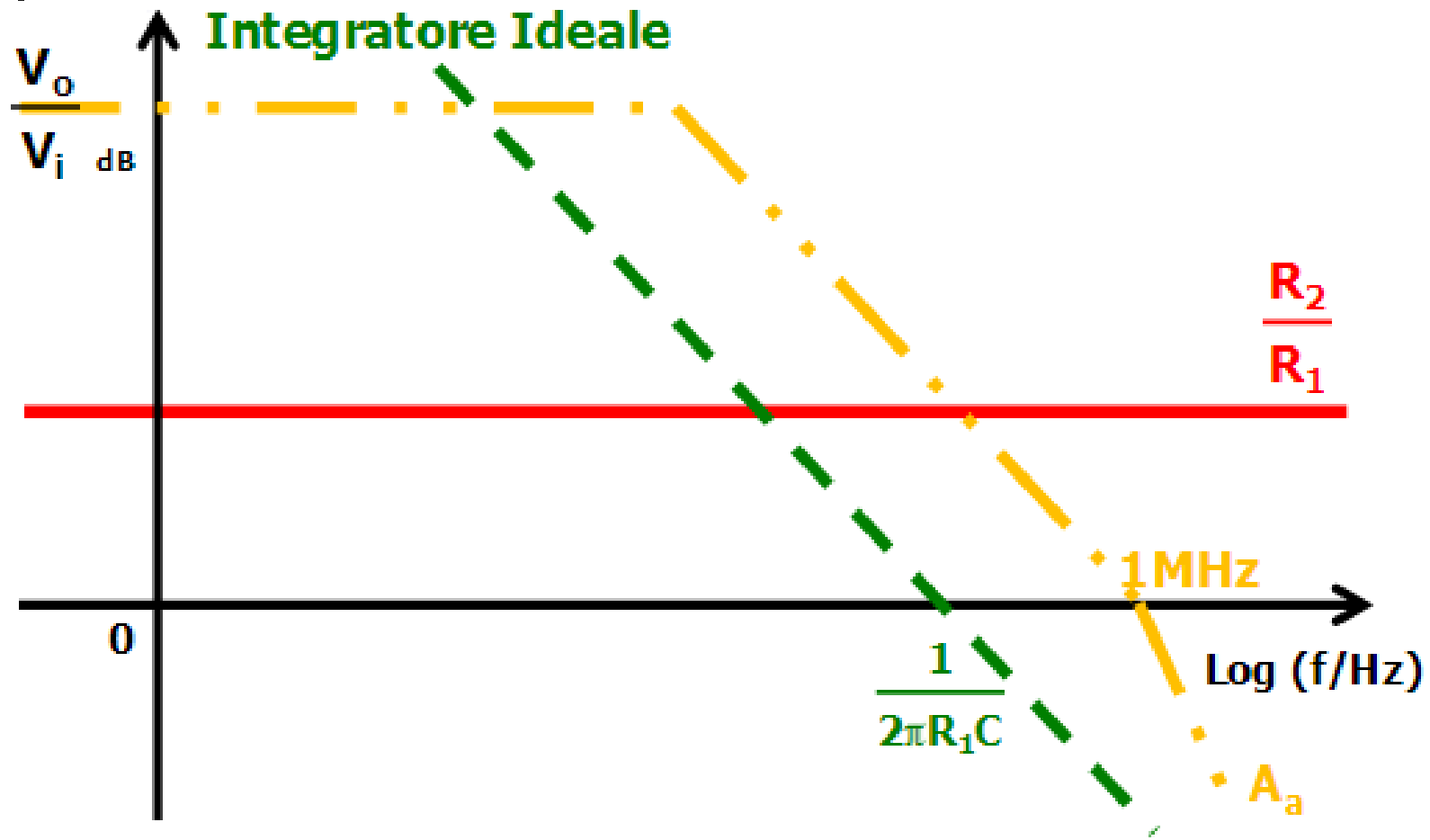


# Stima Diagramma di Bode del Modulo

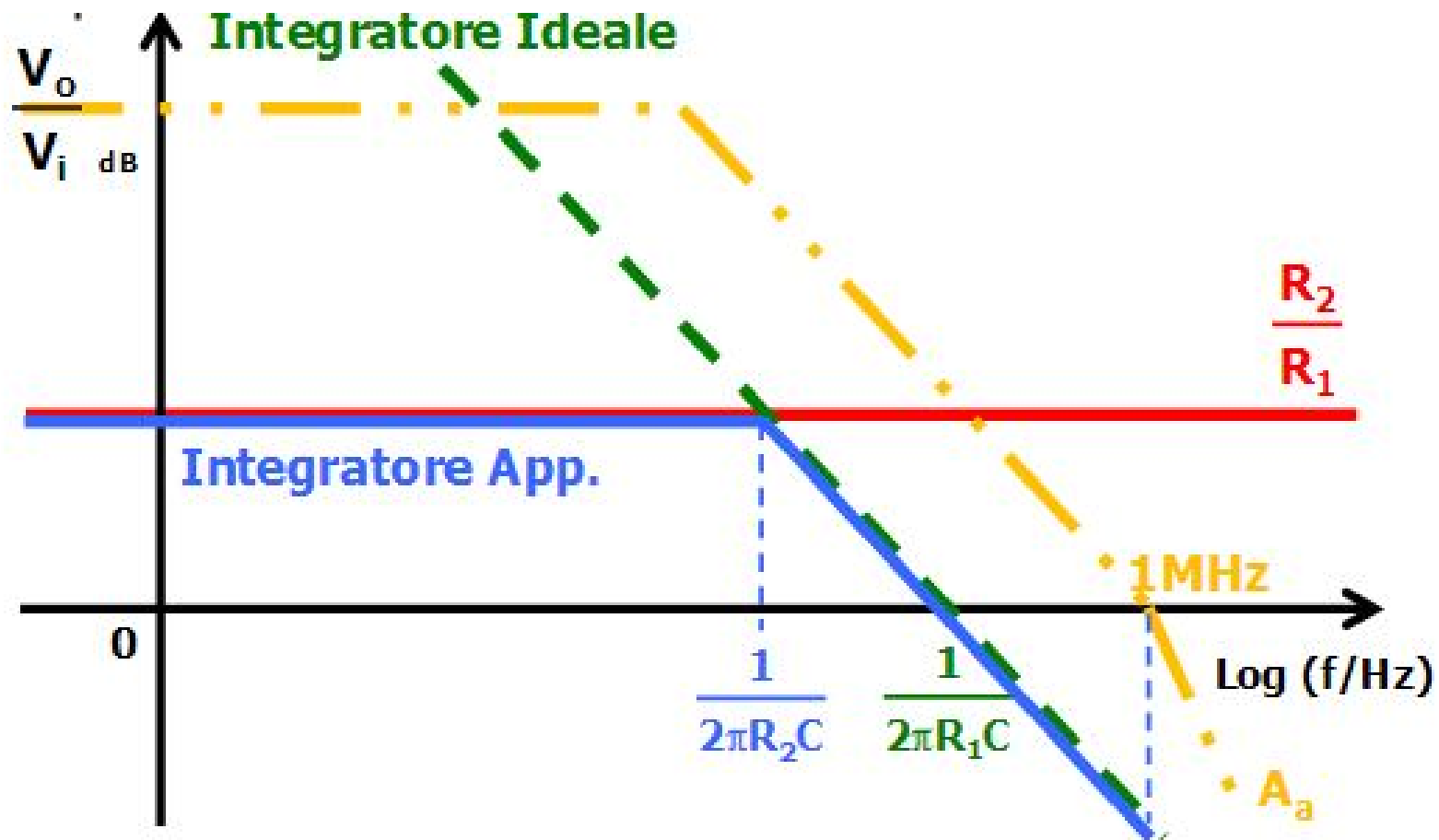


# Integratore di Miller

## Diagramma di Bode - Modulo

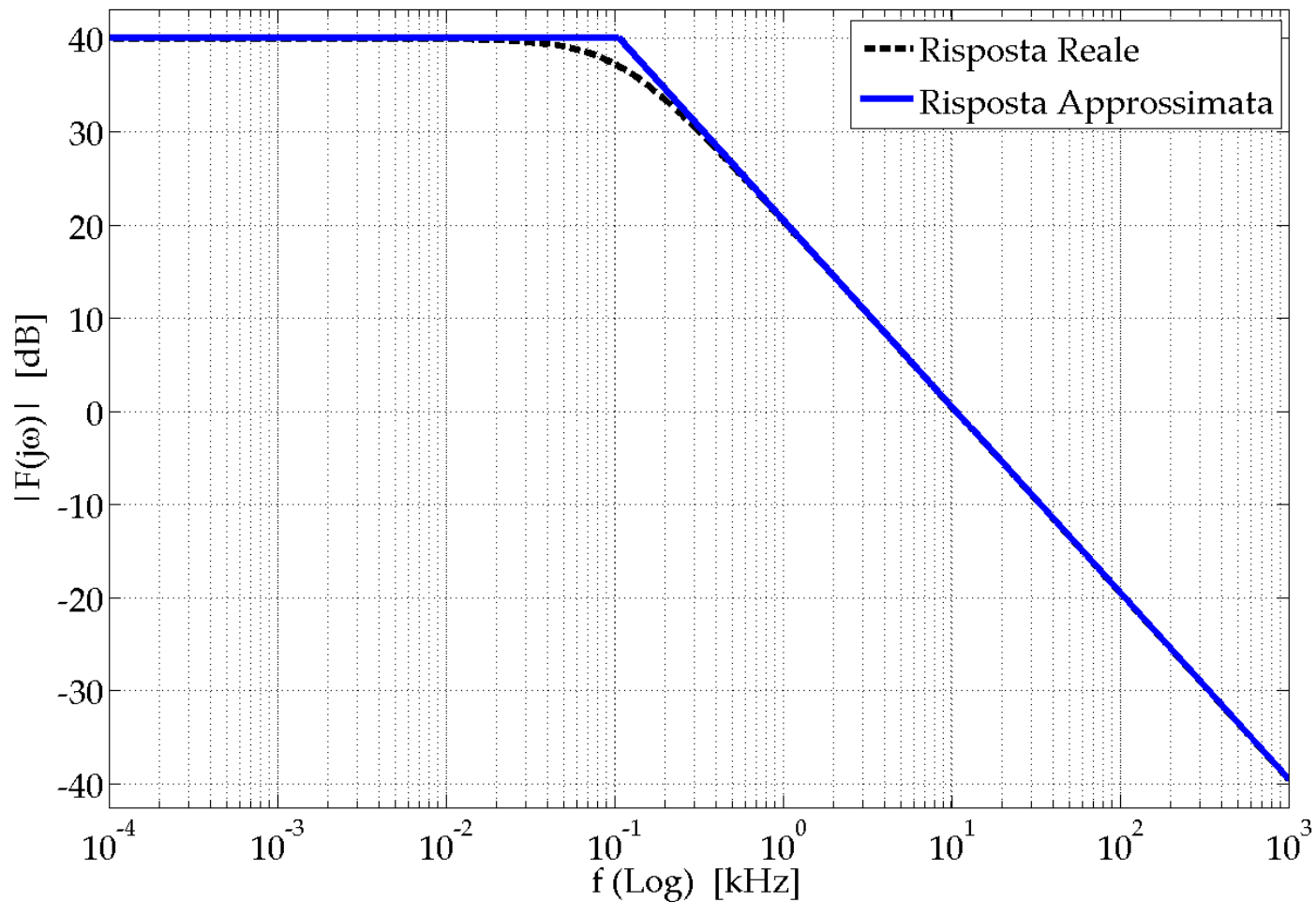

# Integratore di Miller


## Diagramma di Bode - Fase

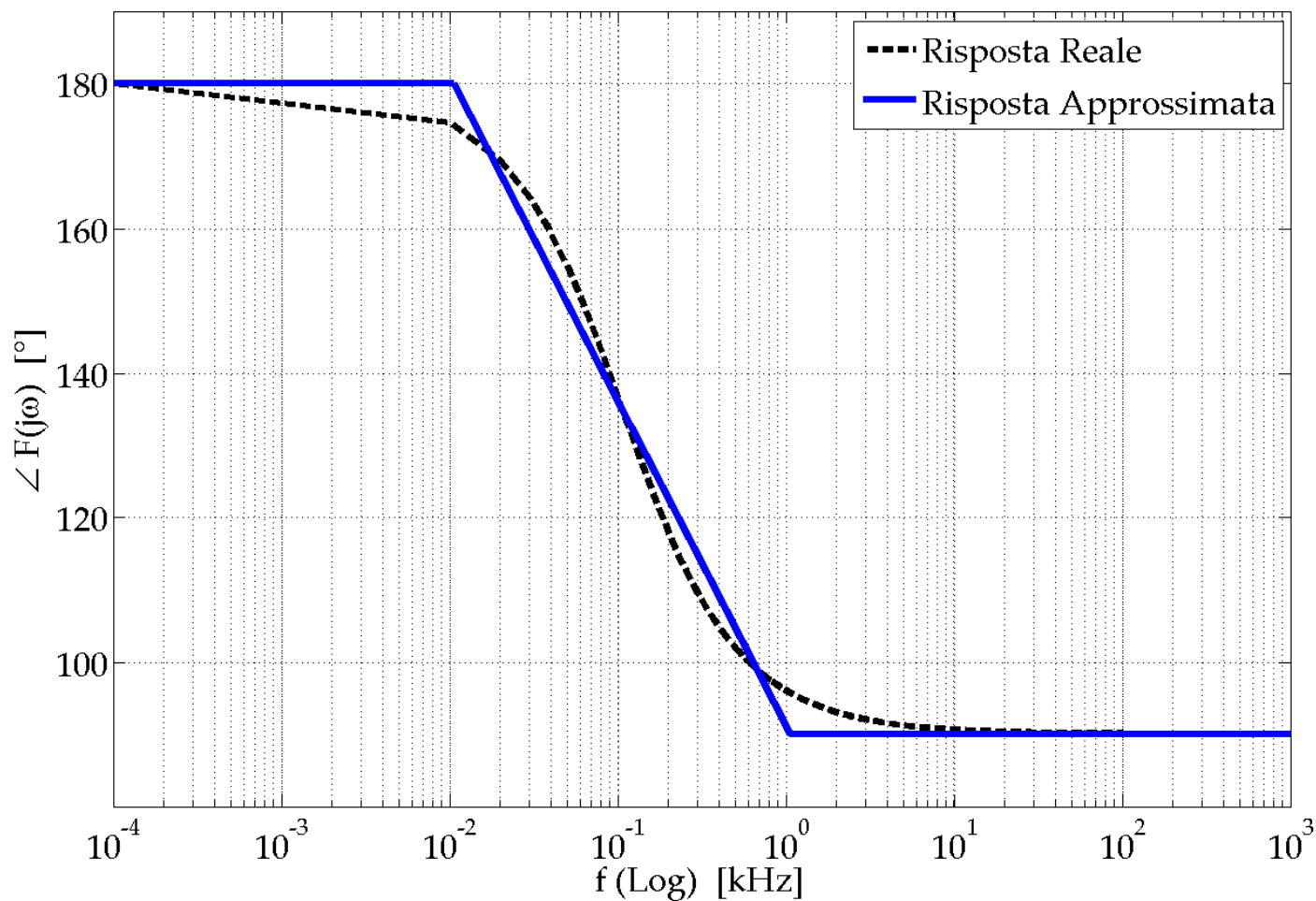

# Integratore di Miller


## Risposta all'Onda Quadra (1)

Frequenza 50Hz

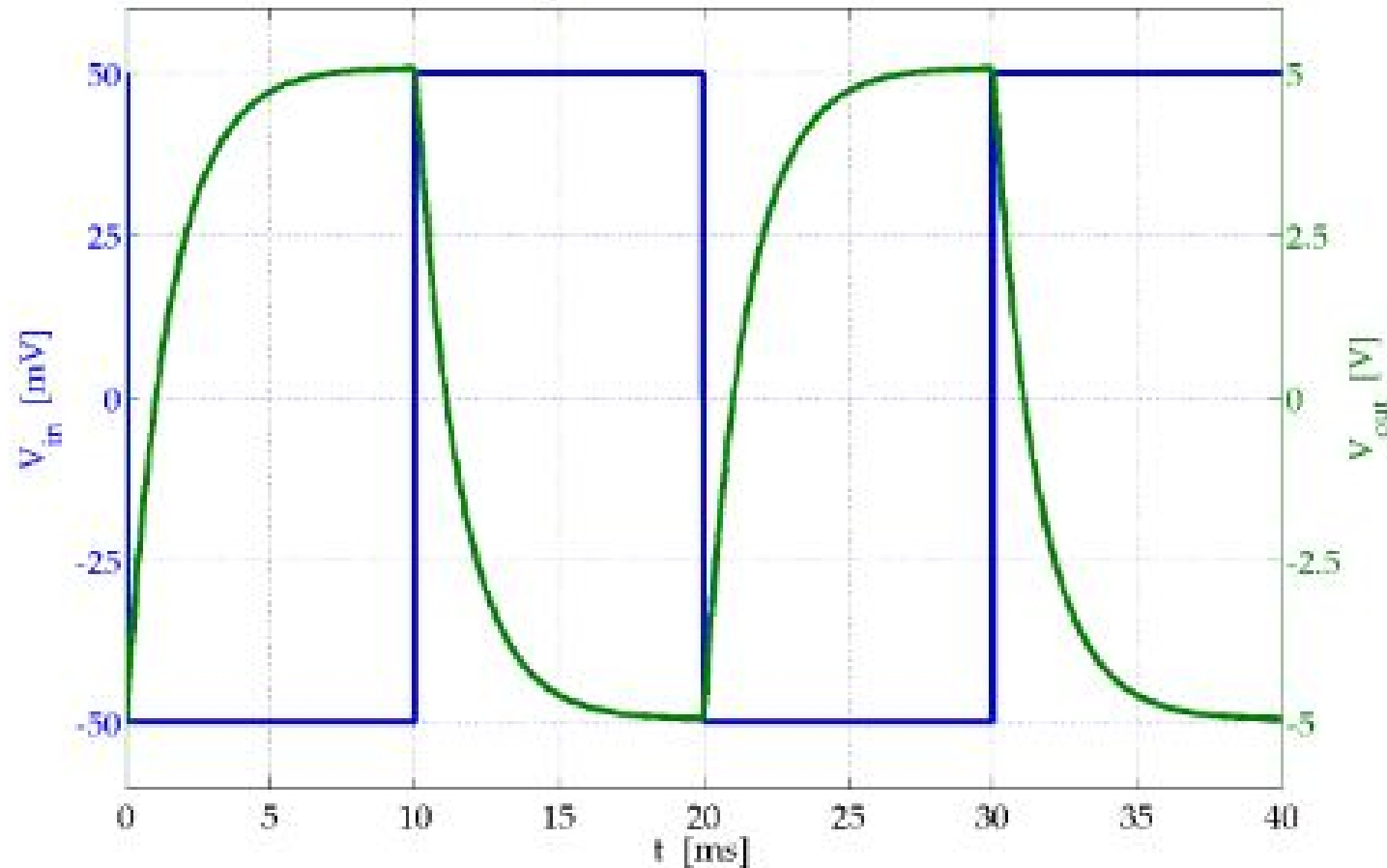


# Integratore di Miller

## Risposta all'Onda Quadra (2)

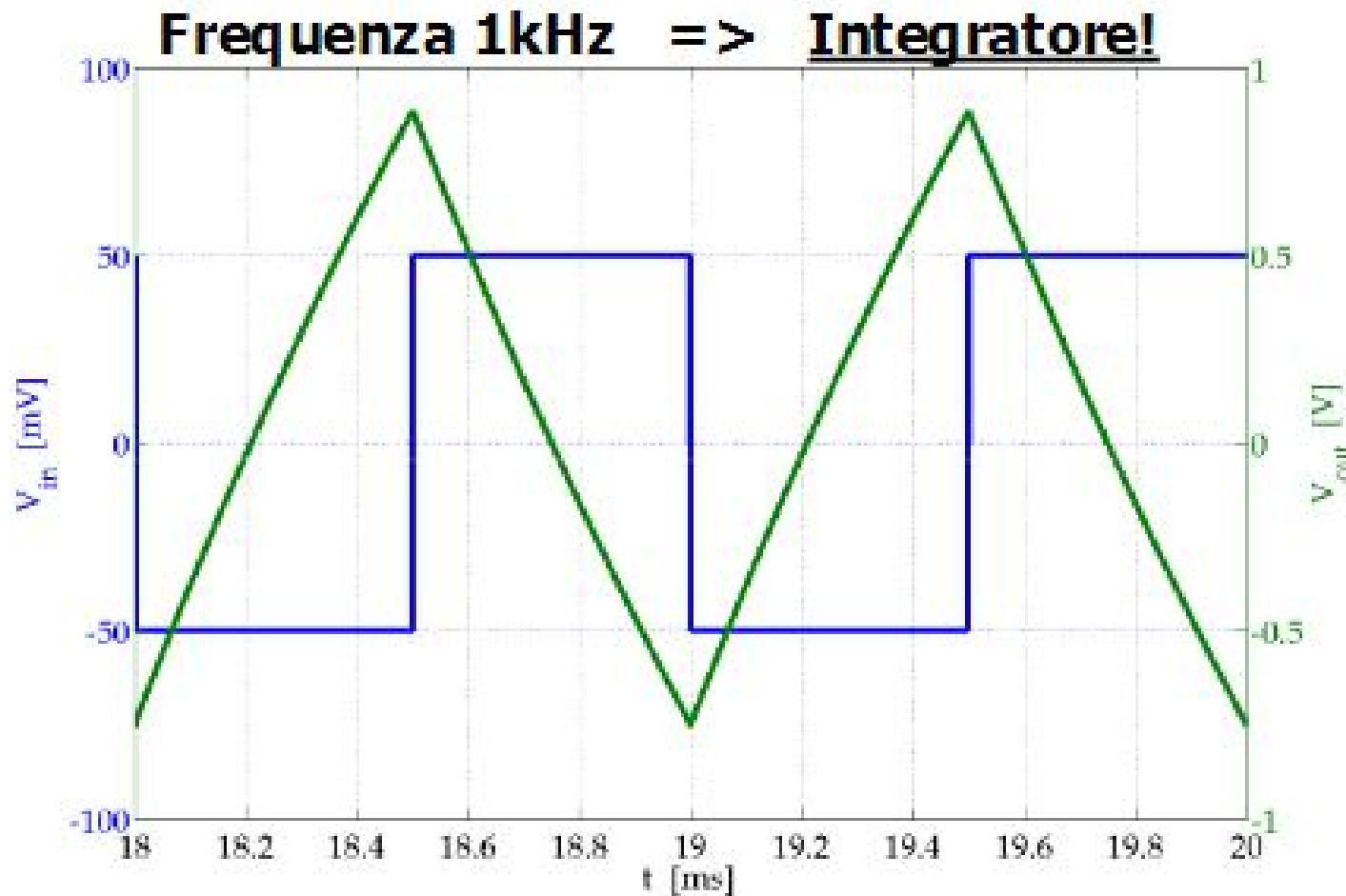




# Configurazione Non Invertente

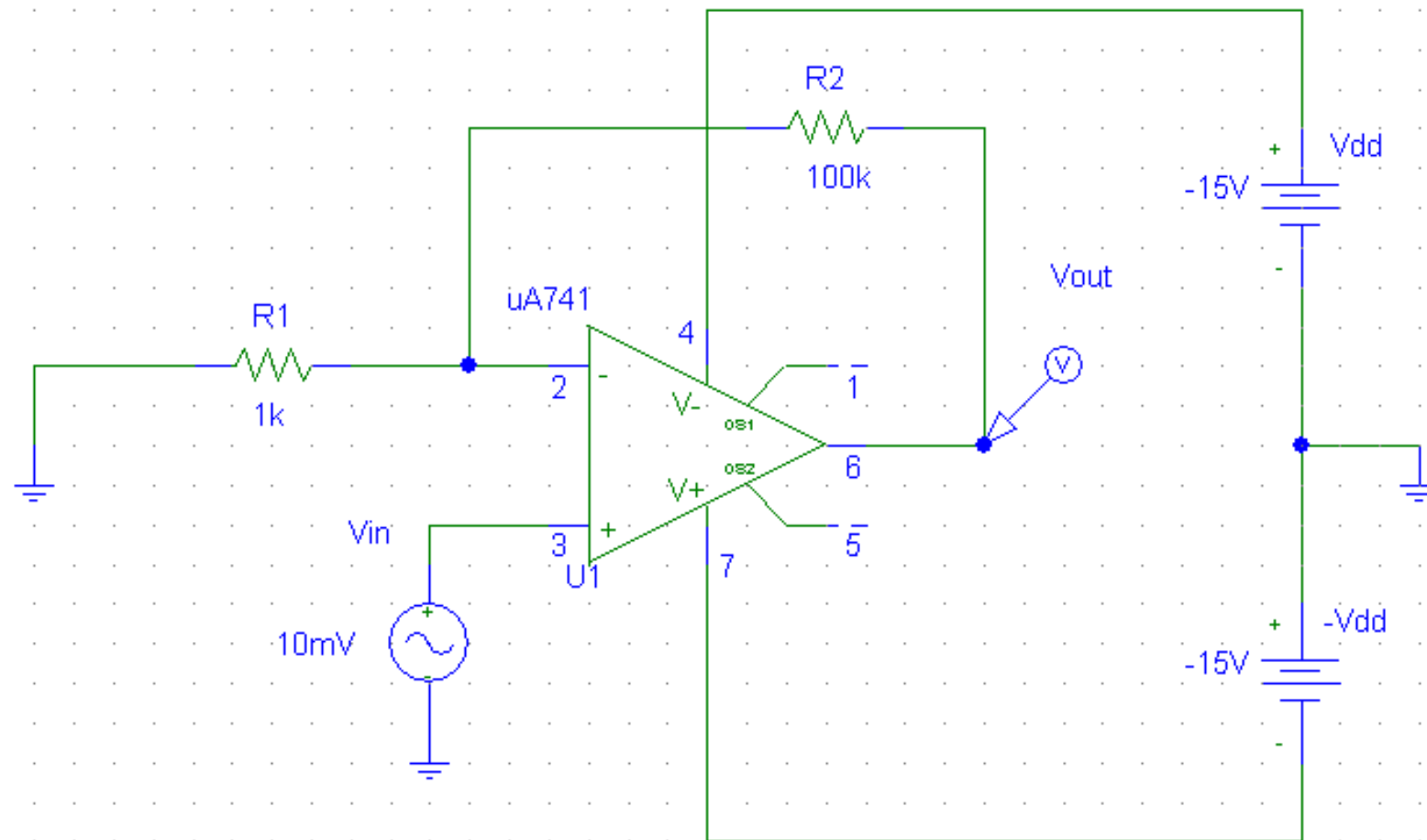


# Configurazione Non Invertente

## Diagramma di Bode - Modulo

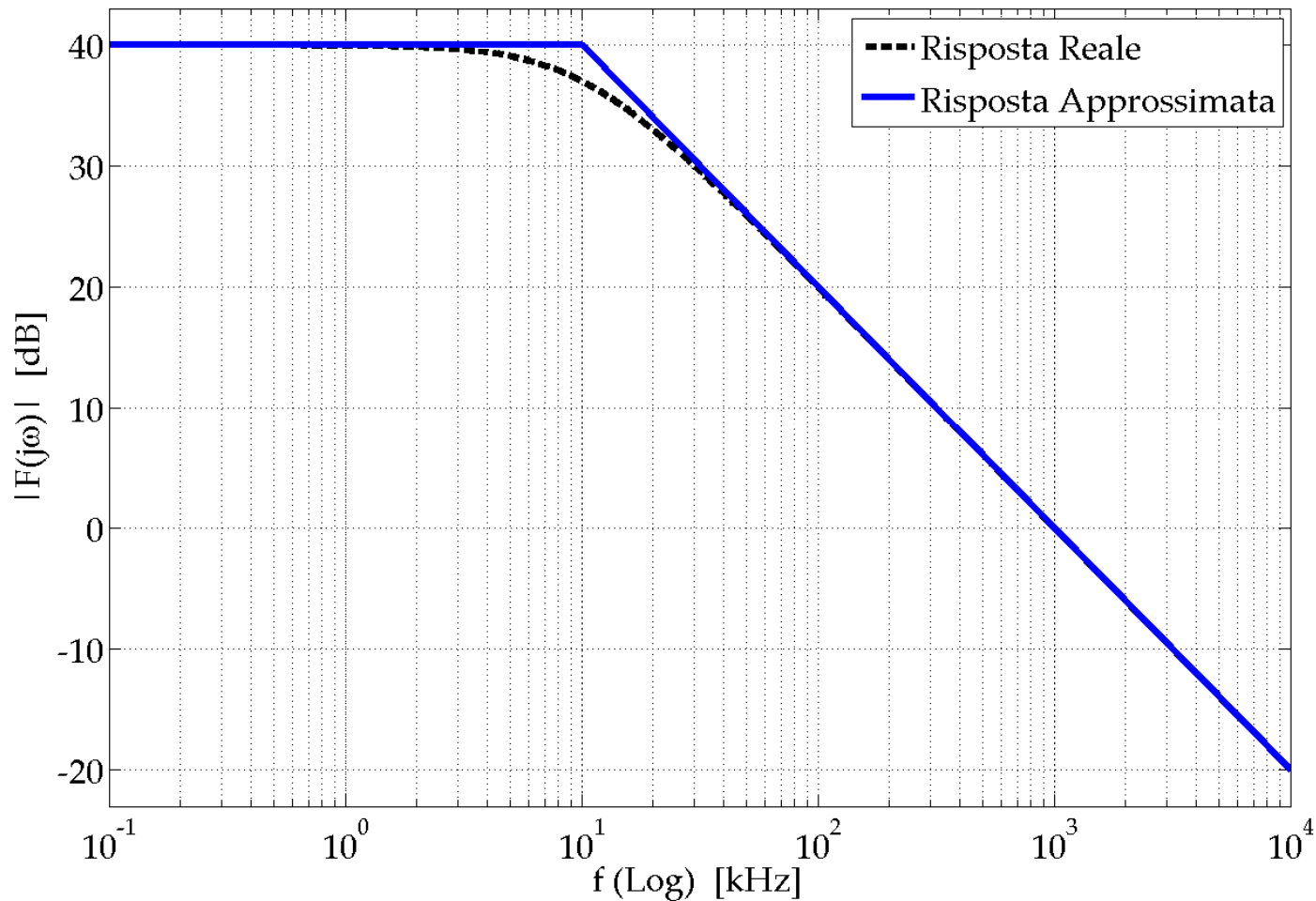


# Configurazione Non Invertente

## Diagramma di Bode - Fase

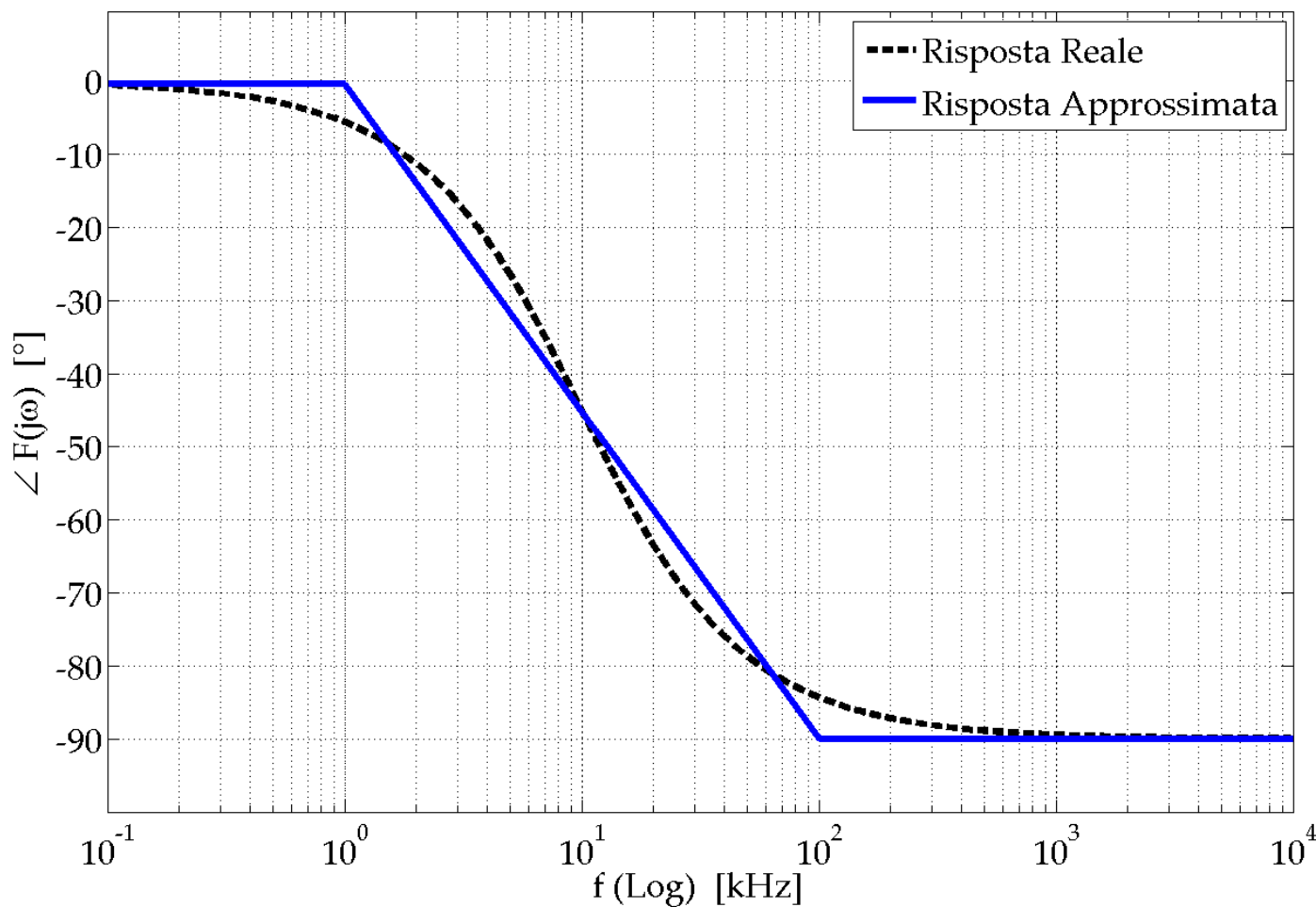
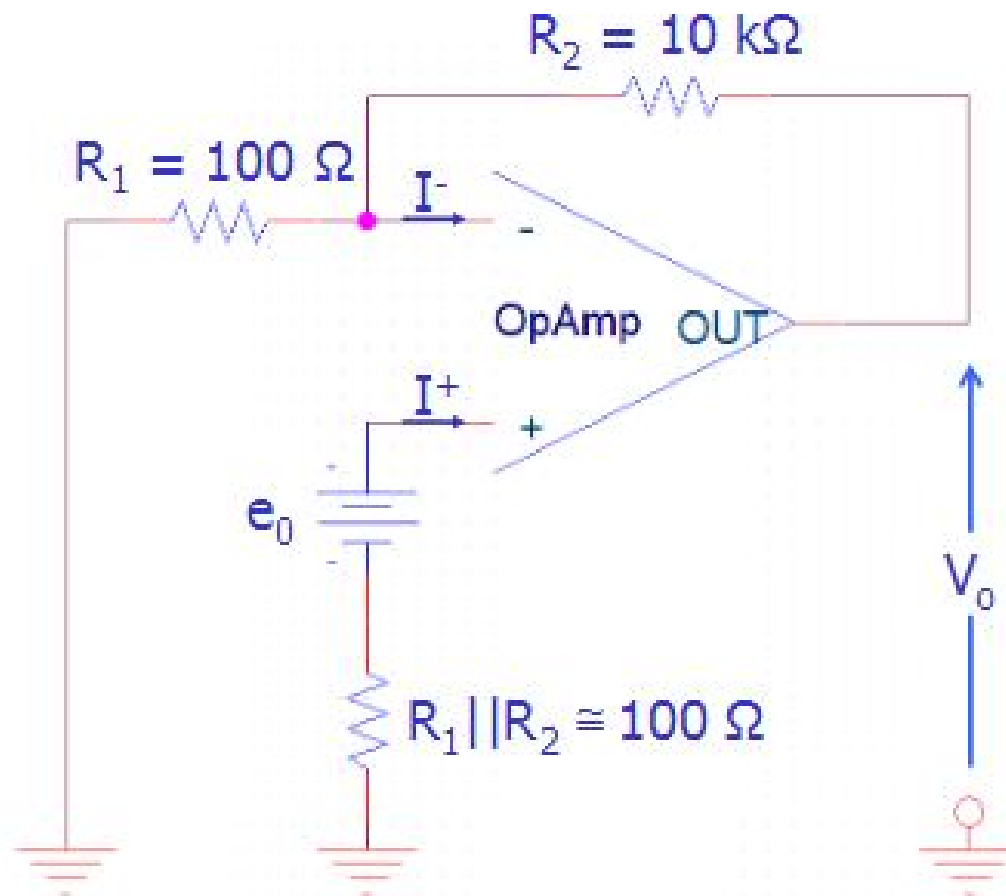
# Effetto della Tensione e delle Correnti di Offset




A causa degli offset di tensione e corrente, **in assenza di segnale applicato**, si osserva

una tensione di uscita  $V_o$  pari a:

$$V_o = e_0 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + R_2 (I^- - I^+) \Rightarrow V_o \approx e_0 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$
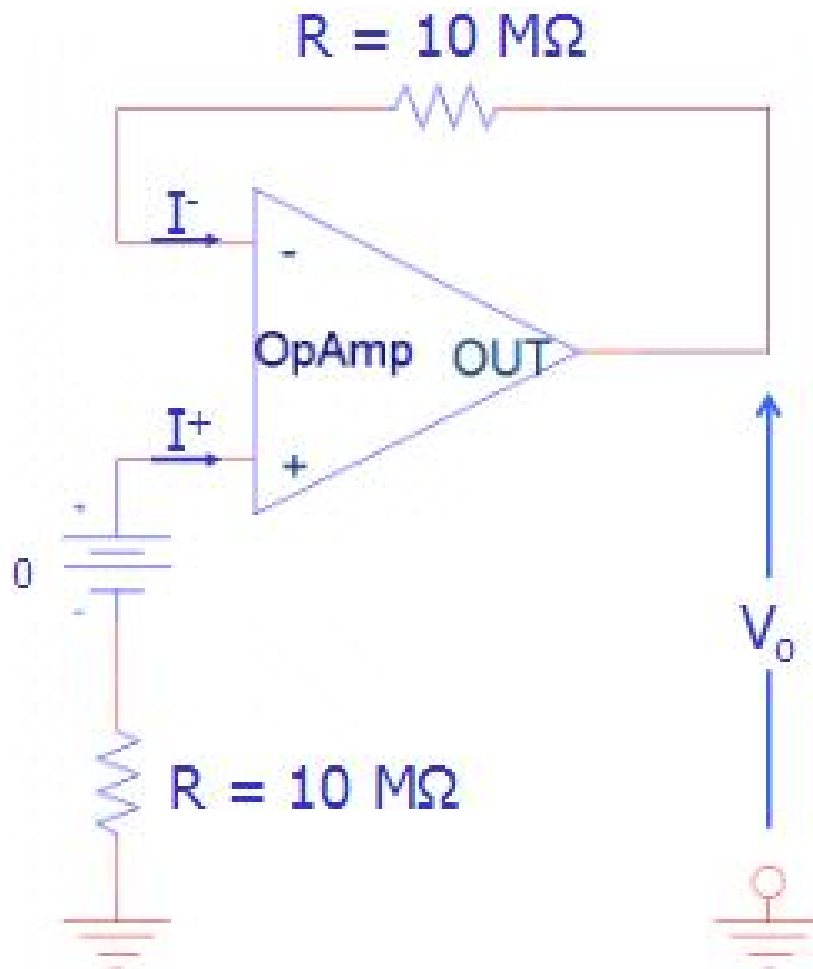
# Effetto della Tensione e delle Correnti di Offset



A causa degli offset di tensione e corrente, **in assenza di segnale applicato**, si osserva una tensione di uscita

$$V_o \text{ pari a:}$$
$$V_o = e_0 + R ( I^- - I^+ ) \Rightarrow$$
$$V_o \approx R ( I^- - I^+ )$$


# **Elettronica I**

## **- Seconda Esercitazione -**

---

### ***CIRCUITI CON DIODI***
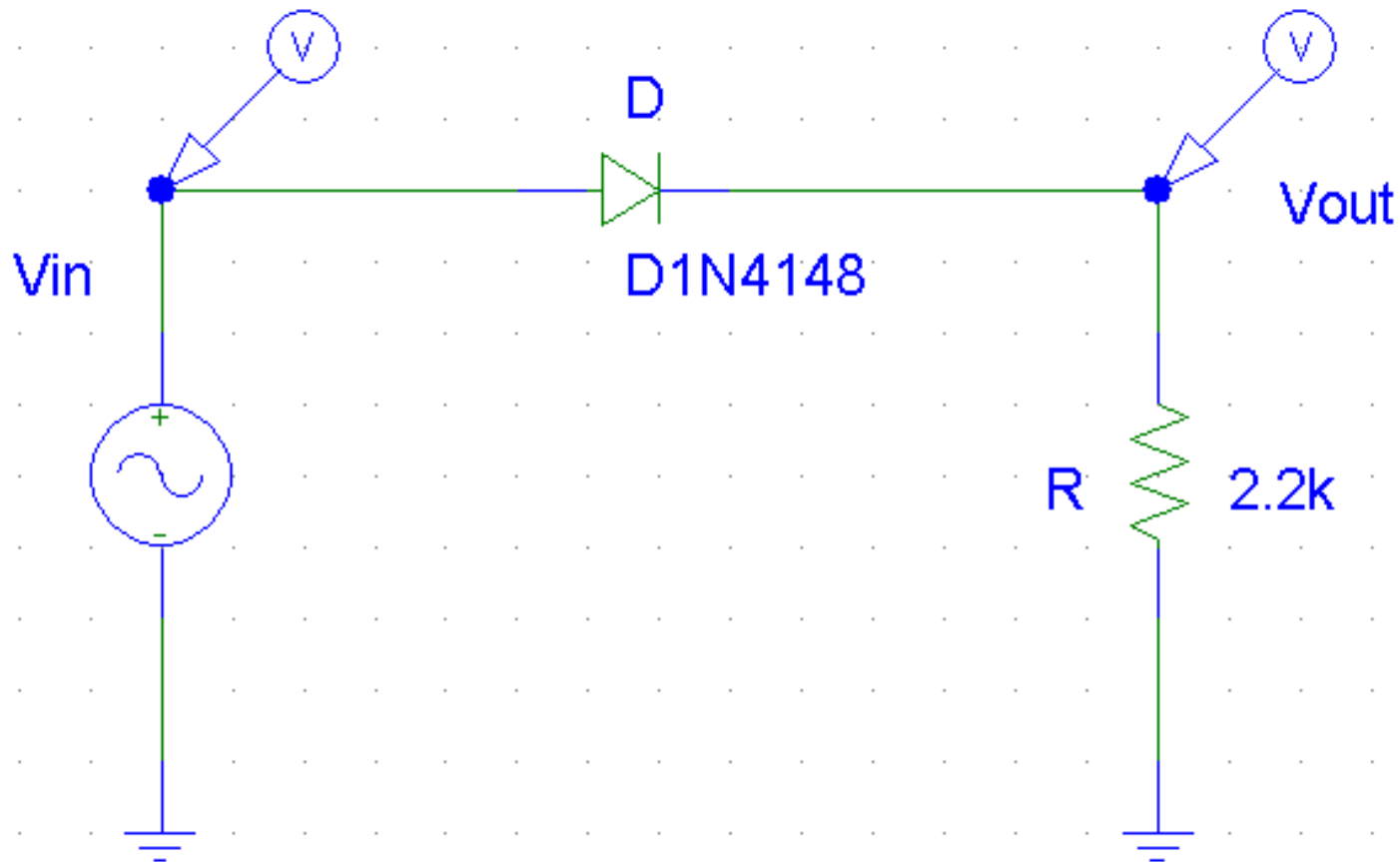
# Raddrizzatore a Singola Semionda (uscita 1)



# Spegnere l'Alimentatore Tektronix PS283






# Attenzione:




**Mettere su OFF (si spegne il LED rosso)**


# Staccare i cavi dalla basetta OP-AMP

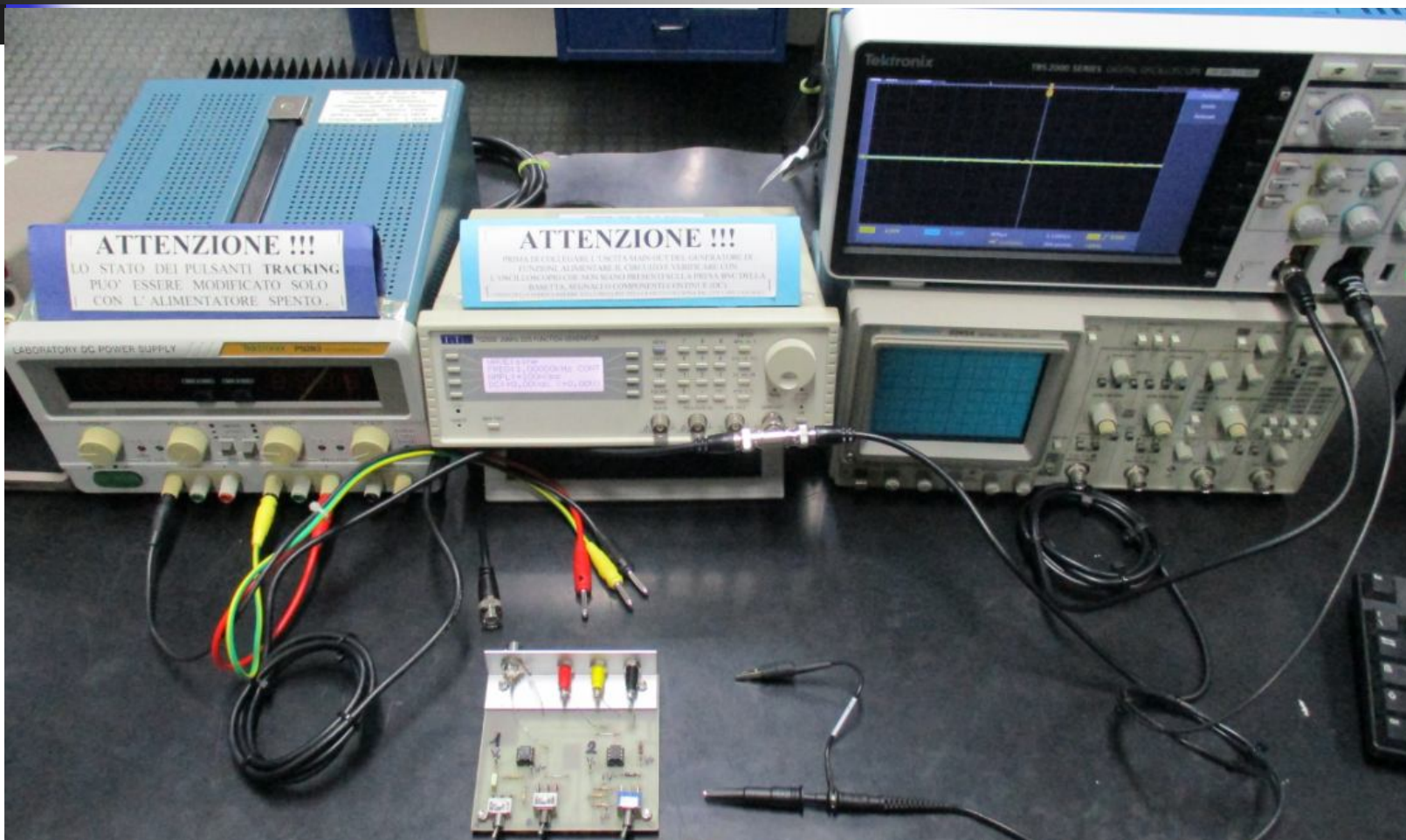

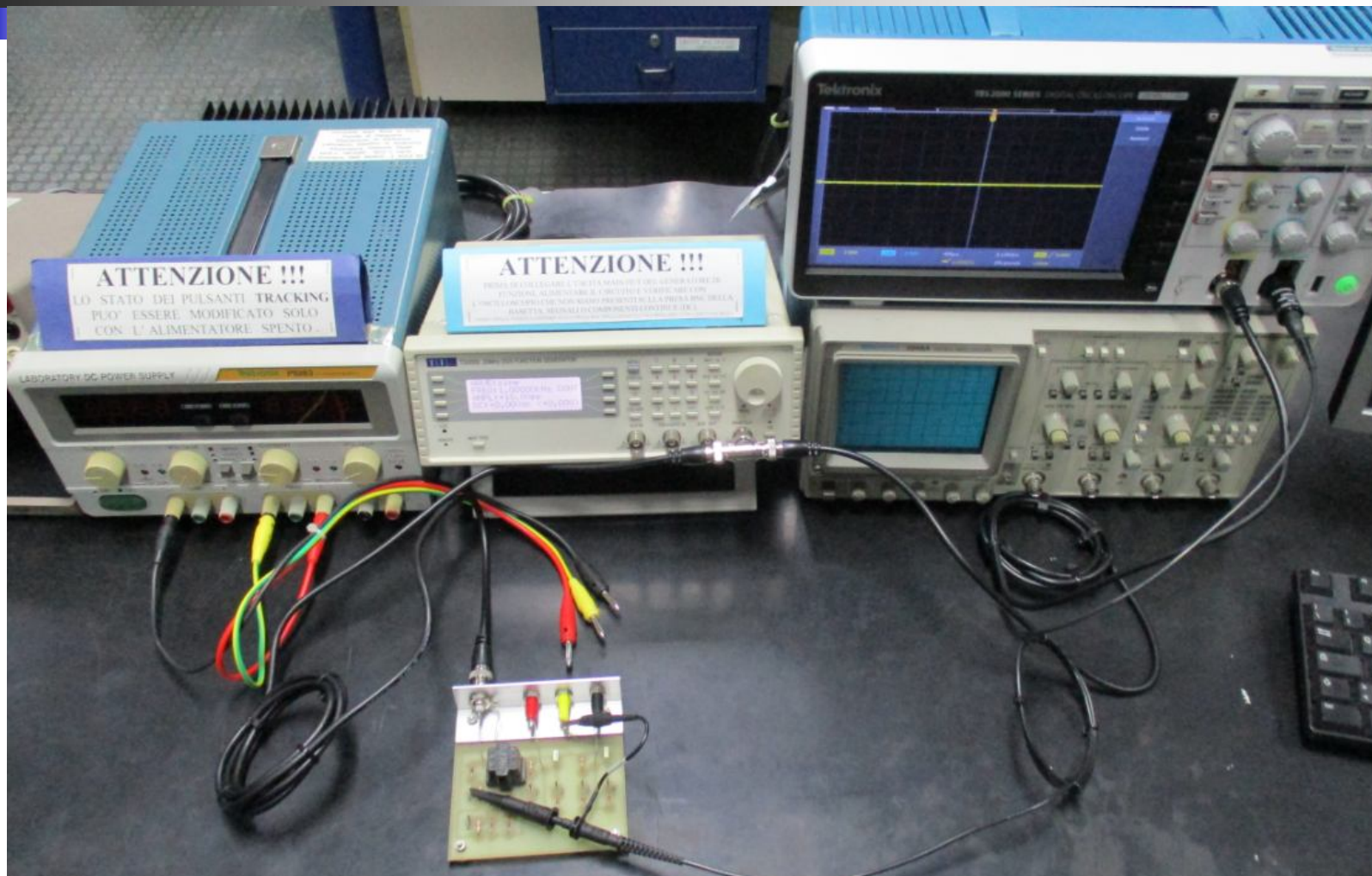
# Dispense pagina 35 - Collegamento Raddrizzatore a semplice semionda



# Ampiezza del Segnale 10V

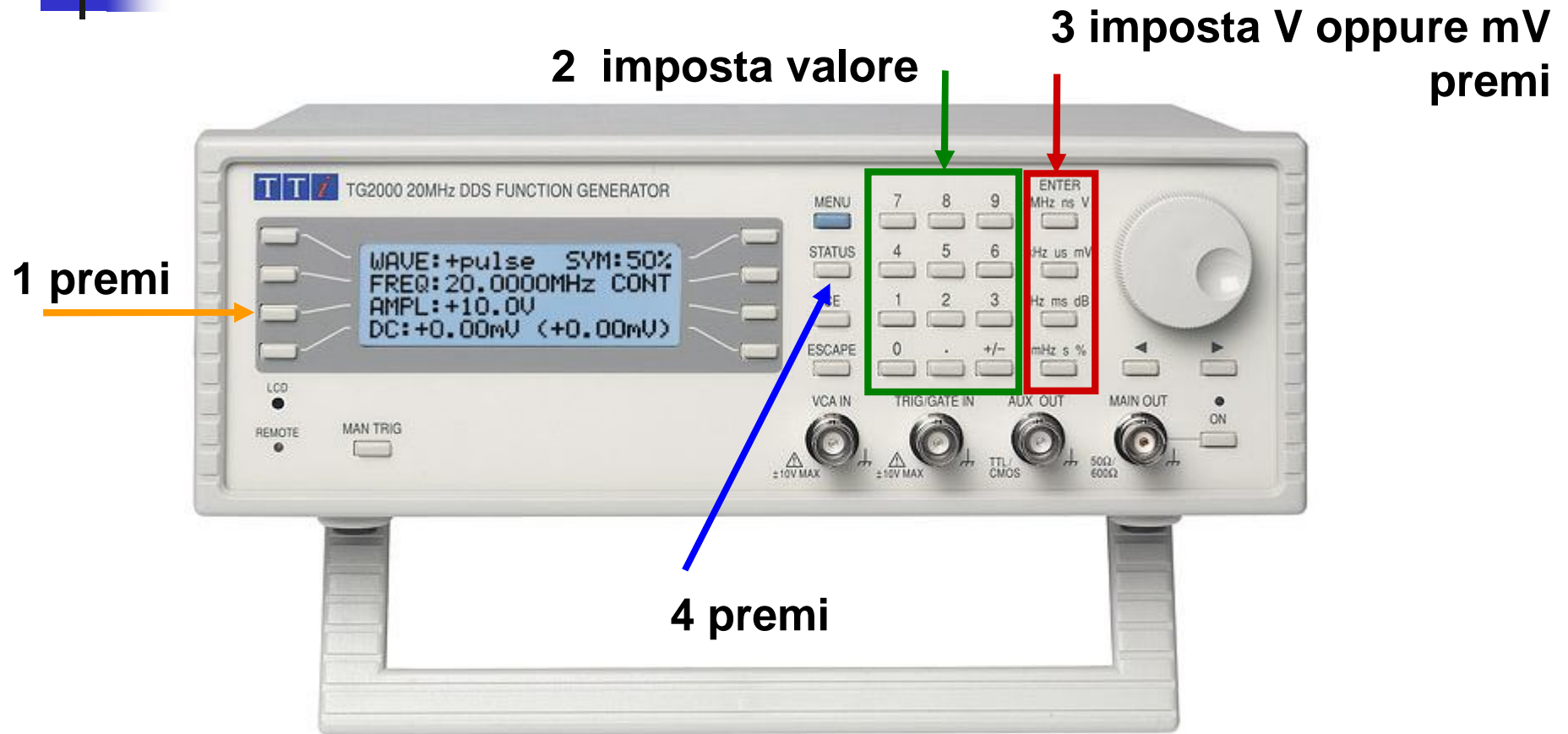

# Frequenza del Segnale 1 kHz

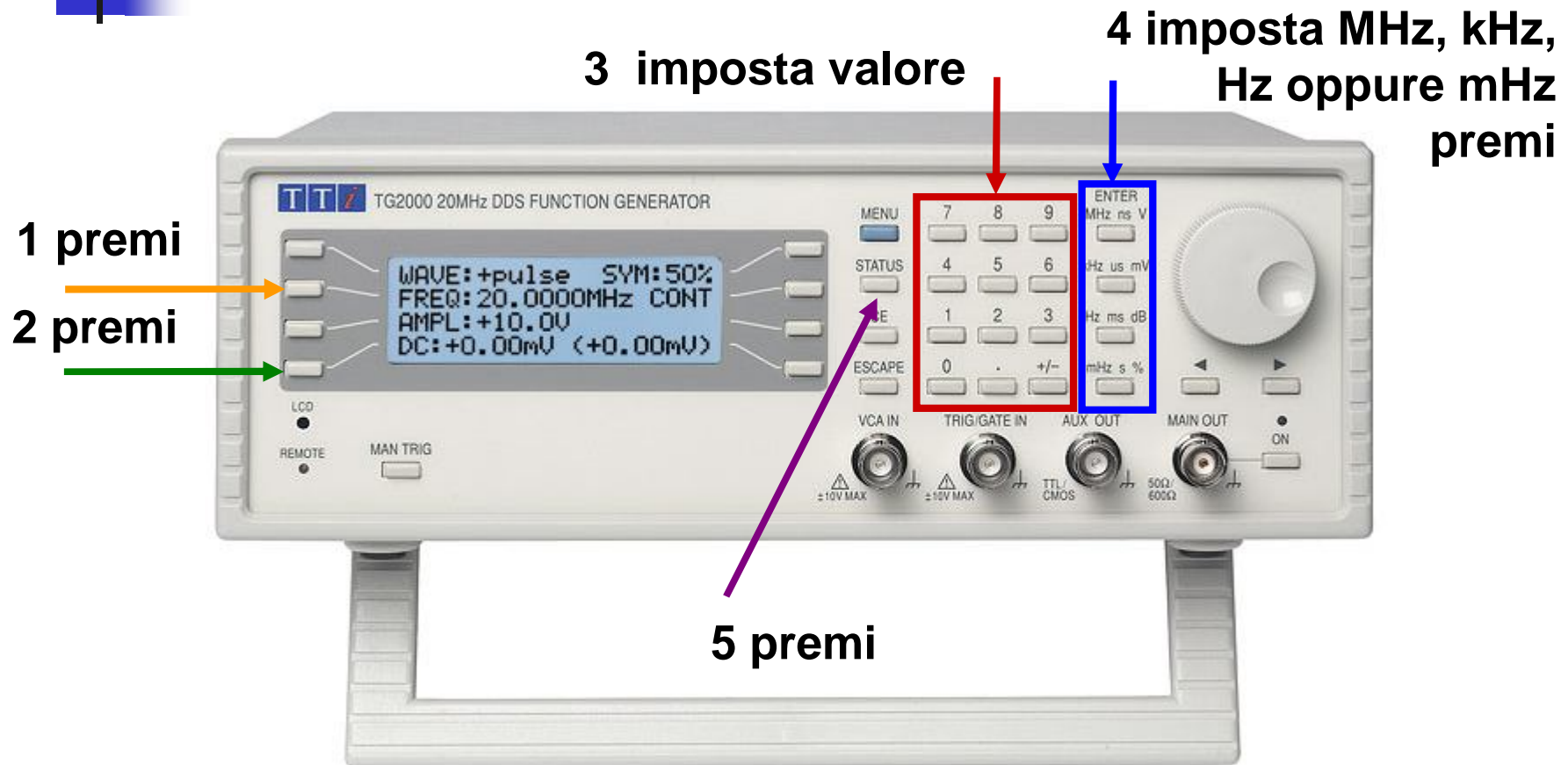


# Attenzione:




**Dopo aver impostato il generatore ed aver effettuato gli opportuni controlli mettere su ON (si accende il LED rosso)**
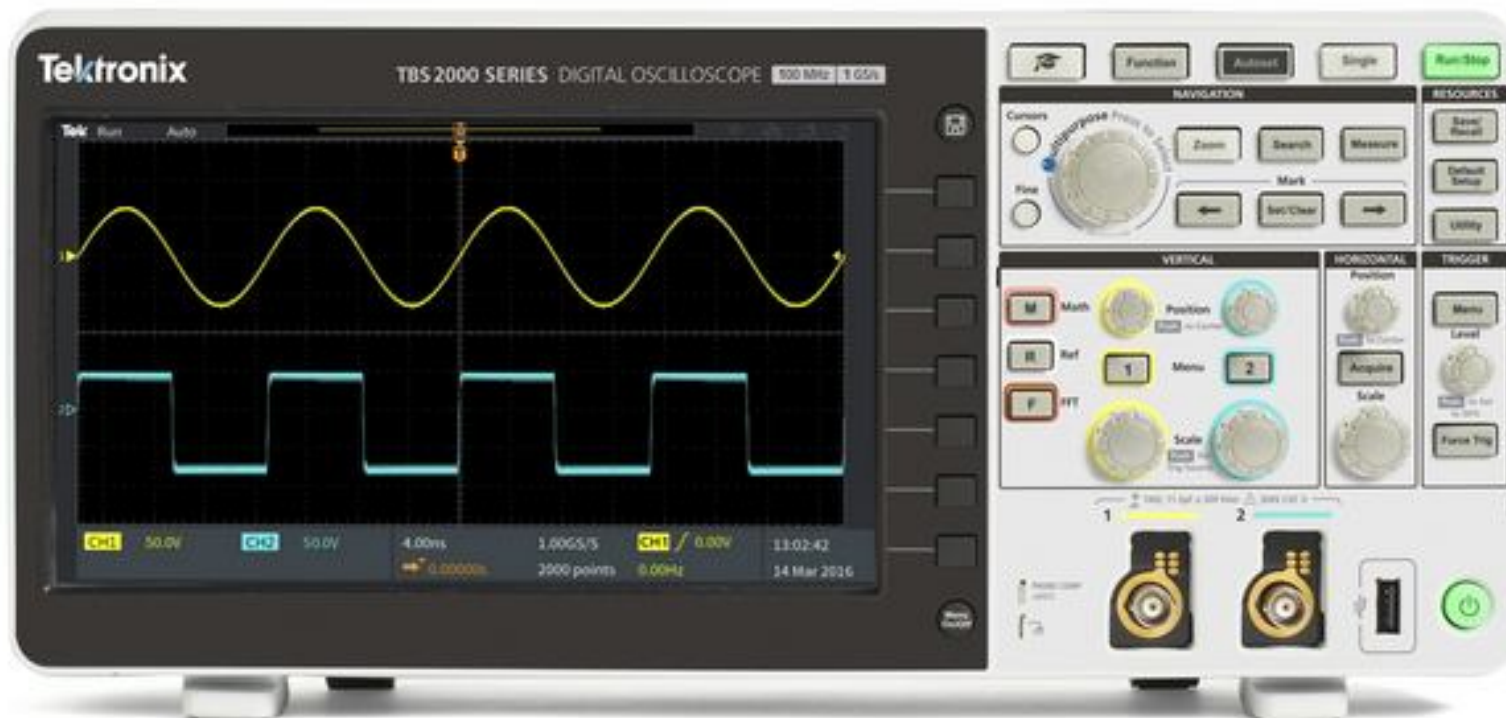
# Oscilloscopio Digitale Tektronix TBS2102



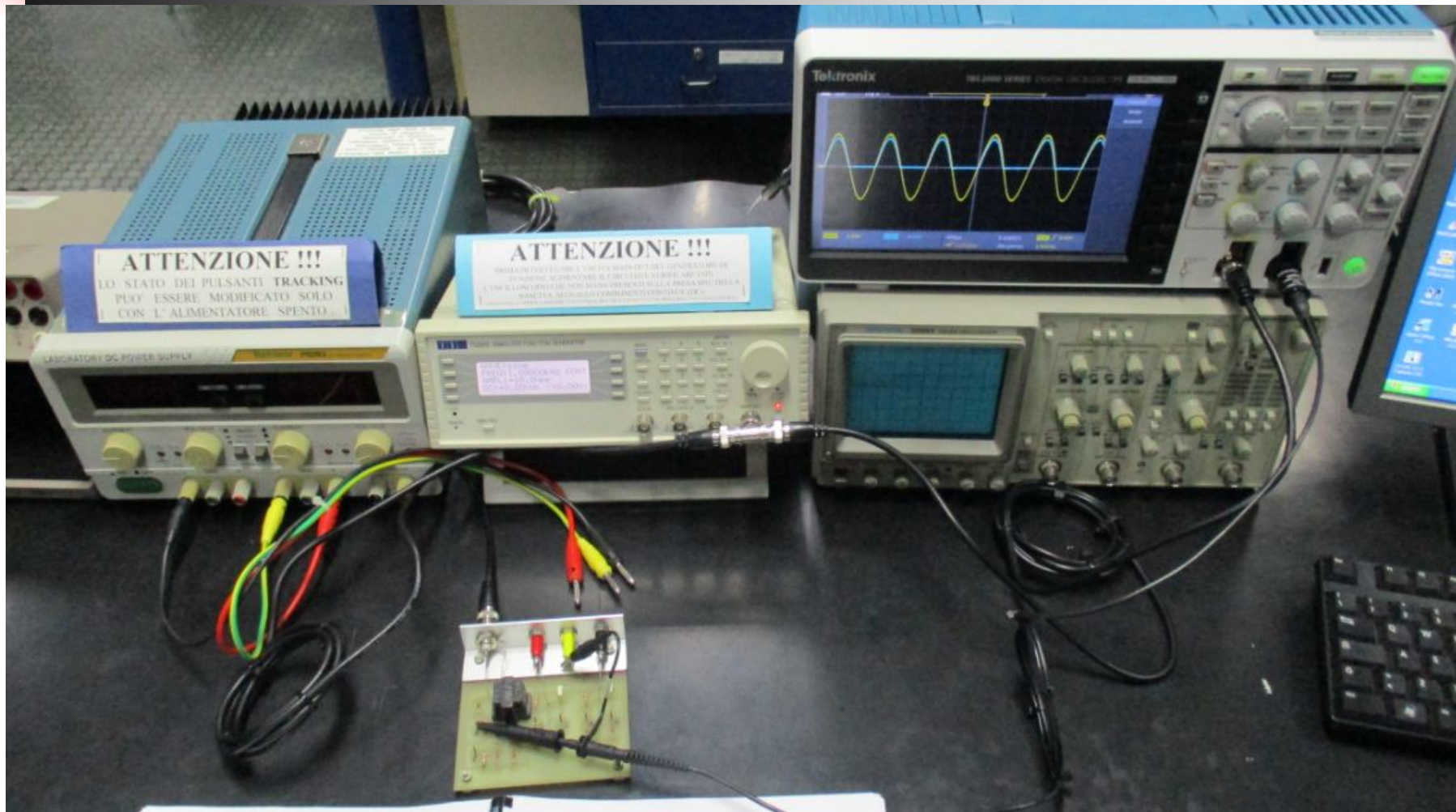
# Strumenti accesi - Collegamento Raddrizzatore a semplice semionda






# Configurazione X / Y

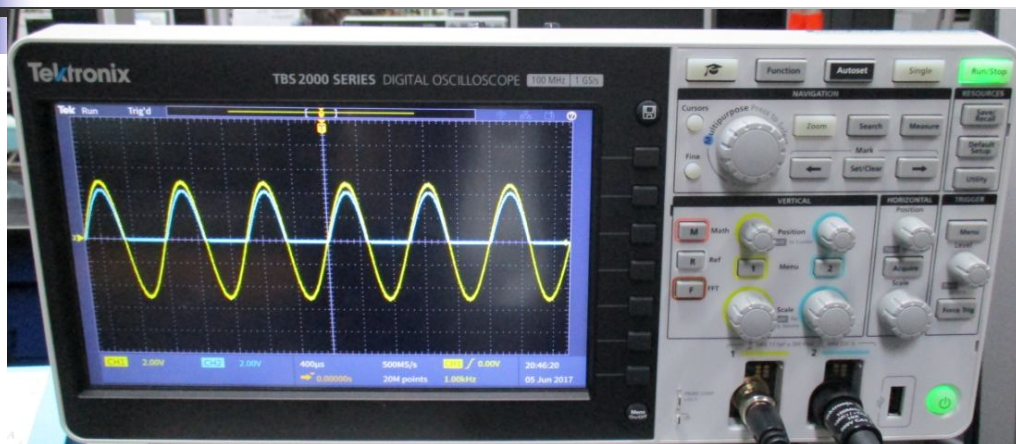

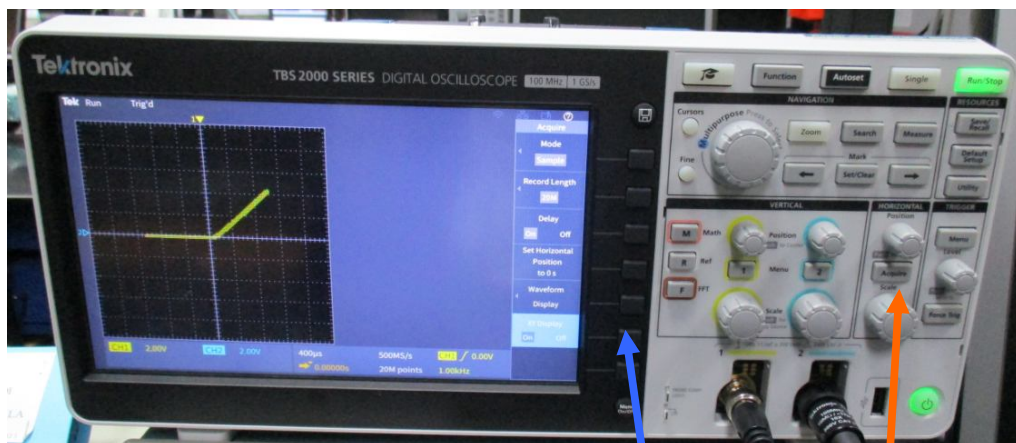**VISUALIZZAZIONE  
NORMALE**  
Raddrizzatore a semplice  
semionda




**VISUALIZZAZIONE  
X / Y**  
ingresso / uscita

**2 premi      1 premi**


# Alimentatore Collegamento serie a 2V


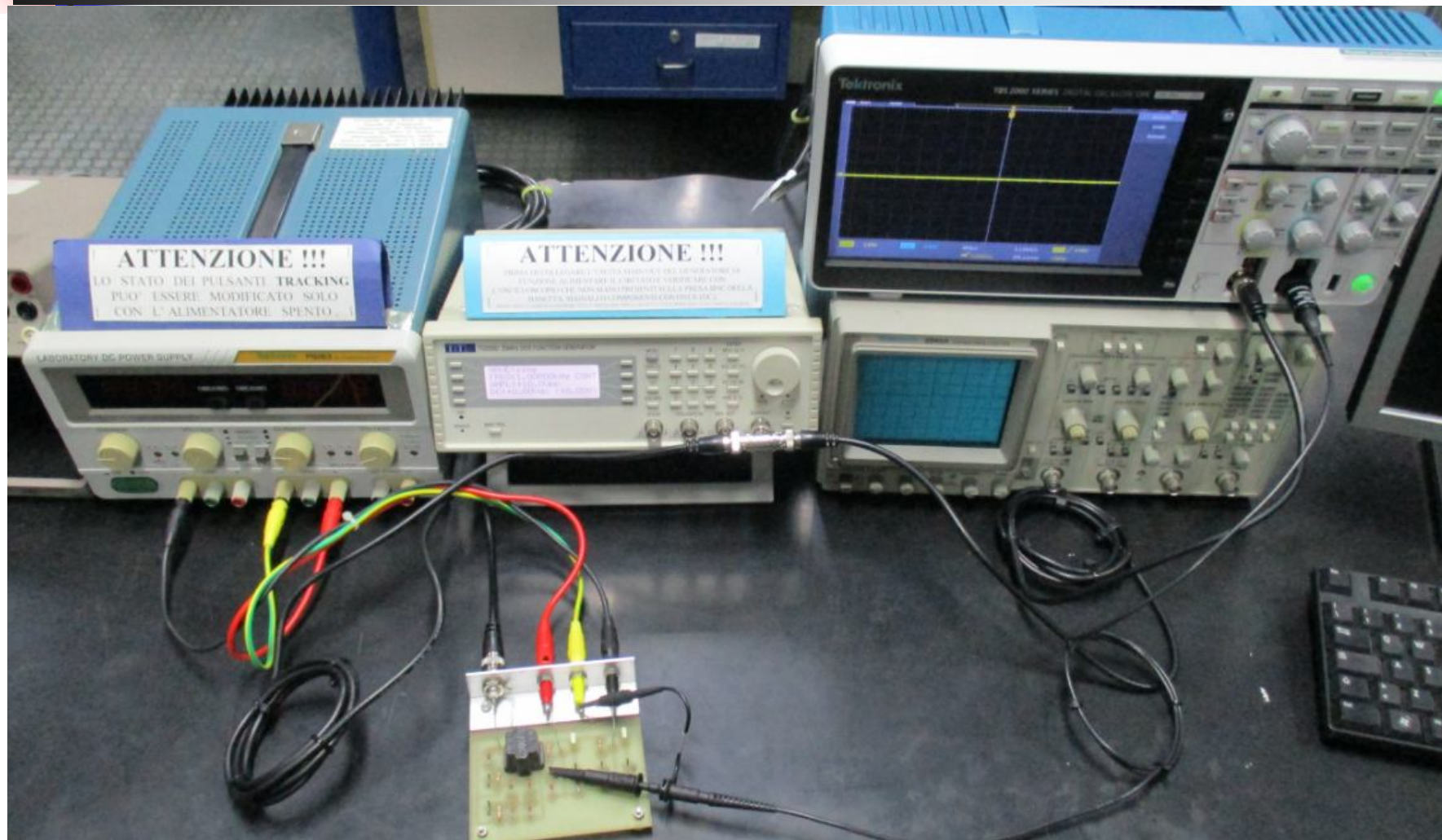
# Dispense pagina 37 - Collegamento Circuito di cimatura ( clipping )




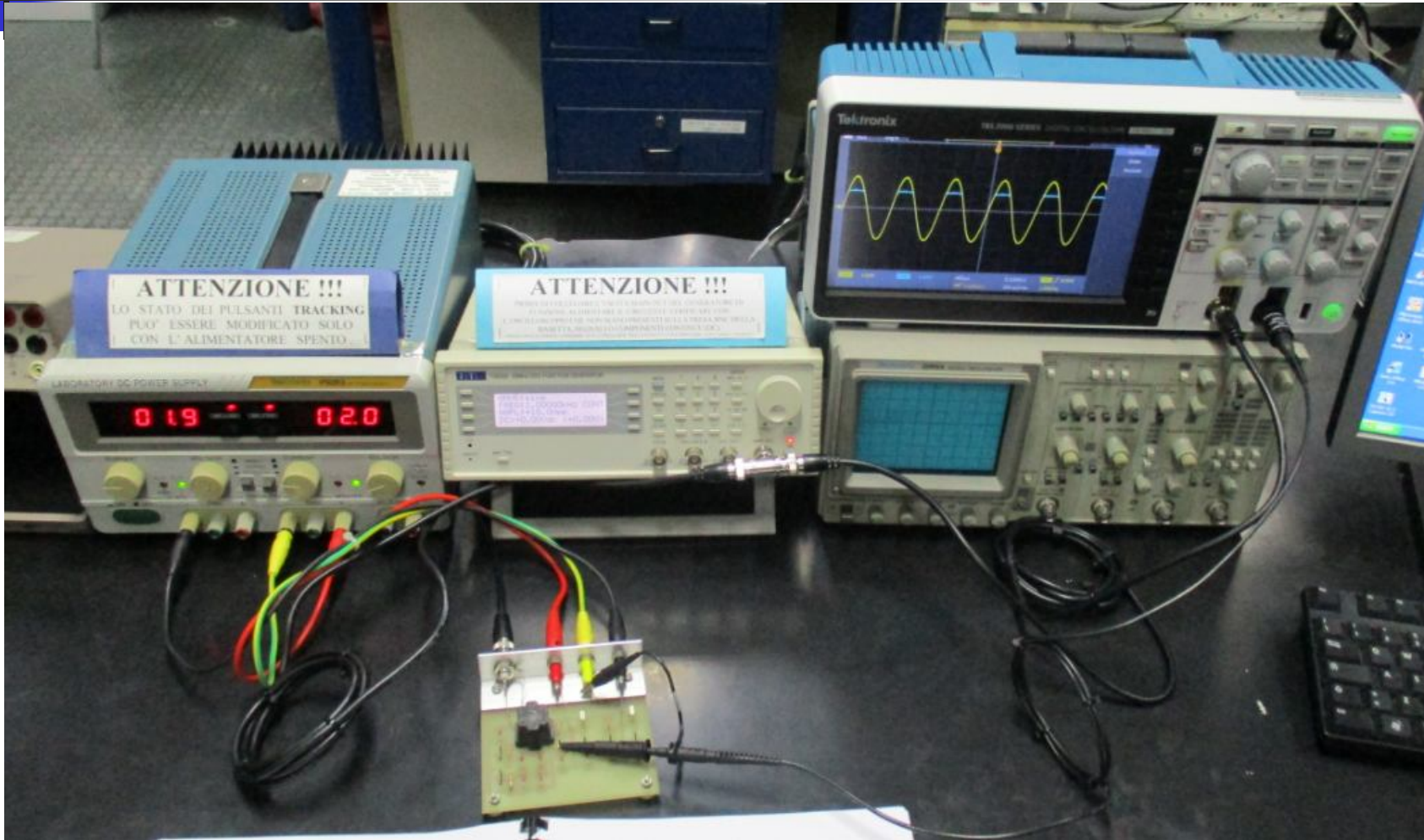
# Strumenti accesi - Collegamento Circuito di cimatura ( clipping )




# Caratteristica I(V) del Diodo 1N4148


Datasheet del diodo a pag. 70

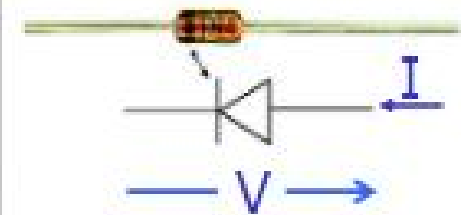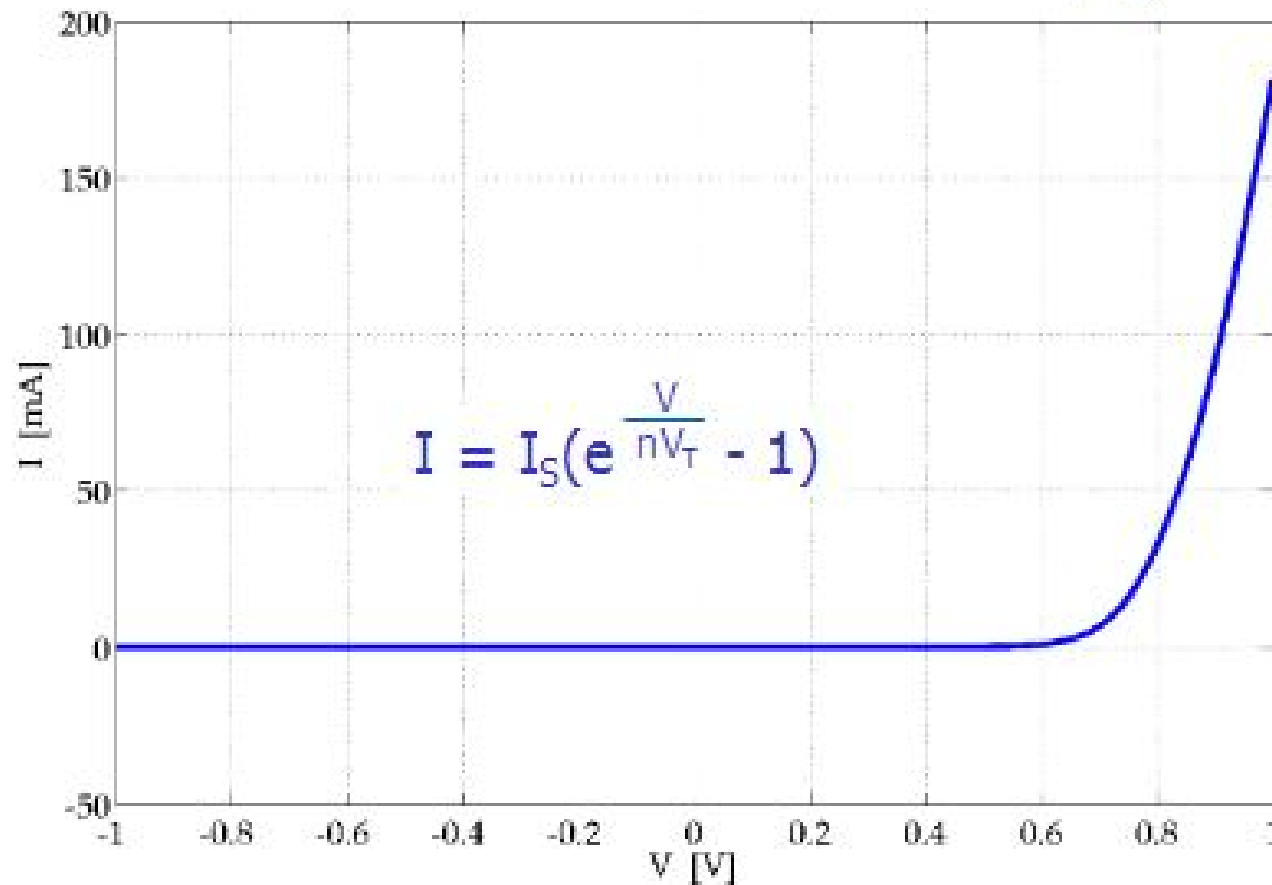

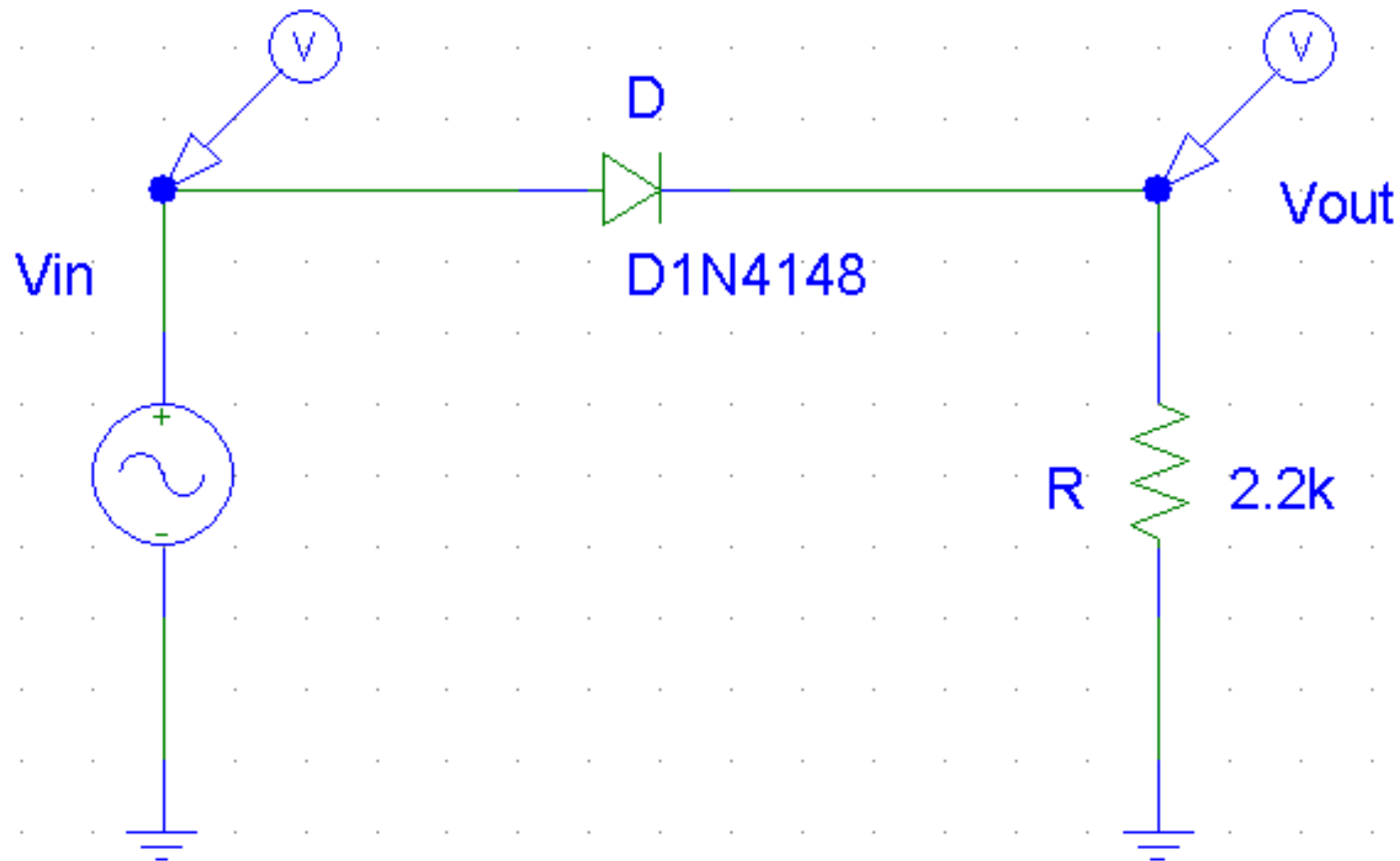
# Raddrizzatore a Singola Semionda (uscita 1)


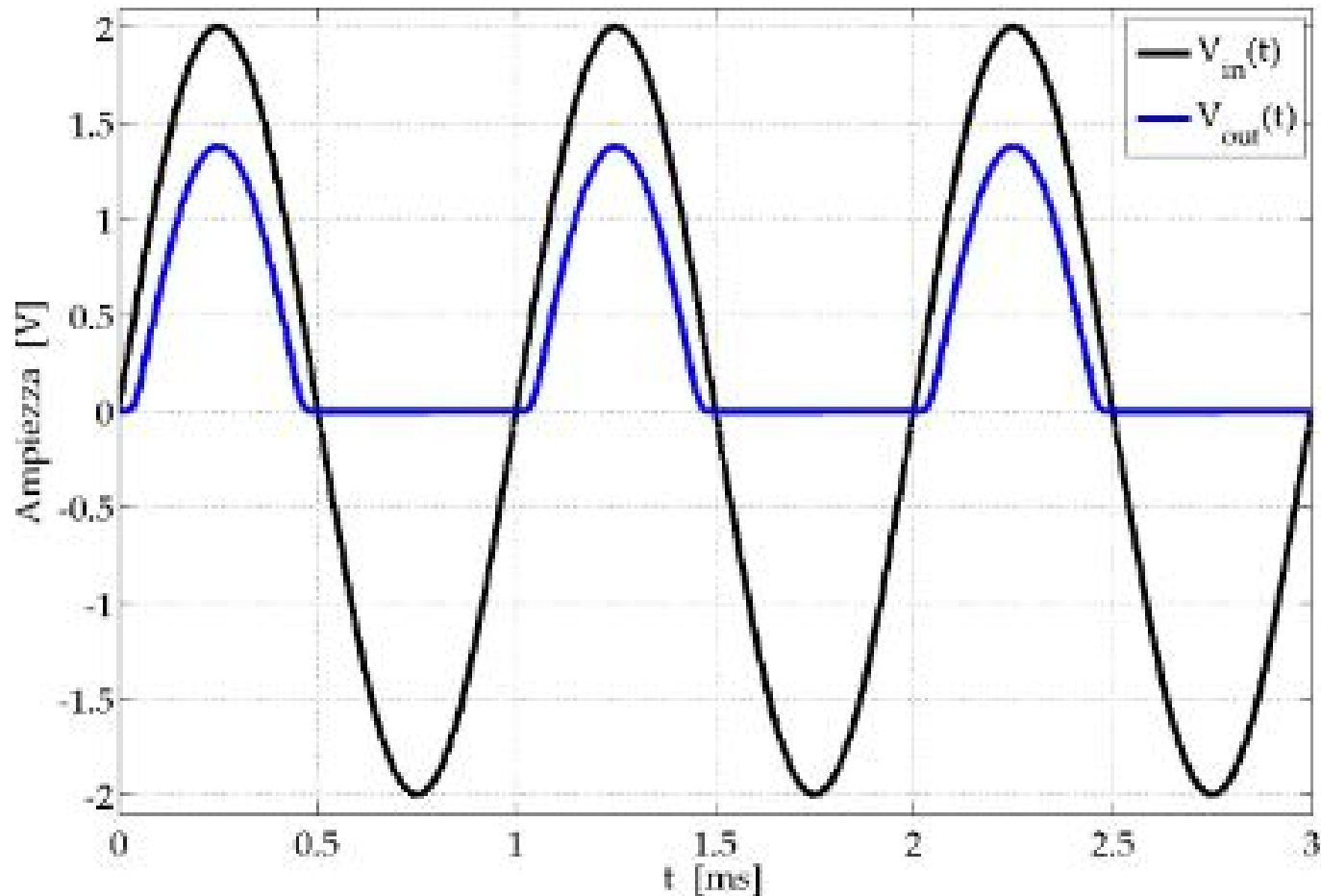
# Raddrizzatore a Singola Semionda (uscita 1)




# Caratteristica $V_{out}$ ( $V_{in}$ )

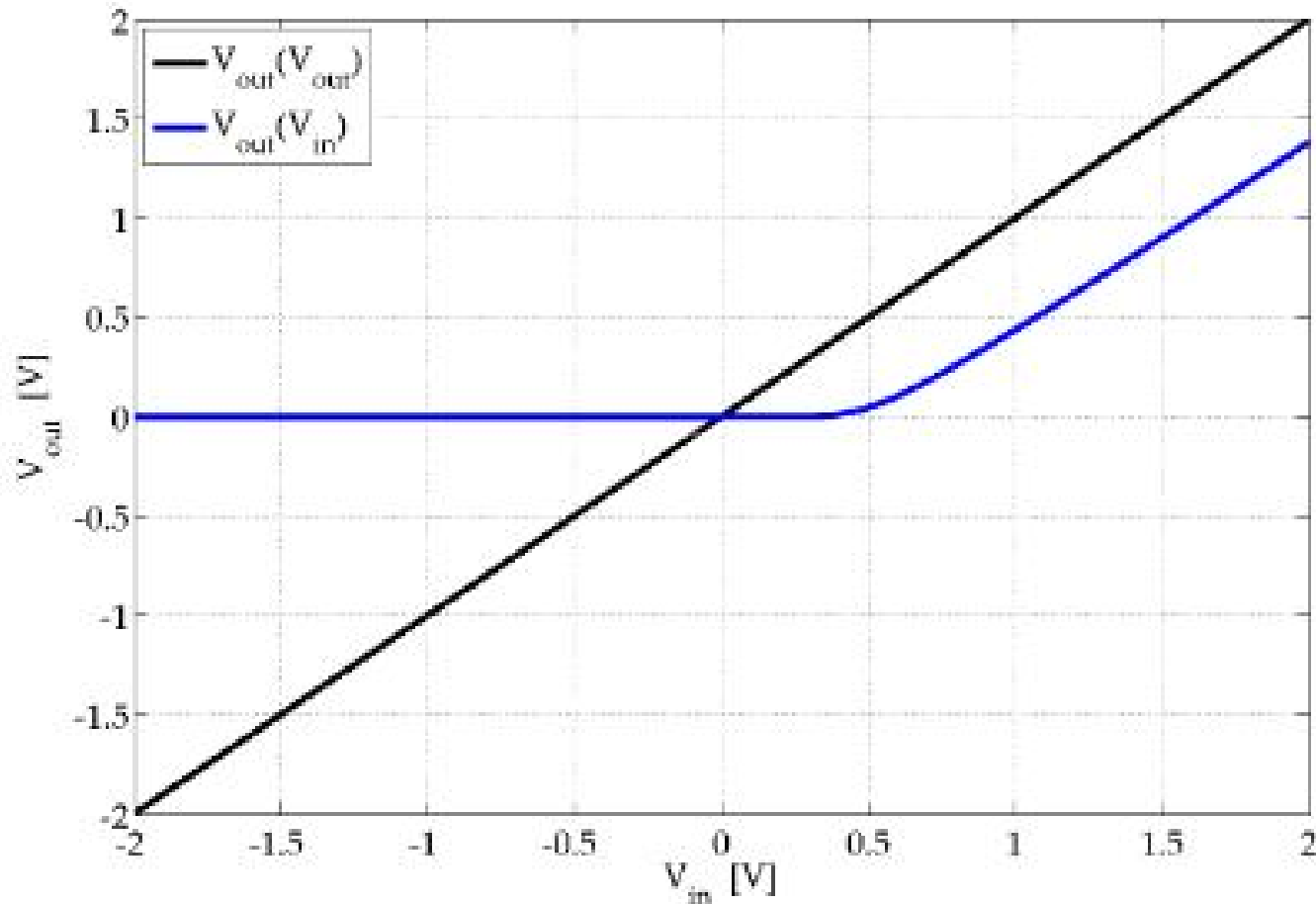




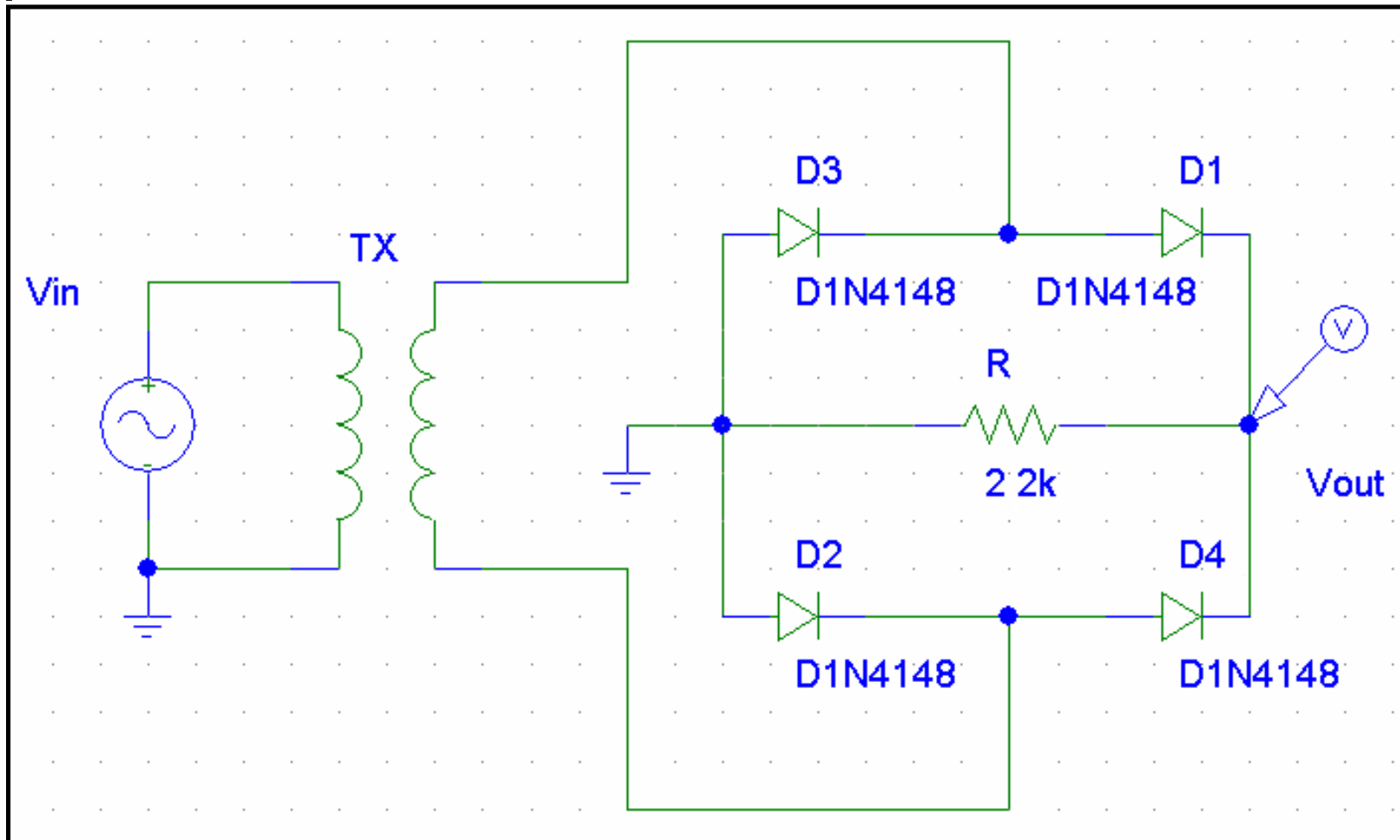
# Raddrizzatore a Ponte di Diodi (uscita 2)


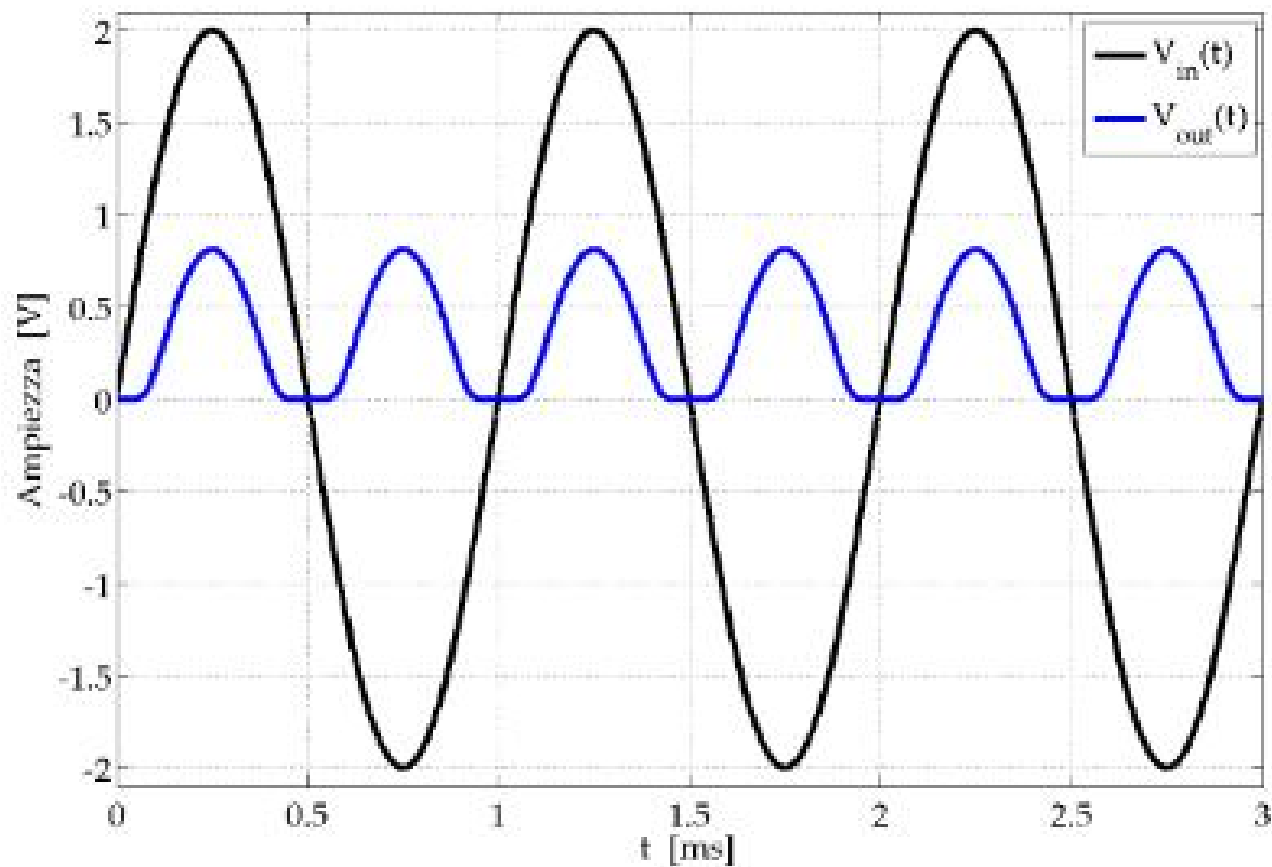
# Raddrizzatore a Ponte di Diodi (uscita 2)




# Caratteristica $V_{out}(V_{in})$

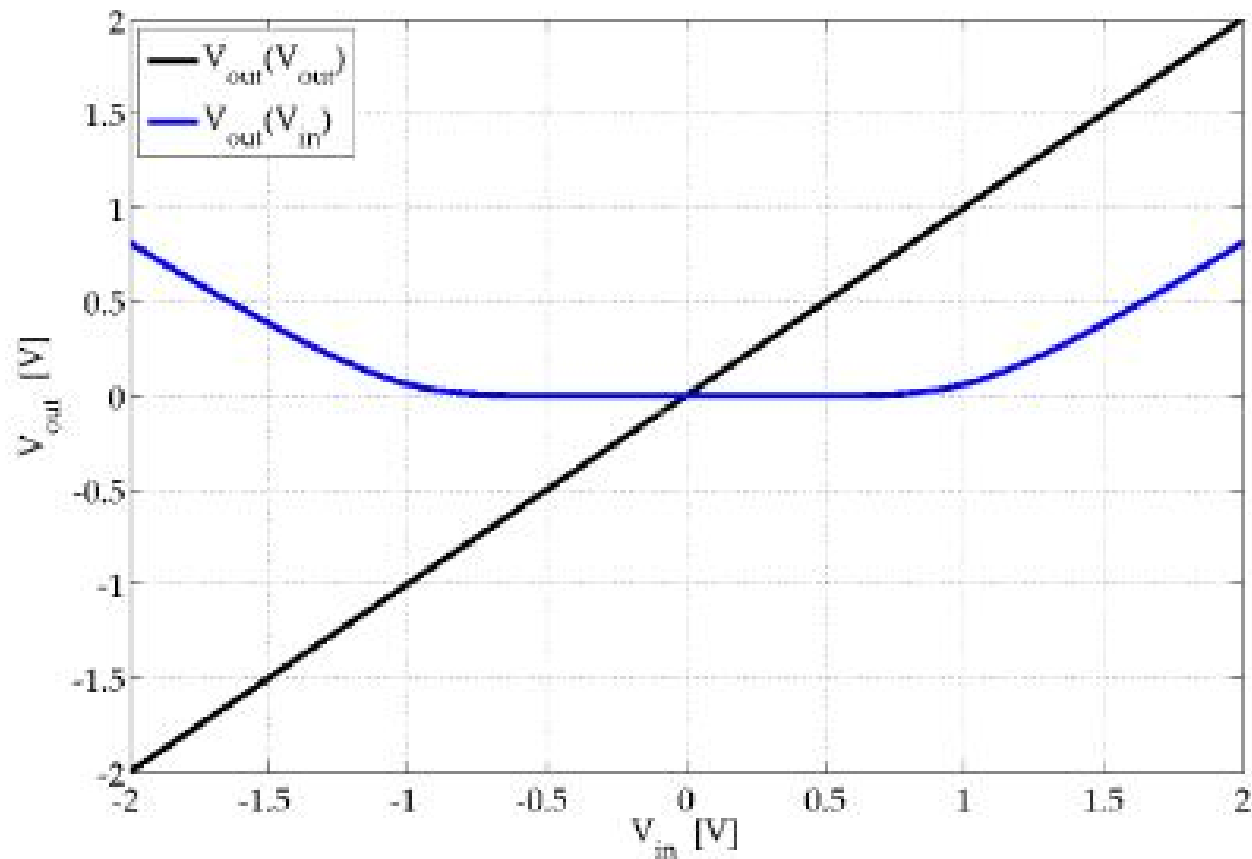


# Limitatore al Valore Superiore

## *Clipping* (uscita 3)

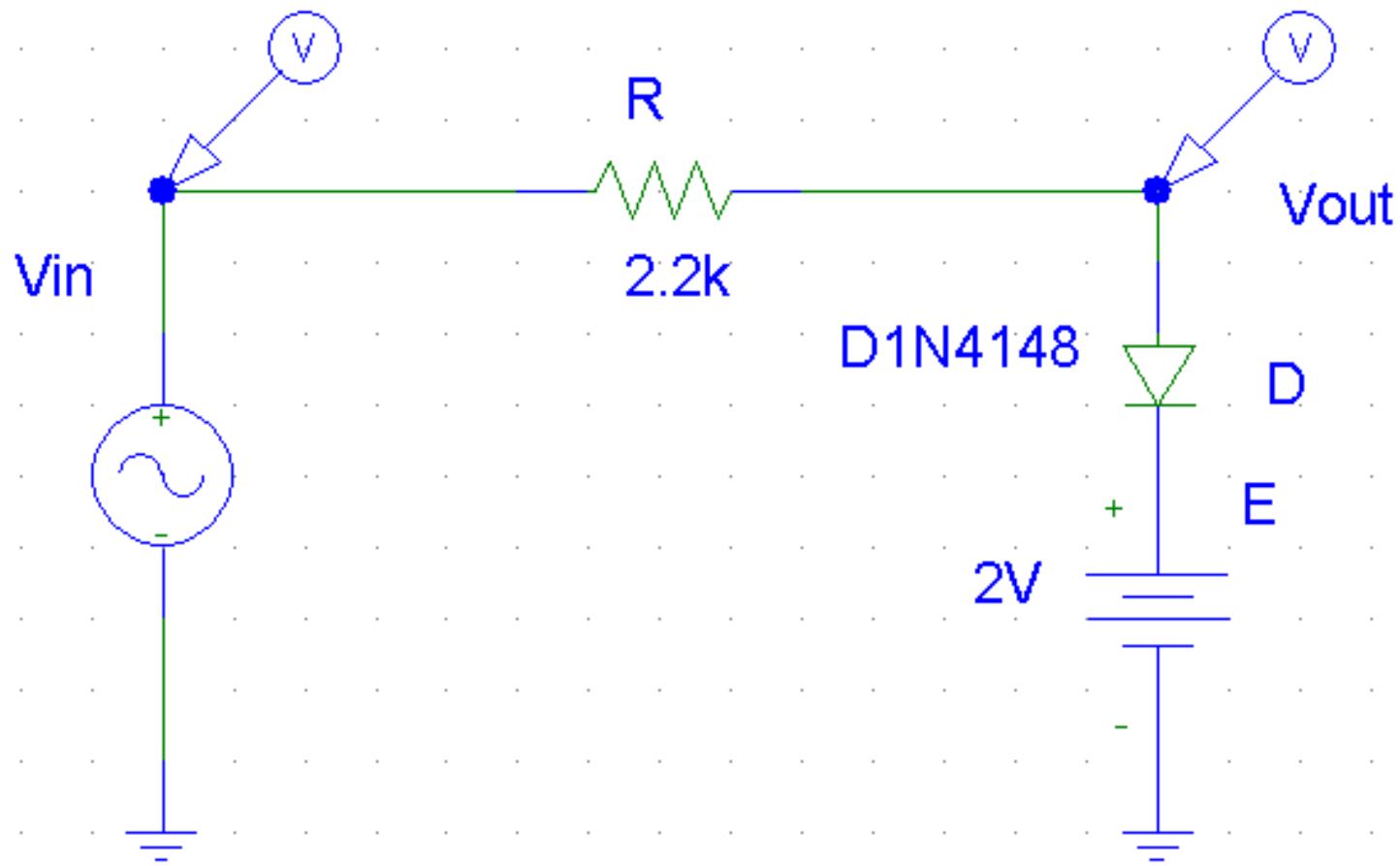


# Limitatore al Valore Superiore

## *Clipping* (uscita 3)

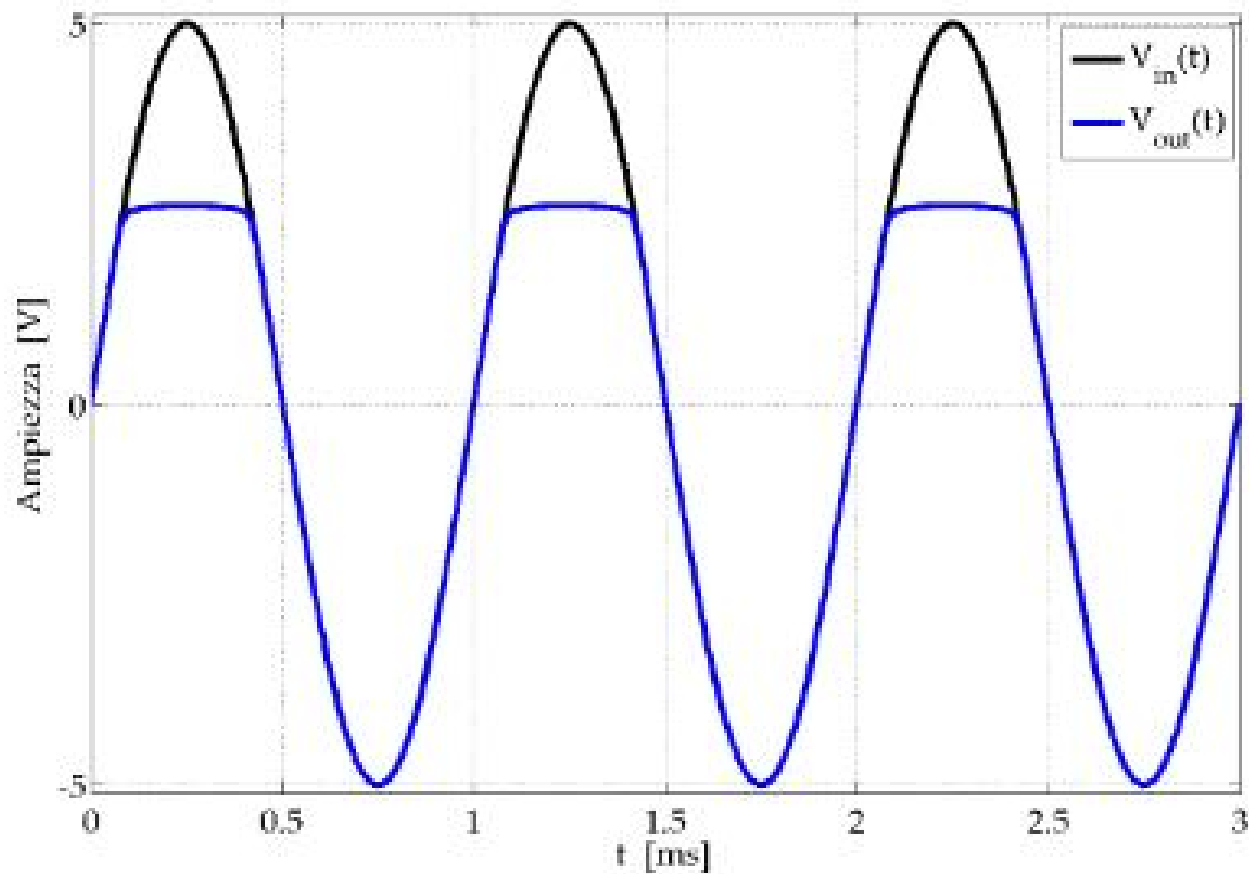


# Caratteristica $V_{out}$ ( $V_{in}$ )

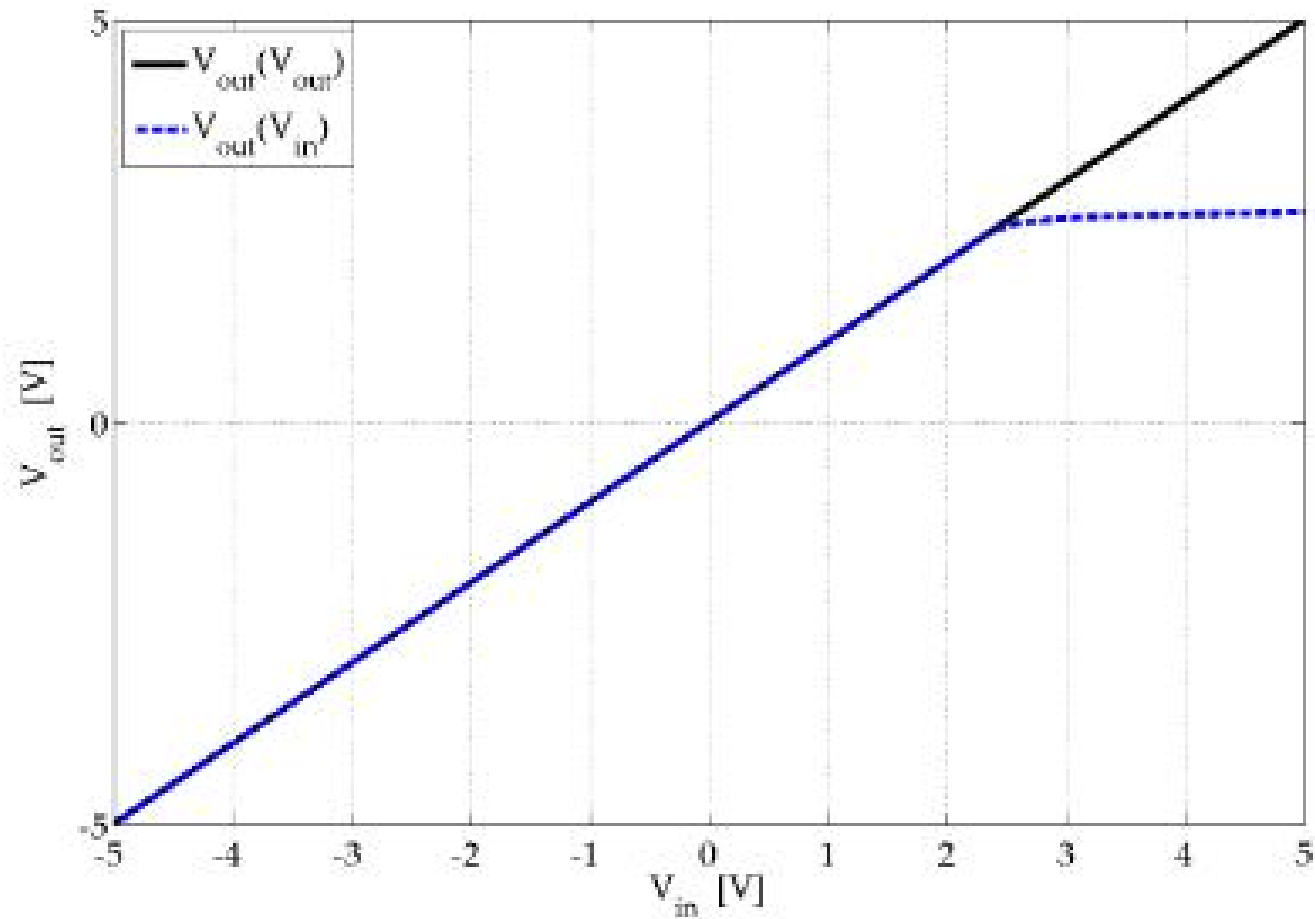


# Limitatore al Valore Inferiore

## *Clipping* (uscita 4)

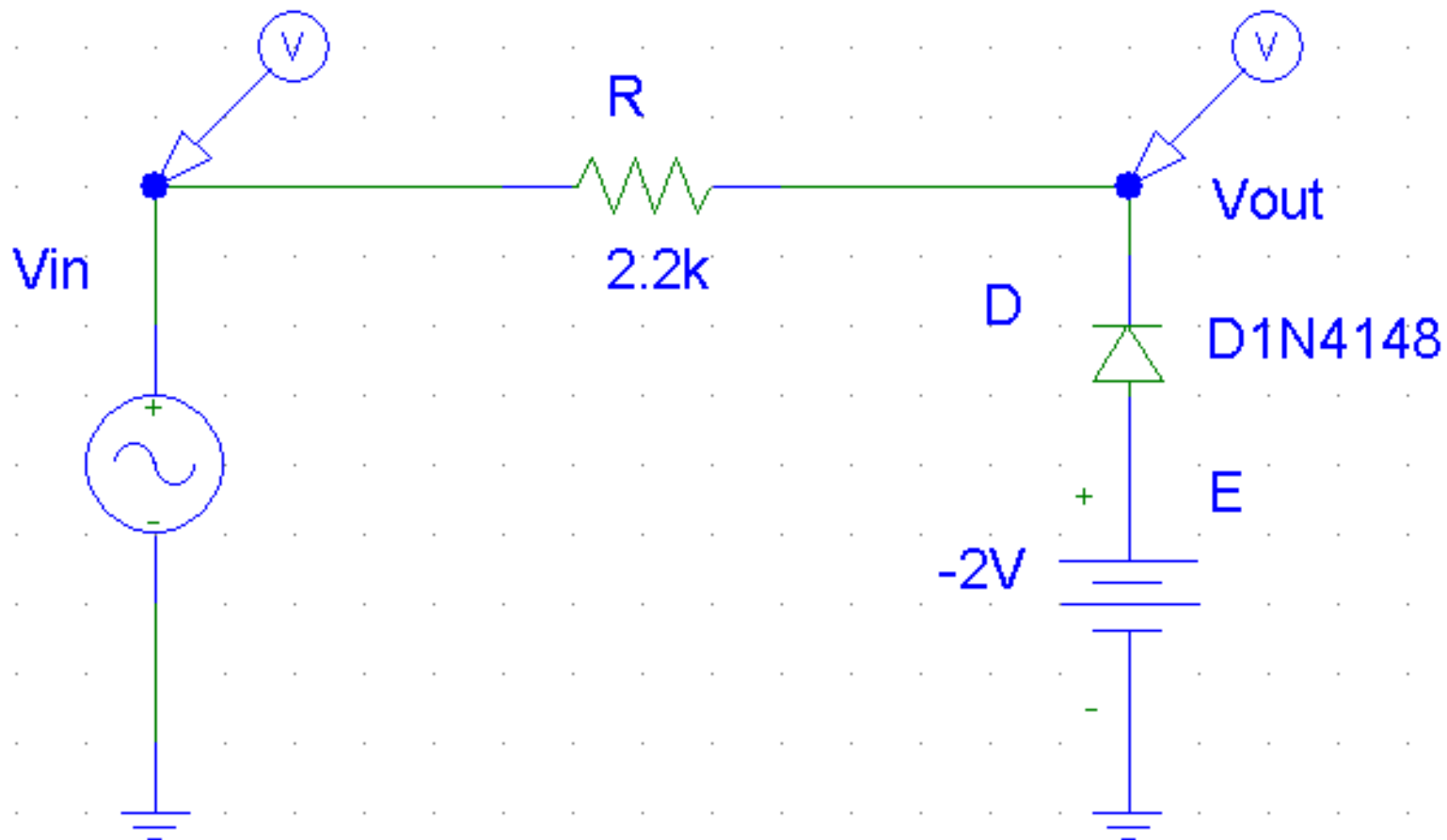


# Limitatore al Valore Inferiore

## *Clipping* (uscita 4)

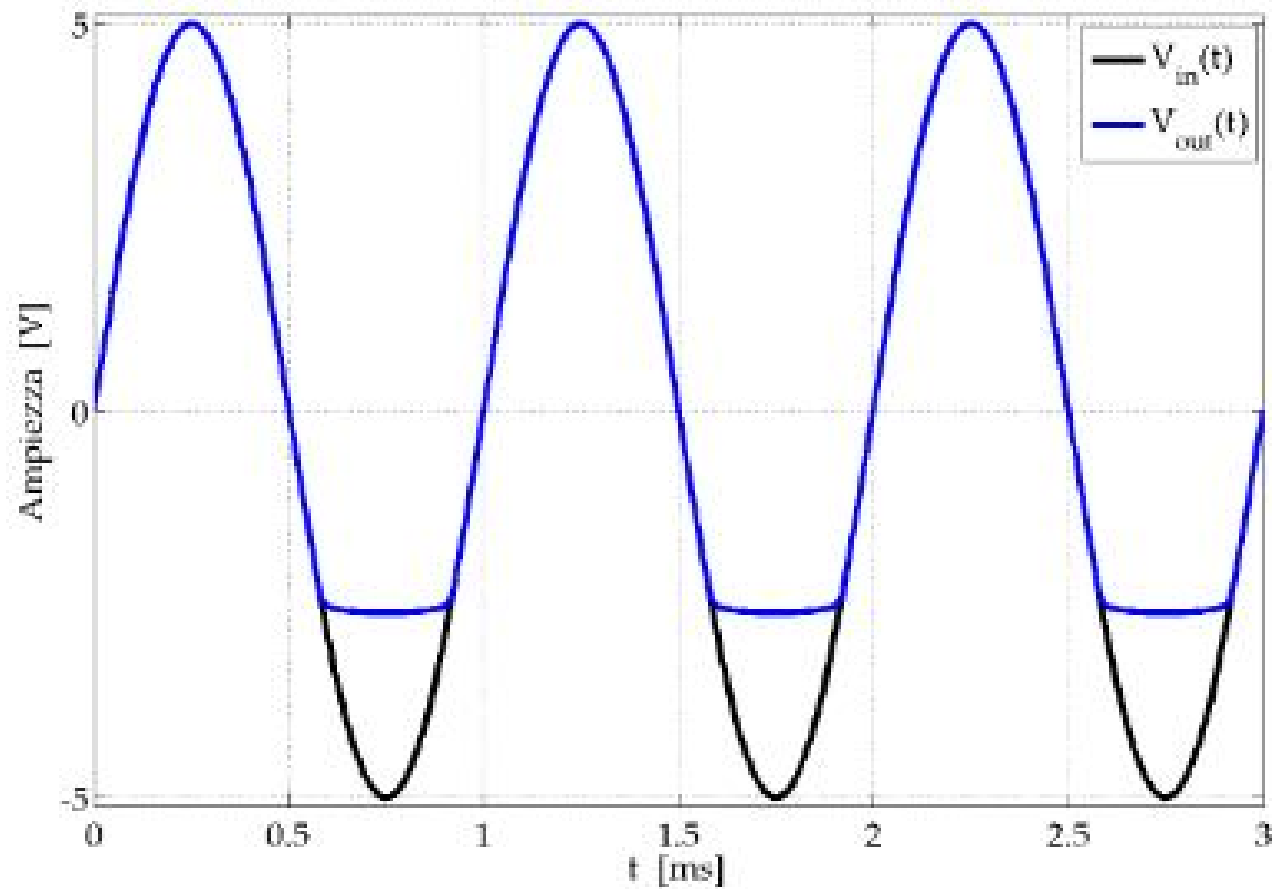




# Caratteristica $V_{out}$ ( $V_{in}$ )

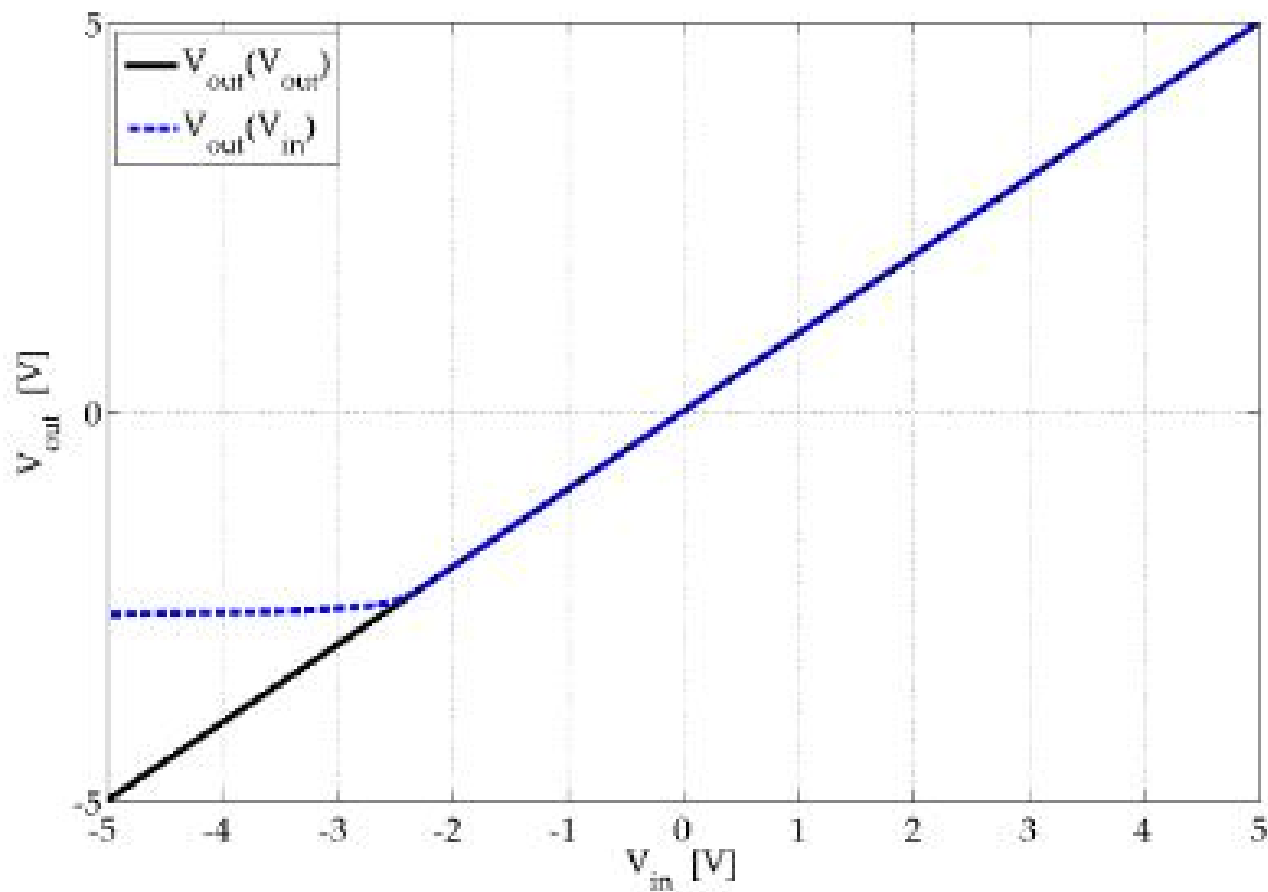


# Limitatore Max/Min

## *Clipping*

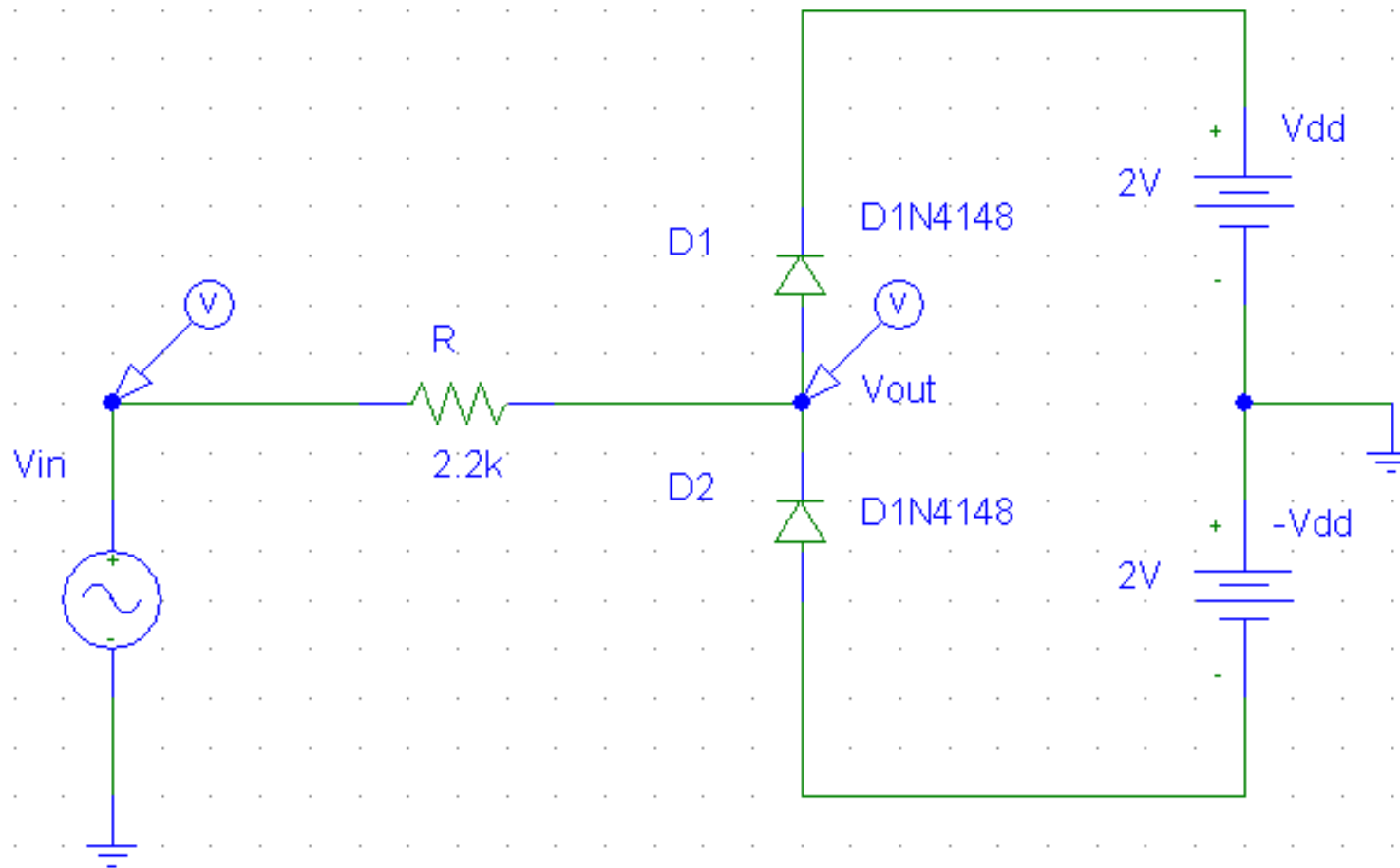


# Limitatore Max/Min

## *Clipping*

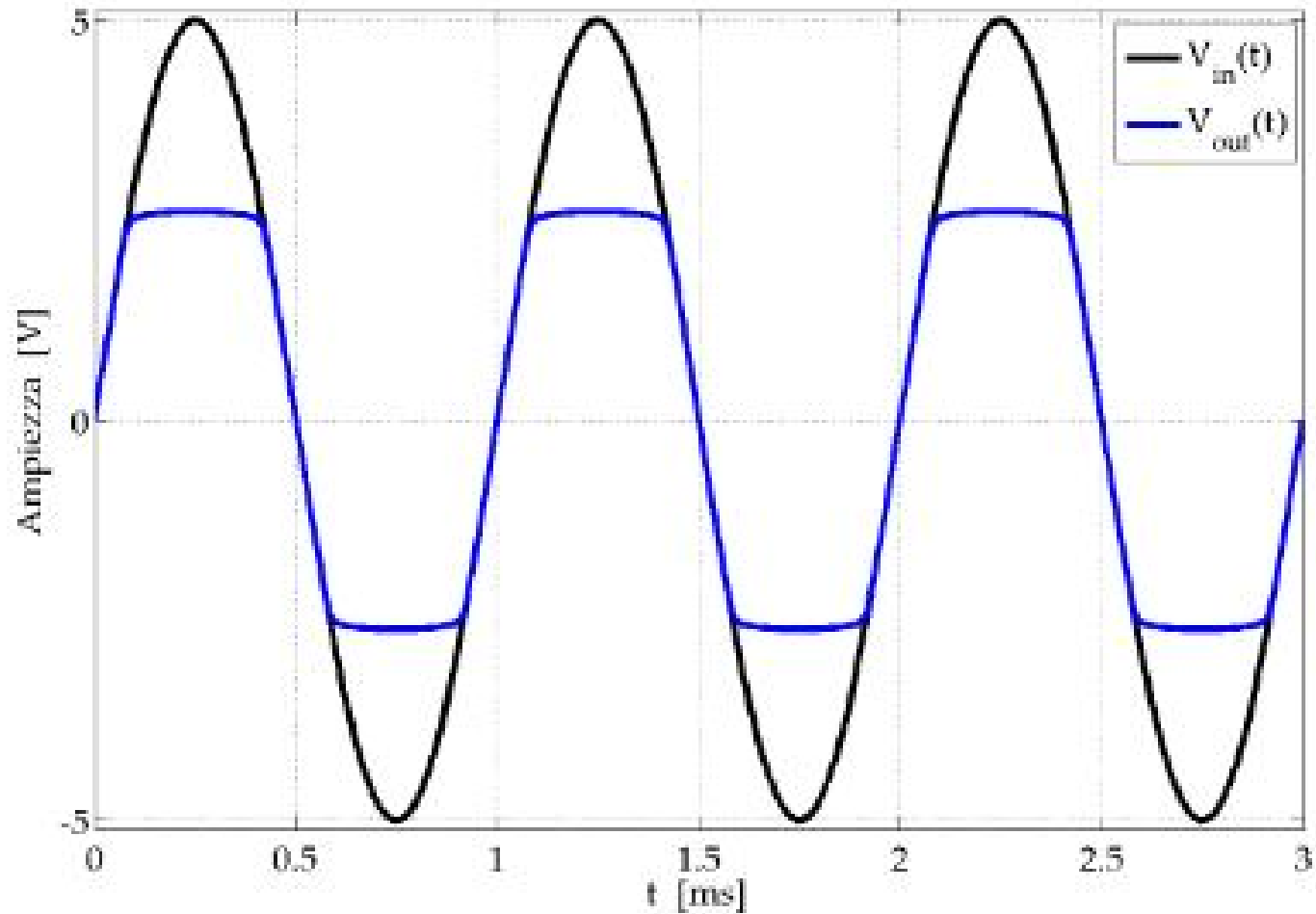


# Caratteristica $V_{out}(V_{in})$

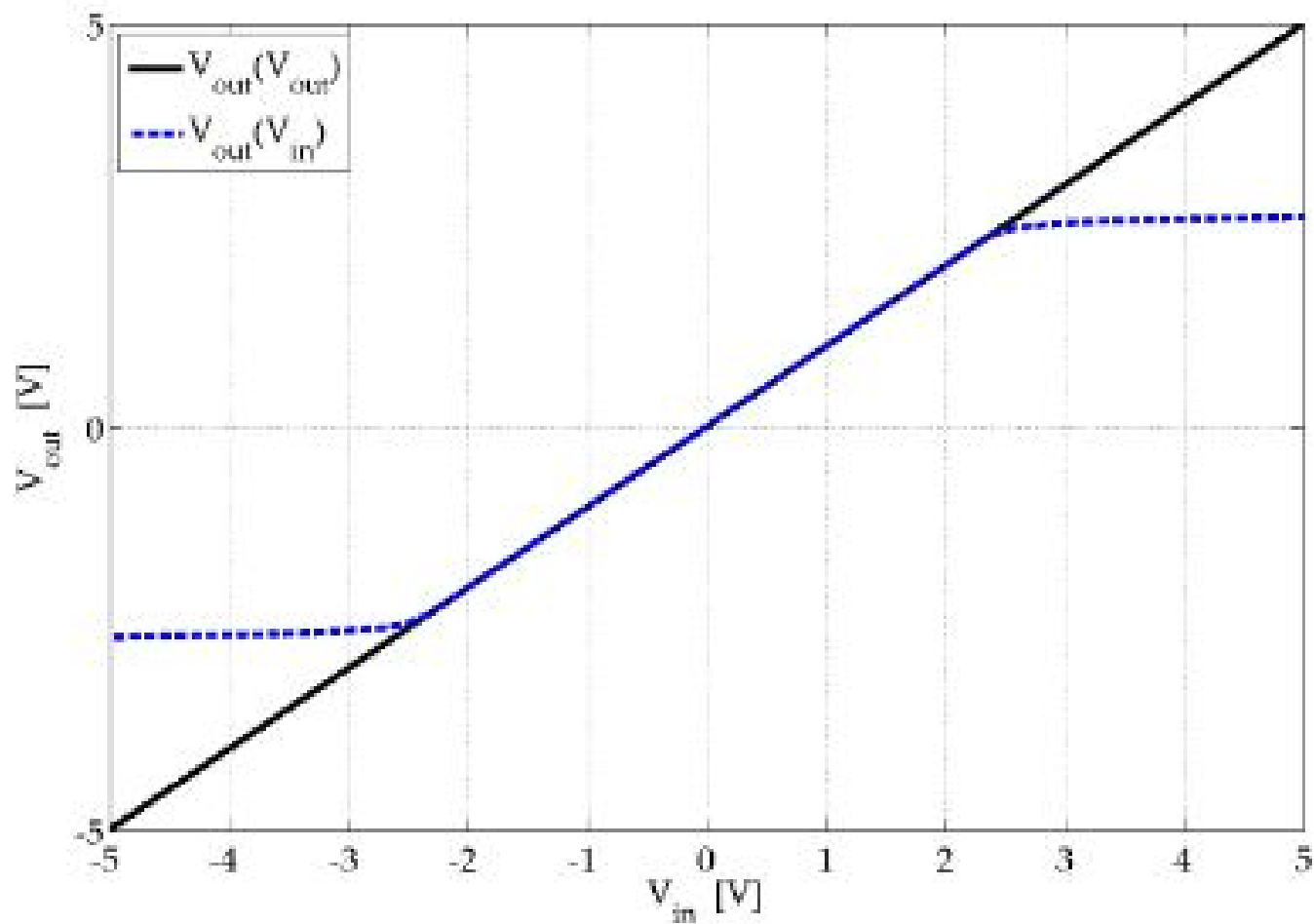


# Aggancio del Massimo

## *Clamping* (uscita 5)

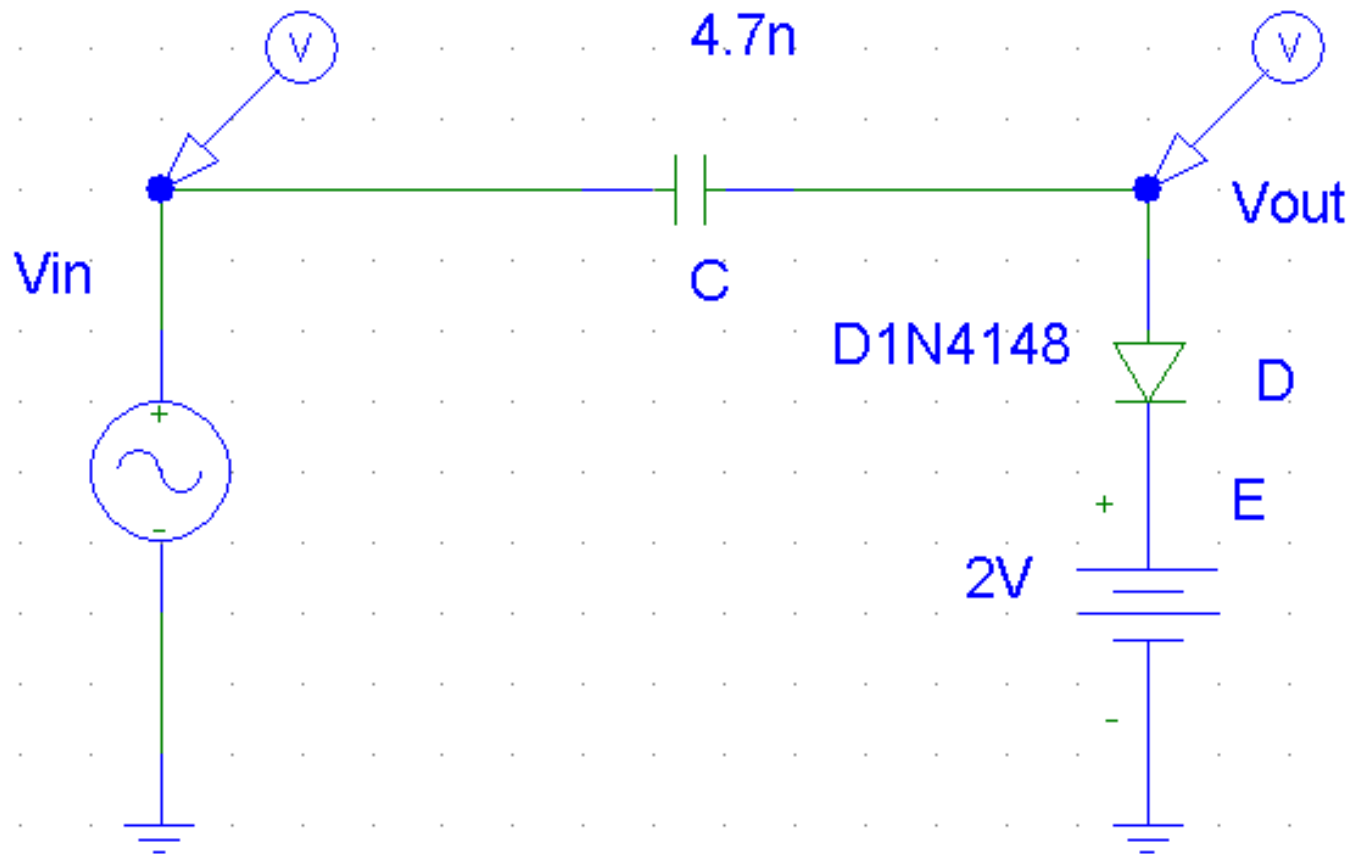

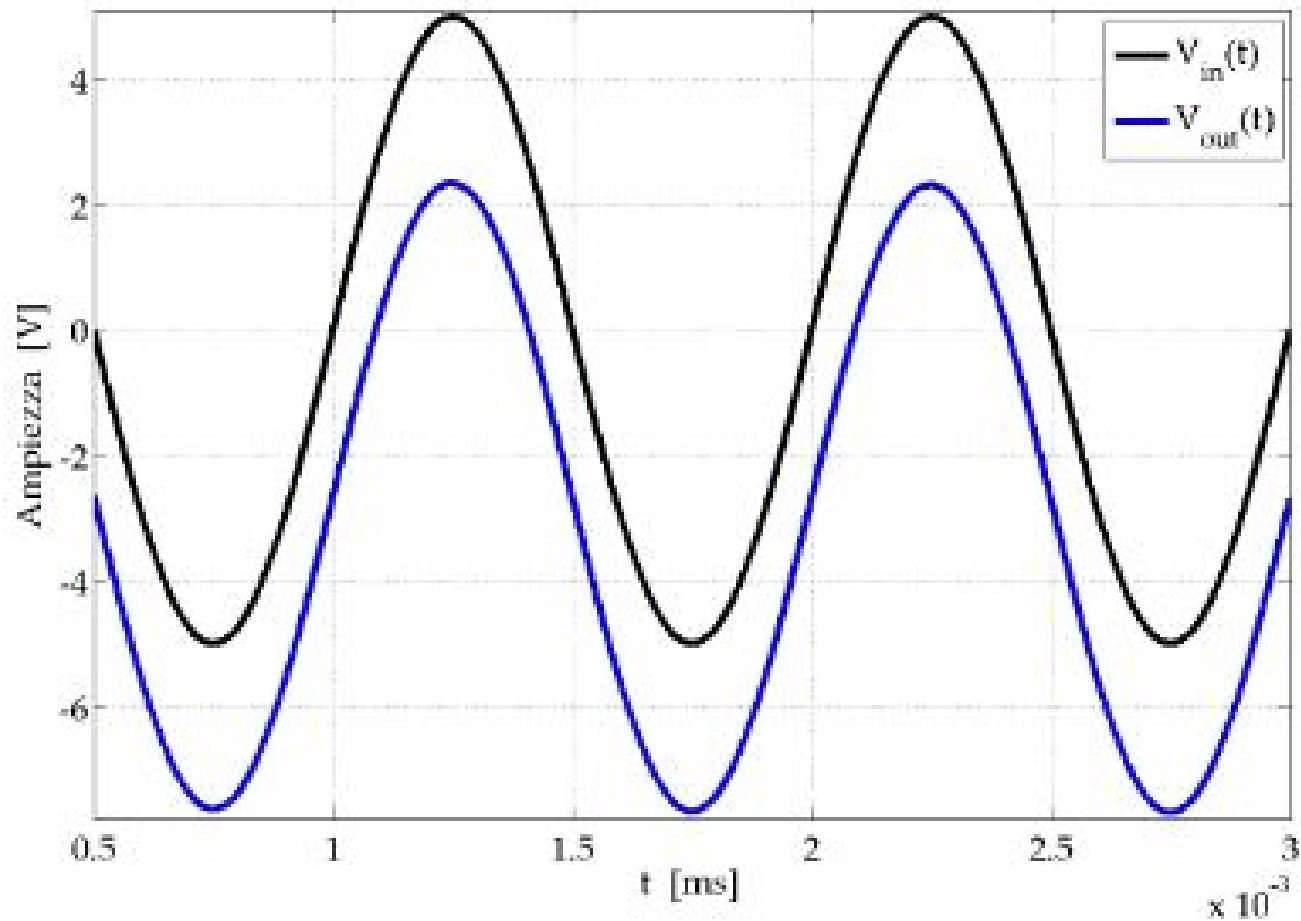
# Aggancio del Massimo *Clamping* (uscita 5)




# Aggancio del Minimo

## *Clamping* (uscita 6)

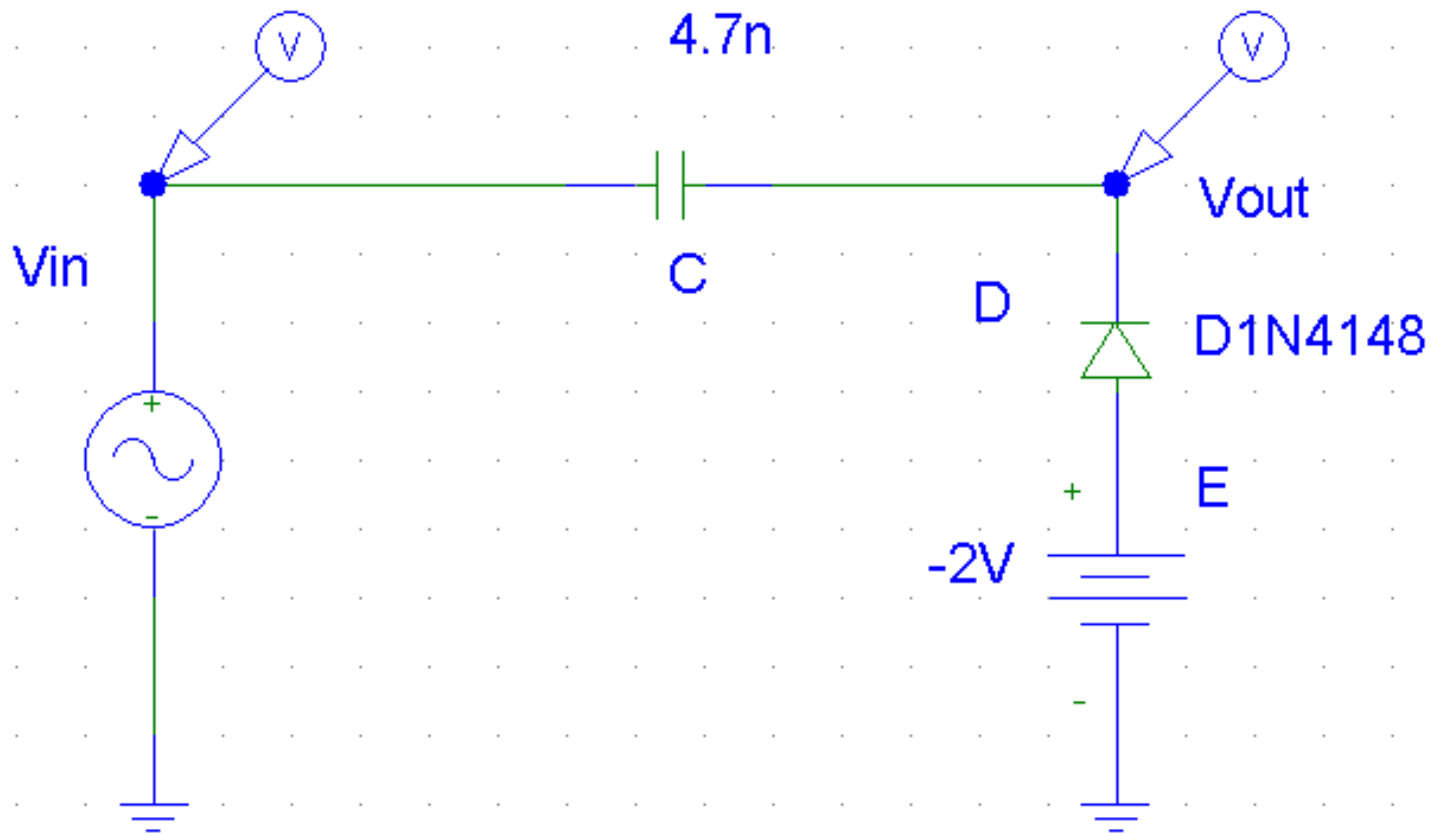


# Aggancio del Minimo

## *Clamping* (uscita 6)

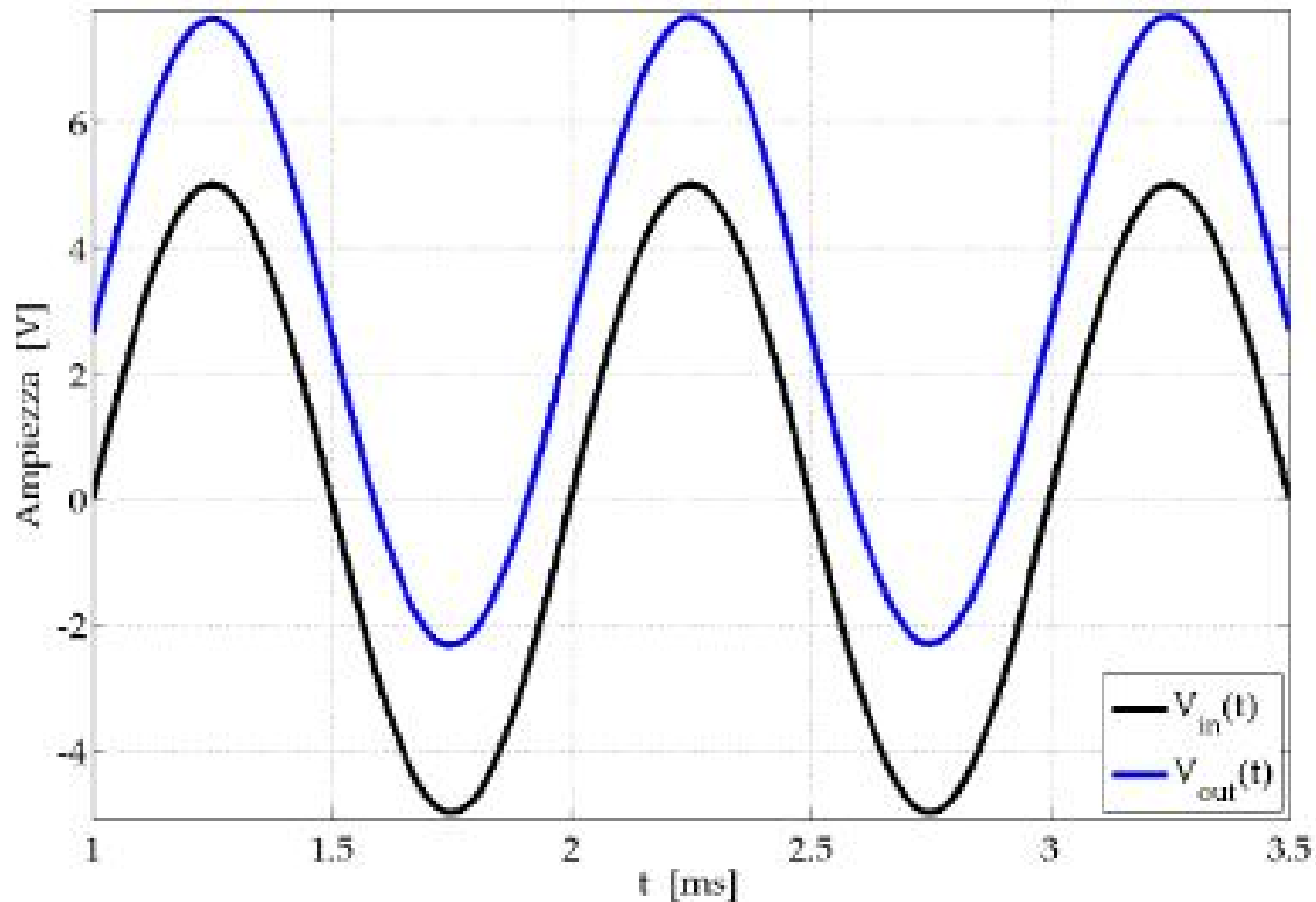




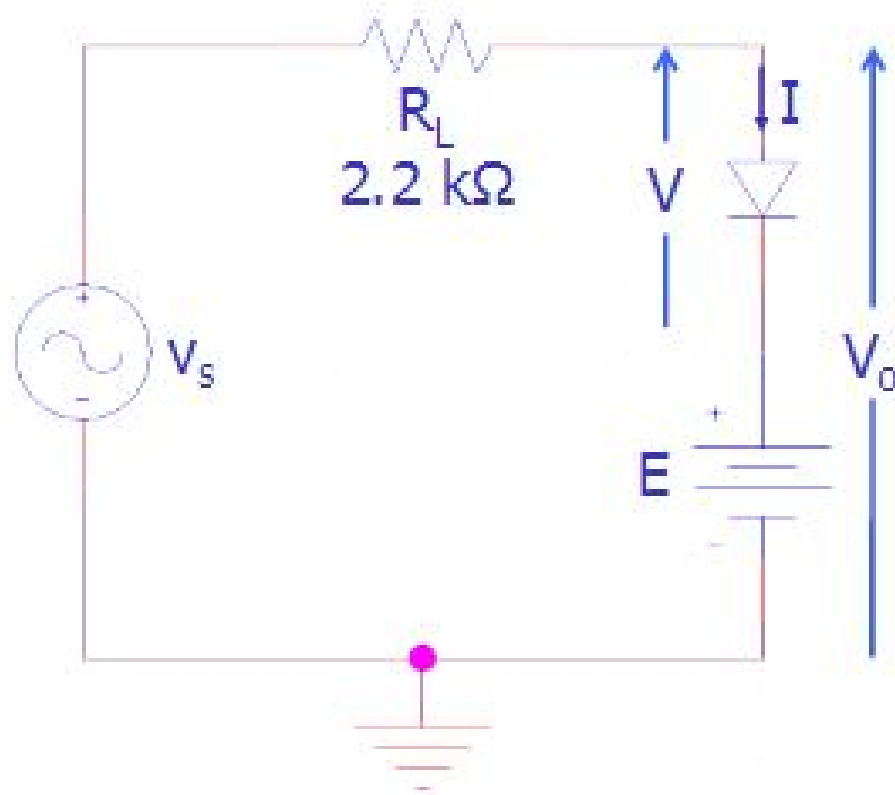
# Polarizzazione e Parametri di Piccolo Segnale




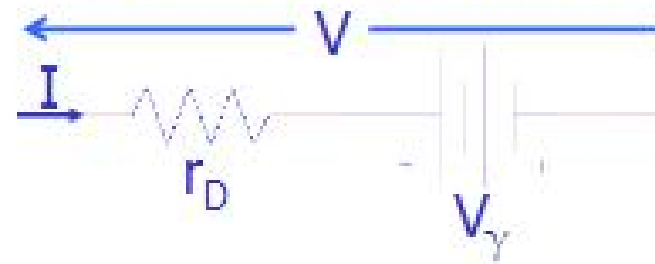
$E < 0 \text{ V} \Rightarrow$  Diodo in Diretta



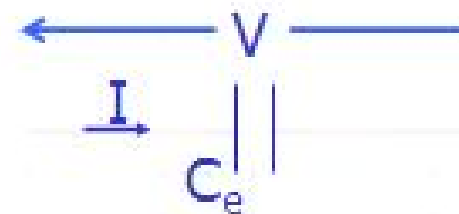$E > 0 \text{ V} \Rightarrow$  Diodo in Inversa




# Polarizzazione Diretta ( $E < 0V$ )

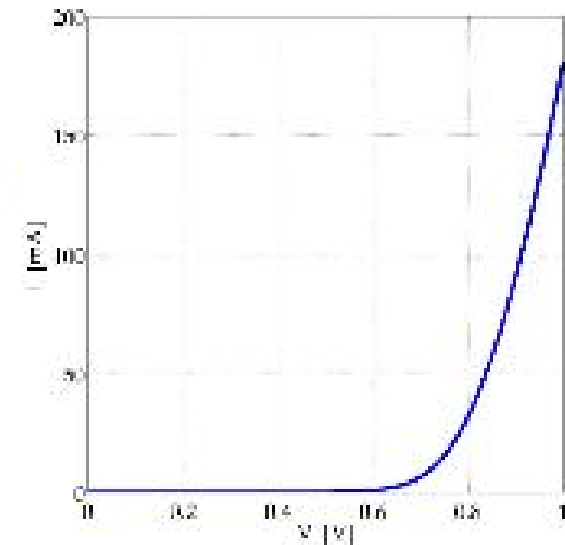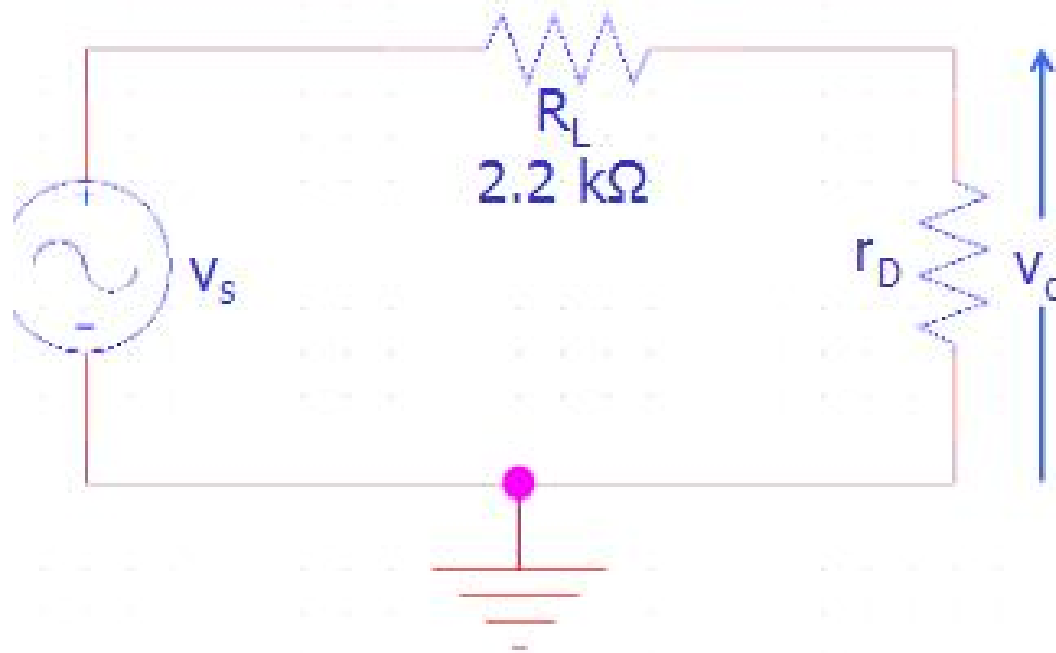

$$r_D = \left[ \frac{dI}{dV} \right]^{-1} = \frac{nV_T}{I}$$

$$V_O = V_S \frac{r_D}{r_D + R_L}$$

# Polarizzazione Inversa ( $E > 0V$ )

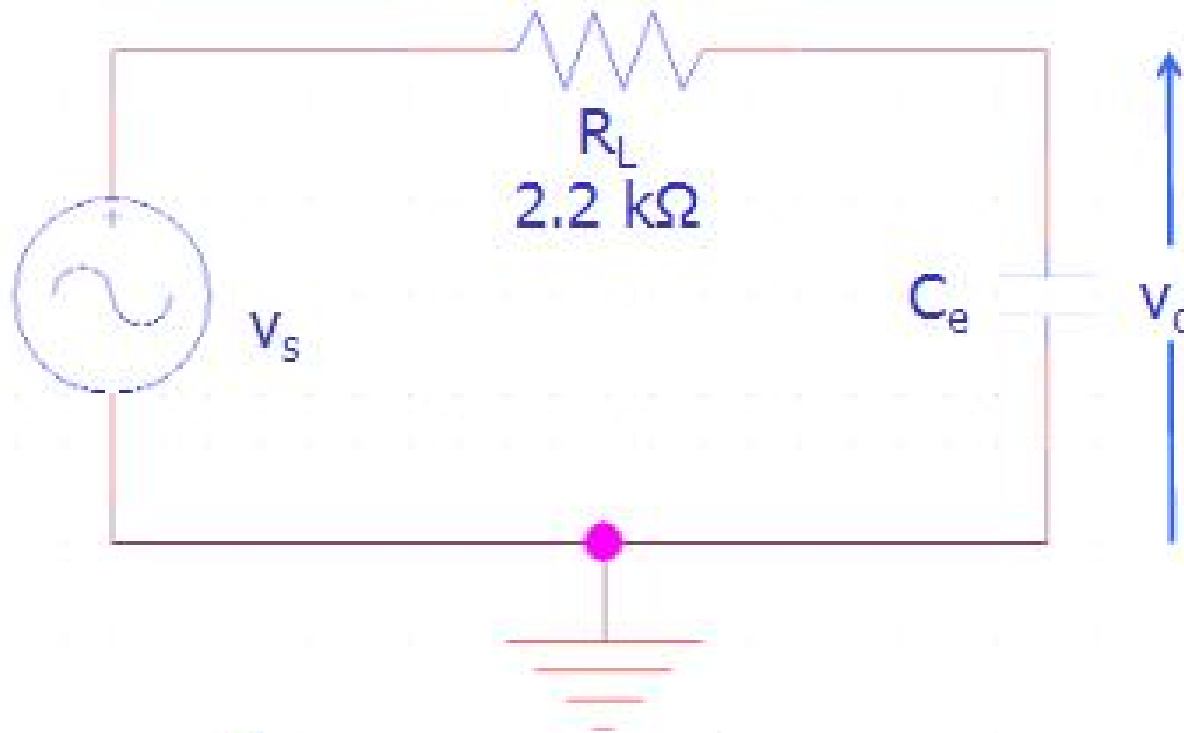

$$C_e = \frac{C_0}{\left[1 + \frac{E}{V_C}\right]^{1/2}}$$

$$V_o = V_s \frac{1}{1 + j\omega C_e R_L}$$

# Polarizzazione Inversa ( $E > 0V$ )

