

Basetta RC - CR

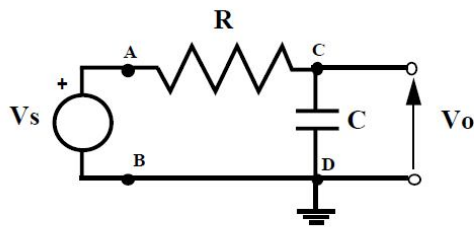
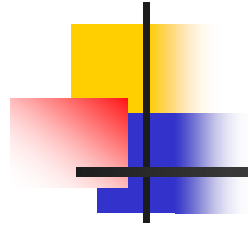


fig.24 Schema elettrico del circuito RC passa-basso.

$$R = 4.7 \text{ k}\Omega$$
$$C = 2.2 \text{ nF}$$


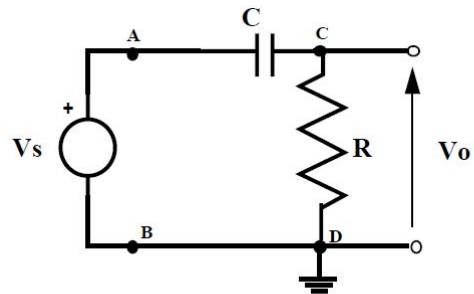


fig.28 Schema elettrico del circuito CR passa-alto.


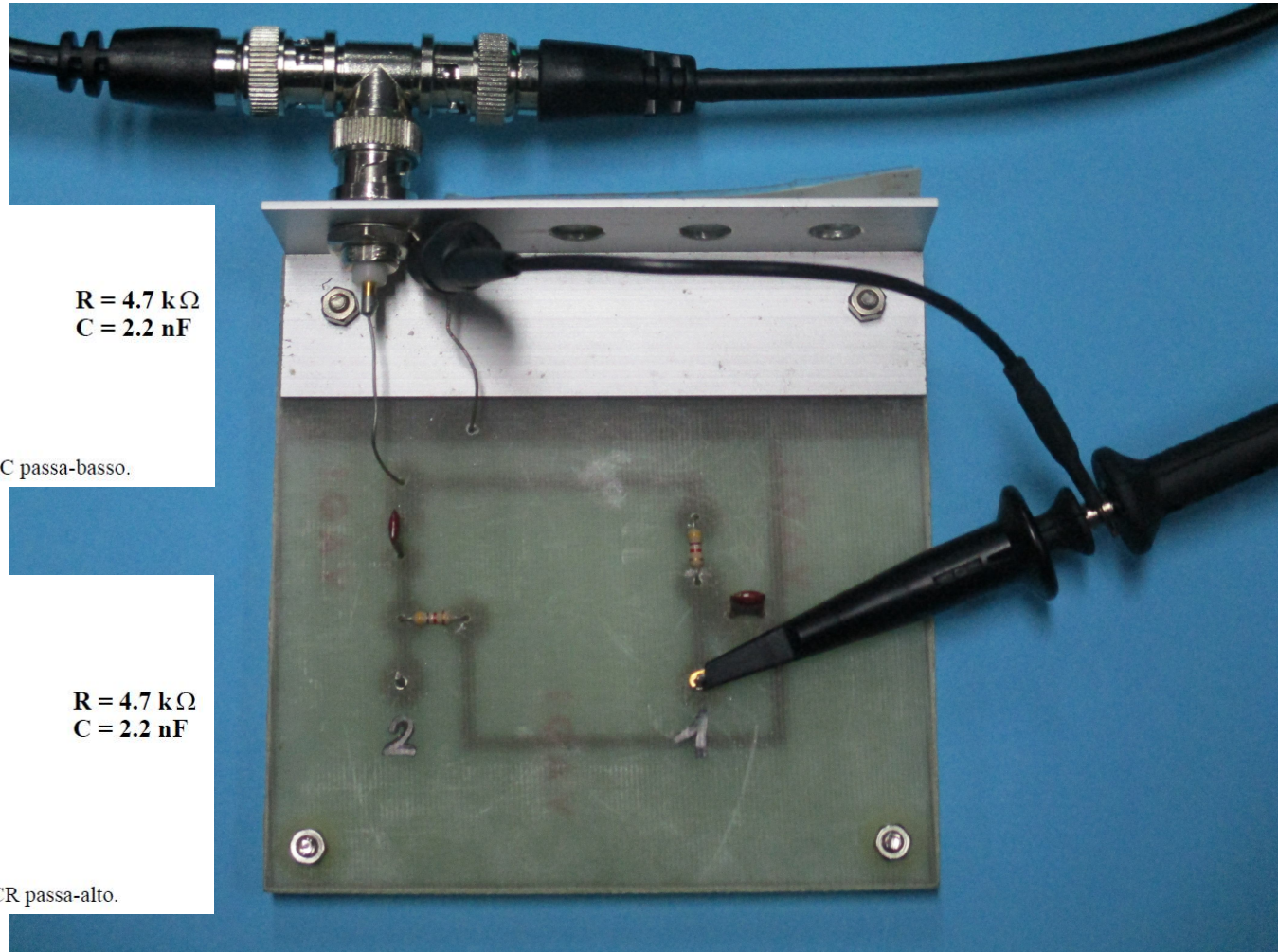
$$R = 4.7 \text{ k}\Omega$$
$$C = 2.2 \text{ nF}$$



Ingresso = cavo BNC



Cavo coassiale RG 58 C/U

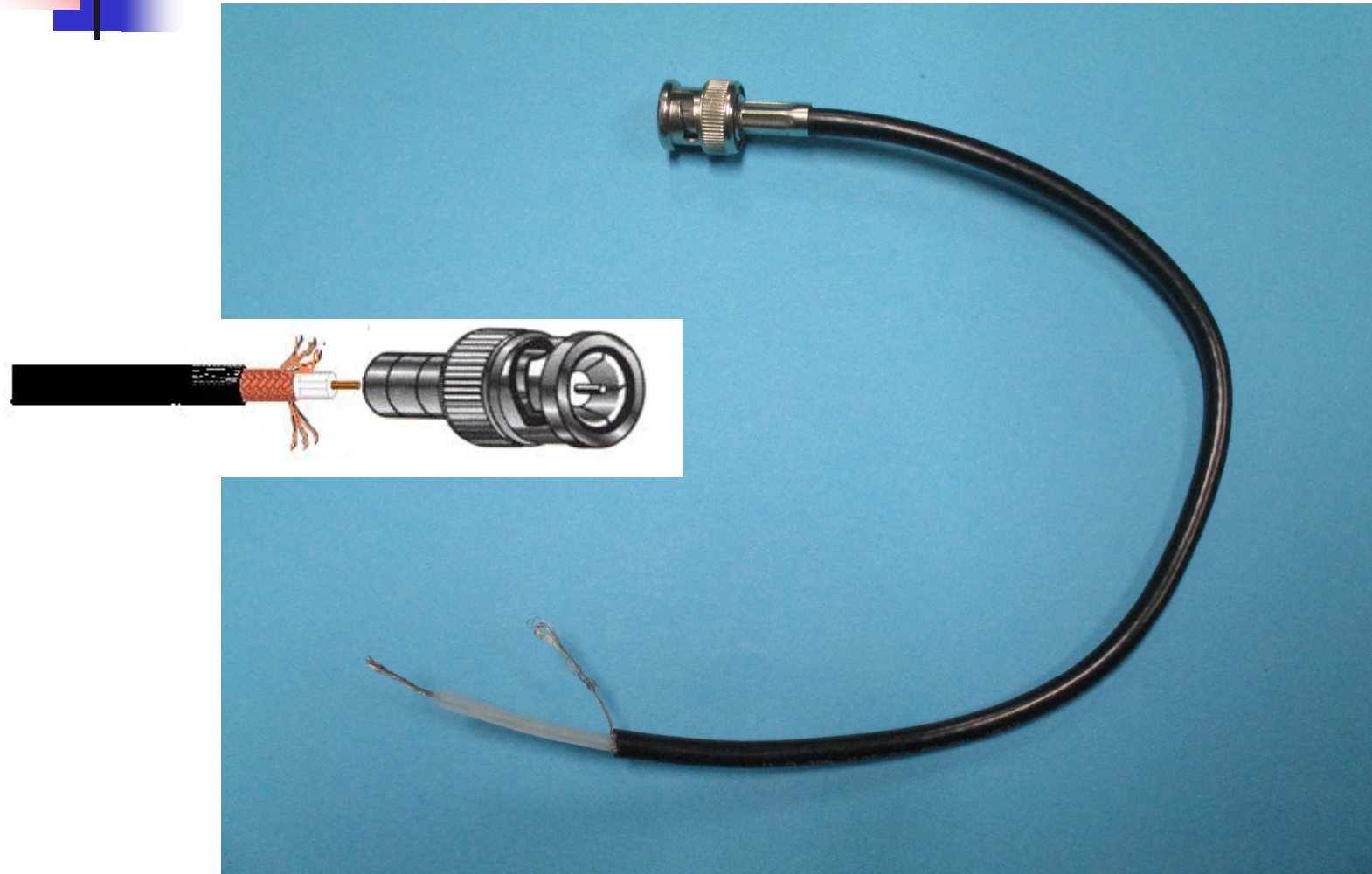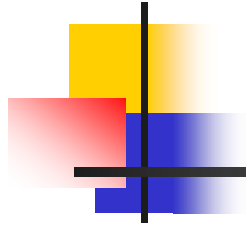

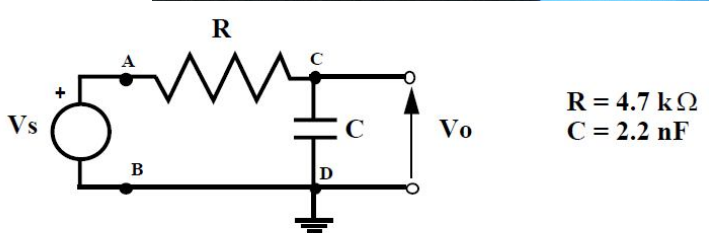
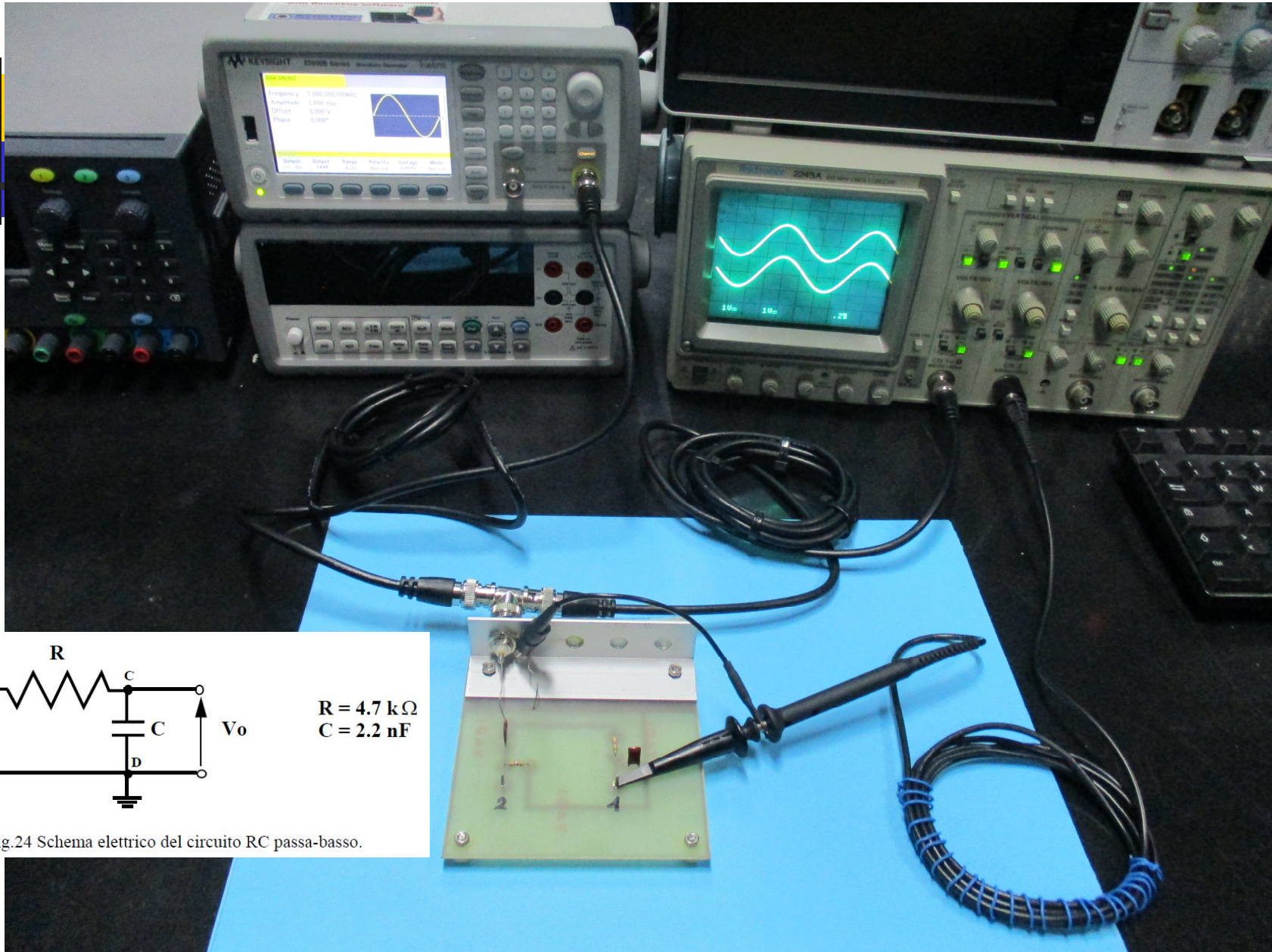


fig.24 Schema elettrico del circuito RC passa-basso.