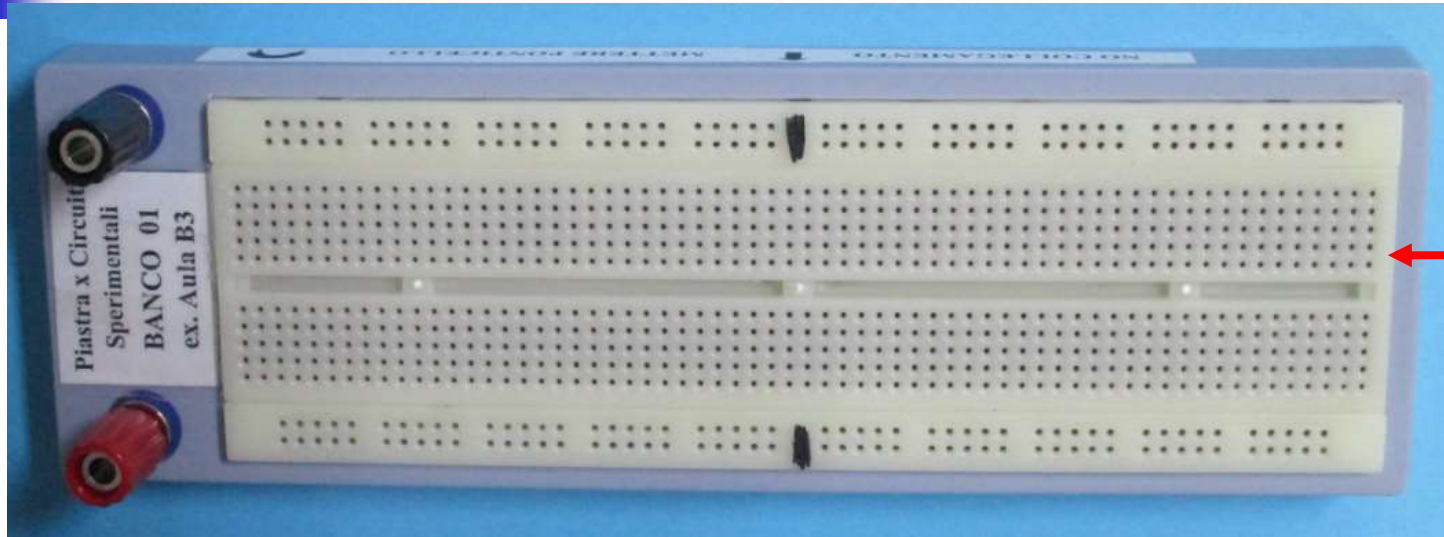



BREADBOARD azzurra



Questi
n.5
punti
sono
collegati

verticalmente
insieme
e
quindi
si
trovano
allo
stesso
potenziale

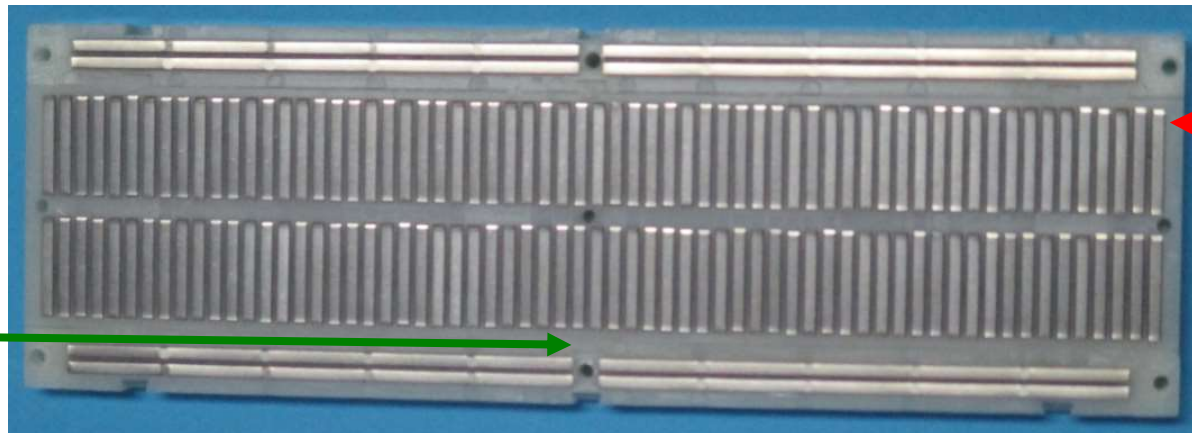COLLEGAMENTO
SOTTO
NON
VISIBILE
Questo
punto
interrompe
la riga



Cavetti spelati a filo unico: 10 cm , 5 cm e 3 cm



CONVENZIONE COLORI SILVIA:


rosso = **+Vcc** ; **nero** = **- Vcc** ; **giallo** = **GND**

bianco = **Input** ; **blu** = **Output**

Verde, **arancio**, **grigio...** = **collegamenti vari**

Posizione cavi banana

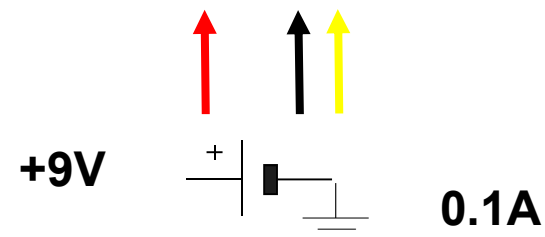$V_s = +9V \text{ --- } 0.1A \text{ con GND}$



solo il circuito R + LED

