

# T. Sinus.

□ Progetto ottico

□ Specim. accopp. verso PD

□ Salti  $f_m \leftrightarrow$  componenti elettronici

□ Alim. Laser - Gen corrente modulabile  
(100kHz)

□ Oscillatore (Onda Quadra  $\rightarrow$  NRZ)

□ Verifica legge  $\tau = \frac{2L}{c}$  (oscillosc.)

□ Amp. Trans- $\tau$  ~~per~~  $\uparrow$  Dimostraz. Principio  $\uparrow$


□ Tecniche di misura  $\tau$  (conversione  $\tau \rightarrow V_{out}$ )  
 $\downarrow$  Sviluppo strumentale  $\downarrow$

□ Rumore (accuratezza)



□ ? Spasamenti indesiderati? (compensati)

□ x Mod. sinus: PLL (= filtro a banda stretta...)

# TELEMETRO SINUSOIALE

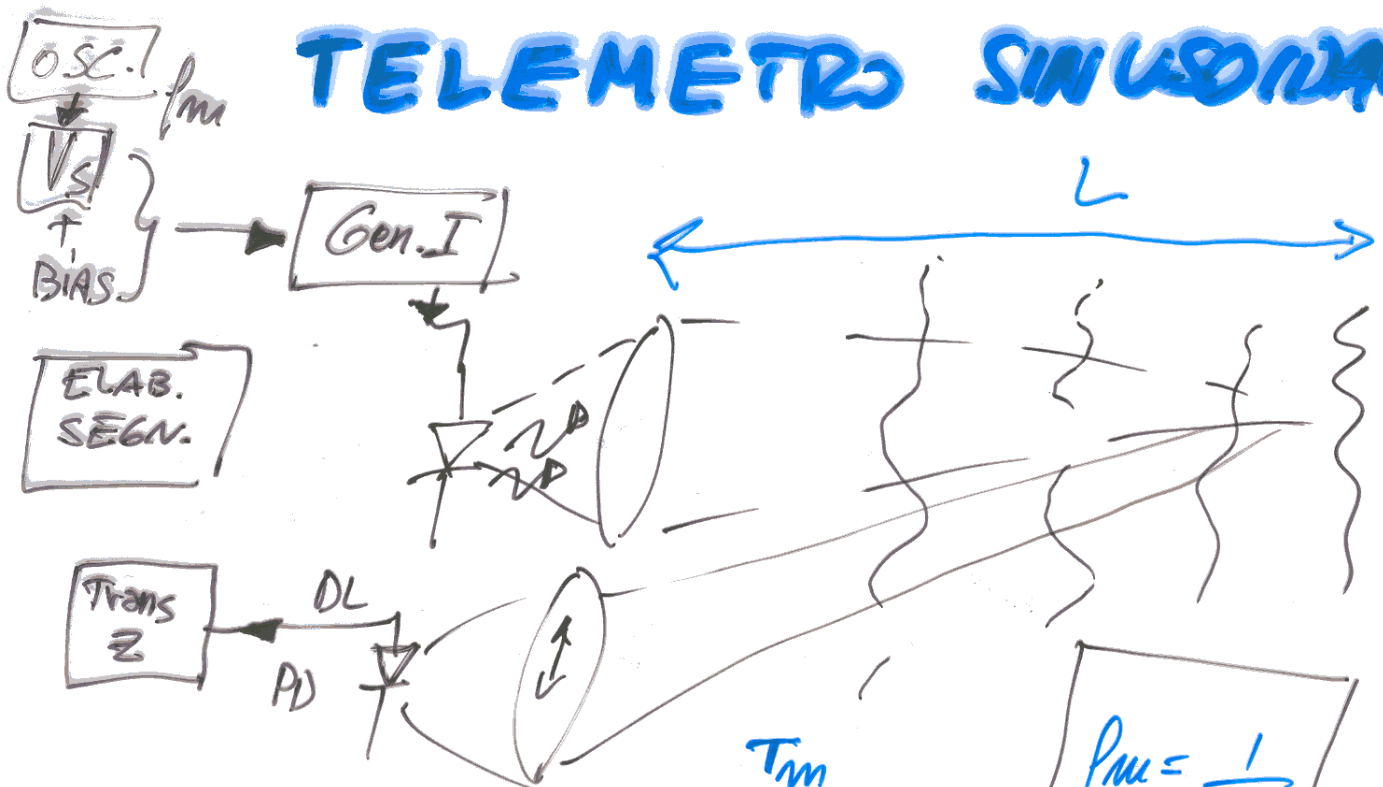

$$f_m = \frac{1}{T_m}$$

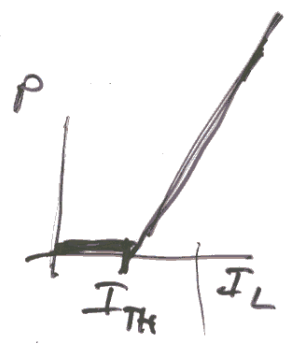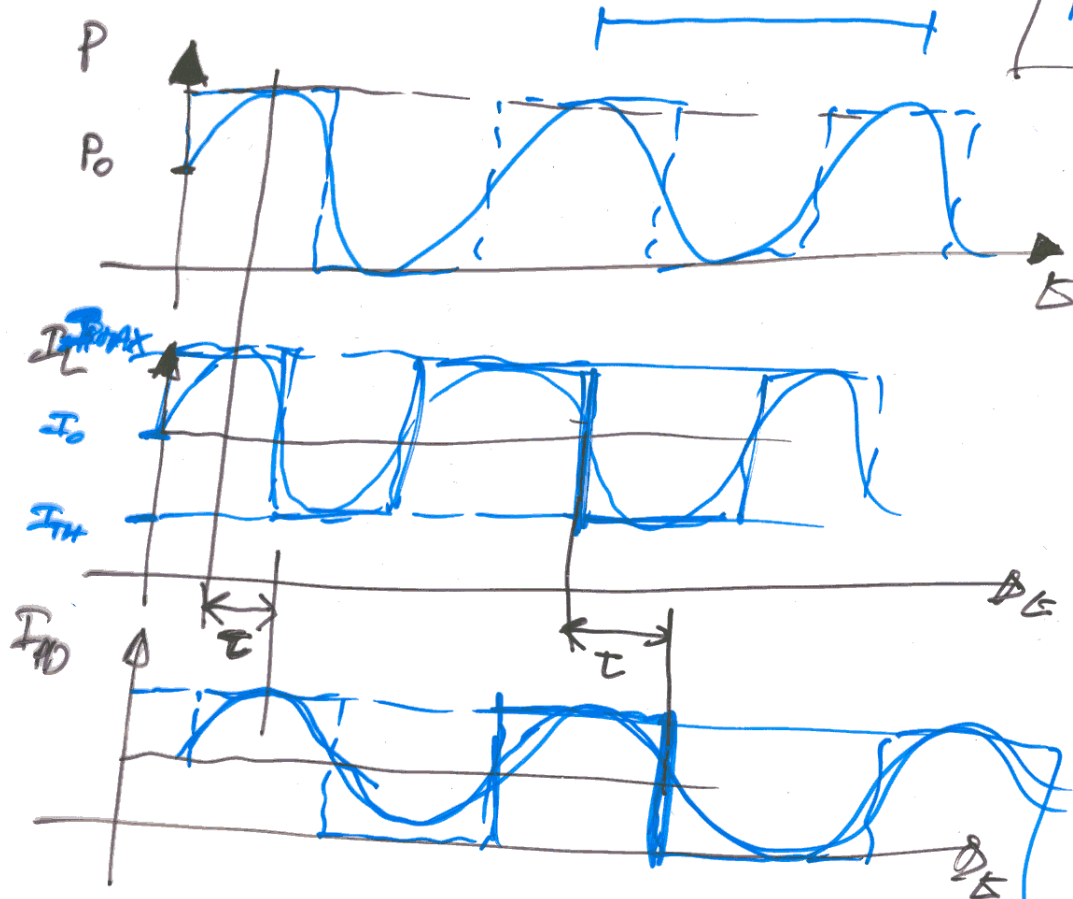

$$L = \frac{2L}{c} \Rightarrow L = \frac{Lc}{2}$$

$$0 < L < T_m$$

$$f_m \ll \frac{c}{2L_{MAX}}$$

per  $L_{MAX} = 15 \text{ m}$


$$\rightarrow f_m \ll \underline{\underline{10 \text{ MHz}}}$$

?  $V_{OUT} \propto L$


$$V_{OUT} = K \cdot L$$

[V?] [V...?] [m?]

□ Gen Corr. #1

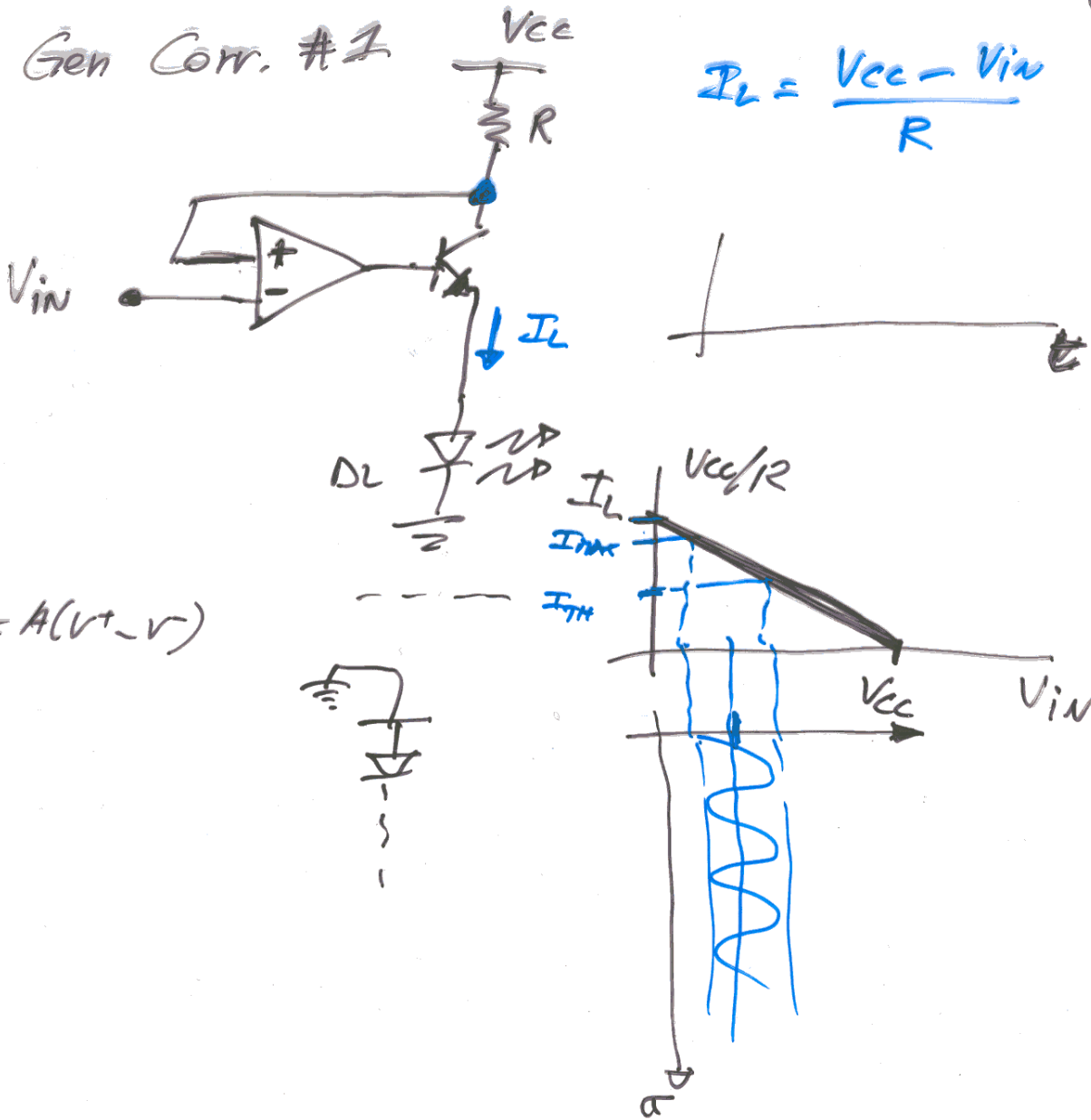

□ Gen Corr #2

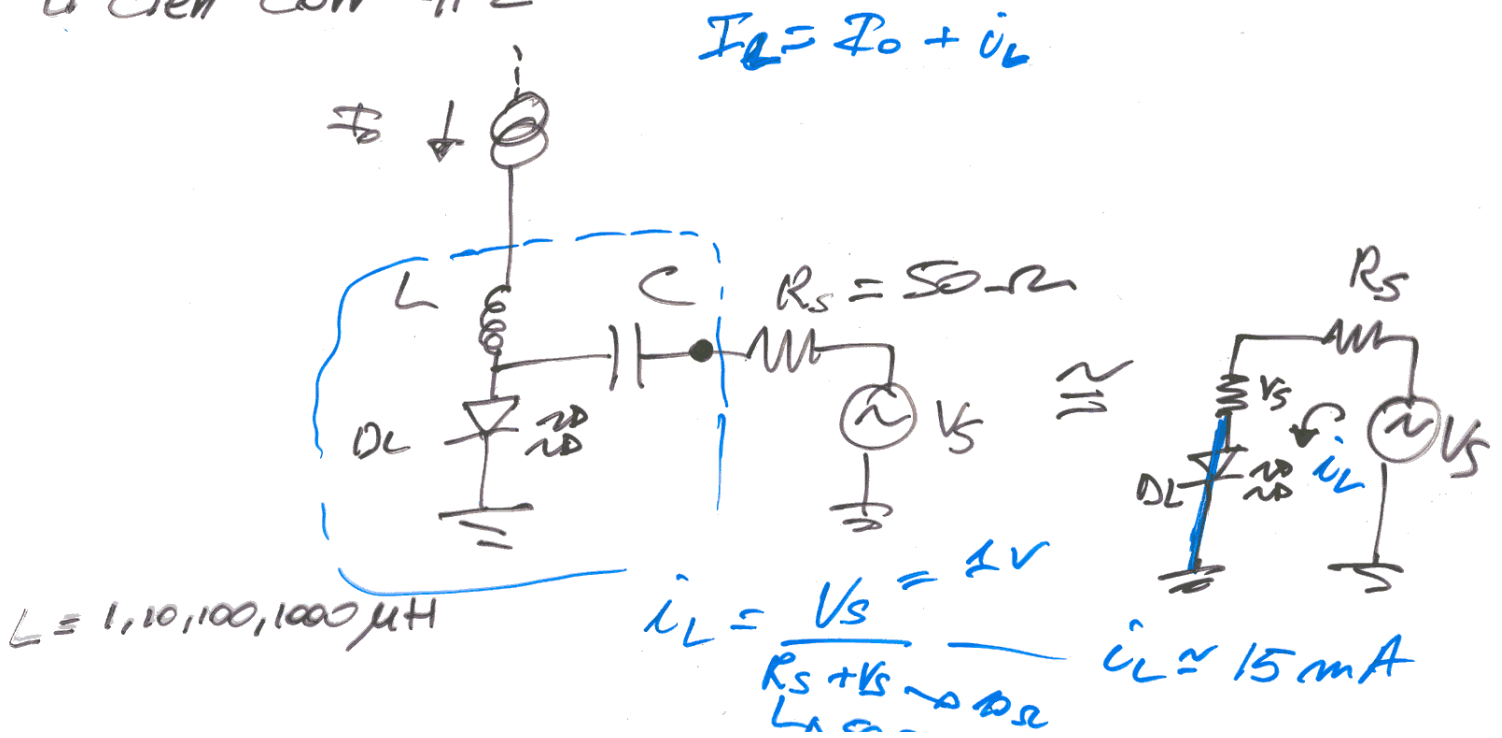




□ CIRC. MISURAZ.  $\tau$

1. OR/AND/XOR Tra onde quadre
2. sottraz. sinus.



$$V_{out} = k \cdot L$$

$$V_{out} = k' \cdot \tau$$

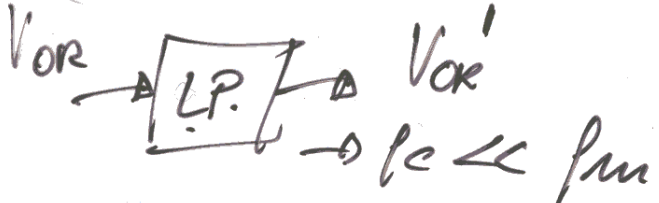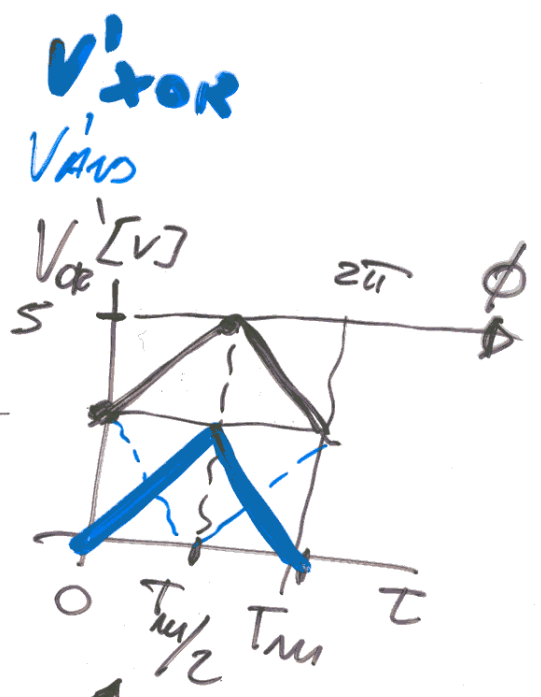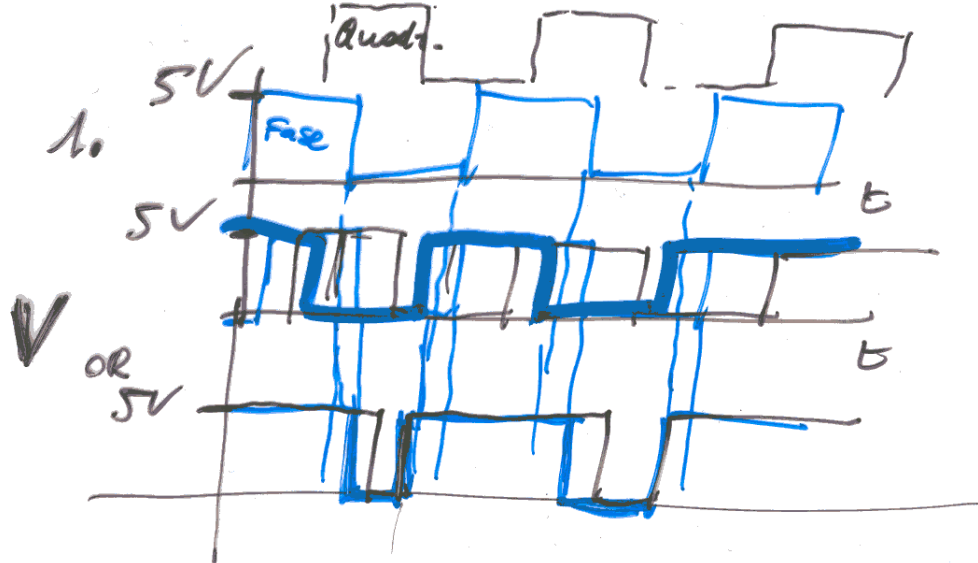

- 1.1 OR XOR ( $\frac{L_{or}}{2}$ )
- 1.2 ~~step~~ 2 segnali di riferim. (fase e Quadr.)

2.1 sottraz. sinus. (stessa ampr.)

$$V_{rif} = V_0 \sin(\omega_m t); \quad V_{pd} = V_1 \sin(\omega_m t - \phi)$$

$$\phi = \frac{\tau}{T_m} \cdot 2\pi$$

$$V_{tot} = V_{rif} - V_{pd} = V_0 \left[ 2 \cos(\omega_m t - \phi/2) \cdot \sin(\phi/2) \right]$$


( $V_0 = V_1$ )




$$V_{out} \propto \sin \frac{\phi}{2} \propto \sin \frac{\tau \cdot \pi}{T_m}$$

NON LINEARE

## 2.2 Setti 193: Tra sequ. Onde quadre

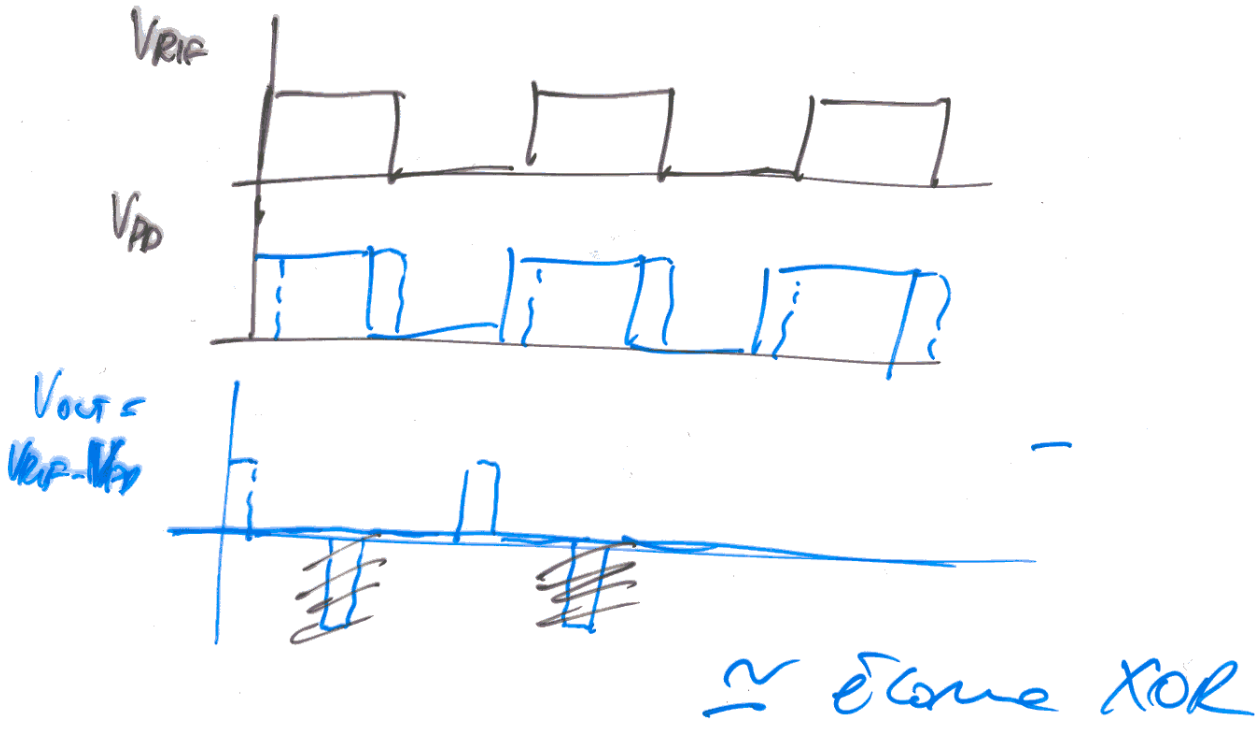


### 1. XOR

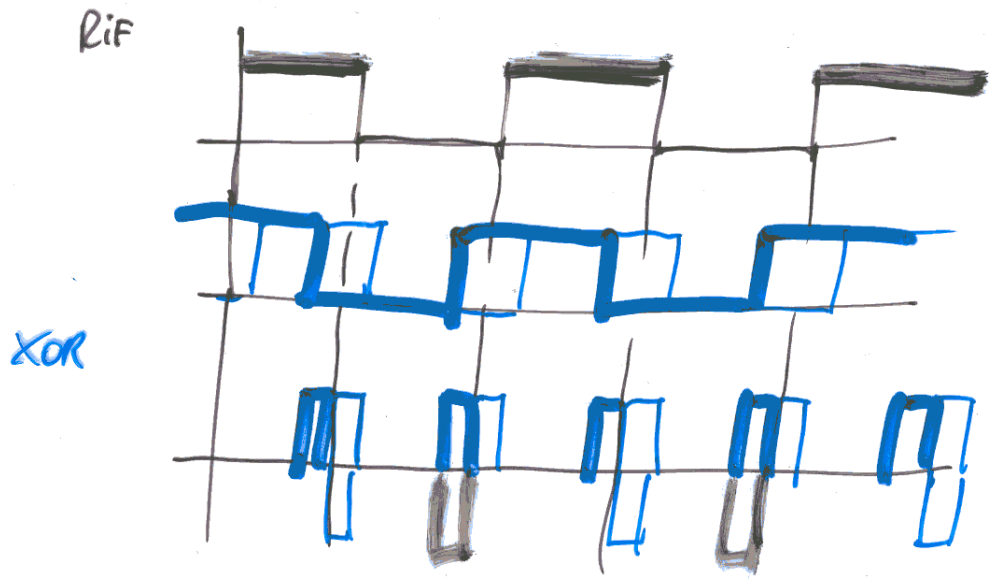

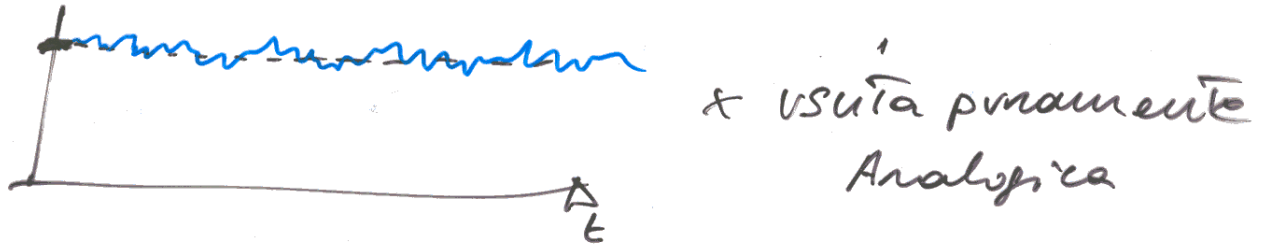
# IT RUMORE

$$V_{OUT} = K \cdot L \cdot V_{OUT}$$

$$V_{OUT} = \overline{V_{OUT}} + \Delta V_{OUT}(t)$$



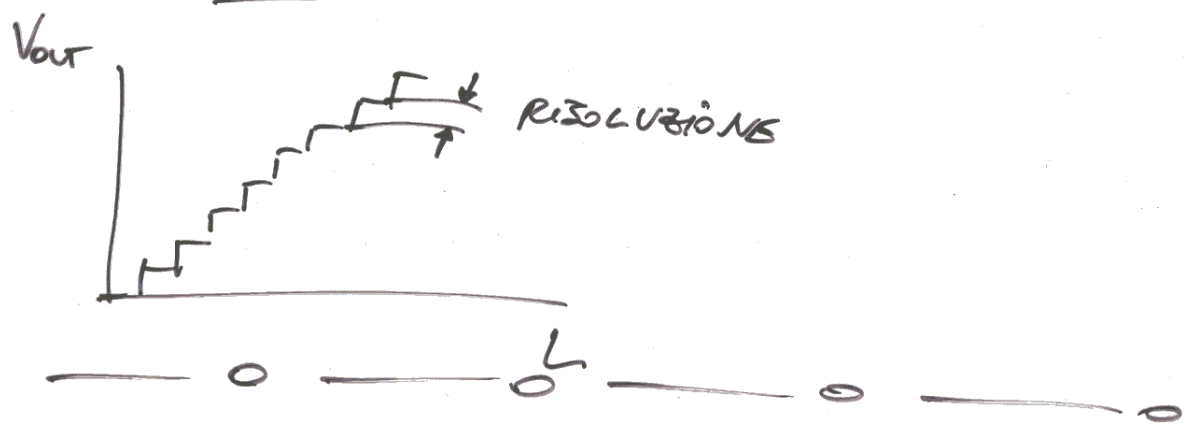Nel caso di ~~conversione~~ di lettura di  $T_{ole}$  + conv. D/A, se  $rumor \leq LSB$




1. Speckle
2. Rumore di Fotoni velaz-

Regime Quantico  $S \approx I_s \quad N \approx 2qI_s' B$

$$\frac{S}{N} = \frac{I_s^2}{2qI_s' B} = \frac{I_s}{2qB}$$

$$I_s' = \sigma (P_{SCAT, TARG} + P_{FONOS})$$

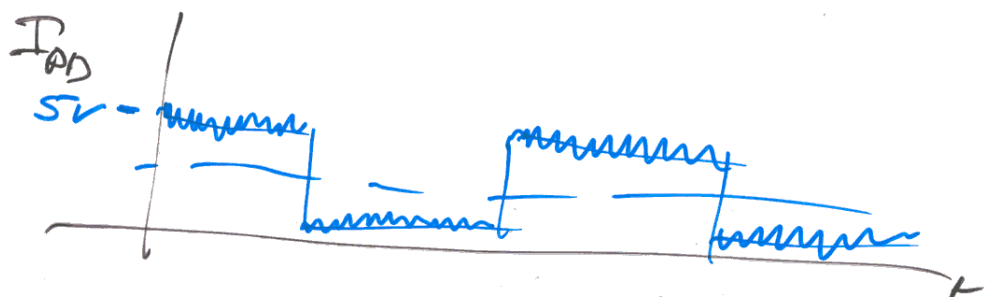$\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   
 m  $\downarrow$  DC  $\downarrow$  Fluctuaz.



$S/N \gg 1$


Errore di mis  
 → discriminatore di fase  
 □ jitter onda quadra (amm. di fase dell'oscillatore)  
 $T_1 \neq T_2 \neq T_3$   
 $\tau_1 \neq \tau_2 \neq \tau_3 \dots \neq \tau$

$\frac{dL}{L}$  indep. da L

$S/N \approx 1$



(L grandi)  
 P<sub>PD</sub> bassa

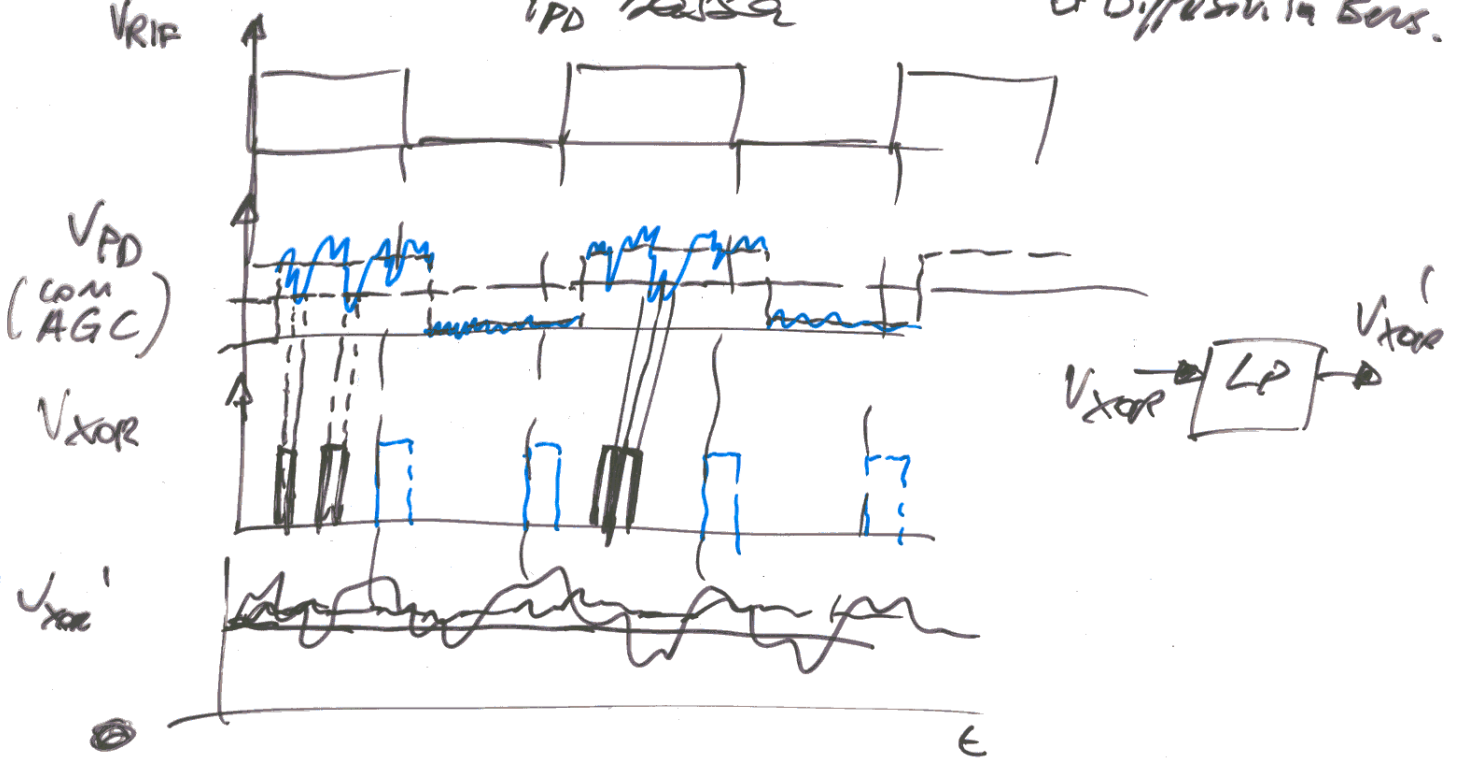Δ Dipendenza:  
 □ L  
 □ Diffusività Bus.




~~ERRORE~~  
 □ ERRORE di MISURA

$S/N \gg 1$ , mod. sinusoidale:

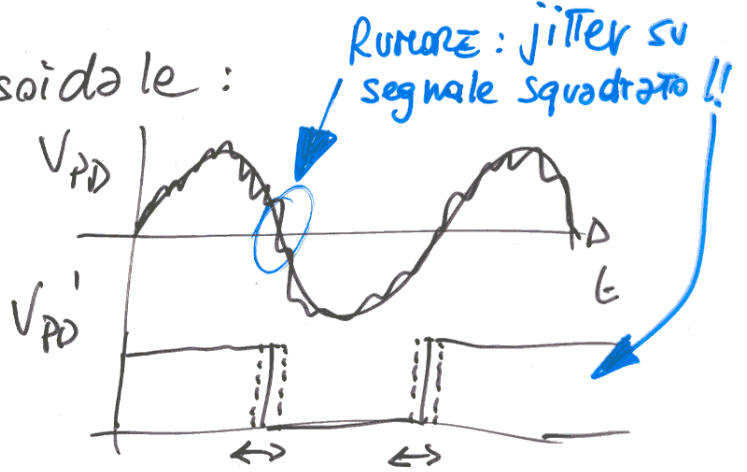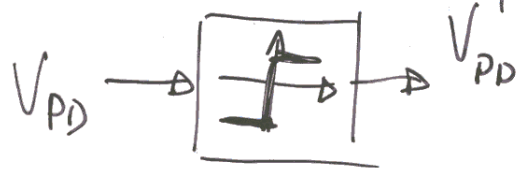

□ Con segnali sinusoidal

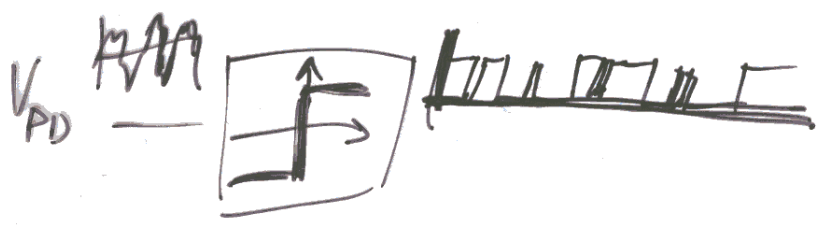


□ in Rivelaz. ho banda B

$$I_n^2 = 2q I_s \textcircled{B}$$


ATTENZIONE

$$B \approx 2 f_m$$

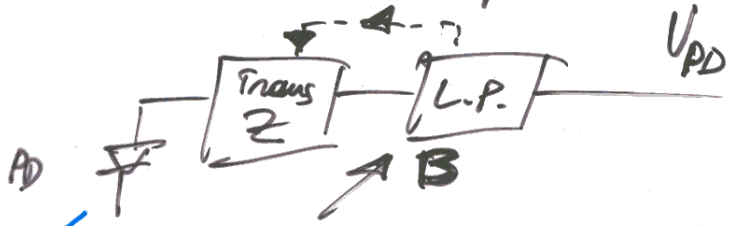

ATTENZIONE: allo sfasamento (270 per L=0)

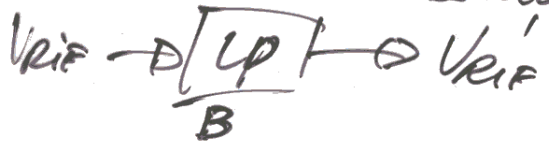soluz. : ①  $I_n$  uscita sempre opposto un vol. continua Vout  
 SVANT: dip-da  $f_m$



② Filtro anche V\_REF

③ ? sfasam. introdotto dal laser. (dal circuito di modulazione ??)

Meglio: utilizzo un PLL

PLL  $\approx$  filtro Passo-Banda a banda stretta  
 ↳ sintonizzabile

