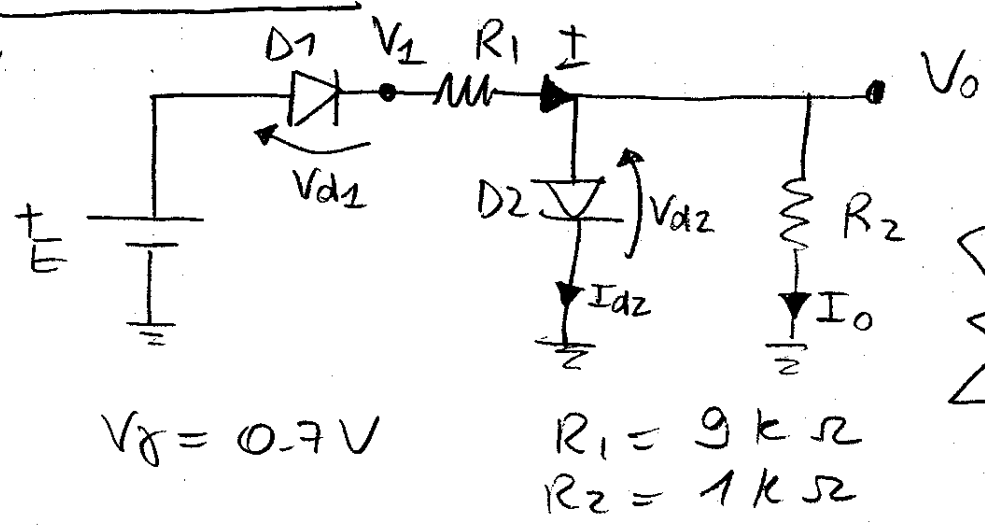


ES - DIODI



Dire: Corrente va sempre da pos. + alla neg. - + bassi

$V_f = 0.7V$

$R_1 = 9k\Omega$
 $R_2 = 1k\Omega$

? Det V_o, I ? per: ① $E = +5V$
 ② $E = +10V$

① $E = +5V$
 IPOTESI SU DIODI.

$D1$ OFF? Non sembra sensato.

IP: $\begin{cases} D1 & \text{POL. DIR} \\ D2 & \text{OFF} \end{cases}$ Riplo disegno

$D1$ ON: è una batteria $V_{d1} = V_f = 0.7V$

$V_1 = E - V_{d1} = E - V_f = 5 - 0.7 = 4.3V$

$D2$ OFF: $I_{d2} = 0 \rightarrow V_o$: partitore

$V_o = V_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4.3 \cdot \frac{1}{10} = 0.43V$

$I = \frac{V_1}{R_1 + R_2} = \frac{4.3}{10k} = 0.43mA$

VERIFICA IPOTESI: $I_{d1} = I > 0$ OK

!!! Dire che verifica si fa su $I_{d1} \times D1$ ON e su $V_{d2} \times D2$ OFF

$V_{d2} = V_o = 0.43 < V_f$ OK

PROVO IP ERRATA:

$\begin{cases} D1 & \text{POL. DIR.} \\ D2 & \text{POL. DIR.} \end{cases}$ Riplo dis.

D1 è batteria : $V_{d1} = V_f = 0.7$
D2 è batteria $V_{d2} = V_f = 0.7$

$$V_0 = V_{d2} = V_f = 0.7 V$$

$$I = \frac{V_1 - V_0}{R_1} = \frac{4.3 - 0.7}{9k} = \frac{3.6}{9k} = 0.4 mA$$

• VERIFICA IPOTESI :

$$I_{d1} = I = 0.4 mA > 0 \quad OK$$

$$I_{d2} = I - I_0$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R_2} = \frac{0.7}{1k} = 0.7 mA$$

$$I_{d2} = I - I_0 = +0.4 - 0.7 = -0.3 mA$$

$I_{d2} < 0 \implies$ IP. ERRATA!!

② $E = +10 V$

• IP (ERRATA): $\begin{cases} D1 \text{ POL. DIR} \\ D2 \text{ OFF} \end{cases}$ (come prima)

$$V_1 = E - V_f = 10 - 0.7 = 9.3 V$$

$$I_0 = I$$

$$V_0 = V_1 \cdot \frac{1}{10} = 0.93 V$$

• VERIFICA: $V_{d2} = V_0 = 0.93 V > V_{d1}$
NO!


• NUOVA IP: $\begin{cases} D1 \text{ POL DIR} \\ D2 \text{ POL DIR} \end{cases}$

$$V_0 = V_{d2} = V_f = 0.7 V$$

$$I = \frac{V_1 - V_0}{R_1} = \frac{9.3 - 0.7}{9k} = \frac{8.6}{9k} = 0.95 mA$$

• VERIFICA: $\begin{cases} I_{d1} = I > 0 \\ I_{d2} = I - I_0 = I - \frac{0.7}{1k} = 0.95 - 0.7 = +0.25 mA \end{cases}$
OK

● ES - DIODI (MOSTRA NO SOVRAPP. EFF)

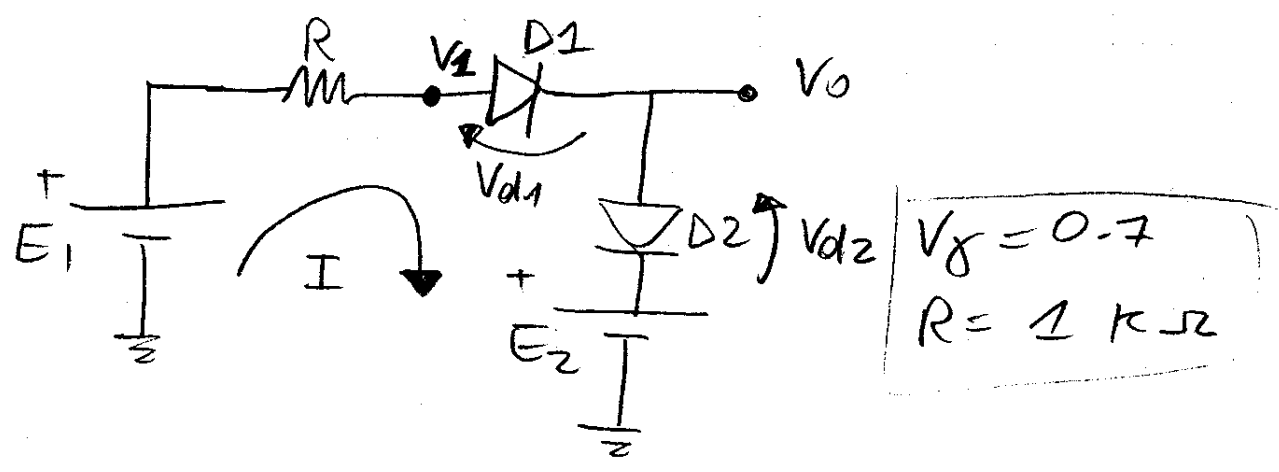

? V_o ? m:

- ① $E_1 = +10 \text{ V}; E_2 = -2 \text{ V}$
- ② $E_1 = +10 \text{ V}; E_2 = 0 \text{ V}$
- ③ $E_1 = 0 \text{ V}; E_2 = -2 \text{ V}$

① • IP: $\begin{cases} D1 \text{ POL. DIR.} \\ D2 \text{ POL. DIR.} \end{cases}$ (x verso corrente)

$\Rightarrow V_{d1} = V_g = 0.7 \text{ V}$
 $V_{d2} = V_g = 0.7 \text{ V}$

$V_o = E_2 + V_{d2} = -2 + 0.7 = -1.3 \text{ V}$

• VERIFICA: SU I ($\leftarrow I = I_{d1} = I_{d2}$)

$I = \frac{E_1 - V_1}{R}$

$V_1 = V_o + V_{d1} = -1.3 + 0.7 = -0.6 \text{ V}$

$I = \frac{10 - (-0.6)}{1 \text{ k}\Omega} = \frac{10.6}{1 \text{ k}} = +10.6 \text{ mA}$ OK

② $E_1 = +10 \text{ V}, E_2 = 0 \text{ V}$ (Fare Dis)

• IP: $\begin{cases} D1 \text{ POL. DIR.} \\ D2 \text{ POL. DIR.} \end{cases}$

$V_o = 0 + V_{d2} = +0.7$

• VERIFICA: $I = \frac{E_1 - V_1}{R} = \frac{10 - 1.4}{1 \text{ k}} = +8.6 \text{ mA}$ OK

③ $E_1 = 0$, $E_2 = -2V$ (Fare dis)

- IP: $\begin{cases} D1 & POL & DIR \\ D2 & POL & DIR \end{cases}$

$V_0 = E_2 + V_{d2} = -2 + 0.7 = -1.3 V$

• VERIFICA


$I = \frac{0 - V_1}{R} = \frac{0 - (-0.6)}{R} = \frac{0.6}{R} = +0.6 MA$ OK

OSSERVAZIONE:

NOTARE che $V_0^{(1)} \neq V_0^{(2)} + V_0^{(3)}$
 $-1.3 \neq +0.7 - 1.3$


Non vale principio di sovrapp. effetti

DIODO ZENER

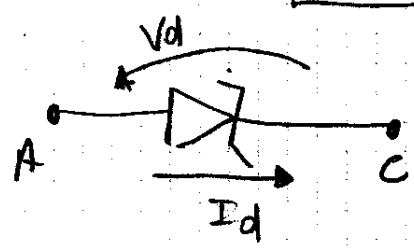


(stessa convenzione!)

Ideale:

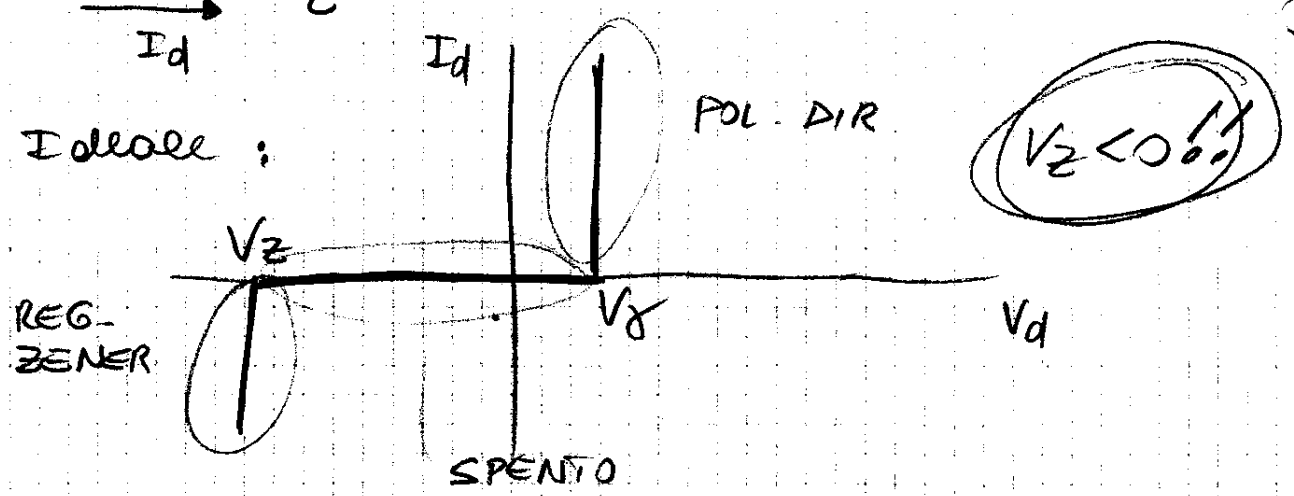


$I_d > 0$

Batteria V_g

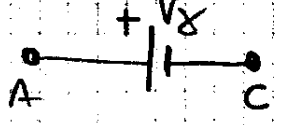


$I_d < 0$

Batteria $V_z < 0$

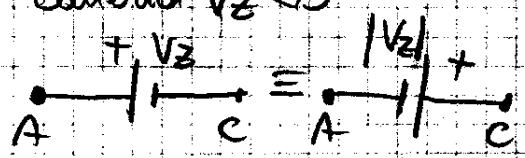


$V_z < V_d < V_g$

Circ. ap.

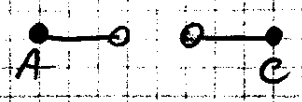


● ES - DIODO ZENER

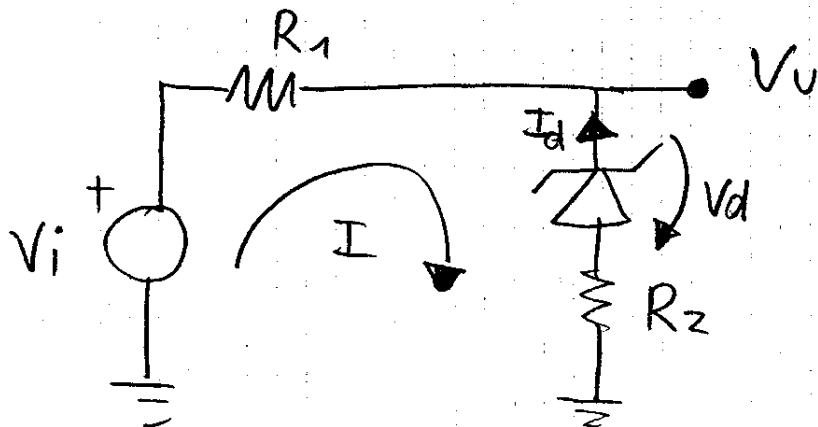

$V_f = 0.7 V$
 $V_z = -5 V$
 $R_1 = 1 k\Omega$

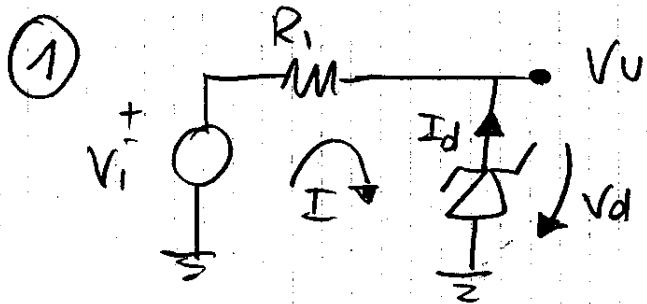Det. caratteristiche di uscita V_U vs. V_i
 I vs. V_i per: ① $R_2 = 0$
 ② $R_2 = 2 k\Omega$



condizioni su $I = -I_d \Rightarrow$ si deduce stato del diodo

• $I > 0$ ($I_d < 0$) D ZENER

$V_d = V_z < 0$

$V_U = -V_d = -V_z = +5 V$

Per: $\begin{cases} I > 0 \\ I = \frac{V_i - V_U}{R} \rightarrow V_i > V_U = +5 V \end{cases}$

• $I < 0$ ($I_d > 0$) D POL. DIR


$V_d = V_f = 0.7$

$V_U = -V_d = -0.7 V$

Per: $\begin{cases} I < 0 \\ I = \frac{V_i - V_U}{R} \rightarrow V_i < V_U = -0.7 \end{cases}$

• $I = 0$ ($I_d = 0$) D OFF $\rightarrow V_U = V_i$ (per V_i : restano i casi)
 \rightarrow FARE VERIFICA su V_d !

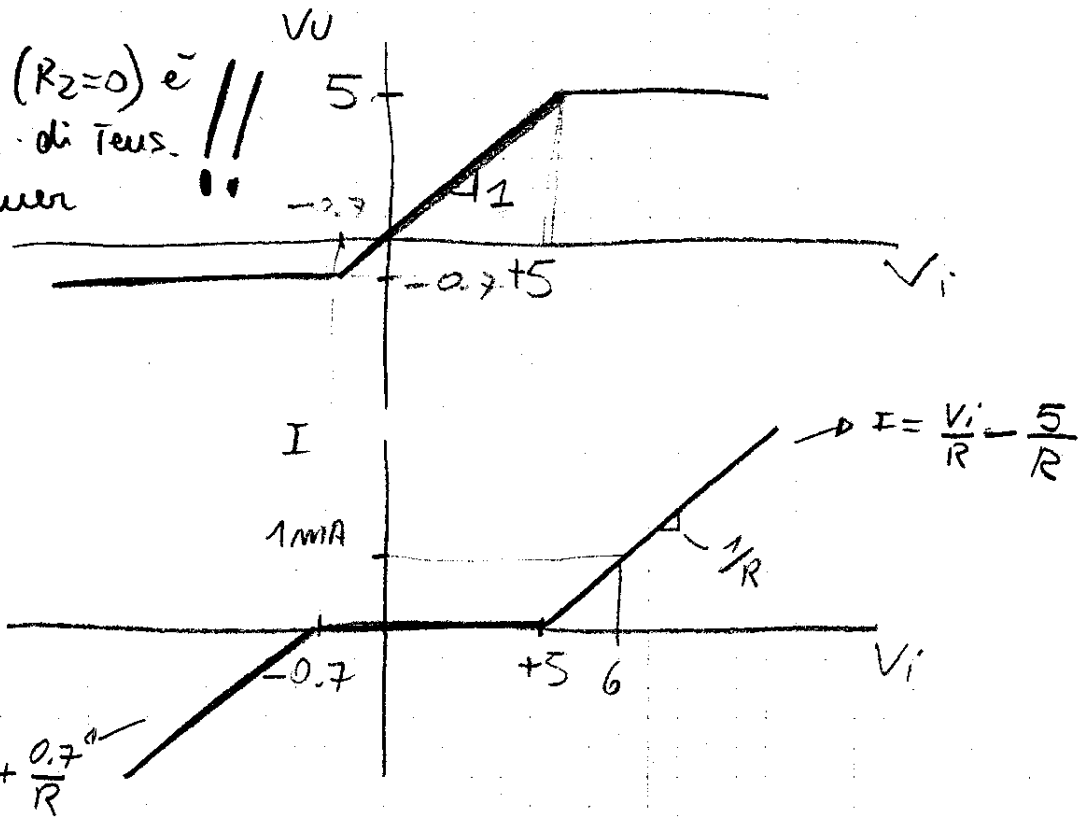!! Questo ($R_2=0$) è un req. di Tens. con Zener !!



② $R_2 = 2k\Omega$

Equaz. alla maglia:

$$V_i - IR_1 + V_d - IR_2 = 0$$

$$V_i + V_d - I(R_1 + R_2) = 0$$

$$I = \frac{V_i + V_d}{R_1 + R_2}$$

Condizioni su $I = -I_d \Rightarrow$ si deduce lo stato del diodo

- $I > 0$ ($I_d < 0$) **ADD ZENER**

$$V_d = V_Z = -5V$$

per $\begin{cases} I > 0 \\ I = \frac{V_i + V_d}{R_1 + R_2} \end{cases} \Rightarrow V_i > -V_d = +5V$
(come prima!)

Legame $V_i - V_U$:

$$V_U = IR_2 - V_d = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_d \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_d =$$

$$= V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_d \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{2}{3} V_i + \frac{5}{3} [V]$$

- $I < 0$ ($I_d > 0$) \Rightarrow D FOR DIR

$$V_d = V_z = 0.7 \text{ V}$$

per $I < 0$

$$I = \frac{V_i + V_d}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_i < -V_d = -0.7$$

(! come prima!)

Legame $V_i - V_u$:



$$V_u = I R_2 - V_d = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_d \frac{R_1}{R_1 + R_2} =$$

$$= \frac{2}{3} V_i - \frac{0.7}{3}$$

- $I = 0$ ($I_d = 0$) D OFF

$$V_u = V_i \quad (\text{fare VERIFICA})$$


per $-0.7 < V_i < 5 \text{ [V]}$

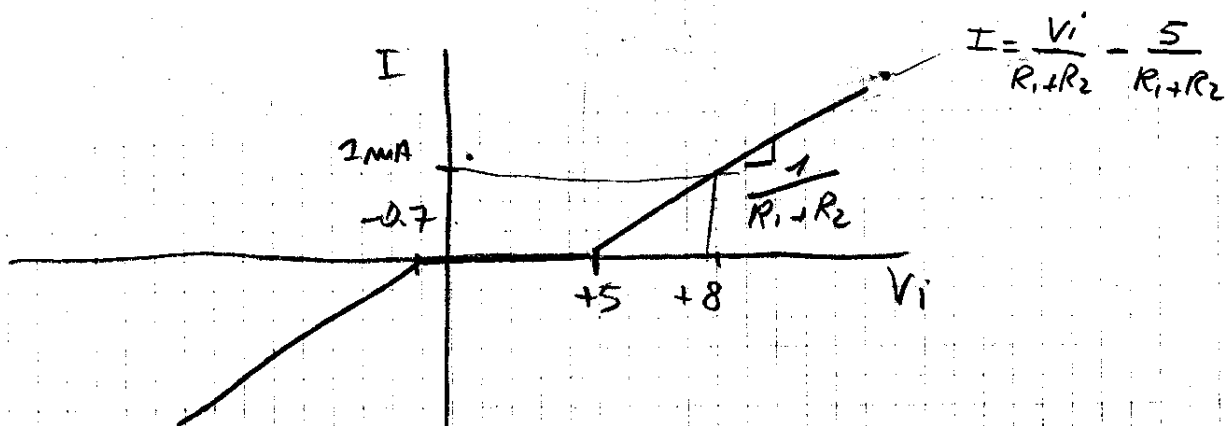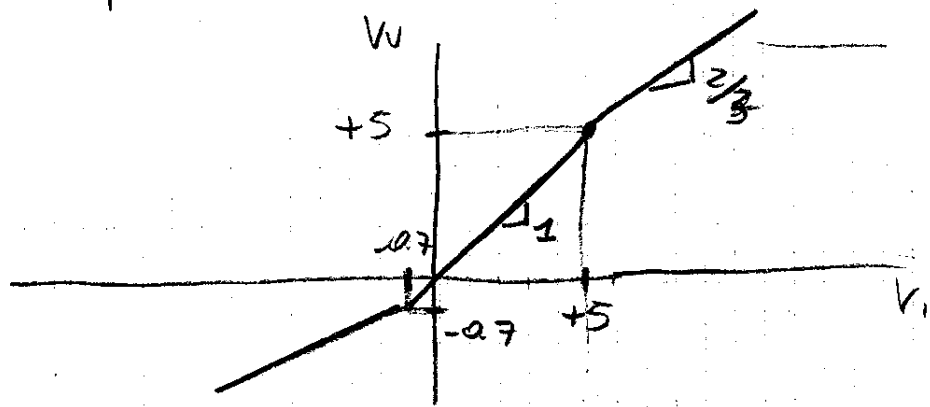

$$I = \frac{V_i}{R_1 + R_2} + \frac{0.7}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{V_i}{R_1 + R_2} - \frac{5}{R_1 + R_2}$$

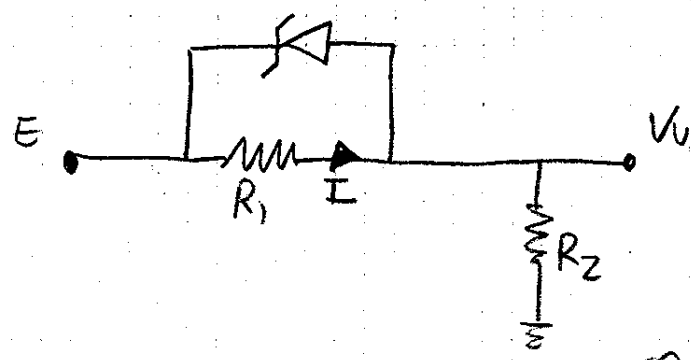ES - DIODI (USO SOVRAPP. EFF. DOPO IP. SU DIODI)



$V_D = 0.7$
 $V_Z = -5V$
 $R_1 = R_2 = 1k\Omega$

? V_U ; I ? per

- ① $E = +2V$
- ② $E = -5V$
- ③ $E = +10V$

① $E = +2V$

D OFF ($E = +2V$ non ha sia a fare zener)


$$V_U = E \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{E}{2} = +1V$$

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = +1mA$$

Verifica: $V_d = V_U - E = 1 - 2 = -1V$ OK
 $(-5 < V_d < 0.7)$

② $E = -5V$


D POL. DIR. ($V_d = V_D = +0.7$)

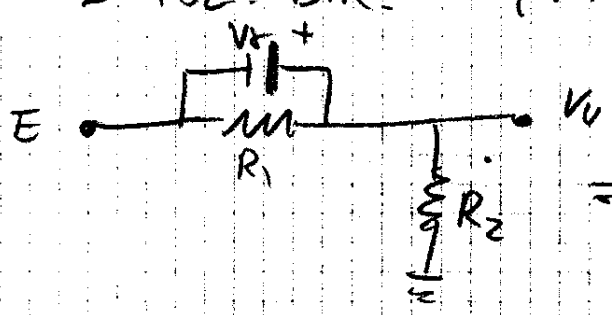

il circuito ORA è LINEARE


USO SOVRAPP. EFF.

③ BOUT. = CIO. CIO

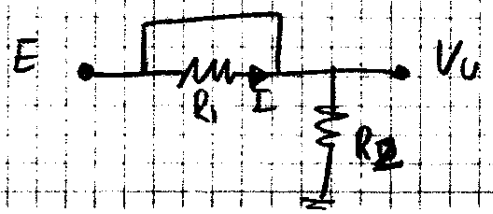

$V_U^{(3)} = E = +5V$
 $I^{(3)} = 0$

(B) $E = 0 \text{ TO } 0 \text{ TO}$

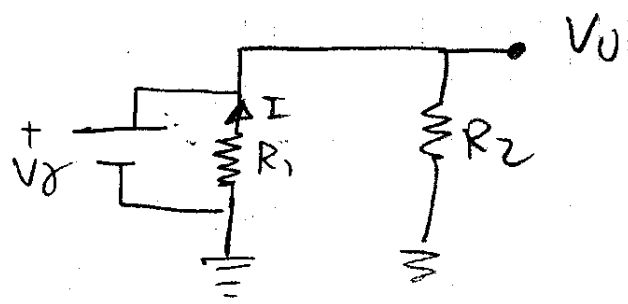


(B) $V_U = V_g = +0.7$
 (B) $I = \frac{0 - V_U}{R_1} = -0.7 \text{ mA}$

(TOT) $V_U = V_U^{(A)} + V_U^{(B)} = -5 + 0.7 = -4.3 \text{ V}$

$I = I^{(A)} + I^{(B)} = 0 - 0.7 = -0.7 \text{ mA}$
 !! FARE VERIFICA !!

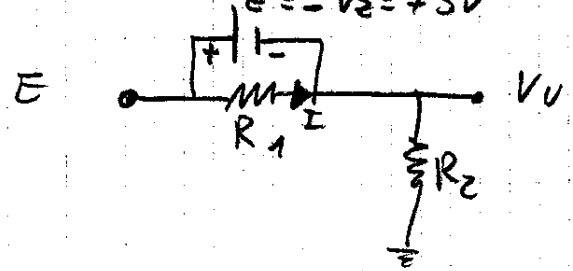(3) $E = +10 \text{ V}$

Δ ZENER ($V_d = V_z = -5 \text{ V}$)
 $E' = -V_z = +5 \text{ V}$




$V_U = E - E' = E - (-V_z) = +10 - 5 = +5 \text{ V}$

$I = \frac{E - V_U}{R_1} = \frac{10 - 5}{1 \text{ k}\Omega} = +5 \text{ mA}$

!! FARE VERIFICA !!

● ES (SCRITTO © 22/11/96 n° 1)

● (A)

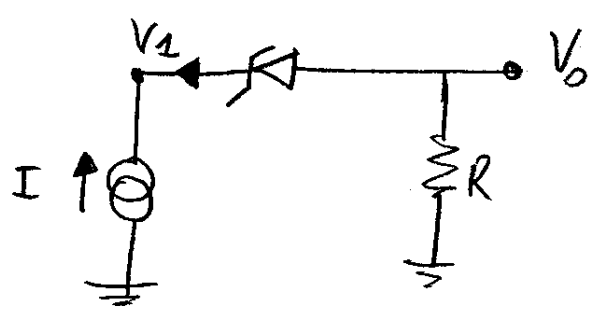

$V_f = 0.7V$
 $V_2 = -5V$
 $R = 1k\Omega$

? V_0 ? per


- ① $I = 0$
- ② $I = +1mA$
- ③ $I = -1mA$

Dire che qui di corr. commanda corr. nella maglia

① $I_d = -I$
 • IP: D OFF
 $V_0 = IR = 0V$

• VERIFICA: Non necessaria. (V_d è indet.)

$V_1 = \text{indet.}$

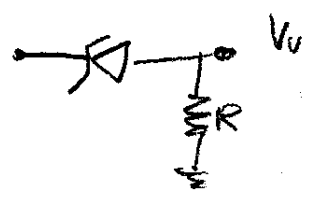


② $I = +1mA$

$I_d = -I = -1mA < 0 \Rightarrow$ D ZENER
 $V_0 = I \cdot R = +1V$ (verifico non nec.)
 $(V_1 = +6V)$

③ $I = -1mA$

$I_d = -I = +1mA > 0 \Rightarrow$ D POL. DIR
 $V_0 = I \cdot R = -1V$
 $(V_1 = -1.7V)$

• (B)

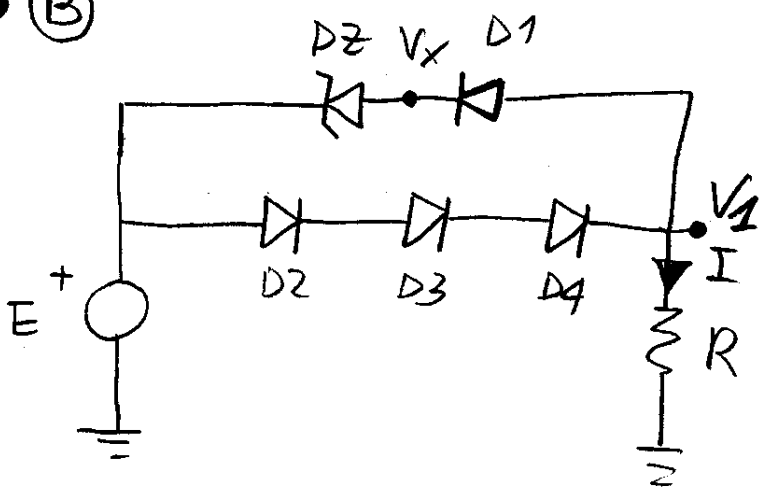

$V_f = 0.7 V$
 $V_Z = -5 V$
 $R = 10 K \Omega$

? I ? per

- ① $E = +15 V$
- ② $E = -15 V$
- ③ $E = 0 V$

① $E = +15 V$

Corr. può passare in D2, D3, D4
 " non " " " DZ, D1 - a causa di D1

• IP: D2, D3, D4 POL DR
 D1 OFF (DZ non inversa)

$$V_1 = E - 3V_f = 15 - 2.1 = +12.9 V$$

$$I = \frac{V_1}{R} = + \frac{12.9}{10K} = + 1.29 mA$$

• VERIFICA :

D2, D3, D4 : $I > 0$ OK

D1 : $V_1 - E = -2.1 V$

(In realtà tens. V_x è indifferente, con diodi ideali)

② $E = -15 V$

Corr. può passare in D3, D1
 " non " " " D2... D4

- IP: D2, D1 POL. DIR
D2... DA OFF

$$V_1 = E + 2V_f = -15 + 1.4 = -13.6V$$

$$I = \frac{V_1}{R} = \frac{-13.6}{10k} = -1.36 \mu A$$

• VERIFICA:

D2, D1 : $I < 0$ OK

D2, ... DA : $E - V_1 = -1.4V$


③ $E = 0V$

Non può passare corrente nei diodi.

• IP D2, D1... DA OFF

$$I = 0 \quad (V_1 = 0)$$

• ④

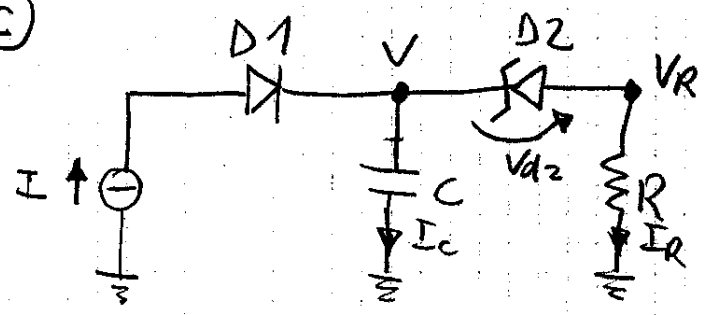

- $V_f = 0.7V$
- $V_Z = -5V$
- $C = 100 \mu F$
- $R = 10k \Omega$
- $I = 1 \mu A$

① C iniz. scarica: Det. si. in cui $V = 5V$

• ② grafico di $V(t)$ vs. t

① $D1$ sempre ON ($I_{D1} = I > 0$)

$E < 0$: $V(t) = 0$ ($D2$ OFF)
($V_{D2} = 0$)

C si carica

$$I = C \frac{dV}{dt} \Rightarrow V(t) = \frac{1}{C} \int_0^t I dt = \frac{I}{C} \cdot t$$

$$\begin{cases} V(\bar{t}) = 5 \text{ V} \\ \frac{I}{C} \bar{t} = 5 \end{cases} \quad \bar{t} = 5 \cdot \frac{C}{I} = 5 \cdot \frac{10^{-7}}{10^{-6}} = 0.5 \text{ s}$$

(2) Finché $V < 5 \text{ V}$ DZ OFF

$t > \bar{t} = 0.5 \text{ s}$: DZ ZENER ($V_{DZ} = V_Z = -5 \text{ V}$)

$$I = I_C + I_R$$

$$V_R(t) = V(t) + V_{DZ} = V(t) + V_Z$$

$$I_R(t) = \frac{V_R(t)}{R} = \frac{V(t)}{R} + \frac{V_Z}{R}$$

$$I_C(t) = I - I_R(t) = I - \frac{V(t)}{R} - \frac{V_Z}{R}$$

Valore anulare: $I_C(t) = C \frac{dV(t)}{dt}$

$$C \frac{dV(t)}{dt} = I - \frac{V(t)}{R} - \frac{V_Z}{R}$$

$$\tau \frac{dV(t)}{dt} + V(t) = RI - V_Z \quad \tau = RC$$

$$V(t) = \underbrace{V^* e^{-\frac{t-\bar{t}}{\tau}}}_{\text{Sol. omog.}} + \underbrace{RI - V_Z}_{\text{Sol. part. compl.}} \quad t > \bar{t}$$


$$\begin{cases} V(\bar{t}) = +5 \text{ V} \\ V^* + RI - V_Z = +5 \end{cases}$$

$$\rightarrow V^* = 5 + V_Z - RI = -RI = -$$



$$V(t) = RI \left(1 - e^{-\frac{t-\bar{t}}{\tau}} \right) - V_Z$$

$$V(t) = \begin{cases} \frac{I}{C} \cdot t = 10t & 0 < t < \bar{t} = 0.5 \text{ s} \\ RI(1 - e^{-\frac{t-\bar{t}}{\tau}}) - V_2 = 10^{-2}(1 - e^{-\frac{t-\bar{t}}{\tau}}) + 5 & t > \bar{t} = 0.5 \text{ s} \end{cases}$$

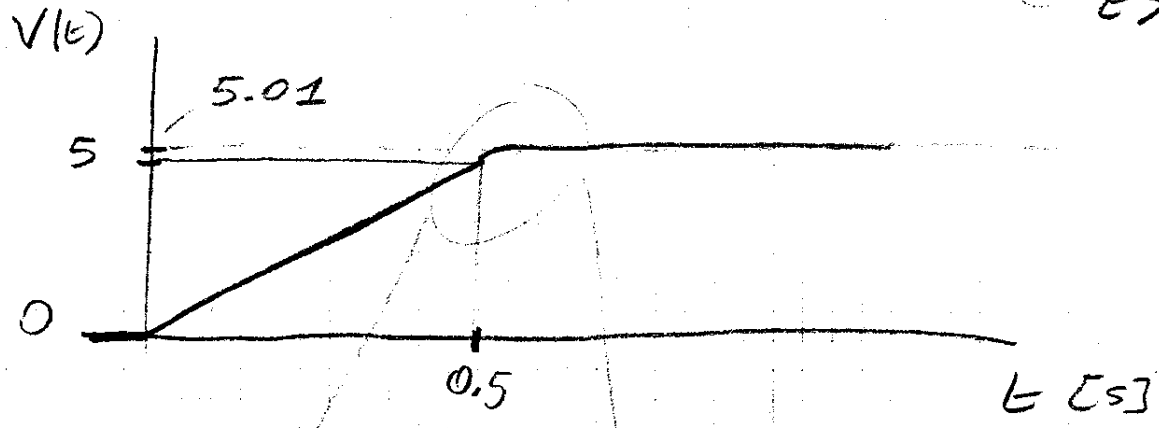$\tau = RC = 10^4 \cdot 10^{-7} = 10^{-3} \text{ s}$



• ES - DIODI

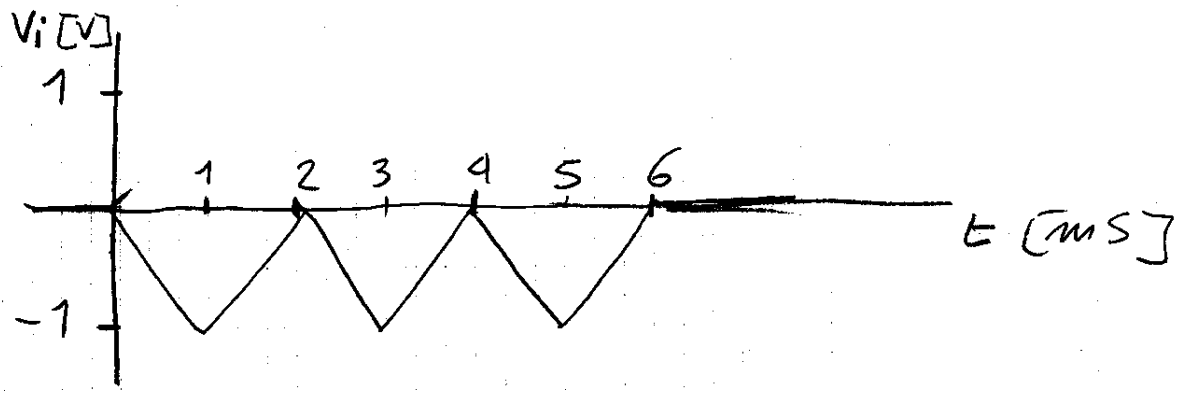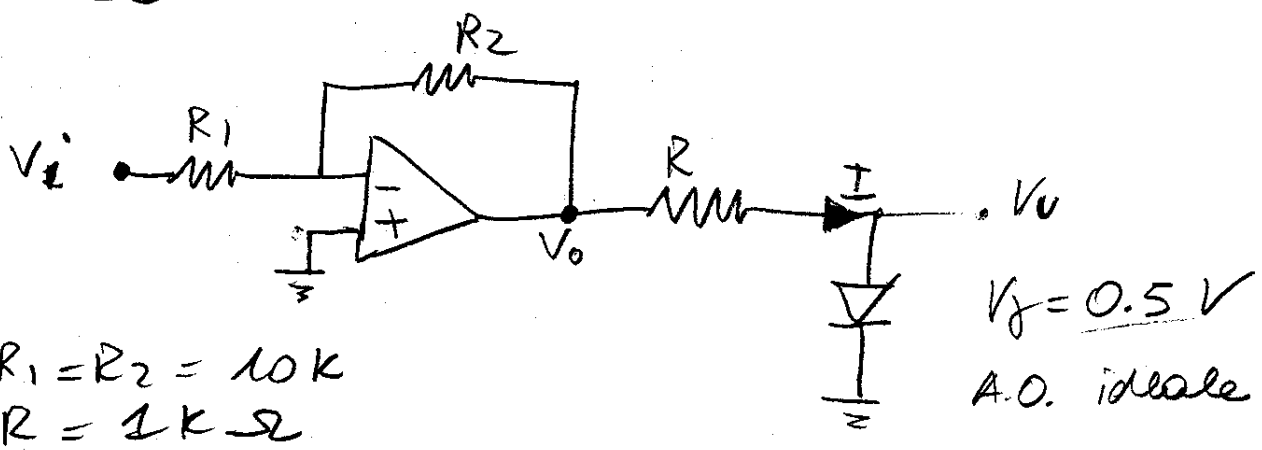


? andamento I(t) ?

Determino prima V_o


$$V_o(t) = -\frac{R_2}{R_1} V_i(t) = -V_i(t)$$

!! Dis. circ. equiv !!

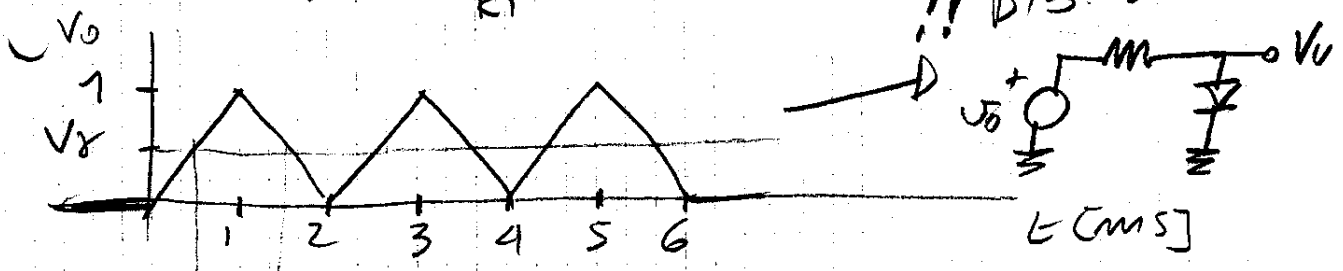


DIODO : ON se $V_o > V_f = 0.5V$
 OFF se $V_o < V_f = 0.5V$ ($I=0$)

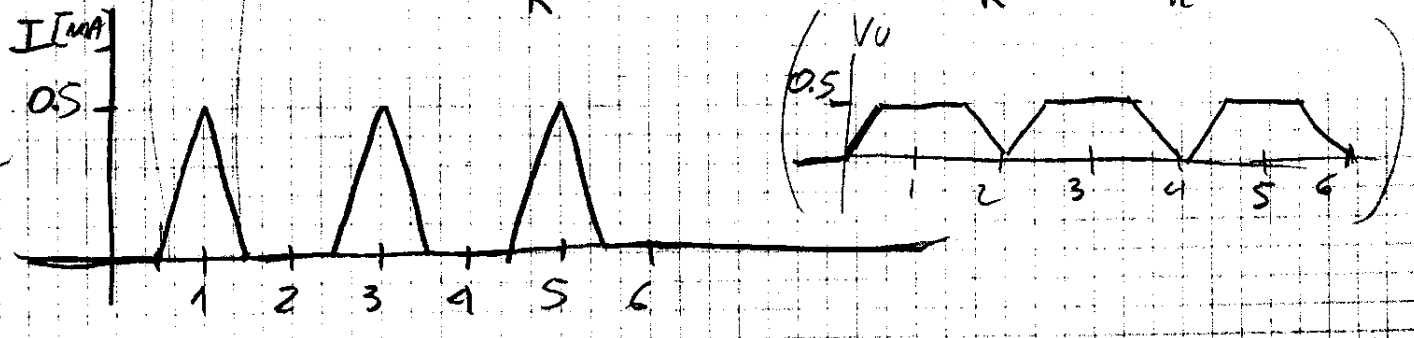Diodo ON : $I = \frac{V_o - V_f}{R}$; $I_{max} = \frac{V_{o,max} - V_f}{R} = \frac{0.5}{1k} = 0.5mA$



DIODO REALE - MODELLO PER PICCOLI SEGNALI

ES. di CIRCUITO:

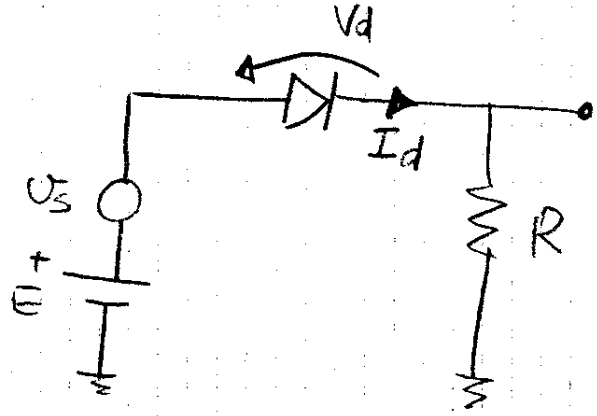

$$v_D = V_D + v_s$$

E : Batteria
 v_s : Gen. piccolo segnale


DIODO REALE : $I_d = I_0 \cdot (e^{\frac{v_d}{V_T}} - 1)$

- PUNTO di LAVORO : $v_s = 0$

- TROVO I_d^* , $V_d^* \Rightarrow v_D$

- PICCOLO SEGNALE : E è c.t.o c.t.o

? DIODO ? LO LINEARIZZO

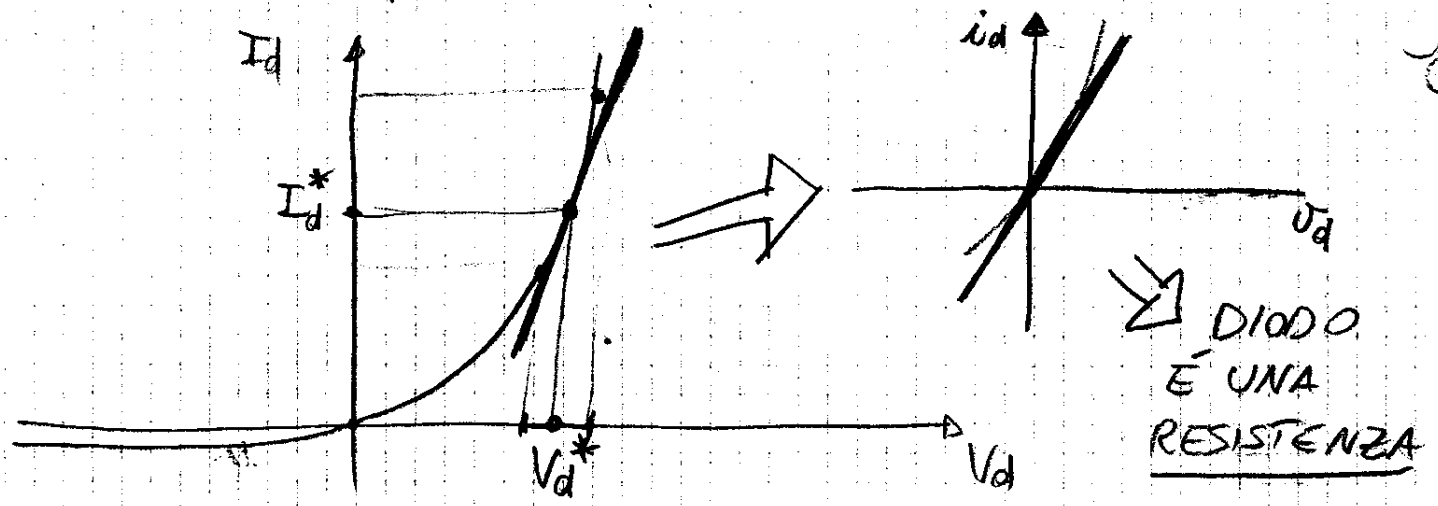

$$V_d = V_d^* + v_d$$

con v_d piccolo segnale (decine di mV)

$I_d = I_d^* + i_d$
 ↳ piccolo seg.

$v_d = r_{d} \cdot i_d$? r_{d} ?

$\frac{1}{r_d} = g_d = \frac{\partial I_d}{\partial V_d} \Big|_{V_d = V_d^*}$

calcolo: $\frac{1}{r_d} = I_0 \cdot e^{\frac{V_d}{V_T}} \cdot \frac{1}{V_T} \Big|_{V_d = V_d^*}$

$\frac{1}{r_d} = \frac{1}{V_T} \cdot I_0 \cdot e^{\frac{V_d^*}{V_T}}$

• se $V_d^* \gtrsim 100 \text{ mV} \Rightarrow I_0 e^{\frac{V_d^*}{V_T}} \simeq I^*$

$\frac{1}{r_d} = \frac{I_d^*}{V_T} \Rightarrow r_d = \frac{V_T}{I_d^*}$

ES: $I_d^* = 1 \text{ mA} \rightarrow r_d = \frac{25 \text{ mV}}{1 \text{ mA}} = 25 \text{ } \Omega$
↑ ACCOLA!

• se $V_d^* \lesssim -100 \text{ mV} \Rightarrow e^{\frac{V_d^*}{V_T}} \ll 1$


ES: $I_0 = 100 \text{ pA} = 10^{-10} \text{ A}$

$V_d^* = -100 \text{ mV}$

$r_d = \frac{V_T}{I_0 e^{\frac{V_d^*}{V_T}}} = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{10^{-10} e^{-\frac{100}{25}}} = 13.6 \cdot 10^9 \text{ } \Omega$
 $= 13.6 \text{ G}\Omega$!!

↑ GRANDE

DIODO IDEALE:

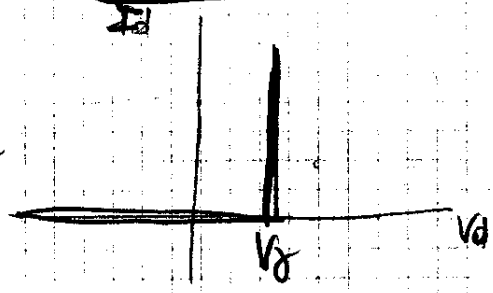


(la caratteristica è quasi orizzontale)

ON: $r_d = 0$ (è corto-circuito)

OFF: $r_d = \infty$ (è circuito aperto)

• ES - DIODO (18/4/95 ES. 2)

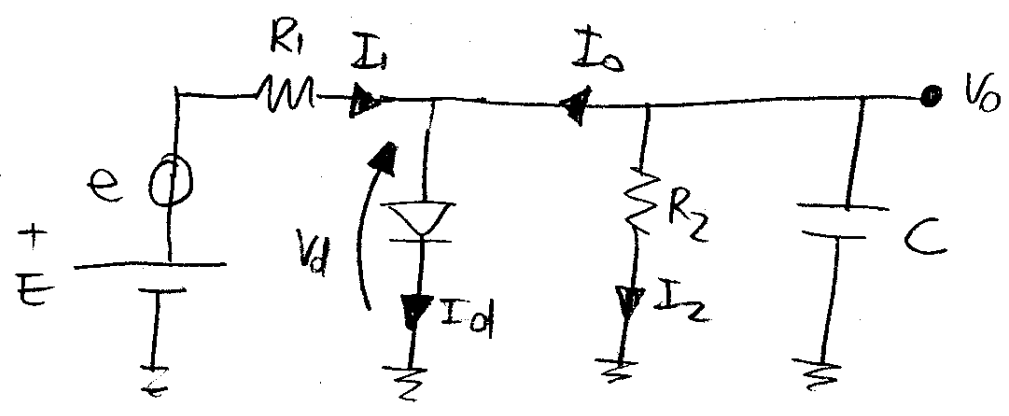

$R_1 = R_2 = 1k\Omega$
 $C = 1\mu F$

- (A) $e=0$ DIODO ID ($V_f = 0.7V$)
 ? I_0, V_0 ? per (1) $E = +5V$
 (2) $E = -5V$
 (3) $E = 0V$

- (B) $I_d = I_s e^{\frac{V_d}{V_f}}$ (un po' diversa da reale)
 $I_s = 1mA$
 ? Det uscita di piccolo segnale v_0 ? per (1) $E = +5V$
 (2) $E = -5V$
 (3) $E = 0V$
 se $e = 10^{-3} \sin(500t)$ [V] [t] = s

- (A) (1) $E = +5V$
 $E =$ batteria (in continua) $\rightarrow C =$ circ. ap.

- IP: D POL. DIR.
 $V_0 = V_d = V_f = +0.7V$
 $I_0 = -I_2 = -\frac{V_0}{R_2} = -\frac{0.7}{1k\Omega} = -0.7mA$

← ? VERIFICA ? $I_d > 0$?

! Calcolare I_d serve dopo (B) !

$I_d = I_1 + I_0$
 $I_1 = \frac{E - V_0}{R_1} = \frac{5 - 0.7}{1k} = +4.3mA$

$I_d = 4.3 - 0.7 = +3.6mA$ OK

$$\textcircled{2} E = -5V$$

IP : D OFF ($I_d = 0$)

$$I_0 = \frac{0 - E}{R_1 + R_2} = \frac{0 + 5}{2k\Omega} = +2.5 \text{ mA}$$

$$V_0 = \text{partitore} = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -2.5 \text{ V}$$

? VERIFICA? $V_d < 0.7 \text{ V}$?

$$V_d = V_0 = -2.5 \text{ V} \quad \underline{\text{OK}}$$

$$\textcircled{3} E = 0V$$

IP : D OFF

$$I_0 = 0 \text{ A}$$


$$V_0 = 0 \text{ V}$$

? VERIFICA? $V_d = V_0 = 0 < 0.7 \text{ V} \quad \underline{\text{OK}}$

B

DIODO? COME PRIMA (Era modello idealizzato ma realistico)
 SUPPONGO VALIDI I
 RISULTATI PRECEDENTI per
 I_d e V_d -

Diodo e resistenza R_d

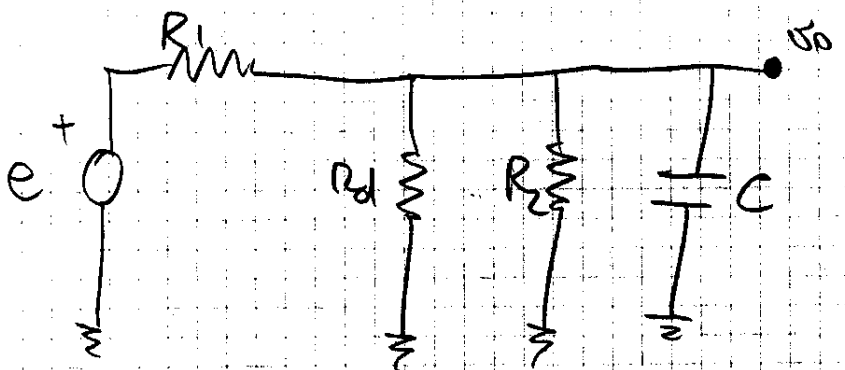

$$\frac{V_o}{e} = \frac{Z}{R_i + Z} \quad Z = \frac{1}{sC} \parallel R_{eq} = \frac{R_{eq}}{1 + sR_{eq}C}$$

$$R_{eq} = r_d \parallel R_2$$

$$F(s) = \frac{V_o}{e} = \frac{\frac{R_{eq}}{1 + sR_{eq}C}}{R_i + \frac{R_{eq}}{1 + sR_{eq}C}} = \frac{R_{eq}}{R_i + R_{eq} + sR_i R_{eq} C} = \frac{R_{eq}}{R_i + R_{eq}} \cdot \frac{1}{1 + s \frac{R_i R_{eq} C}{R_i + R_{eq}}} = K \cdot \frac{1}{1 + s\tau}$$

? r_d ?

$$\frac{1}{r_d} = \frac{\partial I_d}{\partial V_d} = \frac{I_s}{V_T} \cdot e^{\frac{V_d}{V_T}} \quad \text{ESPR. BUONA PER DIODO OFF}$$

$$r_d = \frac{V_T}{I_s e^{\frac{V_d}{V_T}}} = \frac{V_T}{I_d} \quad \text{ESPR. BUONA PER DIODO ON}$$

① $E = +5V$ D ON ($I_d = +3.6mA$)

$$r_d = \frac{25mV}{3.6mA} = 6.9 \Omega$$

$$R_{eq} \approx r_d$$

$$F(s) = \frac{r_d}{R_i + r_d} \cdot \frac{1}{1 + s \frac{R_i r_d C}{R_i + r_d}} = K \cdot \frac{1}{1 + s\tau} \quad \text{Passo Baseo}$$

$$K = 6.8 \cdot 10^{-3}$$

$$\tau \approx r_d \cdot C = 6.8 \cdot 10^{-6} = 6.8 \cdot 10^{-6} s$$

$$\omega_C = 1.4 \cdot 10^5 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 50 \text{ rad/s} \quad \omega \ll \omega_C$$

$$V_o = 6.8 \cdot 10^{-6} \sin(50t) \text{ [V]} \quad (\varphi=0)$$

② $E = -5 \text{ V}$ D OFF

$$V_d = -2.5 \text{ V}$$

$$r_d = \frac{V_T}{I_S e^{V_d/V_T}} = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{10^{-9} \cdot e^{-\frac{2.500}{25}}} = 2.68 \cdot 10^{43} \Omega$$

$$r_d = \infty !!$$

$$R_{eq} = R_2$$

$$K = \frac{1}{2}$$

$$\tau = \frac{R_1 C}{2} = 5 \cdot 10^2 \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

$$\omega_c = 2 \cdot 10^3 \text{ rad/s} = 2000 \text{ rad/s}$$

$$\omega \ll \omega_c$$

$$v_o = 0.5 \cdot 10^{-3} \sin(50 \cdot t)$$

③ $E = 0 \text{ V}$ D OFF


$$V_d = 0 \quad (\text{a rigore, per il modello } I_d 70)$$

$$r_d = \frac{V_T}{I_S e^{V_d/V_T}} = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{10^{-9} \cdot 1} = 25 \cdot 10^6 \Omega = 25 \text{ M}\Omega$$


$$R_{eq} = R_2$$

v_o come punto ②

● ES - DIODI (SCRITTO 26/9/97 ES 2)

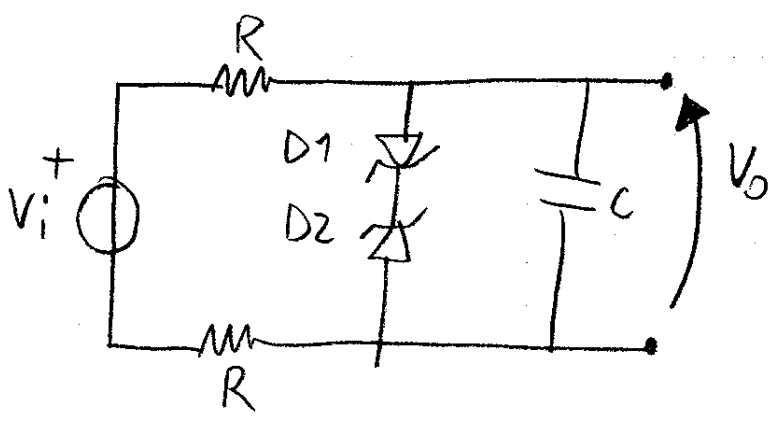

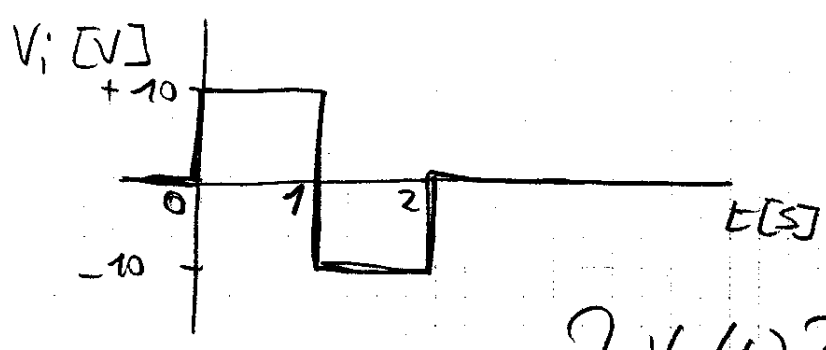$R = 5k\Omega$
 $C = 10\mu F$
 $V_{f1} = V_{f2} = 0V$
 $V_{z1} = -5V$
 $V_{z2} = -7V$




? $V_o(t)$?

SOLUZIONE: PRIMA SENZA DIODI

$\omega \rightarrow 0 \quad V_o = V_i$
 $\omega \rightarrow \infty \quad V_o = 0$
 Passa basso

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + s\tau}$$
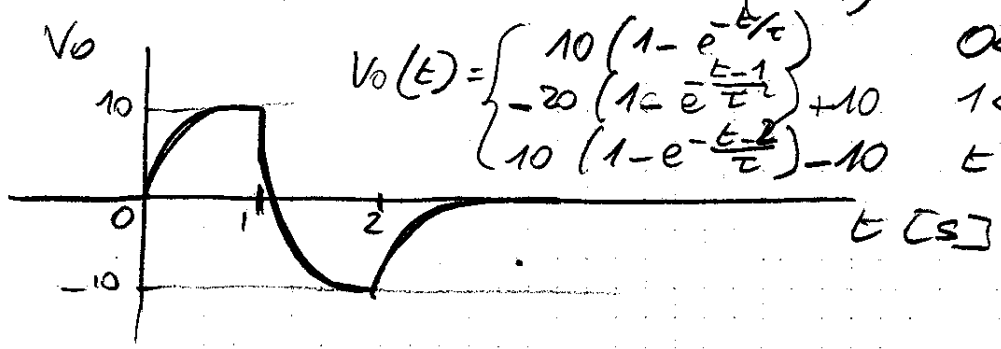
$$\tau = (R+R)C = 10^4 \cdot 10^{-5} = 0.1s$$




$$V_o(t) = \begin{cases} 10(1 - e^{-t/\tau}) & 0 < t < 1s \\ -20(1 - e^{-\frac{t-1}{\tau}}) + 10 & 1 < t < 2 \\ 10(1 - e^{-\frac{t-2}{\tau}}) - 10 & t > 2 \end{cases}$$

- DIODI : 2 CASI "ON"

- D1 POL DIR + D2 ZENER $\rightarrow V_o = +7V$

- D1 ZENER + D2 POL DIR $\rightarrow V_o = -5V$

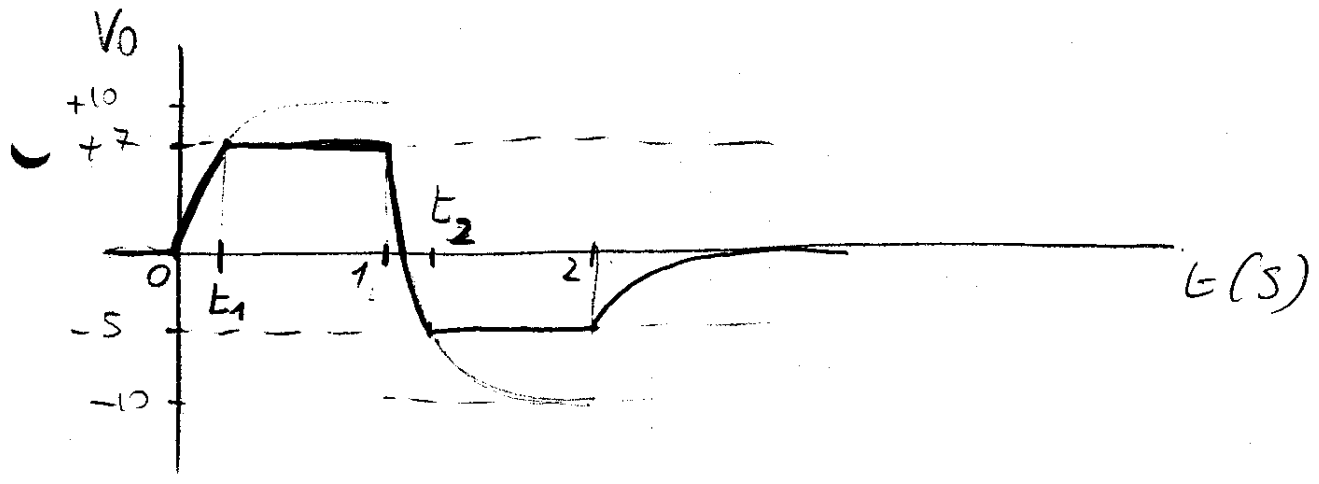\Rightarrow L'uscita V_o è limitata a $+7$ e $-5V$




$$\begin{aligned}
 0 < t < t_1 & \quad V_0(t) = 10(1 - e^{-t/\tau}) & \quad \checkmark \\
 t_1 < t < 1 & \quad V_0(t) = -V_{z2} = +7V & \quad \checkmark \\
 1 < t < t_2 & \quad V_0(t) = (-10 - 7)\left(1 - e^{-\frac{t-1}{\tau}}\right) + 7 = \\
 & \quad = -17\left(1 - e^{-\frac{t-1}{\tau}}\right) + 7 = \\
 & \quad = -10 + 17e^{-\frac{t-1}{\tau}} & \quad \checkmark \\
 t_2 < t < 2s & \quad V_0(t) = -V_{z1} = +5V \\
 t > 2s & \quad V_0(t) = (0 - (-5))\left(1 - e^{-\frac{t-2}{\tau}}\right) - 5 = \\
 & \quad = +5\left(1 - e^{-\frac{t-2}{\tau}}\right) - 5 = \\
 & \quad = -5e^{-\frac{t-2}{\tau}} & \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

- calcolo istanti temporali

$$\begin{aligned}
 V_0(t_1) &= +7V \\
 10(1 - e^{-t_1/\tau}) &= +7 \\
 1 - e^{-t_1/\tau} &= \frac{7}{10} \\
 e^{-t_1/\tau} &= \frac{3}{10} \\
 -\frac{t_1}{\tau} &= \ln \frac{3}{10} \\
 t_1 &= -\tau \ln \frac{3}{10} = +0.1 \cdot 1.2 = +0.12 \text{ s}
 \end{aligned}$$

● ES (SCRITTO © 24/11/95)

Ⓐ

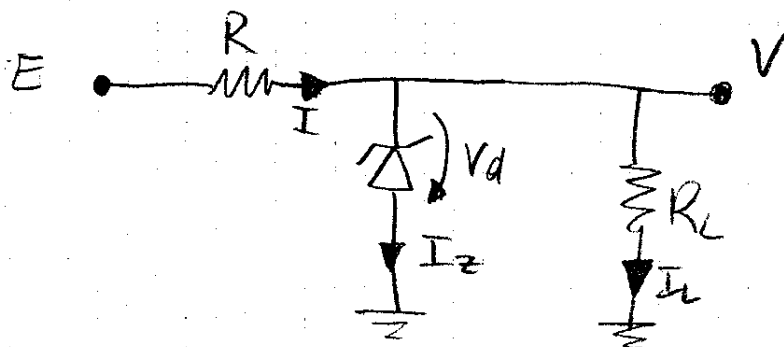

$E = +15V$

$R = 1k\Omega$

$V_D = 0.7V$

$V_Z = -6V$

? I, I_z, V ? per

- ① $R_L = 0$
- ② $R_L \rightarrow \infty$
- ③ $R_L = 1k\Omega$
- ④ $R_L = 250\Omega$

① $R_L = 0$ (Corte Dis)

IP: D OFF (perché $V_d = -V = 0$)

$V = 0$

$I_z = 0$

$I = \frac{E}{R} = \frac{15}{1k\Omega} = +15mA$

② $R_L \rightarrow \infty$ (Corte Dis)

IP: D ZENER

$V_d = V_z = -6V$

$V = -V_d = -V_z = +6V$

$I = I_z = \frac{E - V}{R} = \frac{15 - 6}{10^3} = +9mA$

? Verifica? $I_d = -I_z < 0$ OK

③ $R_L = 1k\Omega$

IP: D OFF (Non si sa se è + simile a)

① o ②

$I_z = 0$

$V = E \cdot \frac{R_L}{R + R_L} = 15 \cdot \frac{1}{2} = +7.5V$

? VERIFICA? $V_d = -V = -7.5V < V_z$!!
↳ IP. ERRATA!

IP: D ZENER

$V = -V_d = -V_z = +6V$

$I = \frac{E - V}{R} = \frac{15 - 6}{10^3} = +9mA$

$I_z = I - I_L$

$I_L = \frac{V}{R_L} = \frac{6}{10^3} = +6mA$

$I_z = 9 - 6 = +3mA$

? VERIF? $I_d = -I_z = -3mA < 0$ OK

④ $R_L = 250 \Omega$

IP: D OFF


$V = E \frac{R_L}{R + R_L} = E \cdot \frac{250}{1250} = E \cdot \frac{1}{5} = +3V$

$I_z = 0$

$I = \frac{E}{R + R_L} = \frac{15}{1250} = +12mA$

? VERIF? $V_d = -V = -3V$ OK

⑧

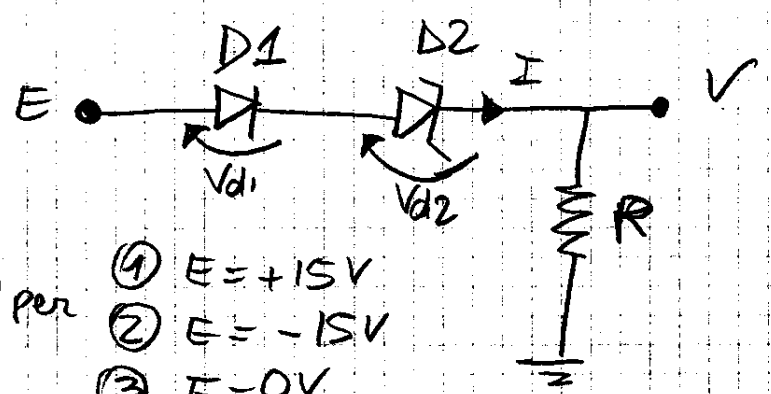

$R = 2k\Omega$
 $V_f = 0.7V$
 $V_z = -6V$

- ? I? per
- ① $E = +15V$
 - ② $E = -15V$
 - ③ $E = 0V$

① $E = +15V$

IP: D1 POL DIR
D2 POL DIR

$V_{d1} = V_{d2} = V_{\gamma} = +0.7V$

$V = E - V_{d1} - V_{d2} = E - 2V_{\gamma} = 15 - 1.4 = +13.6$

$I = \frac{V}{R} = \frac{13.6}{10^3} = 13.6 \text{ mA} \quad 70 \quad \underline{OK}$

② $E = -15V$

IP: (D2 potrebbe essere ZENER. Ma D1 non può. Quindi:)
D1, D2 OFF


$V = 0$
 $I = \frac{V}{R} = 0 \quad \underline{OK}$

③ $E = 0V$

D1, D2 OFF

$I = 0$

③

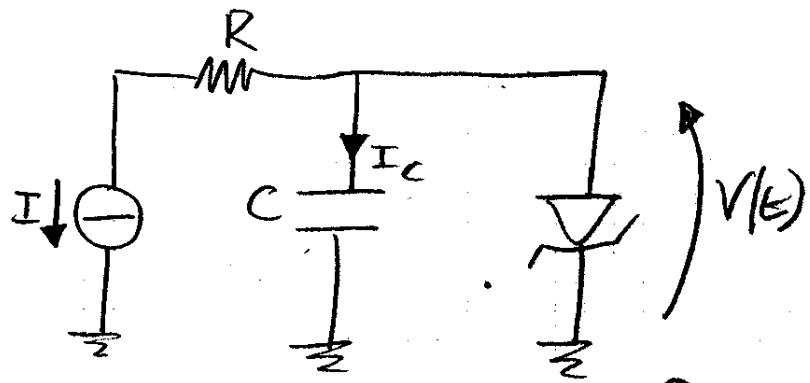

$I = +10 \text{ mA}$
 $C = 10 \text{ mF}$
 $R = 1 \text{ k}\Omega$
 $V_{\gamma} = 0.7 \text{ V}$
 $V_z = -6 \text{ V}$

$t=0$: C scarico

? $V(t)$?

$t=0$: $V(0) = 0 \rightarrow D \text{ OFF}$

C si carica a corr. cost.

$I_C = C \frac{dV(t)}{dt} \quad I_C = -I$

$$t > 0: V(t) = - \frac{I}{C} \int_0^t dt' + V(0) = - \frac{I}{C} \cdot t =$$

$$= - \frac{10^{-5}}{10^{-8}} t = - 10^3 t$$

? Quando $V(t) = V_z$?


per $t = \bar{E}$ $V(\bar{E}) = V_z = - 6 V$

$$- \frac{I}{C} \bar{E} = V_z$$


$$\bar{E} = - \frac{C}{I} V_z = - \frac{10^{-8}}{10^{-5}} \cdot (-6) =$$

$$= 6 \cdot 10^{-3} s = 6 ms$$

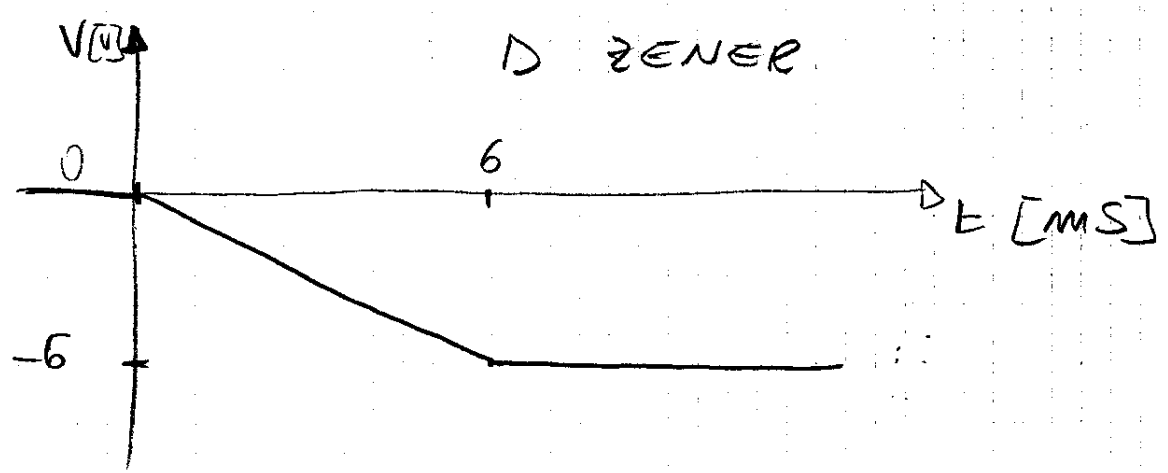per $t > \bar{E}$: $V(t) = V_z = - 6 V$
 D ZENER.




● ES (SCRITO © 15/11/94)

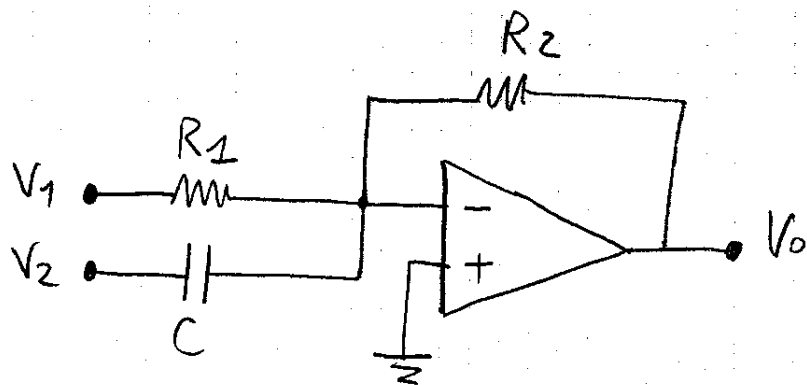

$R_1 = 100 \Omega$
 $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$
 $C = 100 \text{ nF}$

- ① Per $V_1 = V_2 = V_i$, $A \rightarrow \infty$, det $F(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$
 Bode, risp. guadagno unitario (+1V)
- ② $V_2 = 0$; $A \rightarrow \infty$, det $F_1(s) = \frac{V_o}{V_1}$
- ③ $V_2 = 0$; $A = 100$; det. $F_1' = \frac{V_o}{V_1}$
- ④ Det. Z_{in} in cati ①, ②
- ⑤ caso ①: Det. risp. a guad. unitario (1V) se AO. ha liv. di sat. $L^+ = +10V$
 $L^- = -10V$
- ⑥ caso ①: Det. $V_o(t)$ nr

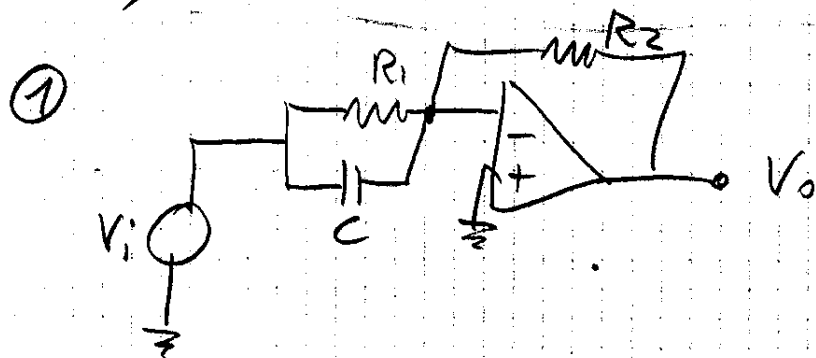
FARE ANALISI PRELIMINARE!! $V_i(t) = 0.02 \sin 10^5 t$ (V)
 $\omega \rightarrow 0$; $\omega \rightarrow \infty$



$$F(s) = - \frac{R_2}{Z} \quad , \quad Z = R_1 \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R_1}{1 + sCR_1}$$

$$F(s) = - \frac{R_2}{R_1} \cdot (1 + sCR_1) = -10 \cdot (1 + s \cdot 10^{-9})$$

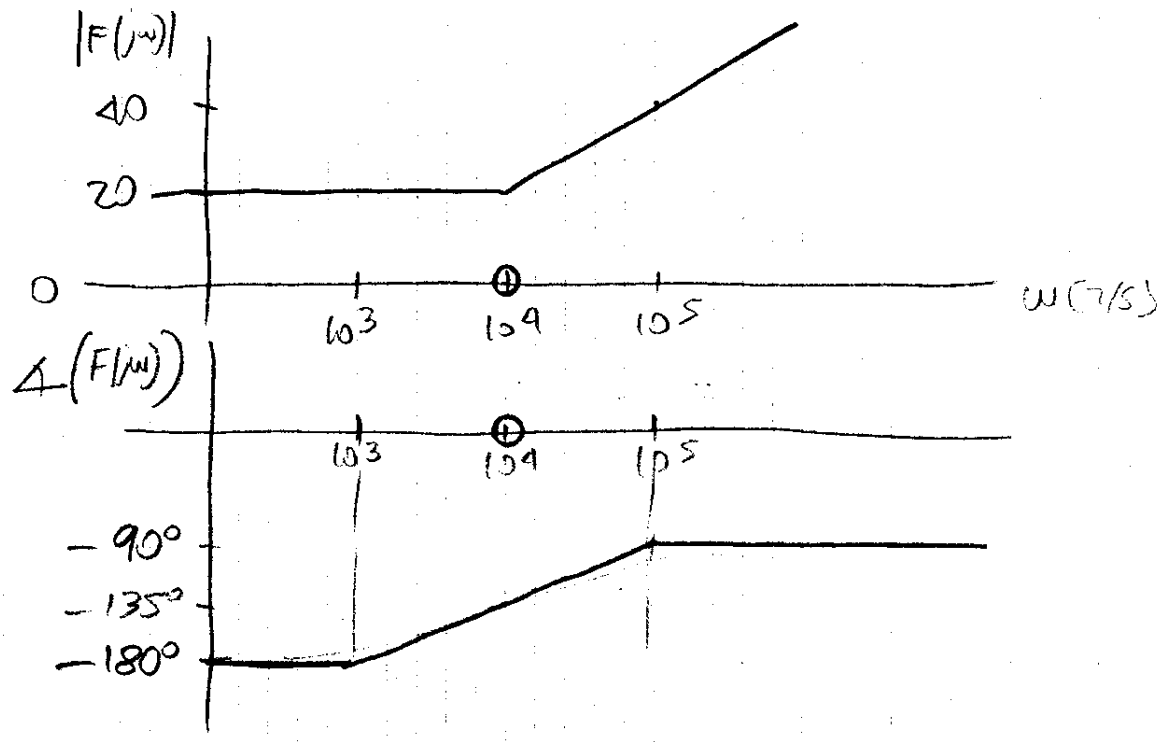zero: $z = -10^4 \text{ 1/s}$
 $\omega_z = 10^4 \text{ 1/s}$



Disp. de grad: $v_i(t) = 1 \cdot \text{scat}(t)$


$$V_o(s) = F(s) \cdot V_i(s)$$

$$V_o(s) = -10(1 + sCR_1) \cdot V_i(s) = -10 V_i(s) - 10 \cdot CR_1 \cdot s \cdot V_i(s)$$




$$V_o(t) = -10 v_i(t) - 10 \cdot CR_1 \cdot \frac{d}{dt} v_i(t)$$
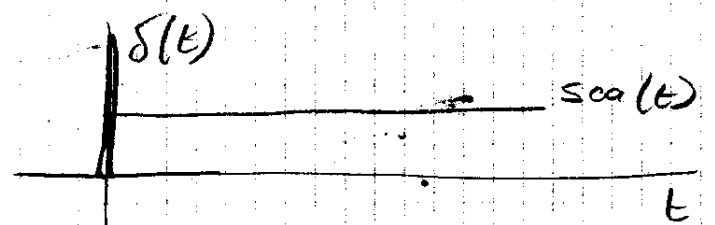
$$\frac{d}{dt} v_i(t) = \frac{d}{dt} [\text{scat}(t)] = \delta(t) \quad \text{dim: } \left[\frac{V}{s} \right] !!$$


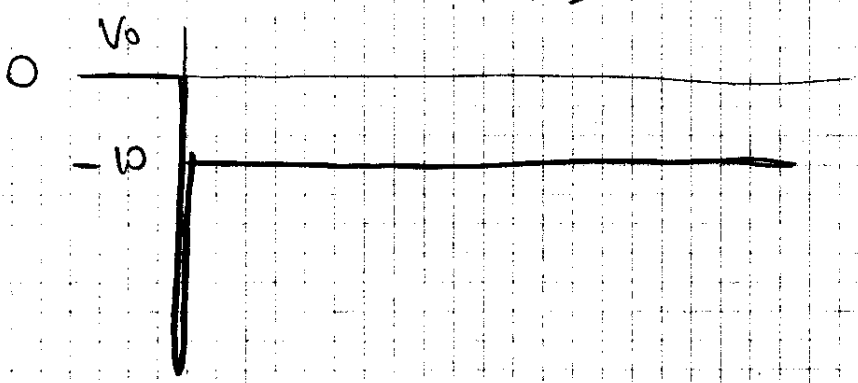
$$V_o(t) = -10 \text{scat}(t) - 10 CR_1 \cdot \delta(t) \quad [V]$$



Verifica: Teor. val. iniz. e finale:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} V_0(t) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s \cdot V_0(s) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s \cdot (-10) \frac{(1+sCR_1)}{s}$$


$$= \lim_{s \rightarrow +\infty} (-10 - 10sCR_1) = -\infty \quad [V]$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} V_0(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} s V_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} (-10 - 10sCR_1) = -10 [V]$$

OK

⑤

$L^+ = +10V$
 $L^- = -10V$

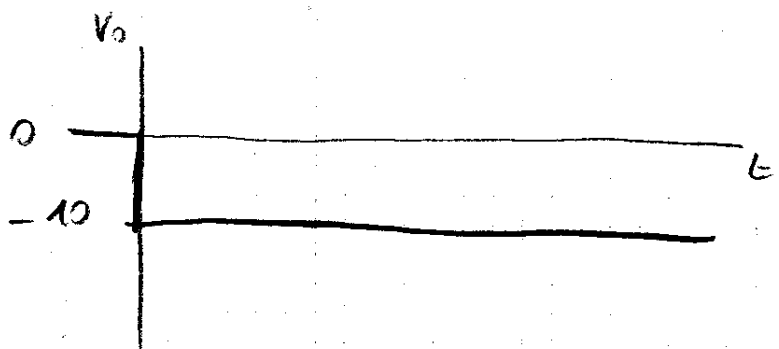

⑥

$$V_i(t) = \bar{V} \sin \omega_s t$$

$$\bar{V} = 0.02 \text{ V}$$

$$\omega_s = 10^5 \text{ rad/s}$$

$$V_0(t) = V^* \sin(\omega_s t + \varphi)$$

$$|F(j\omega_s)| = \frac{V^*}{\bar{V}} \quad V^* = \bar{V} \cdot |F(j\omega_s)| = 0.02 \cdot 10^2 = 2 [V]$$


$$\varphi \approx -90^\circ \text{ (approx)}$$

$$\text{esatto: } \varphi = -180^\circ + \arctan \frac{\omega_s}{\omega_z} = -180^\circ + \arctan \frac{10^5}{10^4}$$


$$= -180^\circ + 84.28^\circ = -95.71^\circ = -1.66 \text{ rad}$$

$$V_0(t) = 2 \sin(10^5 t - 1.66) \text{ rad!!!}$$

⑦

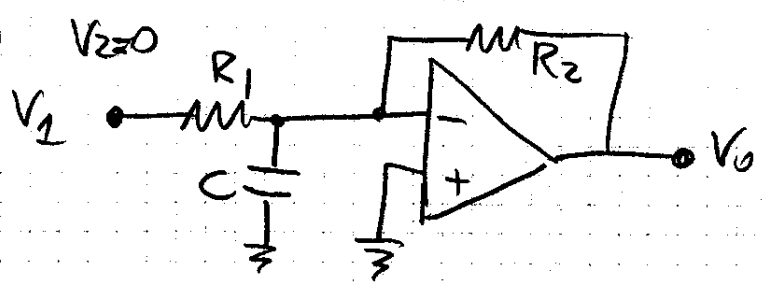
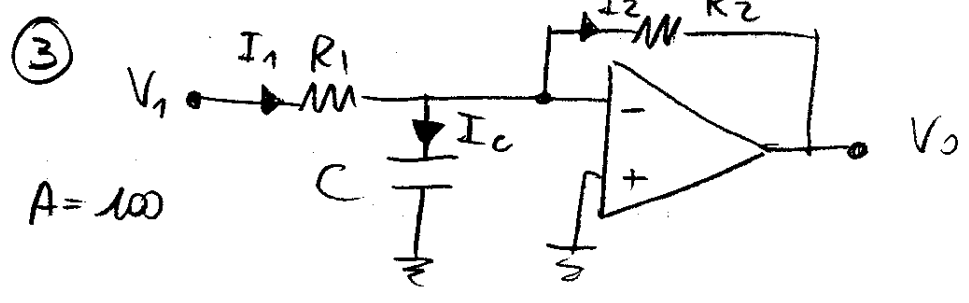
$$V^- = V^+ = 0V \rightarrow \text{e Inv: } \frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} = -10$$



$A = 100$

$A \neq \infty ; V^+ \neq V^-$

$V_0 = A (V^+ - V^-)$

$V^+ = 0 \rightarrow V_0 = -A V^- \leftrightarrow V^- = -\frac{V_0}{A}$

$\left\{ \begin{array}{l} V_0 = V^- - I_2 R_2 \\ V_0 = -A V^- \end{array} \right\}$ ricavo V^- :

$-A V^- = V^- - I_2 R_2$

$V^- = \frac{I_2 R_2}{A+1}$

$I_1 = I_c + I_2$

$I_1 = \frac{V_1 - V^-}{R_1} = \frac{V_1}{R_1} - I_2 \cdot \frac{R_2}{R_1 (A+1)}$

$I_c = \frac{V^-}{\frac{1}{sC}} = I_2 \frac{sCR_2}{A+1}$

Ricavo I_2 :

$\frac{V_1}{R_1} - I_2 \frac{R_2}{R_1 (A+1)} = I_2 \frac{sCR_2}{A+1} + I_2$

$I_2 \left(1 + \frac{sCR_2}{A+1} + \frac{R_2}{R_1 (A+1)} \right) = \frac{V_1}{R_1}$

$I_2 = V_1 \cdot \frac{1}{R_1} \cdot \frac{R_1 (A+1)}{R_1 (A+1) + sCR_1 R_2 + R_2}$


Espr. per V_0 :

$V_0 = V^- - I_2 R_2 = I_2 \frac{R_2}{A+1} - I_2 R_2 =$
 $= I_2 R_2 \left(\frac{1}{A+1} - 1 \right) = -I_2 R_2 \frac{A}{A+1}$

$$\begin{aligned}
 F_1'(s) &= \frac{V_0}{V_1} = - \frac{R_2}{A+1} \cdot \frac{A}{R_1(A+1) + sCR_1R_2 + R_2} = \\
 &= - \frac{AR_2}{R_1(A+1) + R_2 + sCR_1R_2} = \\
 &= - \frac{AR_2}{R_1(A+1) + R_2} \cdot \frac{1}{1 + sC \cdot \frac{R_1R_2}{R_1(A+1) + R_2}}
 \end{aligned}$$

? Verifica? : $A \rightarrow \infty \rightarrow -\frac{R_2}{R_1}$ OK


④ Z_{in} ?

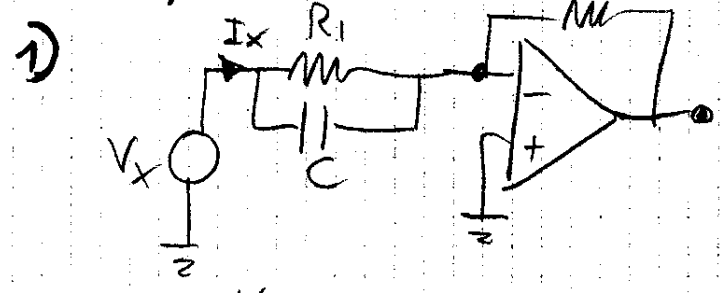

$$Z_{in} = \frac{V_x}{I_x}$$

$$I_x = \frac{V_x - V^-}{R_1 // \frac{1}{sC}} = \frac{V_x}{R_1 // \frac{1}{sC}}$$
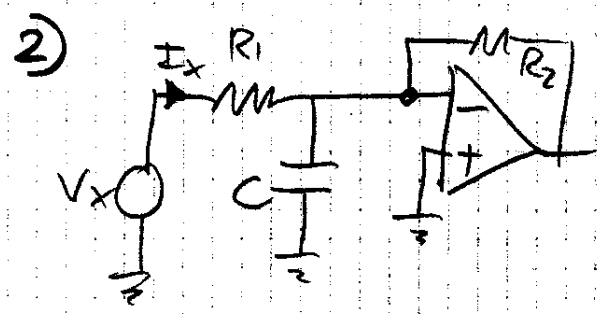
$$Z_{in} = R_1 // \frac{1}{sC} = \frac{R_1}{1 + sCR_1}$$



$$Z_{in} = R_1$$