
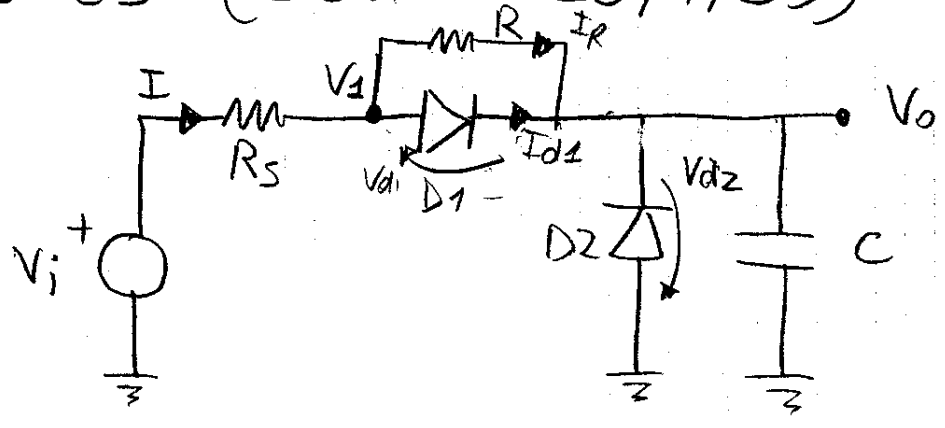


• ES (SCRITTO 25/7/95)

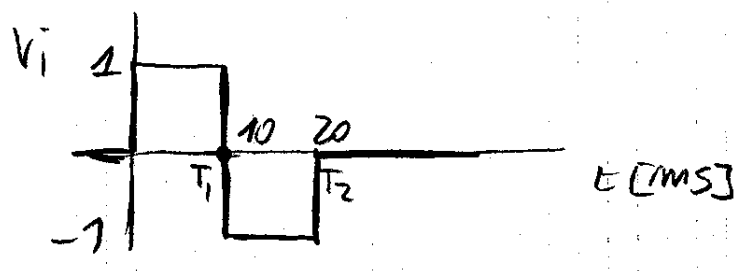

$R = 1 \text{ M}\Omega$
 $R_s = 100 \text{ k}\Omega$
 $C = 1 \text{ nF}$




C scarico per $t=0$

$? V_o(t) ?$ per:
 ① $V_d = 0 \text{ V}$
 ② $V_d = 0.7 \text{ V}$

① $V_d = 0 \text{ V}$
 $0 < t < T_1$
 $V_i = 1 \text{ V}$

D_1 ON
 D_2 OFF

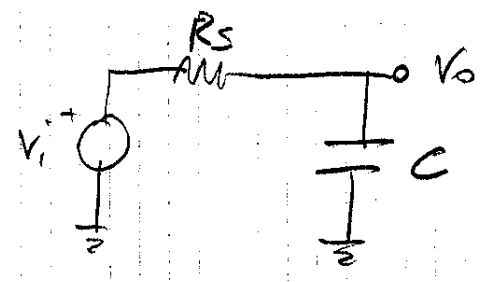


$V_o(t) = 1 (1 - e^{-t/\tau_1})$

$\tau_1 = R_s C = 10^5 \cdot 10^{-9} = 10^{-4} \text{ s} = 0.1 \text{ ms}$

$T_1 < t < T_2$

$V_i = -1 \text{ V}$


D_1 OFF
 D_2 OFF (INIZ.)

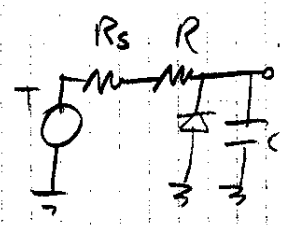

$V_o(t)$: Tendenza a -1 con exp.
 $(\tau_2 = (R_s + R)C = 1.1 \cdot 10^6 \cdot 10^{-9} = 1.1 \text{ ms})$

$V_o(t) = 0$: D_2 ON

$t > T_2$: $V_i = 0$:
 D_1 OFF
 D_2 OFF

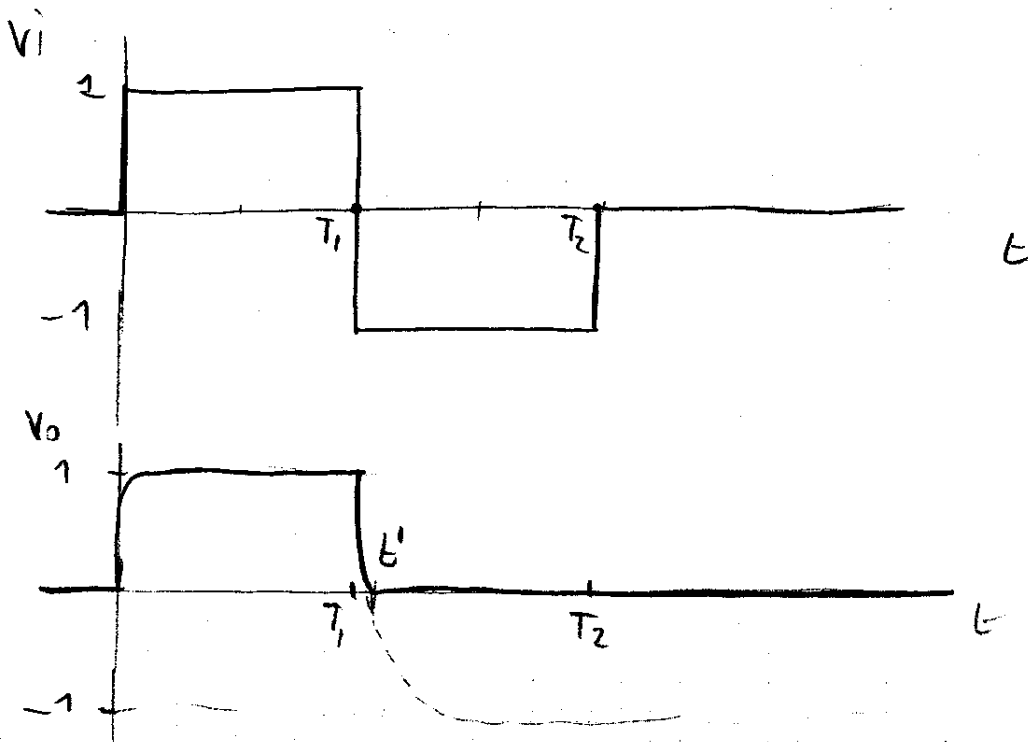

② $V_f = 0.7 \text{ V}$

$0 < t < T_1$ $V_i = 1 \text{ V}$

D2 OFF

D1 ?

x Avere D1 ON ci vuole caduta di 0.7 V su D1 - C si carica, I diminuisce

Condiz. per D1 ON: $I_{D1} > 0$
(è cond. su V_o)

$$I_{D1} = I - I_R$$

$$I = \frac{V_i - V_o}{R_s} = \frac{V_i - (V_o + V_f)}{R_s} = \frac{V_i - V_o - V_f}{R_s}$$


$$I_R = \frac{V_f}{R}$$

$$I_{D1} = \frac{V_i}{R_s} - \frac{V_o}{R_s} - \frac{V_f}{R_s} - \frac{V_f}{R} > 0$$


$$\frac{V_o}{R_s} < \frac{V_i}{R_s} - \frac{V_f}{R_s} - \frac{V_f}{R}$$

$$V_o < V_i - V_f \left(1 + \frac{R_s}{R}\right) = 1 - 0.7 \cdot 1.1 = 1 - 0.77 = 0.23 \text{ V}$$

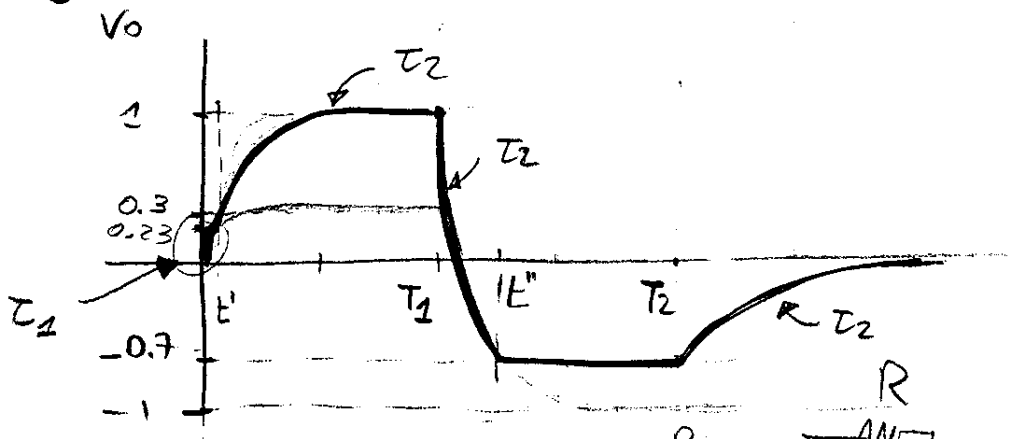$0 < V_0 < 0.23 \text{ V}$ D1 ON
 $V_0 > 0.23 \text{ V}$ D1 OFF




D1 ON:

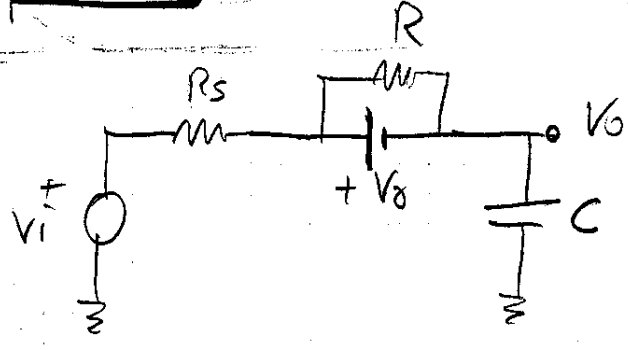

V_0 : andamento esp.

- Val. asintotico: $V^* = V_i - V_f = +0.3 \text{ V}$
- $\tau_1 = R_s C = 0.1 \text{ ms}$

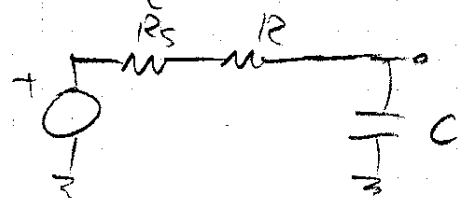Quinto andamento finisce a t' ($V_0(t') = 0.23 \text{ V}$)
NON È POSSIB. VAL. DI REGIME $V_0 = 0.3 \text{ V}$!!
 $t > t'$: D1 OFF




V_0 : andamento esp.

- Val. asint. : $V_i = +1 \text{ V}$
- $\tau_2 = (R_s + R) C = 1.1 \text{ ms}$

$t > t_1$

D1 OFF
 D2 OFF (INIZ.)

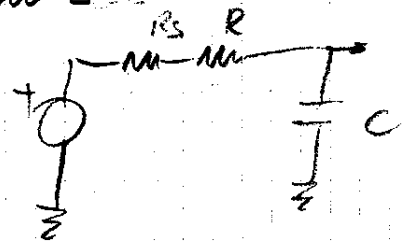

V_0 : andamento esp.

- Val. asint. = $V_i = -1 \text{ V}$
- $\tau_2 = 1.1 \text{ ms}$

$t = t''$: D2 ON ($V_0(t'') = -V_f = -0.7 \text{ V}$)

$t > t''$: $V_0(t) = -0.7$

$t > T_2$

$$V_i = 0 \text{ V}$$

D1 OFF

D2 OFF

$$V_o = e \neq p$$

- Valore similitudine: $V_i = 0 \text{ V}$

- $T_2 = 1.1 \text{ ms}$

OSSERVAZIONE:

- Differenza tra i casi ① e ②:
è nel comportamento di D1 -

Caso ①: basta $V_i > V_o$ per avere
D1 ON


Caso ②: ($V_{gs} = 0.7$) Accensione D1
dipende da $I_{D1} \rightarrow$ dipende da
 V_o .

$t = 0^+$: D1 ON



Durata accensione: dip. da R_s, R

! Non possibile $V_o = 0.3$ come val.
di regime!

● ES DIODI + AO (DIODI IN REAZ.) 37

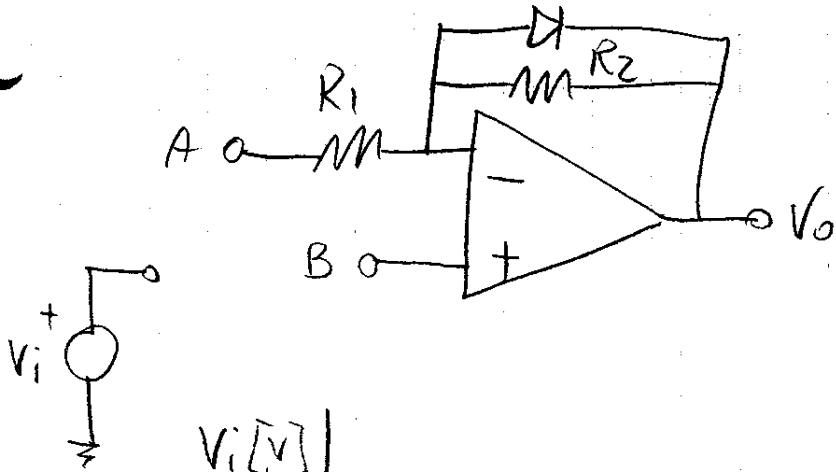

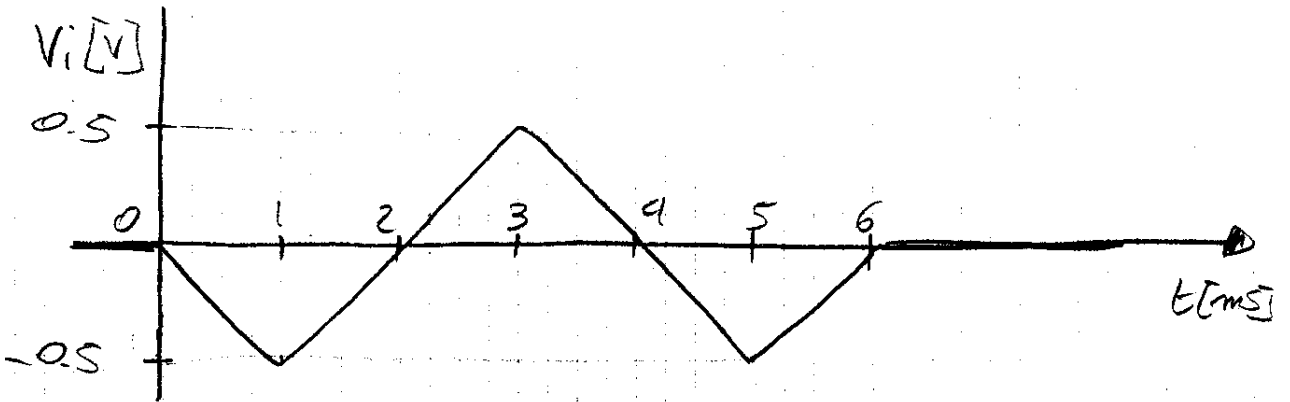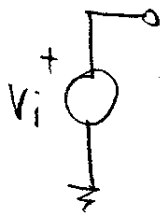
$R_2 = 20\text{K}\Omega$
 $R_1 = 10\text{K}\Omega$
 $V_f = 0.5\text{V}$



? Volt(t) ? per ① $V_A = V_i$; $V_B = 0$

② $V_A = 0$; $V_B = V_i$

①

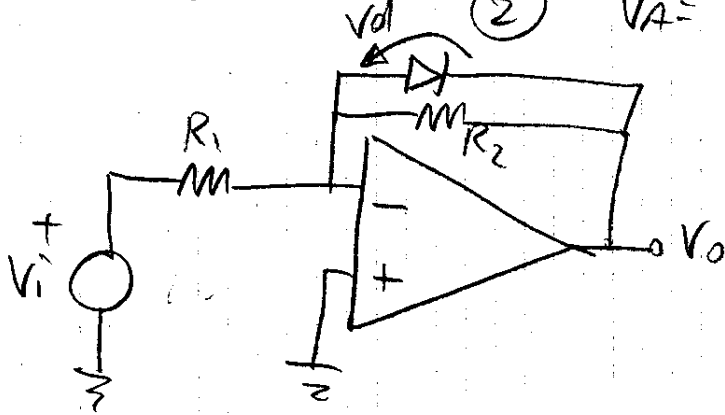

- Diode in reazione : reaz. è sempre negativa (sia. + DON che + OFF)

- Senza DIODO :


$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i = -2 V_i$$

DIODO : OFF se $V_{d1} < V_f = 0.5\text{V}$


$$V_{d1} = V^- - V_o = 0 - V_o = -V_o = +2 V_i$$

D OFF: $2V_i' < V_f$
 $V_i' < \frac{V_f}{2} = +0.25V$

(alternam. : D ON)

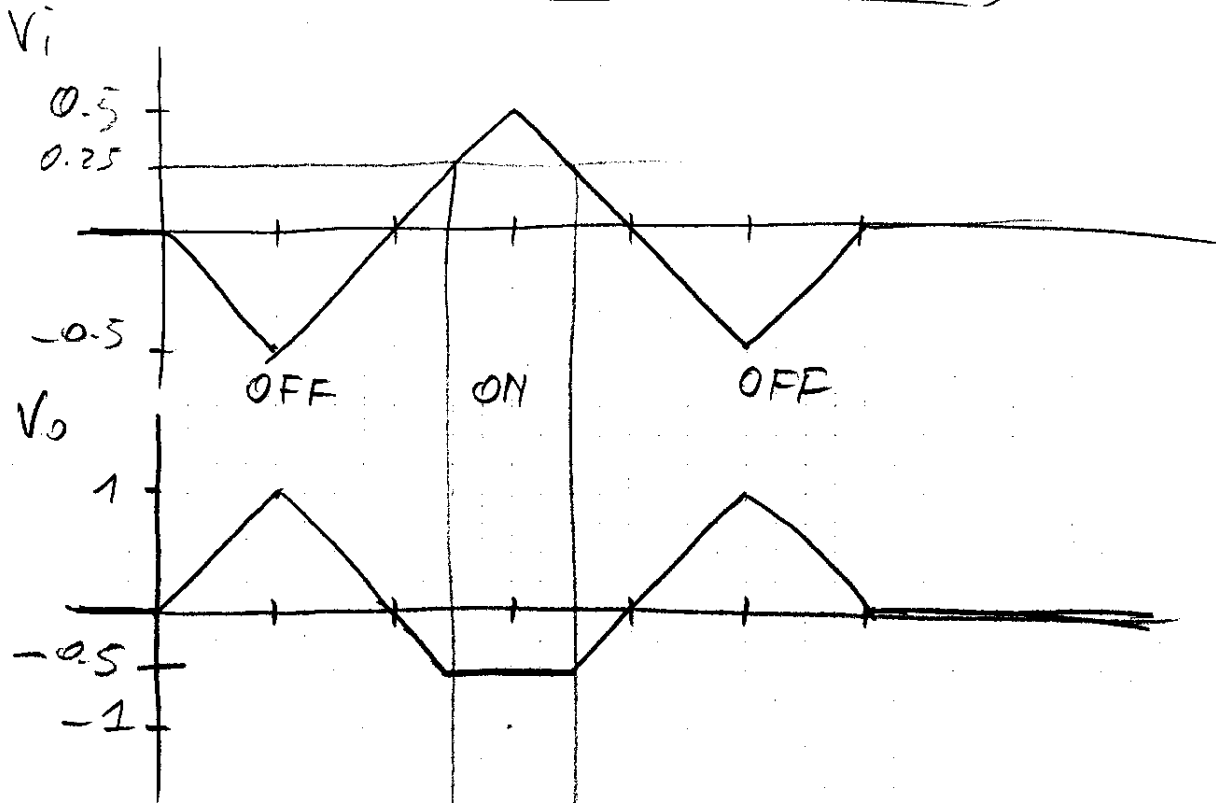

D ON: $V_o = -V_f = -0.5$

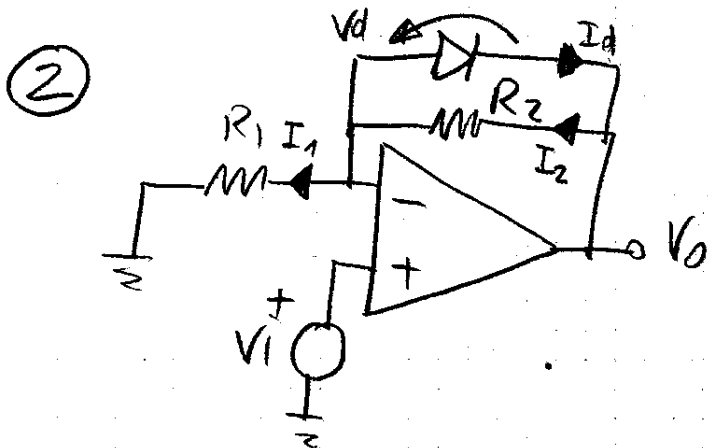

- Senza DIODO:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_f}\right) V_i = +3V_i$$

$$V_d = V^- - V_o = V_i - 3V_i = -2V_i$$

D OFF se $V_d < V_f = 0.5V$


$$\Delta \text{ OFF : } -2V_i < V_g$$

$$V_i > -\frac{V_g}{2} = -0.25 V$$

(alternim: D ON)

$$D \text{ OFF : } V_o = +3 V_i$$
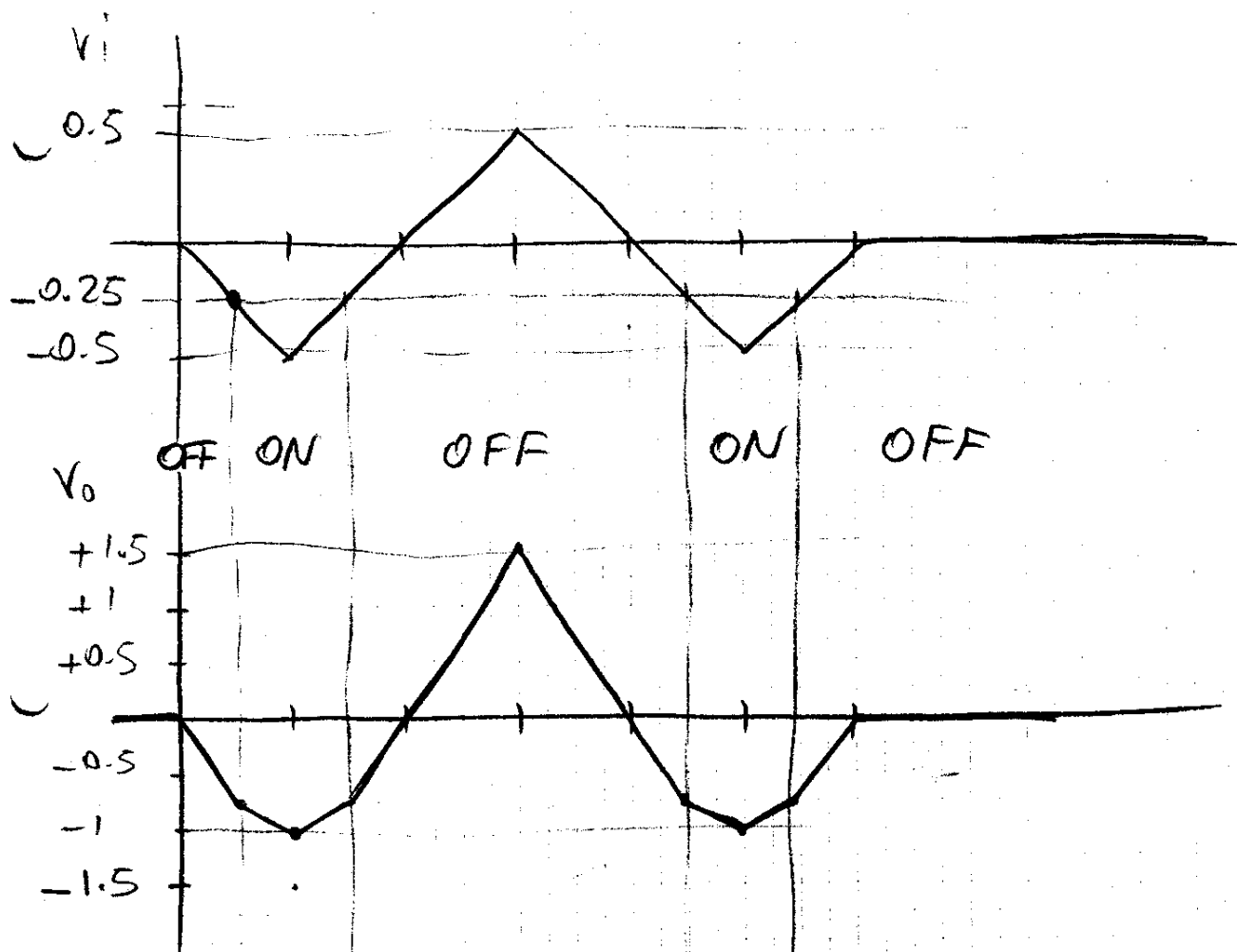
$$D \text{ ON : } V_o = V^- - V_d = V_i - V_g = V_i - 0.5$$



Verifica Δ ON : ? $I_d \geq 0$?

$$I_d = I_2 - I_1$$

$$I_1 = \frac{V^-}{R_1} = \frac{V_i}{R_1}$$


$$I_2 = -\frac{V_g}{R_2}$$

$$I_d = -\frac{V_g}{R_2} - \frac{V_i}{R_1} \geq 0$$

$$V_i \leq -\frac{R_1}{R_2} V_g$$

$$V_i \leq -\frac{V_g}{2} = -0.25 V \text{ OK}$$

• ES - (SC. 17/5/96)

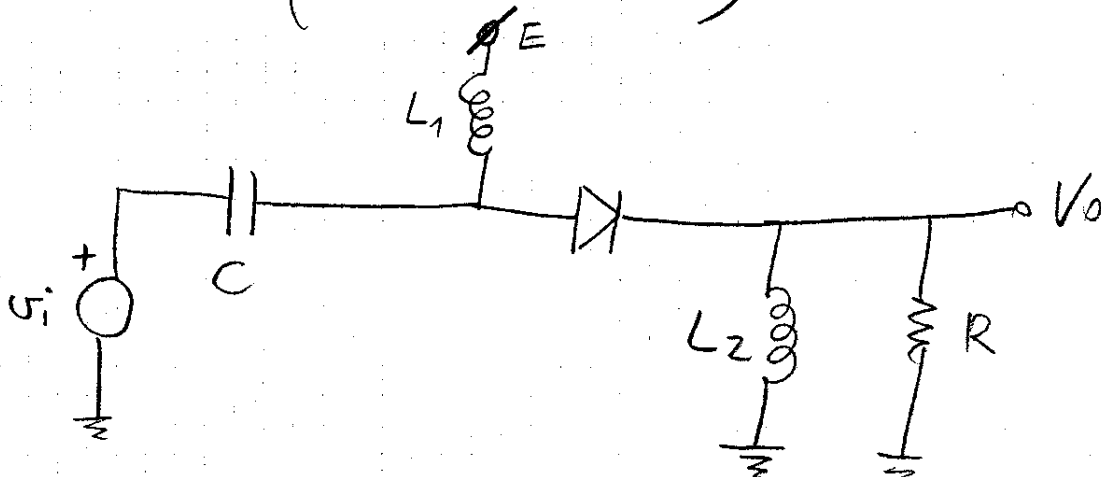

DIODO REALE: $I_d = I_S (e^{\frac{V_d}{V_T}} - 1)$; $I_S = 5 \cdot 10^{-15} \text{ A}$


$R = 1 \text{ k}\Omega$

$E = +0.65 \text{ V}$

- ① Punto di lavoro
- ② r_d del diodo?
- ③ $\frac{V_o}{V_i}$ per $\omega \rightarrow \infty$
- ④ Det $F(s) = \frac{V_o}{V_i}$ per $L_1, L_2 \rightarrow \infty$, $C = 10 \text{ mF}$
Bode
- ⑤ ? Val. di E per cui $\frac{V_o}{V_i} = 0$ per $\omega \rightarrow \infty$

① Punto di lavoro: in CONTINUA det. corrente e tens.

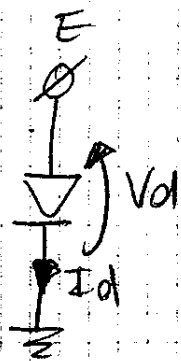($C \rightarrow$ aperto)
($L \rightarrow$ corto)



Se Δ fosse ideale: sarebbe ON

Quindi: $I_d \approx I_S e^{\frac{V_d}{V_T}}$

$$V_d = E$$


$$I_d \approx I_S e^{\frac{V_d}{V_T}} = 5 \cdot 10^{-15} \cdot e^{\frac{0.65}{0.025}} =$$

$$= 0.98 \text{ mA}$$

$$V_o = 0$$


$$(2) \quad r_d \approx \frac{V_T}{I_d} = \frac{25 \text{ mV}}{0.98 \text{ mA}} \approx 25 \Omega$$
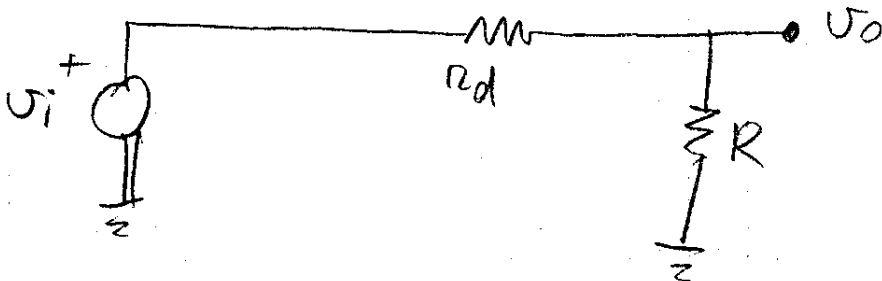
$$(3) \quad \omega \rightarrow \infty : \quad \begin{array}{l} C \rightarrow \text{c.t.o. c.t.o.} \\ L \rightarrow \text{circ. ap.} \end{array}$$



$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R + r_d} = \frac{1000}{1025} = 0.975$$
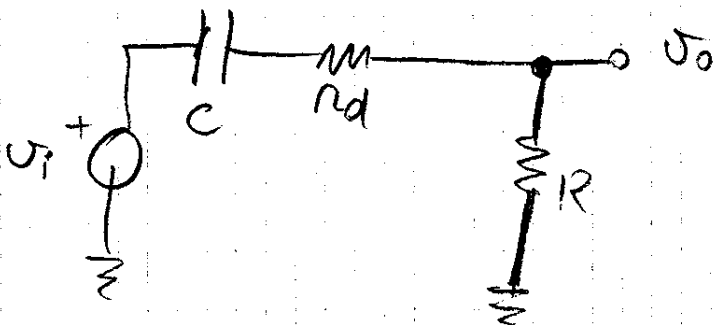
$$(4) \quad Z_L = s \cdot L \quad L \rightarrow \infty \Rightarrow Z_L \rightarrow \infty \\ L \rightarrow \text{circ. ap.}$$



$$\omega \rightarrow 0 \quad F(s) = 0$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad F(s) = \frac{R}{R + r_d}$$


$F(s)$ e F.d.T. passa - alto.

$$F(s) = k \cdot \frac{s\tau}{1 + s\tau}$$


$$k = \frac{R}{R + r_d} = 0.975 = -0.2 \text{ dB}$$

$$\tau = C(r_d + R) = 10^{-8} \cdot 1025 \approx 10^{-5} \text{ s}$$

$$Z_p = -10^5 \text{ r/s}$$

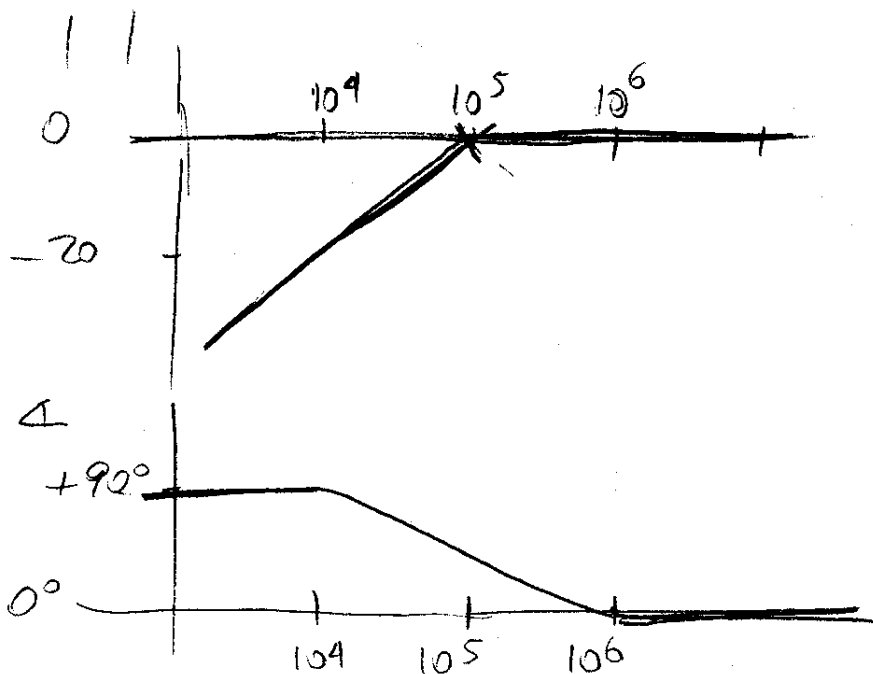

⑤ $\omega \rightarrow \infty$

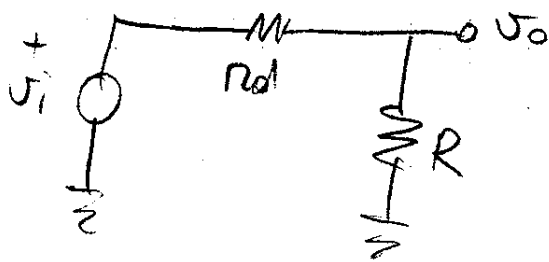

Prevedo $E \leq 0$ V

Voglio $\frac{v_o}{v_i} \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{R}{R+R_d} \rightarrow 0 \Rightarrow R_d \gg R$

$$R_d = \frac{V_T}{I_S \cdot e^{\frac{V_d}{V_T}}} = \frac{V_T}{I_S \cdot e^{\frac{E}{V_T}}} \gg R$$


$$e^{\frac{E}{V_T}} \ll \frac{V_T}{I_S R} \quad \text{USO} = \dots$$

$$\begin{aligned} E &= V_T \ln \frac{V_T}{I_S R} = 25 \cdot 10^{-3} \ln \frac{25 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-15} \cdot 10^3} = \\ &= 25 \cdot 10^{-3} \cdot 22.33 = 0.558 \text{ V} \end{aligned}$$

Esempio: prevedo $E = 0.5$ V:

$$R_d = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-15} \cdot e^{\frac{0.5}{0.025}}} = 10 \text{ k}\Omega \quad \left(\frac{v_o}{v_i} \approx 0.1 \right)$$

ES. (SCRITTO © 30/11/93)

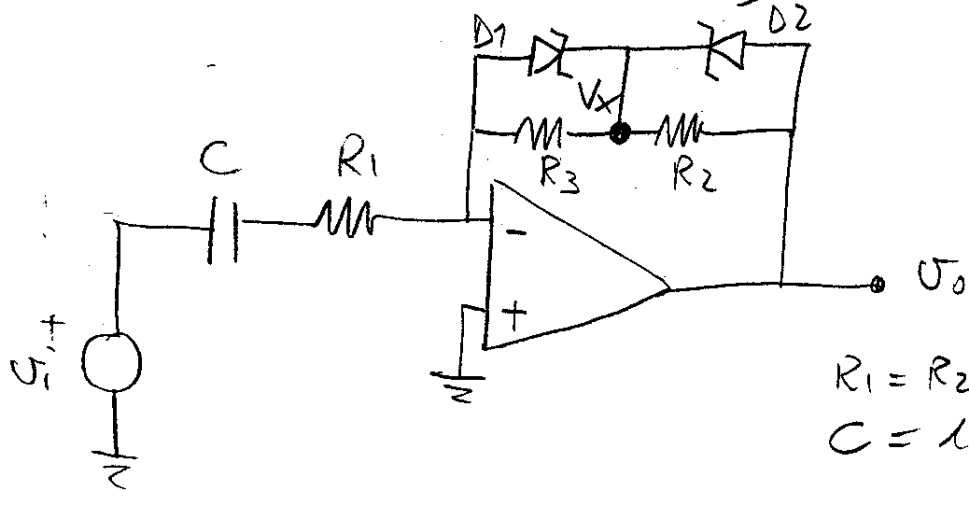


$V_f = 0.7 \text{ V}$
 $V_z = -5.1 \text{ V}$

$R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$
 $C = 100 \text{ nF}$

- ① $C = \infty \text{ } \infty$: $V_o = V_o(V_i)$
- ② NO DIODI : F.d.T $\frac{V_o}{V_i}$ e Bode
- ③ SI DIODI, SI C : risposta grad-conv.

①

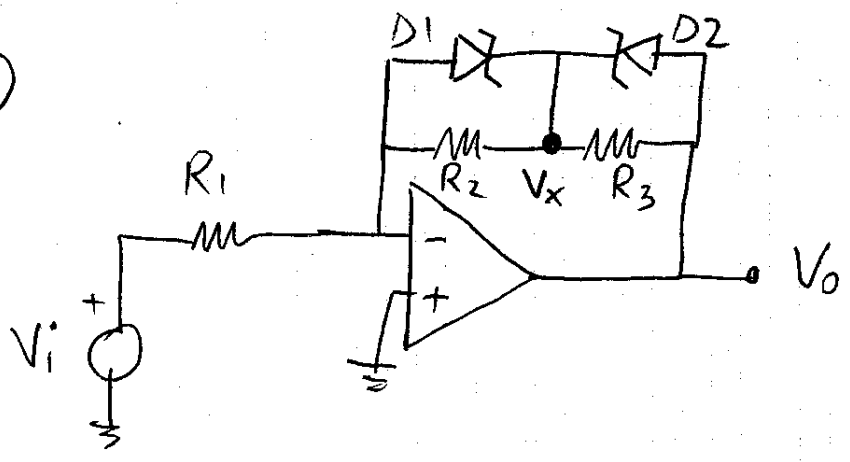

-NO DIODI : $V_o = - \frac{R_2 + R_3}{R_1} \cdot V_i = -2 V_i$

$V_x = \frac{V_o}{2} = -V_i$

-DIODI : $V_{D1} = V^- - V_x = -V_x = V_i$
 $V_{D2} = V_o - V_x = -V_i$

! *maez. sempre chiusa*

→ Diodi non entrambi in Zener o Pol. Anz non uno OFF e l'altro Zener (prima uno va in POL DIR)

$\Delta 1$ $\Delta 2$

(A) OFF
 $V_z < V_i < V_g$

OFF $\Rightarrow V_0 = -2V_i$
 $V_z < V_i < V_g \rightarrow \begin{cases} V_z < V_i < V_g \\ -V_g < V_i < -V_z \end{cases} \Rightarrow \underline{-V_g < V_i < V_g}$

(B) OFF
 $V_z < V_i < V_g$

POL. DIR $\Rightarrow V_x = -V_i$
 $V_{d2} = V_g \Rightarrow \underline{V_0 = V_x + V_{d2} = -V_i + V_g}$

complementare a caso (A):

$V_z < V_i < -V_g$

(C) ZENER
 $V_{d1} = V_z$

POL. DIR $V_{d2} = V_g \Rightarrow \underline{V_0 = -V_{d1} + V_{d2} = -V_z + V_g = +5.8V}$

quando si avrebbe (senza diodi):

$V_{d1} < V_z$
 $V_i < V_z = -5.1$


(D) POL DIR
 $V_{d1} = V_d$

OFF $\Rightarrow V_0 = -V_i - V_g$
 $V_z < V_i < V_g \rightarrow \underline{V_g < V_i < -V_z}$

(E) POL DIR

ZENER $\Rightarrow \underline{V_0 = -V_g + V_z}$
 $V_i > -V_z$

} SIMMETRICI
 risp. (B), (C)

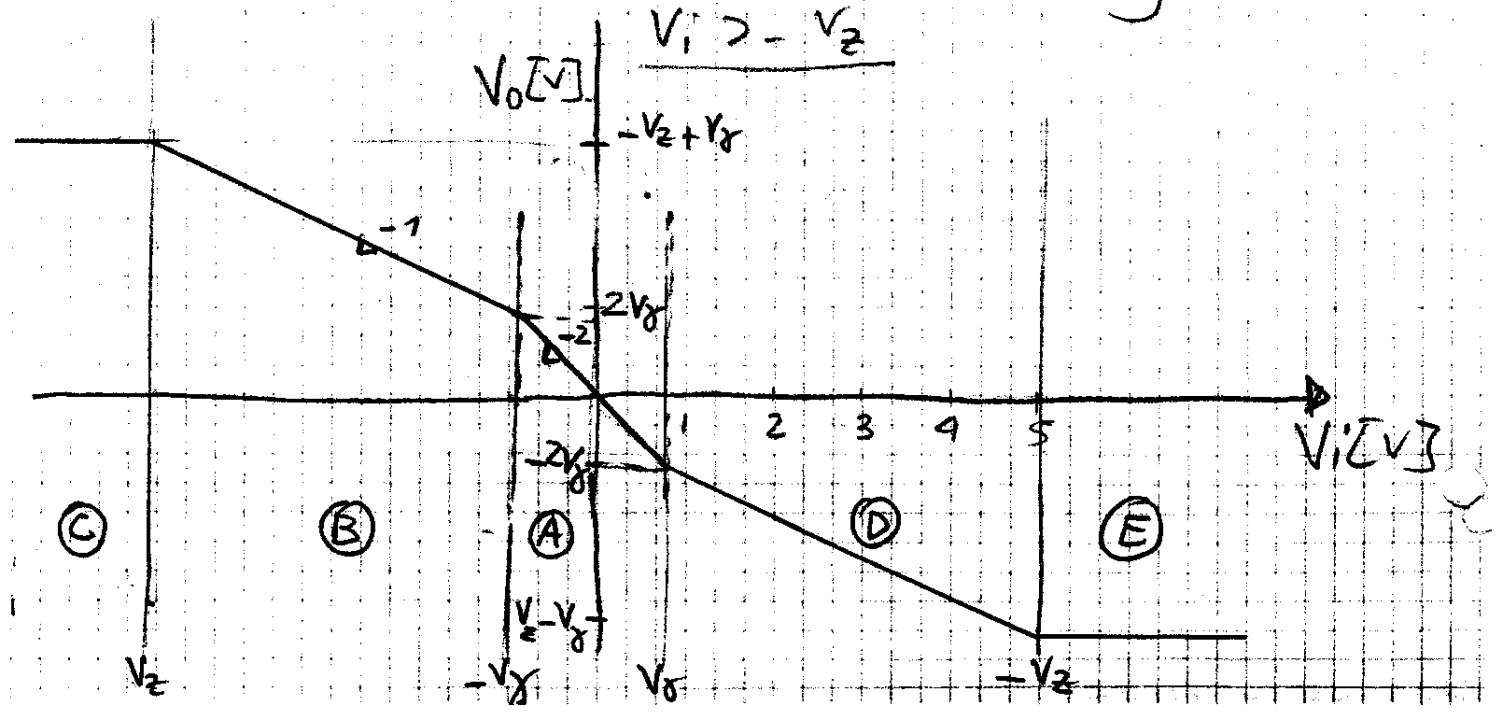

$$\textcircled{2} F(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{-Z_2}{Z_1} = \frac{-R_2 + R_3}{R_1 + \frac{1}{sC}} =$$



$$= \frac{-sC(R_2 + R_3)}{1 + sCR_1}$$

Zero nell'orig.

polo : $-\frac{1}{CR_1} \rightarrow \omega_p = \frac{1}{CR_1} = \frac{1}{10^{-9} \cdot 10^4} = 1 \text{ r/s}$

solo zero : $\omega_c = \frac{1}{C(R_2 + R_3)} = 0.5 \text{ r/s}$

$\omega \rightarrow \infty : |F| \rightarrow 2 = +6 \text{ dB}$

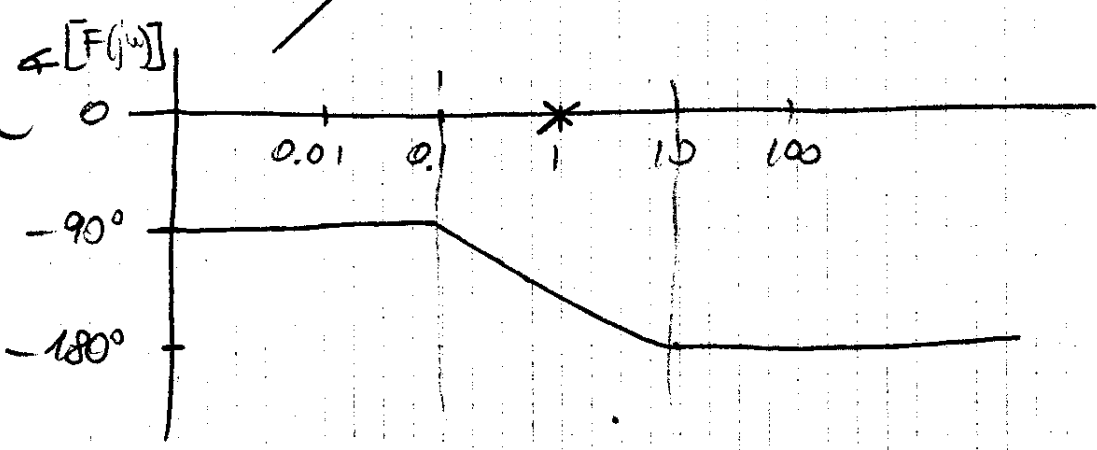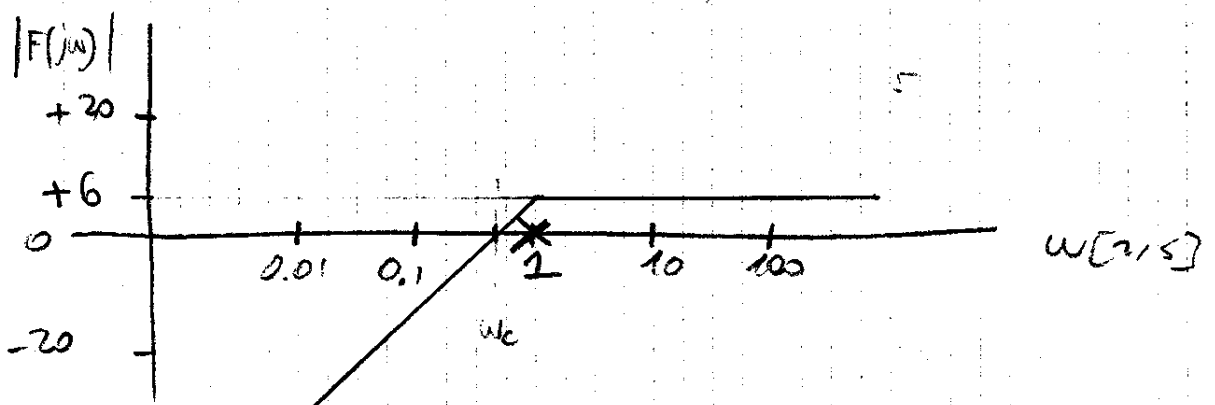


ANCHE : (+ facile) :

$$F(s) = - \frac{R_2 + R_3}{R_1} \cdot \frac{sCR_1}{1 + sCR_1} = -2 \cdot \frac{s \cdot 1}{1 + s \cdot 1}$$

è PASSA ALTO con guad = 2 = 6dB
e $\omega_p = 1 \text{ r/s}$

3

$V_0^1 = \text{USC. NO DIODI}$

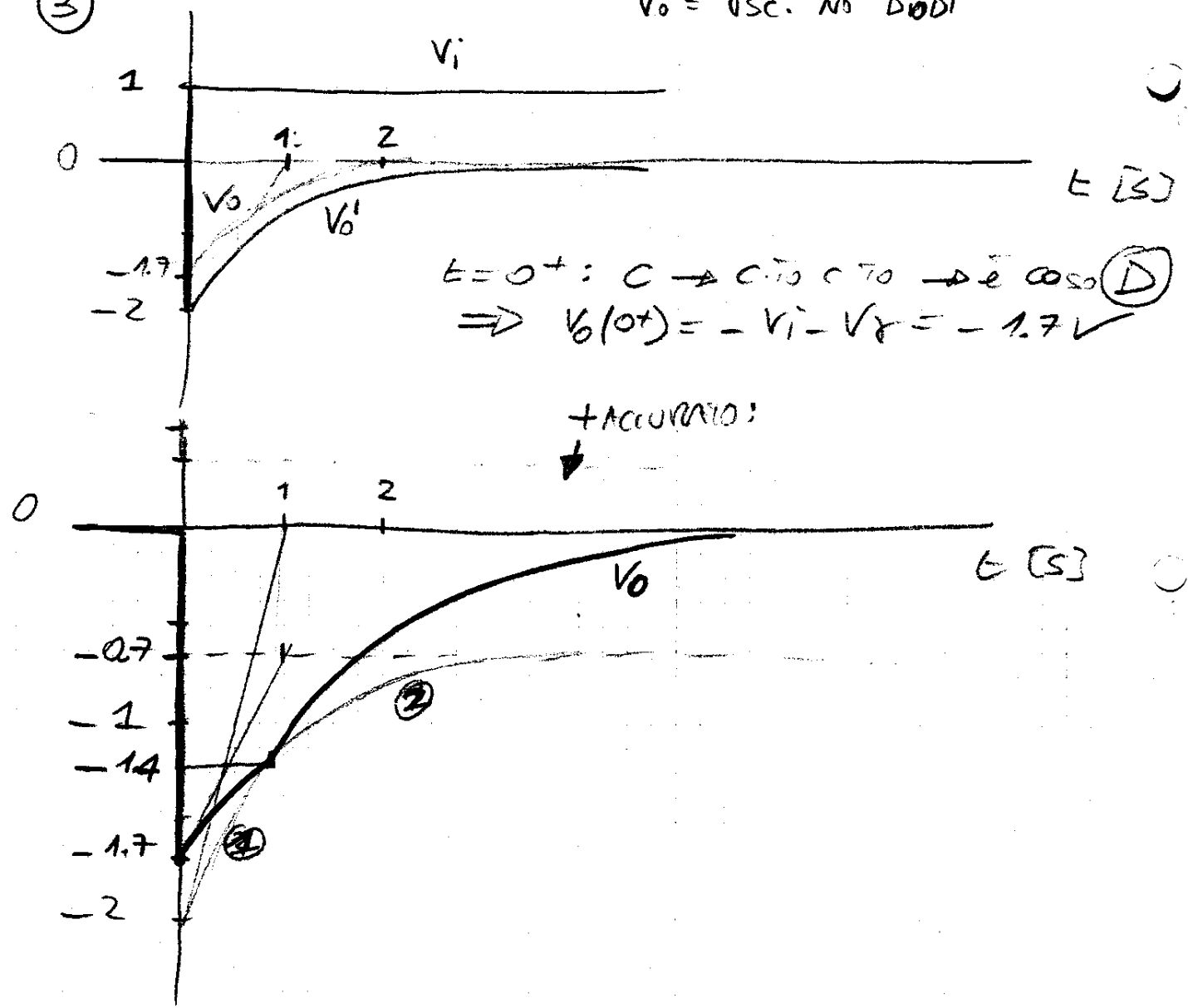


andamento ① Parte da -1.7
 Tende a -0.7 ($\Delta V = 1 \text{ V}$)
 " ② da -2
 a 0

INTERSEZ : (D2 ON \rightarrow OFF) Nr $V_0 = -1.4 \text{ V}$

SC. 21/6/94

(IMPOSTAZIONE)

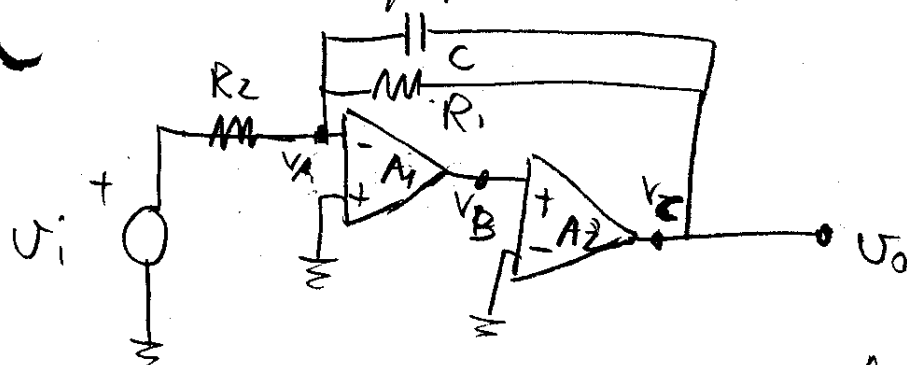

$$R_1 = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ K}\Omega$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$A_1 = 10^6$$

$$A_2 = 10$$

AO id (Tramite quad)

① F.d.T $\frac{U_0}{U_i}$ e Bode (Regimi quasi approx!)


② Resp. quadrimo

$$V_B = A_1 (V_1^+ - V_1^-) = -A_1 V_A$$

$$V_C = A_2 (V_2^+ - V_2^-) = A_2 V_2^+ = A_2 \cdot V_B =$$

$$= A_2 (-A_1 V_A) = -A_1 \cdot A_2 \cdot V_A$$

Circ. equivalente:

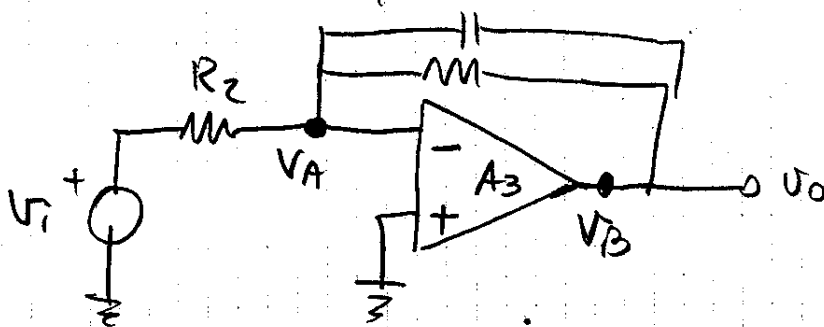


$$A_3 = A_1 \cdot A_2 = 10^6 \cdot 10 = 10^7$$

$$V_A = -\frac{U_0}{A_3} = -\frac{U_0}{10^7} \approx 0$$

Buona approx: $U_A = \text{molto vicina}$

• ES (SC. 27/9/94)

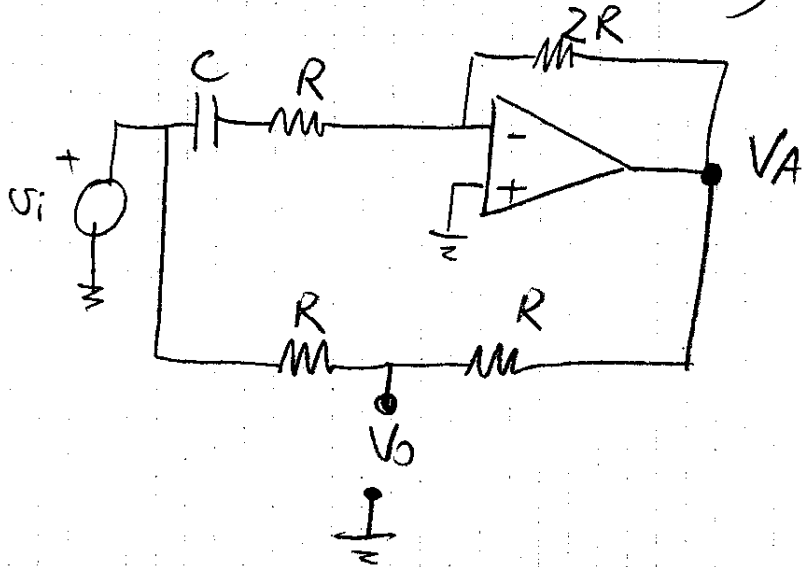


$C = 1 \mu F$
 $R = 10 k\Omega$

① F.d.T. $\frac{V_o}{V_i}$ e Bode


② ? V_o ? per $v_i(t) = 1 + \sin(1000t)$ [V]

① e come:

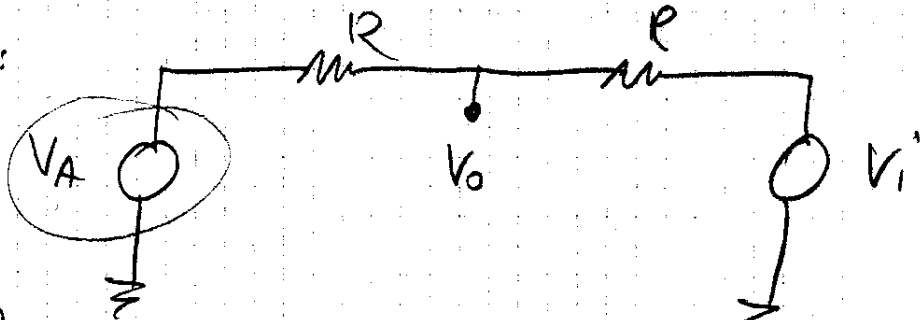

Uscita di A.O.

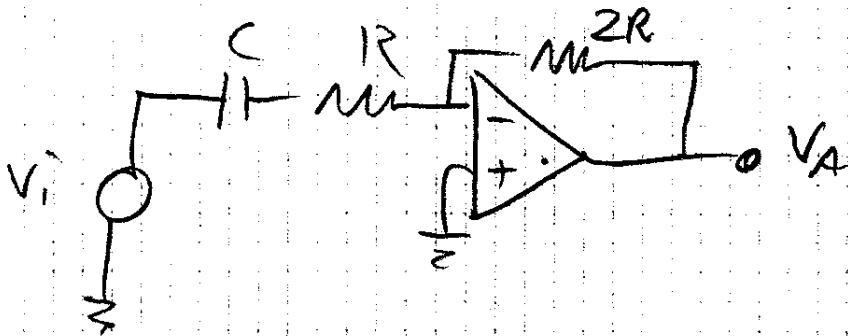id. non dip. da ciò che c'è tra uscita (VA) e massa




CORREZIONE COMPITO IN ITINERE

21/11/97

ES. 1

(A)

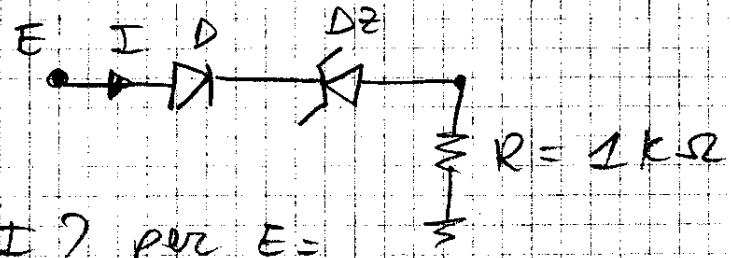

$V_D = 0.7 \text{ V}$
 $V_Z = -5 \text{ V}$


? I ? per E =
 $+15 \text{ V}$
 -15 V
 0 V

- E = 0 I = 0
- E = +15V D ON
DZ ZENER

$$I = \frac{E - V_D + V_Z}{R} = \frac{15 - 0.7 - 5}{10^3} = \frac{9.3}{10^3} = +9.3 \text{ mA}$$

- E = -15V I = 0



(B)

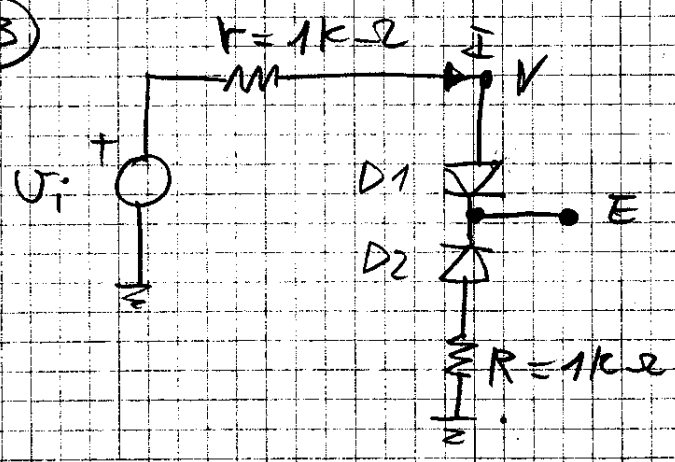

$V_D = 0 \text{ V}$

$V_i(E)$
 $E(E)$
 vedi figura

- ① I(E)
- ② I(E) in assenza di E

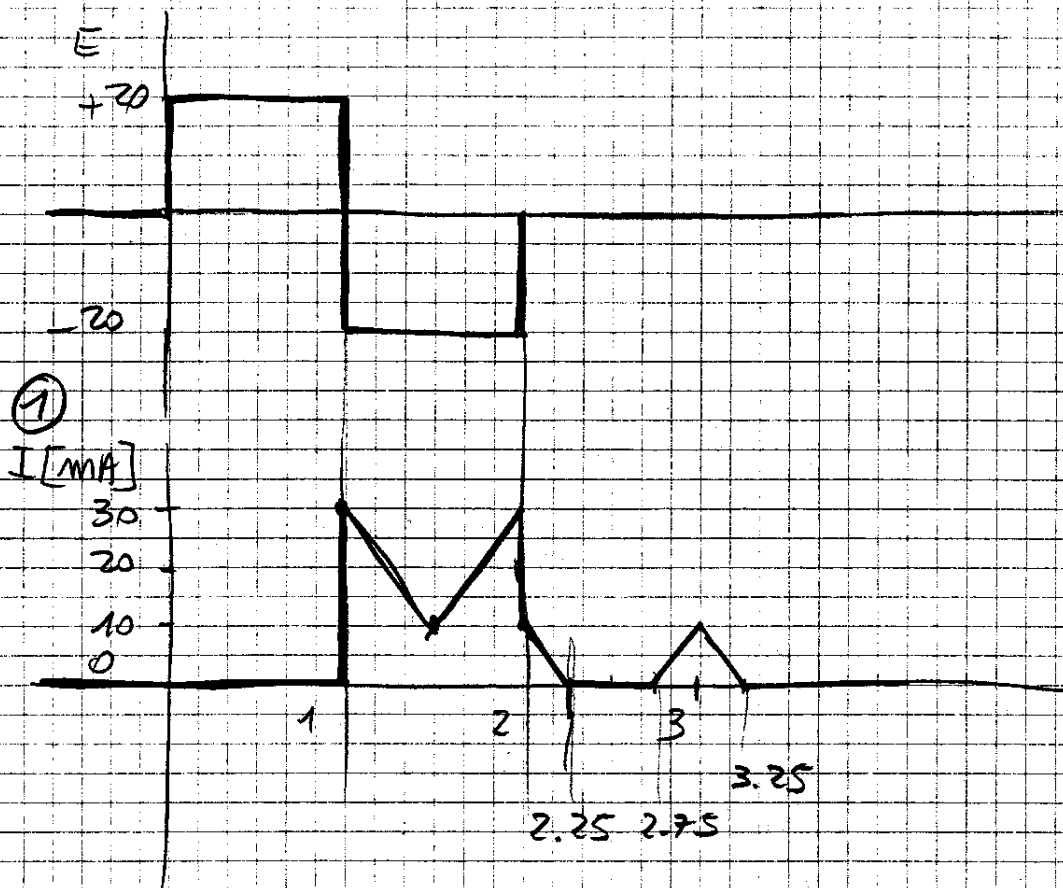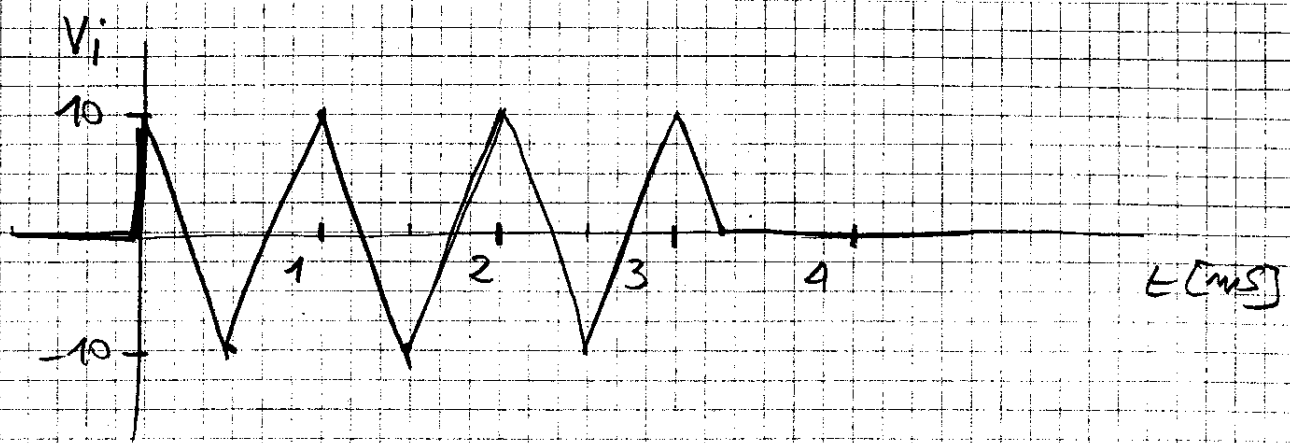

①

I [mA]

30
20
10
0

1

2

3

3.25

2.25 2.75

$$- E < 0 \quad I = 0$$

$$- 0 < E < 1 \quad \left. \begin{array}{l} E = +20 \text{ V} \\ D2 = \text{OFF} \\ D1 = \text{OFF} \end{array} \right\} I = 0$$

$$- 1 < E < 2 \quad \left. \begin{array}{l} E = -20 \text{ V} \\ D2 \text{ ON} \\ D1 \text{ ON} \end{array} \right\}$$

$$I(E) = \frac{V_i(t) - V(t)}{R} = \frac{V_i(t) - E(t)}{R}$$

$$I_{\max} = \frac{10 - (-20)}{10^3} = +30 \text{ mA}$$

$$I_{\min} = \frac{-10 - (-20)}{10^3} = +10 \text{ mA}$$


- $t > 2$ $E \leq 0$ $D2$ OFF (= ON) 44

$D1$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{ON se } V_i > 0 \\ \text{OFF se } V_i < 0 \end{array} \right.$

$$I(t) \begin{cases} 0 & \text{se } V_i < 0 \\ \frac{V_i(t) - 0}{r} = \frac{V_i(t)}{r} & V_i > 0 \end{cases}$$


$$I_{max} = \frac{10}{10^3} = 10 \text{ mA}$$

② NO E :

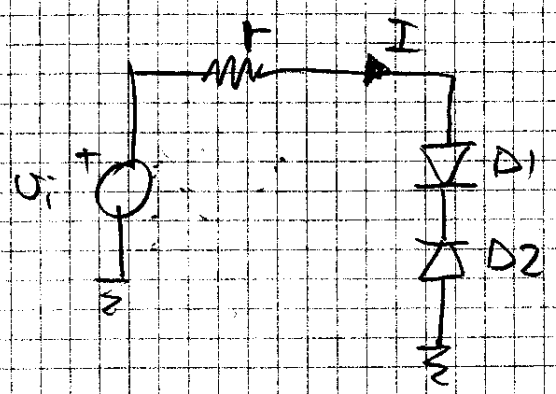

2 diodi id / in serie -
 Unica possib.
 $D1$ OFF, $D2$ OFF
 (\rightarrow qualunque V_i)
 $I = 0$

③

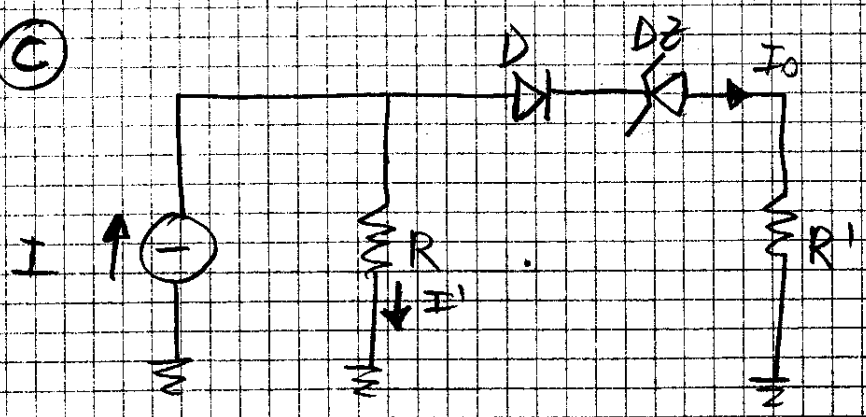


$R = R1 = 1 \text{ K}\Omega$
 $V_1 = 0 \text{ V}$
 $V_2 = -5 \text{ V}$

? I_0 ? per $I = \begin{matrix} +10 \\ 0 \\ -10 \end{matrix} \text{ mA}$


- $I = 0$ D OFF $I_0 = 0$
DZ OFF

- $I = -10 \text{ mA}$ D OFF $I_0 = 0$
DZ OFF


- $I = +10 \text{ mA}$ D ON
DZ ZENER

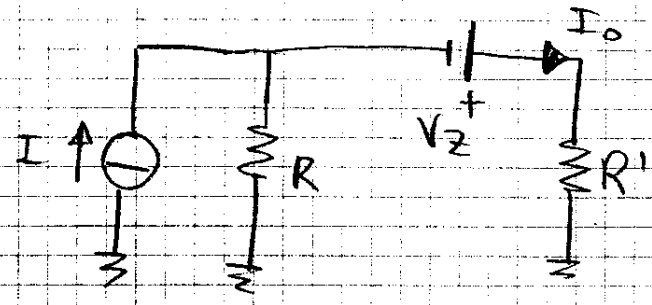

uso sovrapposizione:

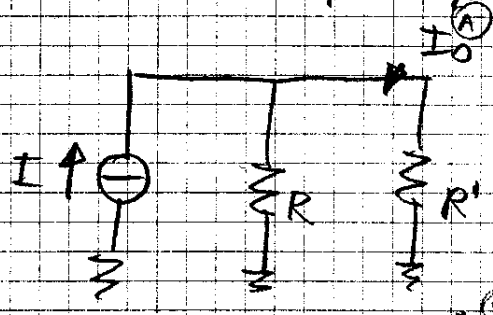

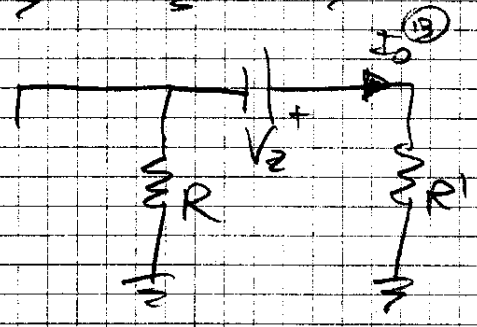
$$I_0^{(A)} = I \cdot \frac{R}{R+R'} = \frac{I}{2} = +5 \text{ mA}$$



$$I_0^{(B)} = \frac{V_Z}{R+R'} = \frac{-5}{2 \cdot 10^3} = -2.5 \text{ mA}$$

$$I_0 = I_0^{(A)} + I_0^{(B)} = +5 - 2.5 = +2.5 \text{ mA}$$

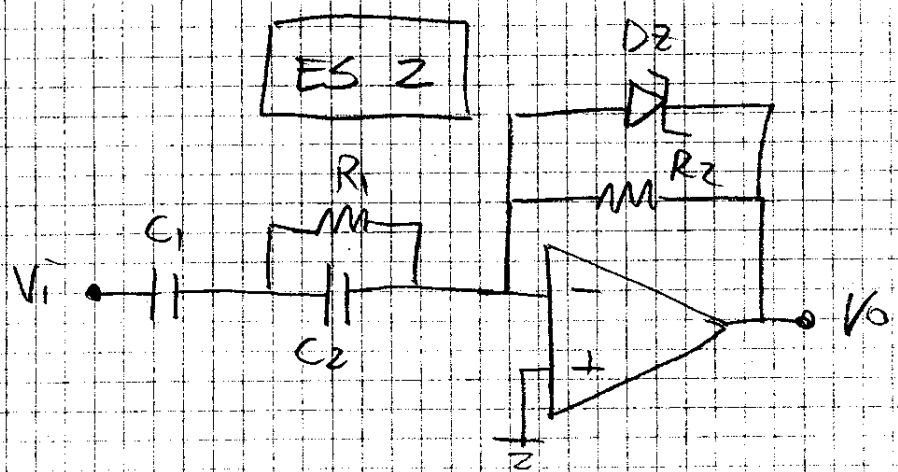? Verifica? Immediata ~~...~~ ($I_0 > 0$)



$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$
 $C_1 = 100 \text{ nF}$
 $C_2 = 10 \text{ nF}$
 $V_+ = 0.7 \text{ V}$
 $V_- = -5 \text{ V}$
 AO id

- ① NO Dz: $\frac{V_0}{V_i}$, Bode, grad
- ② $e_{off} = +5 \text{ mV}$
- ③ V_0 mit $V_i(t) = 10^{-2} \sin(10^5 t) \text{ V}$
- ④ SI "Dz": V_i SINUS AMP. $100 \mu\text{V}$
 $f = 100 \text{ kHz}$


① $\frac{V_0}{V_i} = - \frac{R_2}{Z}$

$$Z = \frac{1}{sC_1} + \frac{R_1 / sC_2}{R_1 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{1 + sR_1(C_1 + C_2)}{sC_1(1 + sR_1C_2)}$$

$$\frac{V_0}{V_i} = - \frac{R_2}{Z} = - \frac{sC_1 R_2 (1 + sR_1 C_2)}{1 + sR_1(C_1 + C_2)}$$

$$T(s) = - s \cdot 10^{-2} \frac{1 + s \cdot 10^{-5}}{1 + s \cdot 1.1 \cdot 10^{-9}}$$

$\omega_c = 10^3 \text{ rad/s}$

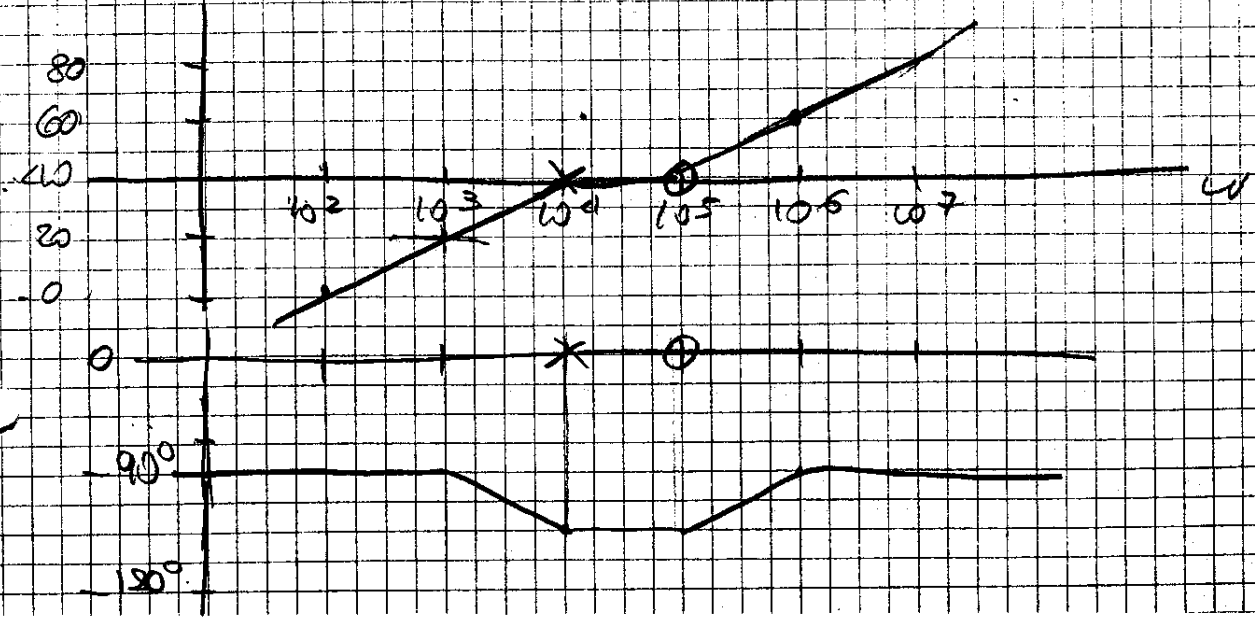

Risposta al grad: Tem. val. iniz. e fin.

lim_{t→0+} V₀(t) = -∞ ; lim_{t→∞} V₀(t) = 0

$$T(s) = -s\tau_1 \frac{(1+s\tau_2)}{1+s\tau_3} = -s\tau_1 \left[\frac{1}{1+s\tau_3} + \frac{s\tau_2}{1+s\tau_3} \right]$$

$$= -s\tau_1 \left[\frac{1}{1+s\tau_3} + \frac{\tau_2}{\tau_3} \cdot \frac{s\tau_3}{1+s\tau_3} \right]$$

τ₁ = 10⁻² s
 τ₂ = 10⁵ s
 τ₃ ≈ 10⁻⁹ s

$$V_0(t) = -\tau_1 \cdot \frac{d}{dt} \left[V_{0, PB}(t) + \frac{\tau_2}{\tau_3} V_{0, PA}(t) \right]$$

$$V_{0, PB}(t) = (1 - e^{-t/\tau_3}) \cdot \text{scale}(t)$$

$$V_{0, PA}(t) = \frac{\tau_2}{\tau_3} \cdot e^{-t/\tau_3} \cdot \text{scale}(t) \approx 0.1 e^{-t/\tau_3} \cdot \text{scale}(t)$$

$$V_0(t) = -\tau_1 \cdot \frac{d}{dt} \left[1 - e^{-t/\tau_3} + 0.1 e^{-t/\tau_3} \right] \cdot \text{scale}(t)$$


$$= -\tau_1 \cdot \frac{d}{dt} \left[1 - 0.9 e^{-t/\tau_3} \right] \cdot \text{scale}(t) =$$

$$= -\tau_1 \left[\delta(t) + \frac{0.9}{\tau_3} e^{-t/\tau_3} \cdot \text{scale}(t) \right] =$$

$$\delta(t) \cdot p(t) = \delta(t) \cdot p(0)$$

$$= -k \delta(t) - 0.9 \frac{\tau_1}{\tau_3} \cdot e^{-t/\tau_3} \cdot \text{scale}(t) =$$
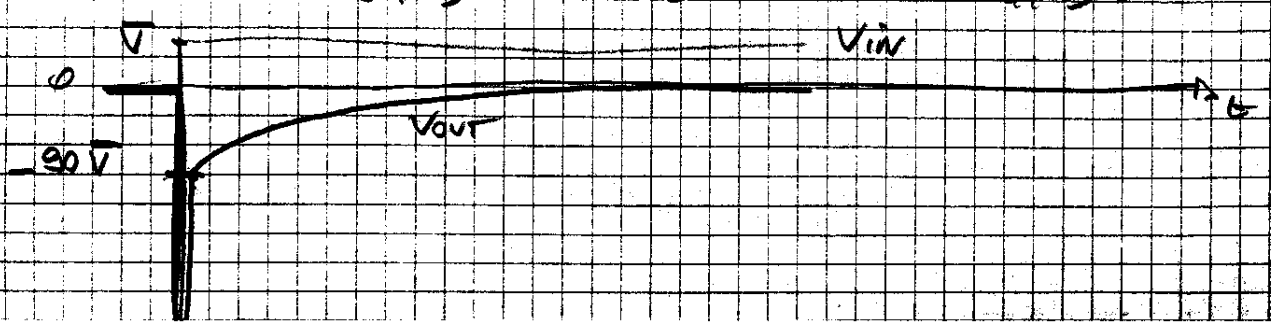
$$= -k \delta(t) - 90 e^{-t/\tau_3} \cdot \text{scale}(t)$$



② $E_{OFF} = +5 \text{ mV}$, $V_O = +E_{OFF} = +5 \text{ mV}$ AG

③ $\omega_s = 10^6 \text{ rad/s}$

$V_{IN}(t) = 10^{-2} \sin(10^6 t)$



$V_{OUT}(t) = 10 \sin(10^6 t - \frac{\pi}{2})$

④ $f_s = 160 \text{ kHz}$

$\omega_s = 2\pi f_s \approx 10^6 \text{ rad/s}$

$|F(j\omega)| = +60 \text{ dB} = 1000$

$V_{OUT} = 100 \text{ V}$

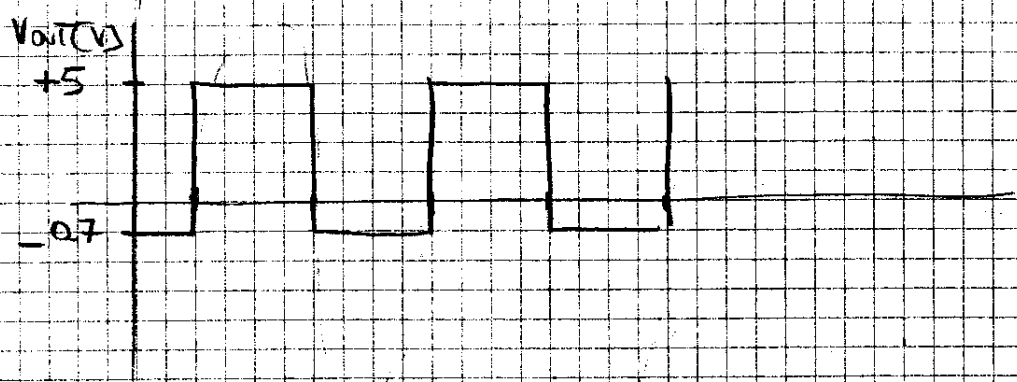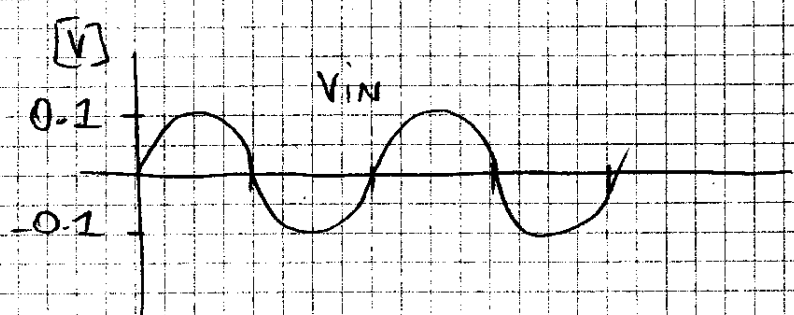



—
—
•